



Lichtblicke zur Amateurfunk- Prüfungsvorbereitung • Technik der Klasse E

09 - 2013

Der wohl schwierigste Teil für den Interessenten, der sich an die Amateurfunkprüfung wagen will, ist hier erklärt.

Die Anzahl der Fragen erscheint zunächst abschreckend. Aber es wurde dennoch nur mit Wasser gekocht. Gleiche Fragen wurden nur anders formuliert, und dann 'zigmal wiederholt gestellt, - nur so ist man auf die Menge der Fragen gekommen. Bei der Prüfung sind immer noch nur 34 Fragen anzukreuzen. Also: Augen zu - und durch!

Alle Technik- Fragen werden auf je einer vollen Bildschirm- Seite erklärt.

Zuerst erscheint die Frage-Nummer wie im Fragen-Katalog, dann die Frage selbst, mit der richtigen Antwort. Zu (fast) allen Fragen wird dann darunter ein Lösungsweg erläutert. Die Fachbegriffe werden erklärt, damit der Laie sich einarbeiten kann. Bei Rechenaufgaben steht am Beginn die Formel, und so einfach wie möglich, ist ein laienhafter aber zumeist lückenloser und allgemeinverständlicher Rechengang auf grünem Hintergrund angegeben. Eine große Anzahl Bilder und Zeichnungen wurden als erklärende Hilfe erstellt und hinzugefügt.

Bewußte Vereinfachungen

sollen es dem Interessenten erleichtern in die Materie einzudringen.

Und diese teils haarsträubenden Vereinfachungen sollen nur völlig Unkundigen weiterhelfen.

Picken Sie sich also das für Sie Notwendige heraus!

Ein Nachschlagewerk . . Blättern Sie im Acrobat Reader die Seiten hindurch. Man kann sehr leicht eine interessierende Aufgabe finden, wenn man im Menü BEARBEITEN und SUCHEN ein Stichwort, oder die Fragen-Nr. eingibt.

Eine Kurzanleitung zu Taschenrechnern und Formelrechnen

dient der Wiederauffrischung verschütteter Mathekenntnisse, und leitet das Ganze ein

Viel Erfolg wünscht

DL9HCG, Günter Lindemann

Meiendorfer Str. 25, 22145 Hamburg, ☎ 040-694 58 633

E-Mail: dl9hcg@a36.de · Skype: dl9hcg

Kostenfreie Verbreitung der unveränderten Datei
zur privaten, nichtkommerziellen Nutzung ist erwünscht.

Modernere Taschenrechner • Kaum Unterschiede zu den Vorgängern.



Ich beschrieb in den bisherigen Lichtblicken den Umgang mit meinem ersten Taschenrechner. Er ist längst in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Ein Nachfolger mußte her, - einer, der einem alten Opa wie mir keine großen Kopfschmerzen bereiten durfte.

Deshalb kaufte ich mir das Nachfolgemodell: Einen CASIO fx-82Solar Rechner. Es galt nun, diesen neuen Rechenknecht kennenzulernen. Mit Freude konnte ich feststellen, daß tatsächlich keine großartige Gehirnakrobatik erforderlich war, um sich ihn zum Freund zu machen. Er braucht umweltbewußt, nie mehr eine Batterie, und tut mit zwei kleinen Unterschieden doch genau das Gleiche. Ich kann diesen Taschenrechner deshalb sehr empfehlen.

Beim meinem neuen Solar-Rechner wurde die Wurzel-Funktion mit ihrer Zweitfunktion getauscht. Die Wurzel wird hier über den Umweg: SHIFT-X² erreicht. Der zweite Unterschied besteht bei der Funktion 1/x. Diese Funktion ist nun nur eine Taste weiter links zu finden. Alle anderen Funktionen, - soweit wir sie benötigen, sind einander nahezu gleich geblieben.

Sie werden also auch schon auf Fortschritt gesetzt haben, und müssen sich wie ich, daran gewöhnen. Das aber ist ja bei jedem Rechner notwendig.

Fazit: Wenn Sie schon einen Rechenknecht haben, werden Sie ihn schon kennen, und sollten nicht glauben extra für die Prüfung einen neuen kaufen zu sollen, nur weil es scheint, daß ich das empfehle. Bleiben Sie bei Ihrem vertrauten Modell und üben Sie ggf. die Ihnen noch unbekannten Funktionen ein, soweit diese für die Prüfung notwendig sind.

Jeder heutige wissenschaftliche Taschenrechner - das sind die, mit denen man Wurzel ziehen kann, und die eine LOG-Taste, eine SIN-Taste usw. haben, ist geeignet.

Meine Beschreibungen gelten nun für dieses neuere Modell: **CASIO fx-82 SOLAR**

Der Taschenrechner - und wie damit das Formelrechnen geht.



Für Leute die wie ich, ihr ganzes Leben lang ohne Taschenrechner lebten, oder eine Auffrischung möchten.

Man stelle sich die folgende Aufgabe vor :

TA108 Wie viel Dezibel entsprechen einer vierfachen Leistungsverstärkung?
Lösung 6 dB.

Hier die Formel, und wie ist sie zu verstehen ?

$$dB = P_{\text{AUS}} \div P_{\text{EIN}} [\log] \cdot 10$$

P = Power (Leistung) in Watt

Soll heißen: dB = Leistungsverhältnis [log] mal 10.

Vorn steht: **dB** = das ist das, was mit der Formel die dann folgt, herausgefunden werden soll.

Es soll gefunden werden, wieviele **dB** das Verhältnis P_{EING} zu P_{AUSG} - also das Verhältnis der Eingangs- zur Ausgangsleistung sind.

In diesem Fall ist dies Verhältnis ja schon bekannt: Es geht um das **4-fache**.

Man gibt also in den Taschenrechner eine **4** ein und drückt auf die Taste **Log** (Das ist der dekadische - oder Zehnerlogarithmus). Das Display des Rechners zeigt daraufhin **0,602 059 991**.

Weiter sagt die Formel, daß man nun **mit 10 multiplizieren** muß, und schon hat man das richtige Ergebnis: **6,02 = ca. 6dB**

Übung macht den Meister ! (Übrigens in WindowsXP gibt's einen Taschenrechner: WINDOWS - SYSTEM-32 - CALC.EXE).

Die Funktionen der Tasten des Taschenrechners

Von den 18 Tasten im Bild werden nur 8 wirklich benötigt, um die Aufgaben des Fragen-Kataloges zu lösen.

Hier werden die benötigten Funktionstasten des CASIO *fx-82 SOLAR* vorgestellt:



Die Taste ganz links oben: **Die Zweit-Funktions-Taste.** Wird sie gedrückt, so erscheint **SHIFT** im Display links oben. Es sind damit die Funktionen eingeschaltet, die über den Tasten in hellbraun aufgedruckt sind. Bei anderen Taschenrechnern ist diese Taste u.U. mit **FUNC**, oder **INV** oder anderen Bezeichnungen versehen. Sie tun aber alle das gleiche, sie aktivieren die Zweitfunktion.



MODE: Damit ist der Modus des Rechners gemeint. Man kann von Grad auf Neugrad umschalten. **DEG** (Degrees) ist der Modus mit 360° den wir brauchen. Nur falls etwas anderes als DEG im Display erscheint, ist sie zu benutzen. Ansonsten brauchen wir die Taste nicht.



Die **Quadrierfunktion: X².** Bei Eingabe von **12** und Drücken der **X²-**Taste bekommt man **144** heraus. X² heißt, daß die Zahl X, die gerade im Display steht, quadriert wird - mit sich selbst malgenommen wird.
✓ Mit Druck auf **SHIFT** und anschließend die **X² -**Taste erreicht man die Funktion **Wurzelziehen**. Unsere **144** ist wieder zur **12** geworden. Die Zweitfunktion ist also (fast) immer das Gegenteil der Funktion, und so ist es auch bei den meisten anderen Zweitfunktionen.



Diese Taste wurde schon im Einleitungstext auf der vorigen Seite vorgestellt: Die für den dekadischen, den **Logarithmus zur Basis 10**. Auch hier ist die Zweitfunktion die Umkehr der Grundfunktion: Eine Zahl auf dem Display, die der Rechner X nennt, wird mit **SHIFT** und **[10^x]** (zehn hoch X) wieder zurückgewandelt. Aus den **0,602 059 991** wird wieder **4-fache Leistung**.

Die Funktionen der Tasten des Taschenrechners

Von den 18 Tasten im Bild werden nur 8 wirklich benötigt, um die Aufgaben des Fragen-Kataloges zu lösen.


Hier werden die benötigten Funktionstasten des CASIO *fx-82 SOLAR* vorgestellt:



Es folgt die Taste [**In**] für den **natürlichen Logarithmus**, die nur für zwei Aufgaben benötigt wird. Deshalb werde ich sie nicht groß beschreiben, nur soviel: Es ist die Umkehr der **e-Funktion**, (die wir nicht brauchen), was auch die Zweitfunktion aussagt. Damit sind die für uns wichtigen Tasten in der oberen Reihe schon erklärt. Die Tasten der zweiten Reihe werden für unsere Zwecke nicht benötigt.



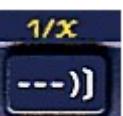In der dritten Reihe brauchen wir **+/-**, die **Vorzeichen-Umkehraste**. Eine eingegebene Zahl wird mit ihr zur Minuszahl gewandelt. **Beispiel:** Eingabe **55 +/-**, Ausgabe **-55**. Die Zweitfunktion **Kubikwurzel** wird für unsere Berechnungen nicht gebraucht.



Wichtig ist in der dritten Reihe die Funktion **1/x**, mit der 1 durch die Zahl **X** (die Zahl im Display) geteilt wird. Zum Beispiel, wenn wir den Strom durch einen 50Ω -Widerstand brauchen:
Die Eingaben **50 » SHIFT » ---)** ergeben auf dem Display: **0,02** Ampere. (Es war die Zweitfunktion **1/x** aktiv).



Min (*Memory input = Speicher-Eingabe*) um eine Zahl im Speicher abzulegen, und um diesen Wert später mit **MR** (*Memory Return = Speicher-Rückholen*) wieder abzurufen. Die Zifferntastatur mit den Grundrechenarten sollte eigentlich jeder beherrschen. Da ist nichts Besonderes, außer der Taste **[EXP] = Exponententaste**.

Weitere Funktionen der Tasten des Taschenrechners.

Wichtig: Bei **Hochzahlrechnungen** schreibe ich die Eingaben so : 15^{12} (15 mal zehn hoch minus 12). Das Hoch-Zeichen \wedge signalisiert dann die [EXP] -Taste

Quadratzahlen schreibe ich in der gewohnten Schreibweise: 3^2 (3 zum Quadrat = 3 mal 3) In Texthinweisen zu den Aufgaben erkläre ich das noch alles.

Ist eine **besondere Taste** gemeint, dann steht sie in eckigen Klammern, wie z. B. $[1/x]$



Man drückt auf **EXP** und es erscheint die Zahl Pi = $3,141592654$.

Denn ohne vorherige Ziffern-Eingabe ist hier die Zweitfunktion **Pi** wirksam.



[EXP] Der **Exponent** ist eine Hochzahl. Die Taste hat die Bedeutung: "Zehn hoch (X)." X ist die Zahl, die anschließend als Exponent einzugeben ist.

Ein Beispiel:

Eingabe 3; Eingabe **[EXP]**; Eingabe 2; Eingabe **[+/-]** = **Drei mal 10 hoch minus 2 = dezimal 0,03**

Dieser Faktor 3 findet sich an der 2. Nachkommastelle wieder.

Solange die Zahl so einfach ist, mag man sie auch getrost als 0,03 (= 30 milli) eingeben, aber wenn man 15 Pikofarad eingeben soll, ist die Exponentenschreibweise viel einfacher :

15 » **[EXP]** das Display zeigt nun 15^{00} ; Jetzt kommt der Exponent : **12** (für Piko), dann **+/-**. Jetzt zeigt das Display = 15^{-12} (Sprich: Fünfzehn mal Zehn hoch minus Zwölf).

Sonst müßte man eingeben : **0,000 000 000 015** (die 15 an elfter und zwölfter Stelle nach dem Komma.) Und soviele Stellen hat der Rechner auch garnicht. Beispielrechnungen werden das noch verdeutlichen.

SHIFT

Mit der **Zweitfunktionstaste** stellen Sie bitte immer die für **Ihren Rechner** benötigte Funktion ein.
 Da die Zweitfunktionen der verschiedenen Rechner unterschiedlich sein können, wird in den Rechenbeispielen immer die für Ihren Rechner aktuell benötigte Funktion angegeben.

In den grün unterlegten Aufgaben-Rechenbeispielen finden Sie zum Beispiel 3^2
 wenn es um einfaches Potenzieren geht.

X²

Mit dieser *einfachen* Potenzrechnungsweise werden wir konfrontiert, wenn es z.B. heißt: **U²**.
 Die Spannung **U** wird mit sich selbst multipliziert: ($3^2 = 9$). Aus $3V \cdot 3V$ wird **9 Volt**.
 Der Mathematiker nennt die **3** aus unserem Beispiel die Basiszahl, und die Hochzahl nennt er Exponent.

Beispiel:

Eine Spannung von **14 V**, die an einem Widerstand mit **50 Ohm** anliegt, ergibt welche Leistung ?

Die Formel dazu lautet: $P = U^2 / R$.

P = Power, Leistung in Watt.

U = Spannung in Volt.

R = Widerstand in Ohm.

Hier die Prozedur:

14 **x²** 196 ÷ 50 = 3.92

14 Volt wurde eingegeben, mit der **X²-Taste** quadriert: (14×14), das Display zeigt **196**. Geteilt durch **50 Ohm** ergibt das **3,92 Watt**.

Nochmals: Potenzen, Exponenten & Co Logarithmus zur Basis 10

In den grün unterlegten Rechenbeispielen finden Sie zum Beispiel 15^{12} wenn es um den Logarithmus zur Basis 10 geht. Das Hochzeichen steht dann für die Taste [EXP]

EXP

Mit 15^3 ist der Logarithmus zur Basis 10 gemeint:

(Gesprochen fünfzehn mal zehn hoch drei. Mathematisch ausgedrückt: $15 \cdot 10^3$).

Die Prozedur:




Auf gelbem Grund
= Display-Anzeigen.

Der Faktor (Multiplikations oder Divisionsfaktor) 15 hat sich entsprechend dem Exponenten, der 3, um drei Zehner-Potenzen auf 15 000 erhöht, (Es wurde 15 mit 1000 multipliziert).

Der Exponent (*Hochzahl*) gibt stets die Anzahl der auf die Faktorzahl folgenden Nullen an, wenn wie hier **der Exponent positiv ist**.

Bei **negativem Exponenten** wie $15 \cdot 10^{-3}$ gibt der **(negative) Exponent die Anzahl der Nachkommastellen an**. (Wenn der einzugebende Wert kleiner als 1 ist, also 0,9999... und kleiner).


Die Prozedur:

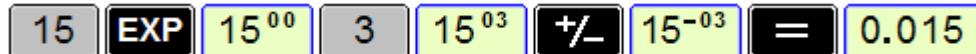

Der Faktor 15 ist um drei Zehnerpotenzen nach hinten gerückt.

Seine letzte Ziffer, die 5 erscheint an der dritten Nachkommastelle. (Es wurde 15 durch 1000 geteilt).

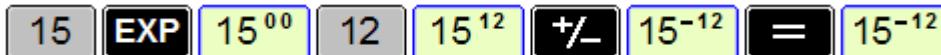Geben wir einmal 15 Pikofarad ein, - das sind 0,000 000 000 015 Farad



Die letzte Zahl des Faktors 15, die 5 soll an der zwölften Nachkommastelle erscheinen .

Das Display kann **0,000 000 000 015** zwar nicht darstellen, aber der Rechner kann damit rechnen.

Die Einheiten

Wenn man die Begriffe Kilo, Milli oder Mega hört, ist wohl so ziemlich jeder mit an Bord, aber bei Nano und Piko, - mit denen wir uns hier auch befassen müssen ?

Deshalb hier eine Auflistung ihrer Begriffe und Wertigkeiten, hinter denen sich z.B. Nanofarad (10^{-9}) verbirgt.

Einheit	Größe	Exponent	Dezi Bel
1 Giga =	1 000 000 000	$1 \cdot 10^9$	+ 90 dB
1 Mega =	1 000 000	$1 \cdot 10^6$	+ 60 dB
1 Kilo =	1 000	$1 \cdot 10^3$	+30 dB
Hundert =	100	$1 \cdot 10^2$	+ 20 dB
Zehn =	10	$1 \cdot 10^1$	+ 10 dB
EINS =	1	$1 \cdot 10^0$	0 dB
1 Zehntel =	0,1	$1 \cdot 10^{-1}$	- 10 dB
1 Hundertstel =	0,01	$1 \cdot 10^{-2}$	- 20 dB
1 Milli =	0,001	$1 \cdot 10^{-3}$	- 30 dB
1 Mikro (μ) =	0,000 001	$1 \cdot 10^{-6}$	- 60 dB
1 Nano (n) =	0,000 000 001	$1 \cdot 10^{-9}$	- 90 dB
1 Piko (p) =	0,000 000 000 001	$1 \cdot 10^{-12}$	- 120 dB

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
				0	,	0 5		
						5 0		
						5 0		0 0 0
						1 5 0		
10	-	1	2	3	4	5	6	7
								8
								9
								10
								11
								12

Gute Dienste bei der Umstellung der Einheiten hat mir das karierte Rechenpapier geleistet, wie wir es aus der Schule kennen.
Hier ist das erkennbar.

Oben sollten Kondensatoren mit den Werten : $C_1 = 0,05 \mu\text{F}$, $C_2 = 50 \text{ nF}$ und $C_3 = 50000 \text{ pF}$ parallelgeschaltet sein.
Die richtige Lösung der Aufgabe lautete 150 nF.

Die Einheiten sind in Dreiergruppen aufgeteilt:
z.B. Milli - wobei die linke Stelle 100-milli, die mittlere 10-milli, und die rechte 1-milli bedeutet.

Gefolgt werden die Milli's von den Mikro (μ), den Nano und den Piko.

Auf einen Blick ist das überschaubar geworden.

Die Exponenten einfach erkennen

Wie schon zuvor gesagt, - ich habe mir das Leben mit dem karierten Rechenpapier vereinfachen müssen. Denn für mich war das Rechnen mit den Exponenten völliges Neuland. Schauen Sie sich das an - und - vielleicht hilft es Ihnen auch.

	Tausendstel	Millionstel	Milliardstel	Billionstel	
0	,	Milli	. Mikro	.	Nano . Piko
0.015 μ F	.	.	0 ,	0 1 5	.
15 nF	.	.	.	1 5	.
Gesamt	.	.	.	3 0	.
Exponent	10 ^ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				

Hier sind die beiden parallel geschalteten Kondensatoren mit 0,015 μ F und 15 nF zusammenzählen.

Beide haben exakt den gleichen Wert, nämlich

15-milliardstel Farad = 0,000 000 015 Farad. Und weil die letzte Ziffer an der neunten Stelle nach dem Komma steht, sagt der Mathematiker, daß es 15×10^{-9} Farad sind. Unter der Ausrechnungszeile kann man das nachkontrollieren.

Die beiden Werte wurden nur deshalb so unterschiedlich benannt, weil man es uns möglichst schwer machen will. Aber wir machen es den Herren schwer, uns auf's Kreuz zu legen.

Zurück zum Eigentlichen: Wir haben es also bei beiden Werten mit 15 Nano-Farad zu tun. Das sind ebensogut auch 15 000 Piko-Farad, oder 0,000 015 Milli-Farad. In der Ausrechnungszeile finden wir 30 Nano-Farad, oder auch

30×10^{-9} Farad. Da aber am Ende der 30 ein Null steht, meint mein Taschenrechner, es seien 3×10^{-8} Farad. Das kann zu Verwirrungen führen, ist jedoch auch richtig. Denn die Drei der 30 belegt die achte Exponentenstelle. Mich hat das auch immer wieder irritiert, aber seien Sie sicher: Solange der Taschenrechner nicht defekt ist, arbeitet er ohne Fehler. Er ist eine treue Seele.

Nein, die Fehler mache ich! - Ich muß deshalb nur sehr aufpassen, womit ich das Kerlchen füttere. Kurz bevor ich zur Prüfung ging, habe ich mir alle Fragen die Berechnungen erforderten, noch einmal vorgenommen und immer wieder und wieder durchgerechnet.

Wie schon bemerkt, sind eine ganze Menge Fragen im Katalog, - ich nenne sie "Fallenstellerfragen", die zur Verunsicherung führen sollen. Üben Sie - weden Sie sicher!

Bedeutungen einiger Formelzeichen in der Elektronik

Herkunft	Bedeutung	Anwendung	Weiteres
A Area	= Gebiet = Fläche	in Meter ² , cm ² , mm ²	Quadratmeter, -cm usw.
a a	= Abstand	Strecke in Meter,	cm, mm
B Bandbreite	B eines HF Signals	in Hertz	Physiker Heinrich Hertz
C Capacity	= Speichervermögen	in Farad	Physiker Michael Faraday
c candela	Lichtgeschwindigkeit	300 000 km/ sec.	cd = candela für Lichtstärke
d distanz,	radius = Abstand	Strecke in Meter,	cm, mm
dB	dezi-Bel	Logar. Verstärkungsmaß	Log = Log-Taste
E	E	Elektrische Feldstärke	auch E-Vektor = Vektor der E
F	Farad	= Speichervermögen	Physiker Michael Faraday
f	Frequenz	= Häufigkeit e.Schwingung	Physiker Heinrich Hertz
G	Güte	eines Schwingkreises	= f_{RES} / Bandbreite
g	gain	= Verstärkung	n-fache Verstärkung
H	Henry	Magnetische Feldstärke	auch H -Vektor
h	hour	Stunde	Ah = Amperestunde
I	Intensity	Stromstärke, <i>Intensität</i>	mA, μ A, nA usw.
K	Kilo	1000 Ohm, Hertz usw.	Gewicht = 1000 Gramm
L	L	= Induktivität (Lorentzkraft)	mH, μ H, nH
M	Million	Mega = Million	auch Mega-Ohm, -Volt,
m	milli	Teil einer Menge	mA, mV, mW, m usw.
μ	mikro	mikro - Teil einer Menge,	μ = Millionstel
n	Menge	eine Anzahl von n Windungen,	μ H, μ F, μ V, μ A usw.
n	nano	nano - Henry, Farad usw	nH, nV, nA, nW, nF usw.

Bedeutungen weiterer Formelzeichen in der Elektronik

Herkunft	Bedeutung	Anwendung	Weiteres
P Power	elektrische Leistung in Watt	$P = U \cdot I$	James Watt
Q Quality	Güte bei <i>Schwingkreis</i>	nach Gütezahl	$= f_{RES} / \text{Bandbreite}$
R Resistance	elektrischer Widerstand in Ohm	$1/R = G = \text{Leitwert}$	Leitwert = Kehrwert d. Widerstand
r radius	Abstand	in Meter, cm, mm	wie auch d = Distanz
S Strenght	Feldstärke <i>Field-Strenght</i>	in Dezibel u. S-Stufen	$6 \text{ dB} = 1 \text{ S-Stufe}$
s Sekunde	Zeiteinheit	in Sekunden, ms, μs , ns	Milli, mikro, nano Sekunden
T Tesla	Magnetische Induktion	Vs/m^2	Physiker Nicola Tesla
t time	Zeit	meist in Sekunden	Formelzeichen = s
U Ursache	Spannung Volt (V)	U in Volt	Physiker Alessandro Volta
V Volt	elektrische Spannung	Ursache f.d. Stromfluß	U in Volt
W Watt	elektrische Leistung	Power in Watt	$P = U \times I$
X Imaginärzahl	Scheinbare Zahl Scheinwiderstand,	Waagerechte = X-Achse	in der Oszilloskopie
X Impedanz	Innen / Außenwiderstand in Ohm,	XL, Xc Z-EINGANG, Z-AUSGANG	Scheinwiderstand
Y Y-Achse	Vertikale Achse d. Oszilloskop	Y-Achse = senkrechte	in der Oszilloskopie
Z Impedanz	Innen / Außenwiderstand in Ohm,	XL, Xc Z-EINGANG, Z-AUSGANG	Scheinwiderstand
Δ Delta	Änderung eines Ereignisses :	Spannung, Strom,	auch 9
λ Lambda	Wellenlänge	Länge EINER periodischen	Schwingung in Meter (m)
ρ Rho	spezifischer Widerstand	in Ohm eines Materials	von 1m Länge • $1\text{mm}^2 \varnothing$
ϕ Phi	Phasenwinkel i.A. Strom / Spannung	in Grad	Sinus- Winkel
ω Omega	Kreisfrequenz $= 2 \cdot \pi \cdot f$	Schwingkreis- Berechnung	Thomson'sche Schwingungsformel
Ω Ohm	Widerstand	Wert eines Widerstandes	$R = U \div I$

Einige Schaltzeichen


	Leitungsdrähte
	Leitungsüberkreuzung
	Leitungs-Verbindung
	Verbindung von - nach ...
	Anschlußpunkt
	Akku, Batterie
	Generator, Stromerzucker
	Widerstand
	Widerstand, regelbar
	Widerstand, selbstregelnd (PTC, NTC)
	Kondensator
	Kondensator, regelbar
	Spule
	Spule mit Ferritkern
	Netz- Transformator

	Diode
	Kapazitäts-Diode
	Leuchtdiode
	Z- Diode
	PNP- Transistor
	NPN- Transistor
	Feldeffekt- Transistor
	Verstärker, allgemein
	Blockschaltbilder :
	Mischstufe
	HF-Generator, Oszillatot
	VFO, Oszillatot, variabel

	HF- Filter : (die durchgestrichenen Wellen zeigen, daß nur teilweise durchgelassen wird).
	Frequenz-Vedreifacher
	Demodulator
	Antenne, allgemein
	Erdung, Masseanschluß
	Gleichstrom
	Techn. Wechselstrom
	Niederfrequenz
	Hochfrequenz
	Voltmeter
	Amperemeter
	Mikrofon

Formelrechnen ist vielen ein Graus, deshalb habe ich bei allen Aufgaben, in denen eine Formel vorkommt, die Formel, (rosa unterlegt und umrandet) wie hier vorangestellt.

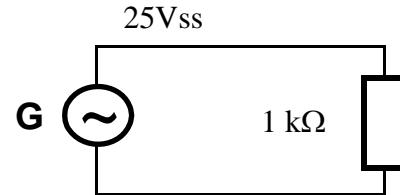Beispiel-Aufgabe: Der Wechselstrom-Generator (~) erzeugt 25 V_{ss}, die durch den Widerstand von 1 kOhm fließen.
Wie groß ist der Strom durch den Widerstand ?



Formel: $U_{EFF} = 1/\sqrt{2} \cdot U_{SP}$ (Eins durch Wurzel aus 2) mal Uspitze

Und im Anschluß gibt es eine grün unterlegte rezeptartige Anweisung, den Rechner zu handhaben:

Taschenrechner:	> Eingaben	= Ausgabe
Spitzenspannung = U _{ss} ÷ 2	> 25 v ÷ 2	= 12,5 Volt U _s
Effektivwert	> 2 √ [1/x] • 12,5 v	= 8,8388 Volt eff
Effektivstrom I = U ÷ R	> 8,8388 v ÷ 1000 Ω	= 0,008 83 Ampere

Links, unter **Taschenrechner** ist ein Hinweis darauf, um was es geht.
Z.B. Effektivwert, dann die Eingabeaufforderung >.

Hinter der Eingabeaufforderung > sind die **fettgedruckten** Werte und Funktionen einzugeben, wie das Teilungszeichen ÷ oder /, die Wurzelfunktion √ usw.

Das in den Eingaben kleinere, dünn gedruckte dient nur der Orientierung (ob Volt, Ohm, Ampere usw.)

Man übe das mit dem eigenen Taschenrechner öfter, und wird sehen, es ist fast ein Kinderspiel.....

Fehler macht jeder . . .



leider auch ich . . .

Besonders bei einem so umfangreichen Vorhaben. Und es ist charakteristisch, daß man die eigenen Fehler nicht sieht. Viele wurden schon korrigiert, und werden auch laufend korrigiert - aber . . .

Deshalb die herzliche Bitte: Teilen Sie mir bitte mit, wenn Sie noch weitere Fehler finden. Denn, wenn es sich um Material zum Kennenlernen dreht, sind Fehler geradezu fatal.

Benutzen Sie dazu bitte meine E-Mail-Adresse, oder rufen Sie mich einfach an. Ein Anruf vermeidet Unklarheiten, die E-Mails enthalten könnten, die aber telefonisch sofort zu klären sind.

Wie Sie bemerken werden, mache ich die Vergewaltigung einer Sprache, die über Jahrhunderte gewachsen ist, nicht mit und hoffe daß Sie trotzdem damit klarkommen.

Sehr interessant wäre auch, wenn Sie Anregungen zur Verbesserung hätten.

Danke für's Mitmachen . . . *DL9HCG, Günter*

Ständig neue, fehlerkorrigierte Versionen
sind dank Junghard, DF1 IAV auf der Homepage <http://www.dl9hcg.a36.de> abrufbar.

Günter Lindemann, Meiendorfer Straße 25, 22145 HAMBURG, ☎ 040- 69 45 86 33
E-Mail: dl9hcg@a36.de • Skype: [dl9hcg](#)

Nur Technik in Klasse E und A

Für die Prüfungsteile Betriebliche Kenntnisse und Kenntnisse der Vorschriften kann kaum etwas erklärt werden, denn es sind ja nur Festlegungen der Behörden oder der Amateurfunk-Verbände. Deshalb hilft Lichtblicke nur bei den Prüfungsteilen von Technischen Kenntnissen.

Das andere muß also wohl in eigenen Übungen gelernt, "gebüffelt" werden, bis man's auswendig kann.

Ankreuzverfahren

Die Prüfungen finden im Multiple-Choice- Verfahren statt. Es wird die Frage gestellt, und vier Auswahl- Antworten vorgegeben. Eine der Antworten - am besten die richtige ist anzukreuzen.

Erforderlich für Klasse E:

In der Prüfung für Funkamateure der Klasse E werden 34 Fragen in jedem Prüfungsteil gestellt.

Hat man von einem Prüfungsteil 25 Fragen richtig beantwortet, dann gilt dieser Prüfungsteil als bestanden.

Erforderlich für Klasse A:

In der Prüfung für Funkamateure der Klasse A werden 51 Fragen im Prüfungsteil Technische Kenntnisse gestellt.

Hat man davon 38 Fragen richtig beantwortet, dann gilt dieser Prüfungsteil als bestanden.

Für die Prüfungsteile Kenntnisse Betriebliche Kenntnisse und Kenntnisse von Vorschriften werden wie für Klasse E die gleichen jeweils 34 Fragen gestellt, wovon 25 richtig beantwortete zum Bestehen reichen.

Prüfungsteil nicht bestanden?

Ist ein Prüfungsteil nicht bestanden, behalten jedoch die bestandenen Prüfungsteile Gültigkeit. Man kann den nicht bestandenen Prüfungsteil später nachholen, um dann doch Funkamateur zu sein.

Wieviel Zeit hat man?

Für den Prüfungsteil Technische Kenntnisse der Klasse A, gilt zur Beantwortung eine Zeitspanne von 90 Minuten.

Für alle anderen Prüfungsteile hat man 60 Minuten Zeit. Ein Vormittag ist also zu reservieren, wenn man bedenkt, daß zwischen den Prüfungsteilen noch Pausen eingelegt werden und am Schluß die Bewertung verkündet wird.

Jede Menge Zeit

Man staunt über den Prüfungsteilnehmer, der schon nach 25 Minuten fertig ist, und den Beantwortungsbogen abgibt.

So mancher dieser Prüflinge hat später Zeit, einen Teil der Prüfung nachzuholen.

Nehmen Sie sich unbedingt die Zeit, die Fragen gründlich zu lesen. Eine Anzahl der Fragen ist bewußt mißverständlich gestellt, und wer da nicht aufpaßt ist eventuell der Dumme.

Wenn Sie alle Kreuzchen gemacht haben . . .

sind Sie noch nicht fertig. Denn Sie prüfen noch einmal nach, ob Ihnen nicht doch noch ein Fehler unterlaufen ist. Man darf „falsche Kreuzchen“ korrigieren.

Gehen Sie als Sieger vom Platz!

**Antwortbogen für die fachliche Prüfung
zum Erwerb des Amateurfunkzeugnisses der Klasse A und E**

Prüfungsteil	Prüfungs- dauer	Anzahl der Fragen
---------------------	----------------------------	------------------------------

Technische Kenntnisse Kl. A	<input type="checkbox"/>	90 Min	51
Technische Kenntnisse Kl. E	<input type="checkbox"/>	60 Min	34
Betriebliche Kenntnisse	<input type="checkbox"/>	60 Min	34
Kenntnisse von Vorschriften	<input type="checkbox"/>	60 Min	34

Multiple Choice

So in etwa sieht bei der Prüfung der Beantwortungsbogen aus, von dem ich den wichtigen (oberen) Teil hier vorstelle.

Außerdem bekommen Sie zur Prüfung natürlich die zu beantwortenden Fragen und eine Formelsammlung. Diese etwas 'gewöhnungsbedürftige' Sammlung ist auch als Anhang im Fragenkatalog vorhanden, den die BNetzA im Internet kostenlos bereitstellt.

Es ist also keine „schwarze Kunst“, wenn man die Prüfung bestehen will.

Wenn man seine Frage beantworten will, muß man nur aufpassen, daß man das Kreuzchen auch richtig positioniert.

So mancher Absolvent hat sein Kreuz in der Eile unabsichtlich in ein falsches Kästchen gemalt. Aus diesem Grund rate ich Ihnen: Kontrollieren Sie das unbedingt noch, bevor Sie den Bogen abgeben. Man hat sich ja doch schließlich die Mühe gemacht . . .

Nummer des Prüfungsbogens:.....

Name:.....

Vorname:.....

Ort / Datum:.....

Hinweise zur Prüfung

1. Benutzen Sie für die Beantwortung der Fragen nur diesen Antwortbogen. Kreuzen Sie oben den jeweils von Ihnen bearbeiteten Prüfungsteil an, und geben Sie die Nummer des Prüfungsbogens und Ihren Namen und Vornamen an.
2. Bitte lesen und überdenken Sie jede Frage sorgfältig bevor Sie eine Antwort ankreuzen. Für die Beantwortung der Fragen steht Ihnen die oben für den jeweiligen Prüfungsteil angegebene Prüfungsdauer zur Verfügung.
3. Zu jeder Frage werden 4 Antworten zur Auswahl vorgegeben, von denen immer nur eine richtig ist. Kennzeichnen Sie in der nebenstehenden Tabelle, in der der Fragenummer entsprechenden Zeile das Feld unter dem entsprechenden Buchstaben mit einem Kreuz. Verwenden Sie dazu nur Kugel- oder Tintenschreiber.
4. Wird keine, oder mehr als eine Antwort je Frage im Antwortbogen angekreuzt so gilt diese Frage als falsch beantwortet. Soll eine bereits angekreuzte Antwort korrigiert werden, so ist die falsch angekreuzte Antwort durch einen horizontalen Doppelstrich (=) durchzustreichen und die richtige Antwort anzukreuzen. Soll eine solche, als falsch markierte Antwort doch wieder als richtig gelten, so ist das Kreuz mit Doppelstrich zu unterpunktieren. (= = =).
5. Jede richtig beantwortete Frage zählt beim Prüfungsteil "Technische Kenntnisse Klasse A" = 2 Punkte und bei den anderen Prüfungsteilen = 3 Punkte. Um die Prüfung zu bestehen, müssen 75 % erreicht werden. Werden 70 % erreicht, kann eine mündliche Nachprüfung erfolgen.

Antworten

Nr.	A	B	C	D
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

USW.

**Es gibt auch für Sie keine Möglichkeit, bei der Prüfung durchzufallen!
Die einzige Voraussetzung ist Ihr Wille.**

Nachdem man anfangs glaubt: "Das schaffe ich nie", muß man - zugegeben - mit einiger Verbissenheit nur dranbleiben! Die ersten Ergebnisse mögen noch bei 25 bis 30% richtig beantworteter Fragen niederschmetternd wirken. Aber: Neuer Tag - neues Glück - wenn Sie dranbleiben.

Denn was braucht es denn mehr, als die vielerlei Ausdrücke kennenzulernen. Denken Sie daran: Selbst ein kleines Kind, was eben gelernt hat, ein Kreuz in eines der Kästchen zu malen, hat auf Anhieb schon eine 25-prozentige Chance. Und darauf ist aufzubauen.

Ich selber habe im Laufe von 25 Jahren ungefähr 150 Leute, die ich mir besonders deshalb ausgesucht hatte, weil sie glaubten daß sie es nie schaffen würden, in privaten Kursusabenden davon überzeugen können, daß sie es eben doch schaffen.

Voraussetzung für den erwünschten Erfolg schien uns allen, daß man ständig über ihren Kenntnisstand informiert sein sollte, um zu wissen wo noch Defizite bestanden. Ständige Probe-Prüfungen ließen erkennen, wo ich noch besser erklären mußte. Die Kenntnisse wuchsen von Mal zu Mal, bis eben zur Prüfungsreife. Dann ging es hin zur Prüfung - und nicht einer, der bis dahin durchgehalten hatte ist durchgefallen!

Wie gesagt - es waren ausnahmslos besonders schwierige Fälle, die ich mir da ausgesucht hatte.

Mit AfuP, dem Prüfungs-Simulations-Programm von Junghard, haben auch Sie die Möglichkeit, sich mit zunehmendem Erfolg die Terminologie der Fragen anzueignen, und sich selbst zu erkennen. Und wo Sie noch ein wenig darüber hinausschauen möchten, hilft Ihnen ein Lichtblick möglicherweise.

Ich wünsche Ihnen also Verbissenheit und Durchhaltevermögen auf Ihrem Weg zum Amateurfunk, sowie viel Erfolg und Glück bei Ihrer Prüfung. - Günter, DL 9 HCG.

Lichtblicke

Klasse E

Auf den folgenden Seiten beginnt nun die Bearbeitung
des Prüfungsteils Technische Kenntnisse
nach dem Fragenkatalog der Klasse E

Oben beginnend mit der Nummer der Frage, dem Text der Frage
wie im Fragenkatalog, und der richtigen Antwort.
Darunter folgt der Lösungsvorschlag.

Stand: September 2013

Überlegenswert scheint mir, ob man nicht gleich die Prüfung der Kl. A machen sollte, denn die Physik
ist exakt die gleiche - nur die Anzahl der Fragen nicht.

Zusammen mit dem Prüfungs- Simulations- Programm **AfuP** von DF1IAV ideal zum Selbststudium.
Und mit einem der empfehlenswerten Kurse des DARC kann dann garnichts mehr schiefgehen!
Lichtblick kann und soll kein Lehrbuch sein.

Kostenfreie Verbreitung der unveränderten Datei für private, nichkommerzielle Nutzung ist erwünscht.

TA101 0,042 A entspricht

Lösung: $42 \cdot 10^{-3}$ A

0,042 A

A = Ampere (Stromstärke)

Größenordnung:

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
0	,	0	4	2
.	.	4	2
0	,	0	4	2	.	0	0	0
0	,	0	4	2	.	0	0	0
0	,	0	4	2	.	0	0	0

Es geht hier nur darum:
An welcher Nachkommastelle
endet der gefragte Wert -
und 0,042 A hat 3 Stellen nach
dem Komma = $42 \cdot 10^{-3}$

Die Zahl aus der Frage wurde eingeschrieben:

Das sind 42 Milliampere = $42 \cdot 10^{-3}$

Oder auch 42 000 μ A = $42 \cdot 10^{-6}$

Oder auch 42 000 000 nA = $42 \cdot 10^{-9}$

Oder auch 42 000 000 000 pA = $42 \cdot 10^{-12}$

0,042 A.

(2. Zeile)


(3. Zeile)

(4. Zeile)

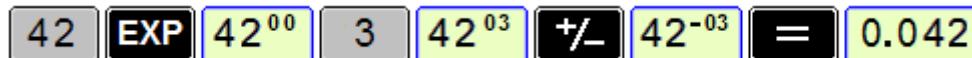(5. Zeile)

Die Lesart ist verschieden, aber es bleibt immer das Gleiche.

Üben Sie es mit Ihrem Taschenrechner: Hellgrün unterlegt sind Display-Zwischen- und Endergebnis - alles andere ist einzugeben.



Eigentlich ganz einfach : 0,042 hat 3-Stellen hinter dem Komma, deshalb $42 \cdot 10^{-3}$ (42 mal zehn hoch minus 3)

TA102 0,00042 A entspricht

Lösung: $420 \cdot 10^{-6}$ A

0,00042 A
A = Ampere (Stromstärke)

Größenordnung:

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
0	,	0	0	0	.	4	2	
0	,	0	0	0	.	4	2	0

Die Zahl aus der Frage wurde eingegeben :

0,000 42 A. = 0,42 Milliampera
oder $420 \mu\text{A}$ = $420 \cdot 10^{-6}$ (Zeile 2).

Es geht hier nur darum:
An welcher Nachkommastelle
endet der gefragte Wert -
und 0,00042 A hat 5 Stellen
nach dem Komma = $42 \cdot 10^{-5}$

In der zweiten Zeile wurde der
Wert um eine Nachkommastelle
erhöht = $420 \cdot 10^{-6}$

Taschenrechner:

 das entspricht $420 \cdot 10^{-6}$

Was unser Taschenrechner aus der vorgegebenen Eingabe macht, verwirrt uns. Man glaubt zunächst, man hätte sich vertippt.

Aber $4,2^{-04}$ entspricht tatsächlich 420^{-06} . Denn unser Taschenrechner greift sich immer den kleinstmöglichen Exponenten - damit kann der Rechenknecht am besten rechnen. Für uns Benutzer erfordert diese Eigenheit allerdings Denkarbeit. . . .

Ganz einfach : 0,000 420 hat 6-Stellen hinter dem Komma, deshalb $420 \cdot 10^{-6}$ (420 mal zehn hoch minus 6)

TA103 100 mW entspricht

Lösung: 10^{-1} W

100 mW (Milliwatt)


0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
	.	1	0	0	.			
0	,	1						

Die Zahl aus der Frage wurde aufgeschrieben :
100 mW.

Das sind $0,1$ Watt = $1 \cdot 10^{-1}$ Watt, wie in Zeile 2

Taschenrechner :

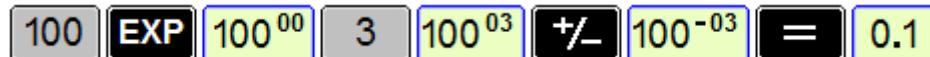Auch hier hat mir das karierte Rechenpapier gute Dienste geleistet.
100 mW hat 3 Nachkommastellen - für den Exponenten beachten . . .



Auch hier benutzt unser Taschenrechner den kleinstmöglichen Exponenten

Ganz einfach : 0,1 hat eine Stelle hinter dem Komma, deshalb $1 \cdot 10^{-1}$ W — sprich 'zehn hoch minus ein Watt'

TA104 4 200 000 Hz entspricht

Lösung: $4,2 \cdot 10^6$ Hz

Frequenz (Hertz), Größenordnungen:

0	,	Giga	.	Mega	.	Kilo	.	H	Z	E
.	4	.	2	0	0	0
.	4	,	2	.	.	.

Die Zahl aus der Frage wurde eingegeben :
4 200 000 Hertz - Das sind **4,2 MHz**.
Dem Exponenten entsprechen sechs Stellen
nach dem Komma, deshalb : **$4,2 \cdot 10^6$**

Taschenrechner :

Hier geben die Stellen nach dem Komma den Exponenten an . . .

Eingabe : **4.2** dann **EXP** dann **6** und **=** . . .



Positiver Exponent, gezählt werden die Nachkommastellen: Vier-komma-zwei mal zehn hoch sechs Hertz

TA201

Welche Einheit wird für die elektrische Spannung verwendet ?

Lösung: Volt (V)

Alessandro Volta, nach dem die Maßeinheit Volt benannt wird, gilt als Erfinder der Batterie. Das galt wohl auch als Beginn des Zeitalters der Elektrizität.

Ein Volt ist die Spannung, die in einem Widerstand von 1 Ohm einen Strom von einem Ampere fließen lässt.

Der Spannung in Volt ist das Formelzeichen **U** zugeordnet, was den Unterschied des Potentials zwischen positivem und negativem Pol der Spannungsquelle ausdrückt. **U** kann auch als Ursache des Stromflusses betrachtet werden.

In einem Stromkreis bewegen sich Ladungsträger (Elektronen) erst dann, wenn ein Potentialunterschied **U** in einem geschlossenen Stromkreis herrscht. Einfach ausgedrückt: Es muß eine Spannung in einem geschlossenen Stromkreis vorhanden sein.

Falsch sind : 1) Ampere = Stromstärke; 2) Ohm = Widerstand; und 3) Amperestunden = Leistung / Std.

TA202

Welche Einheit wird für die elektrische Ladung verwendet ?

Lösung: Amperesekunde (As)

Die Ladungsmenge ist die Elektrizitätsmenge, die dem Produkt aus Stromstärke pro Zeiteinheit entspricht: Die Ladungsmenge, bei der beispielsweise 1 Ampere eine Sekunde lang fließt.

Für den Funkamateuer ist das aber von minderer Bedeutung, weshalb nicht näher darauf eingegangen wird.

(Produkt = Ergebnis einer Multiplikation = Ampere je Sekunde).

Falsch sind : 1) Kilowatt = Leistung; 2) Joule = Arbeitseinheit; und 3) Ampere = Stromstärke.

TA203

Welche Einheit wird für die elektrische Leistung verwendet ?

Lösung: Watt (W)

Die elektrische Leistung wird mit dem Formelzeichen **P** (Power) in den Berechnungen verwendet.

Sie ist das Produkt aus Spannung mal Stromstärke, also Volt mal Ampere.

Die Formel dazu lautet :

$$P = U \cdot I$$

P = Leistung (Watt)

U = Spannung (Volt)

I = Stromstärke (Ampere)

(Leistung = Spannung mal Stromstärke)

Falsch sind : 1) Farad = Kapazität; 2) Siemens = Leitwert; und 3) Henry = Induktivität.

TA204

In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand angegeben ?

Lösung: Ohm

Der elektrische Widerstand wird mit dem Formelzeichen **R** (Resistance französ.) in der Einheit Ω (Ohm) in den Berechnungen verwendet.

Elektrischen Widerstand findet man überall vor:

Nicht nur als Bauteil, sondern alle Bauelemente besitzen ihn - auch das Kabel, von dem man glaubt, daß es keinen Widerstand besäße. Das Kabel hat zwar nur einen sehr kleinen, aber eben doch auch einen Widerstand.

Die Formel zum Widerstand lautet :

$$R = U \div I$$

R = Widerstand (Ohm)

U = Spannung (Volt)

I = Stromstärke (Ampere)

(Widerstand = Spannung geteilt durch Strom)

Der elektrische Widerstand wurde 1887 zu Ehren des Physikers Georg Simon Ohm aus Erlangen mit seinem Namen benannt.

Falsch sind : 1) Farad = Kapazität; 2) Siemens = Leitwert; und 3) Henry = Induktivität.

TA205

Welche der nachfolgenden Antworten enthält **nur**
Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem ?

Lösung: Ampere, Kelvin, Meter, Sekunde

!! Merke: KELVIN kommt nur in der richtigen Antwort vor !!

International ist Celsius in der Physik nicht mehr gefragt.

Kelvin wird vorwiegend in der internationalen Wissenschaft angewendet.

Der absolute Nullpunkt ist bei Kelvin 0, und bei Celsius minus 273°

Man sagt z.B.: 300 Kelvin, und meint damit 27° Celsius.

Außer von Celsius und Kelvin gibt es weitere Temperatursysteme:

Celsius: Wasser gefriert bei Null°, und kocht bei 100° C.

Fahrenheit: Dt. Physiker erfand das erste Quecksilberthermometer.

Reaumur: Französ. Physiker erfand ein 80-teiliges Thermometer.

Kelvin: Engl. Physiker, der vom absoluten Nullpunkt ausgeht.

Alles andere ist falsch • Man soll das vielleicht wissen, weil elektronische Bauteile temperaturabhängig sind.

TA206 0,22 μF sind

Lösung: 220 nF.

0,22 μF (μF = Mikrofarad)

Kapazität ist das Fassungsvermögen
beim Kondensator.

Umstellung auf Nanofarad :

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
					0	,	2	2
						.	2	2

Eingetragen wurde in der richtigen Spalte. **0,22 μF**

Darunter findet man die 220 Nanofarad = **220 • 10^{-9}**

Negativer Exponent : 220 mal zehn hoch minus neun.

TA207 3,75 MHz sind

Lösung: 3750 kHz.

MHz = Megahertz

Größenordnungen:

0	,	Giga	.	Mega	.	Kilo	.	H Z E
	.				3	,	7 5	.
	.				3	.	7 5 0	.

Alle die Einheiten: Kilo, Mega, Giga und Tera
stehen im Verhältnis 1 zu Tausend :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 mal 1000 | = 1 Kilo Hertz |
| 1 Kilo mal 1000 | = 1 Mega Hertz |
| 1 Mega mal 1000 | = 1 Giga Hertz |

TA208

Welche Einheit wird für die Kapazität verwendet ?

Lösung: Farad (F)

Gemeint ist das Speichervermögen eines Kondensators.
Vergleichbar ist das mit der Batterie, die ja auch ein
Speichervermögen hat.


Der Physiker Faraday ist mit dieser Einheit verbunden.

Die Größenordnungen gebräuchlicher Kondensatoren liegen
meist zwischen Milli-Farad und Pikofarad.

1 Pikofarad sind 0, 000 000 000 001 Farad = $1 \cdot 10^{-12}$ Farad.

TB101 Welche Gruppe enthält insgesamt die besten gut leitenden Metalle ?

Lösung: Silber, Kupfer, Aluminium

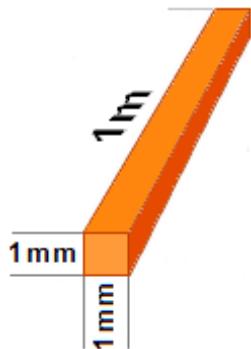

Die elektrische Leitfähigkeit eines Materials hängt von seinem spezifischen Widerstand in Ohm ab.

Je kleiner der spezifische Widerstand umso besser die Leitfähigkeit.

Normgröße für den spezifischen Widerstand ist ein 1m langes Stück des Materials mit 1-Quadratmillimeter Querschnitt.

Spezifischer Widerstand bei 1-mm² und 1-m Länge :


Silber	0,0160 Ohm	Zinn	0,2070 Ohm
Kupfer	0,0178 Ohm	Blei	0,2080 Ohm
Gold	0,0244 Ohm	Platin	0,4300 Ohm
Aluminium	0,0287 Ohm	Quecksilber	0,9410 Ohm
Eisen	0,1300 Ohm	Graphit	8,0000 Ohm

Schlechter leitend : Eisen, Zinn, Quecksilber, Blei.

TB102

Welches der genannten Metalle hat die beste elektrische Leitfähigkeit ?

Lösung: Silber

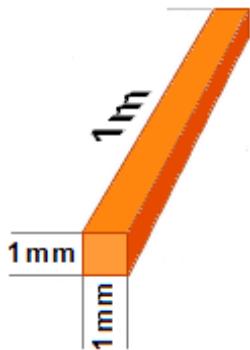

Die elektrische Leitfähigkeit eines Materials hängt von seinem spezifischen Widerstand in Ohm ab.

Je kleiner der spezifische Widerstand umso besser die Leitfähigkeit.

Normgröße für den spezifischen Widerstand ist ein 1m langes Stück des Materials mit 1-Quadratmillimeter Querschnitt.

Spezifischer Widerstand bei 1-mm² und 1-m Länge :


Silber	0,0160 Ohm	Zinn	0,2070 Ohm
Kupfer	0,0178 Ohm	Blei	0,2080 Ohm
Gold	0,0244 Ohm	Platin	0,4300 Ohm
Aluminium	0,0287 Ohm	Quecksilber	0,9410 Ohm
Eisen	0,1300 Ohm	Graphit	8,0000 Ohm

Schlechter leitend : Eisen, Zinn, Quecksilber, Blei.

TB103

Welches der genannten Metalle hat die schlechteste elektrische Leitfähigkeit ?

Lösung: Zinn

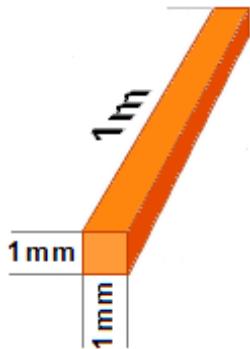

Die elektrische Leitfähigkeit eines Materials hängt von seinem spezifischen Widerstand in Ohm ab.

Je kleiner der spezifische Widerstand umso besser die Leitfähigkeit.

Normgröße für den spezifischen Widerstand ist ein 1m langes Stück des Materials mit 1-Quadratmillimeter Querschnitt.

Spezifischer Widerstand bei 1-mm² und 1-m Länge :

Silber	0,0160 Ohm	Zinn	0,2070 Ohm
Kupfer	0,0178 Ohm	Blei	0,2080 Ohm
Gold	0,0244 Ohm	Platin	0,4300 Ohm
Aluminium	0,0287 Ohm	Quecksilber	0,9410 Ohm
Eisen	0,1300 Ohm	Graphit	8,0000 Ohm

Von den genannten Metallen leitet Zinn am schlechtesten !

TB104 Welche Gruppe von Materialien enthält nur Nichtleiter (Isolatoren) ?

Lösung: Epoxyd, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)

In den falschen Antworten werden Graphit,
Messing, Konstantan und Bronze angeboten.


Das sind keine Isolatoren.

Isolatoren müssen einen möglichst hohen elektrischen Widerstand aufweisen.
Glasisolatoren haben einen el. Widerstand um ca. $10^{12} \Omega$.
Einige Kunststoffe übertreffen diesen Wert sogar noch.

Messing, Konstantan und Bronze sind keine Isolatoren.

TB105 Was verstehen Sie unter Halbleitermaterialien ?

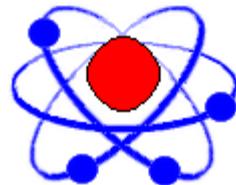Lösung: Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Raumtemperatur gute Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen Temperaturen werden sie jedoch zu Leitern.



Unser Universum ist eine Ansammlung von materialspezifischen Atomen.
Zum Silizium-Atom gehören z.B. 4 Elektronen. (Valenz-Elektronen).

Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen werden sie zu Leitern.
Man nennt das Dotierung.

Vergleichbar mit dem Mischen von verschiedenen Flüssigkeiten oder Gasen,
oder dem Veredeln von Metallen.


Auf diese Weise werden Dioden, Transistoren, ICs und ähnliche Bauteile
mit P- und N- dotierten Kristallen hergestellt.

Dotieren: Ausstatten. • Valenz-Elektronen = zum betreffenden Material zugehörige Elektronen.

TB201

Welche Spannung zeigt der Spannungsmesser in folgender Schaltung ?

Lösung: 0 V.

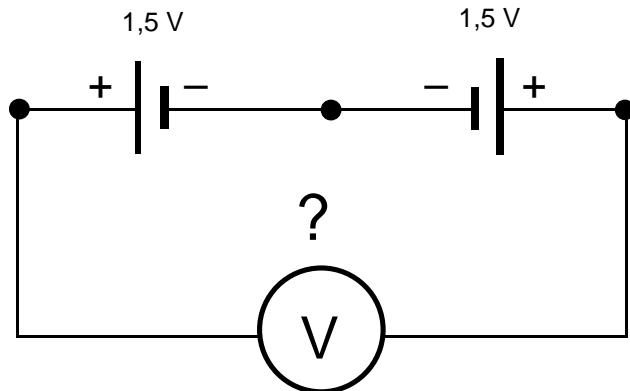

Die beiden Batterien zeigen mit ihren Pluspolen zum Spannungsmesser, und ihre Spannungen sind gleichgroß.


Der Spannungsmesser kann keinen Potentialunterschied feststellen.
An seinen beiden Anschlüssen „sieht“ der Spannungsmesser + 1,5 V.
Kein Spannungsunterschied = Deshalb zeigt er Null Volt an.

Kein Spannungsunterschied am Meßgerät.

TB202

Folgende Schaltung eines Akkus besteht aus Zellen von je 2 V.
Jede Zelle kann 10 Ah Ladung liefern. Welche Daten hat der Akku ?

Lösung: 12 V / 10 Ah

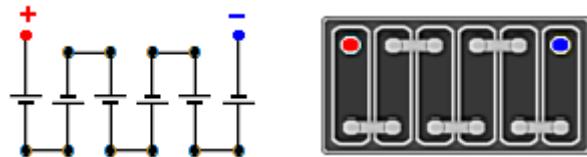

Es handelt sich um einen ganz normalen KFZ-Akku.

Die Batteriezellen sind in Reihe geschaltet, sodaß sich die Einzelspannungen addieren :

$$6 \text{ Zellen mal } 2 \text{ Volt} = 12 \text{ Volt}$$

Die Kapazität bleibt dabei die gleiche - es bleibt bei 10 Amperestunden.

Denn wenn man 10 Stunden lang 2 V / 1A pro Zelle entnimmt, ist die Zelle leer.

Auch wenn man dem Akku 10 Stunden lang 12 V / 1 A entnimmt, ist der Akku leer.


Ah = Amperestunde: Ich kann dem Akku 10 Stunden lang ein Ampere entnehmen.
Oder aber 5 Stunden lang zwei Ampere, oder eine Stunde lang 10 Ampere. - Alles klar ?

Alle anderen Angaben sind falsch.

TB203

Was versteht man unter „technischer Stromrichtung“ in der Elektrotechnik ?

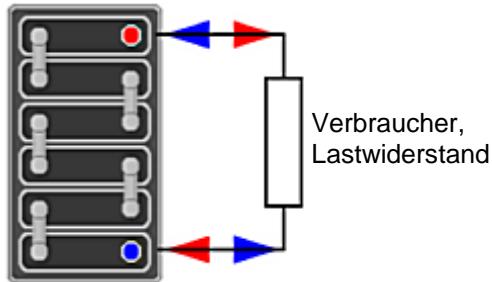Lösung: Man nimmt an, daß der Strom vom Pluspol zum Minuspol fließt.



Die technische Stromrichtung von Positiv nach Negativ

ist in der neueren Zeit durch die Erkenntnisse über die Elektronenbewegung abgelöst worden.



Elektronen fließen außerhalb der Stromquelle jedoch von **N nach P.**

Sie verlassen den Minuspol und wandern im Stromkreis zum Pluspol der Batterie.
(Wie im obigen Bild).


Auch daß die Erde eine Scheibe sei, glaubte man früher einmal.

Man merke sich für die Antwort den **Strom von Plus nach Minus**.

TB204

Kann in folgender Schaltung von zwei gleichen Spannungsquellen Strom fließen ?
Welche Begründung ist richtig ?

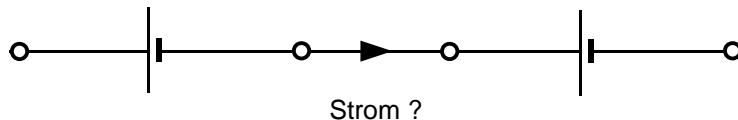
Lösung: Nein, weil kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist.



Wenn an die äußeren Pole nichts angeschlossen ist,
kann kein Strom fließen.

Außer der Stromquelle muß es einen Verbraucher in einem
geschlossenen Stromkreis geben, wenn ein Strom fließen soll.

Wie hier :

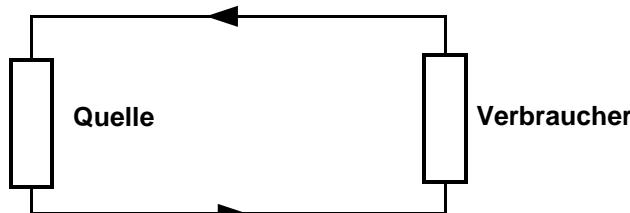

Dieses ist ein geschlossener Stromkreis.

Kein geschlossener Stromkreis vorhanden.

TB205

Wie lange könnte man mit einem vollgeladenen Akku mit 55 Ah einen Amateurfunkempfänger betreiben, der einen Strom von 0,8 A aufnimmt ?

Lösung: 68 Stunden und 45 Minuten.



$$\text{Betriebsdauer} \quad Bd = \frac{\text{Kapazität } 55 \text{ Ah}}{\text{Entnahme } 0,8 \text{ A}}$$

Bd = Zeit (Stunden)

Ah = Ampere / Std

Rechner

» **Eingaben**

= **Ausgabe**

Betriebsdauer

» **55 Ah ÷ 0,8 A**

= **68,75 Std.**

0,75 Stunden = eine dreiviertel-Stunde = 45 Minuten

Betriebsdauer in Stunden = Kapazität (Ah) geteilt durch Strom-Entnahme (A).

TB301 Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet ?

Lösung: Volt pro Meter (V/m).




Die Zeichnung soll einen Draht
mit den elektrischen Feldlinien darstellen.

In der Umgebung elektrisch geladener Körper besteht ein elektrisches Feld.
Die Feldlinien treten senkrecht aus der Leiteroberfläche aus.
Mit zunehmendem Abstand schwächen sie sich ab.
Messbar ist die Feldstärke mit sog. Feldsonden.

TB302

Wie nennt man das Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anschluß einer Gleichspannung ?

Lösung: Homogenes elektrisches Feld.

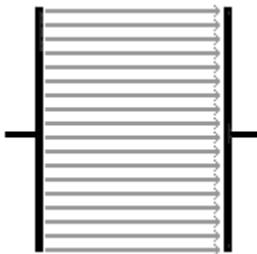

Ein homogenes elektrisches Feld ist ein gleichmäßiges, gleichförmiges elektrisches Feld.


In der Umgebung elektrisch geladener Körper besteht ein elektrisches Feld. Die Feldlinien treten senkrecht aus der Leiteroberfläche aus, um sich mit zunehmender Entfernung vom Leiter mehr und mehr abzuschwächen. Messbar ist die Feldstärke mit sog. Feldsonden in V/ m. (Volt pro Meter).

Es ist nicht magnetisch oder polarisiert.

TB303

Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?

Lösung: Elektrische Feldlinien.

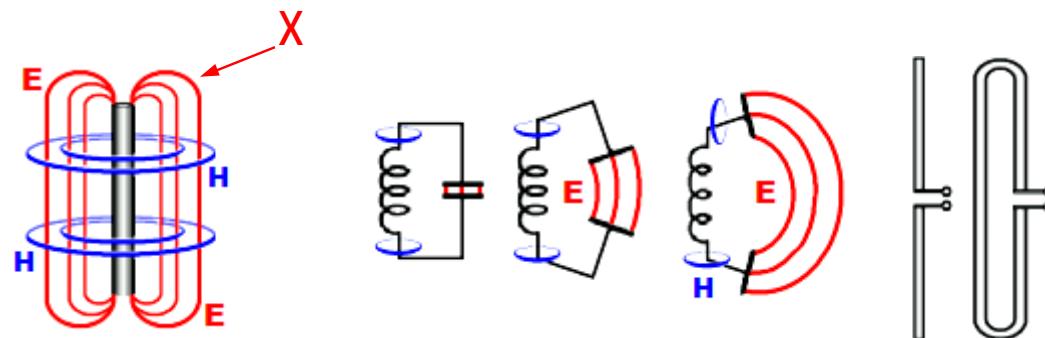

Die Antenne benimmt sich wie ein auseinander gezogener Schwingkreis:

Die Länge des Drahtes kann man sich wie die auseinander gezogene Spule vorstellen, um die herum sich das magnetische Feld **H** ausbildet, wie die Kreise um den Strahler andeuten.

Die Enden der Antenne verkörpern den parallel geschalteten Schwingkreis-Kondensator, dessen elektrische Feldlinien **E** hier von oben nach unten verlaufen.

Die dargestellte Zeichnung zeigt eine Antenne in vertikaler Polarisation. Die elektrischen und magnetischen Felder können in physikalischen Experimenten sichtbar gemacht werden.


Die Feldliniendarstellung gelingt mit Grieskörnern (el. Feld) oder Eisenfeilspänen (magn. Feld).

Es ist nicht magnetisch oder polarisiert.

TB401

Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet ?

Lösung: Ampere pro Meter (A / m).

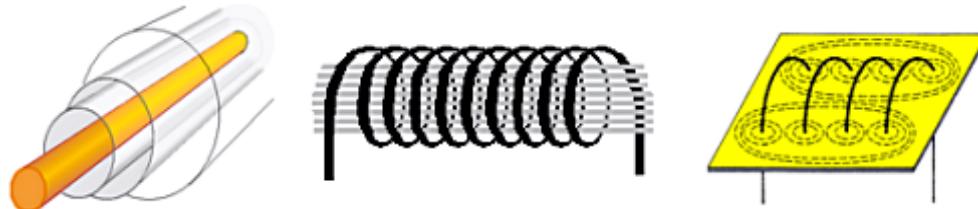

Konzentrisch um einen Leiter bildet sich ein schlauchförmiges Magnetfeld aus, wie im linken Bild.

Bei Wechselstrom, wie etwa bei Hochfrequenz entsteht mit jeder neuen Halbwelle ein neuer "Schlauch", der sich unter Abschwächung vom Leiter entfernt.

Ist der Leiter zur Spule aufgewickelt, so vereinigen sich die benachbarten Magnetfelder besonders im Inneren der Spule zu einem sehr starken, homogenen Magnetfeld.


Die Stärke des magnetischen Feldes wird in **Ampere pro Meter** mit einer Feldsonde gemessen.

Magnetische Feldstärke = Ampere pro Meter (A / m).

TB402

Wie nennt man das Feld im Innern einer langen Zylinderspule
beim Fließen eines Gleichstroms ?

Lösung: Homogenes magnetisches Feld.

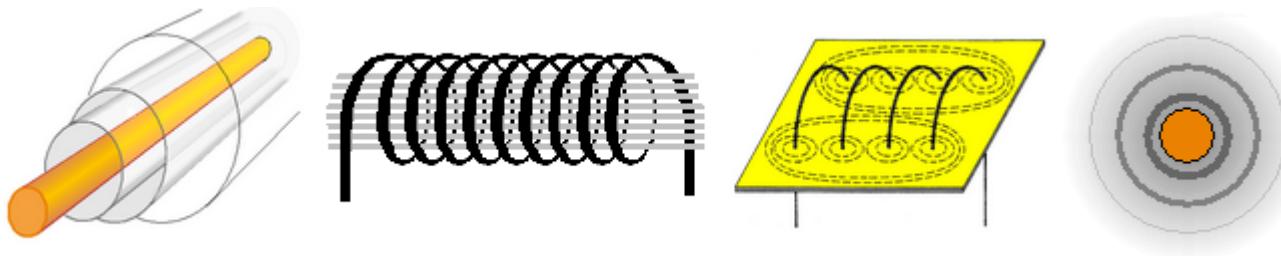

Konzentrisch um einen Leiter bildet sich ein schlauhförmiges Magnetfeld aus,
wie im linken Bild. Um den Draht herum verlassen die Feldlinien den Leiter, und
schwächen sich dabei zunehmend ab - wie ganz rechts zu sehen.

Ist der Leiter zur Spule aufgewickelt, so vereinigen sich die benachbarten Magnetfelder
besonders im Inneren der Spule zu einem sehr starken, homogenen Magnetfeld.


Die Stärke des magnetischen Feldes wird in **Ampere pro Meter**
mit einer Feldsonde gemessen.

Homogen = gleichmäßig, gleichförmig. • Falsch ist : konzentrisch, elektrisch und zentriert.

TB403

Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter fließt, entsteht ein

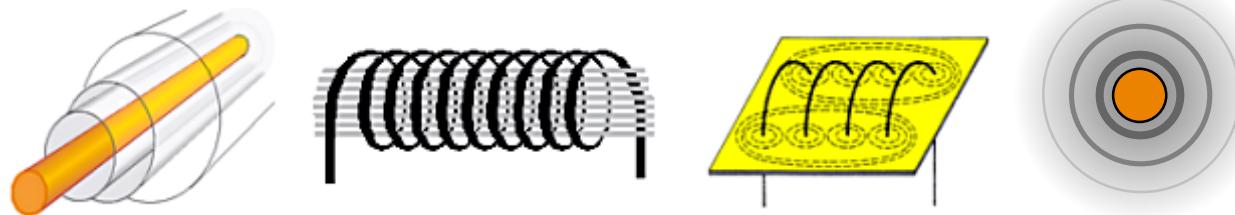Lösung: Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.



Konzentrisch um einen Leiter bildet sich ein schllauförmiges Magnetfeld aus, was sich mit zunehmender Entfernung abschwächt, wie in den Bildern.

Ist der Leiter zur Spule aufgewickelt, so vereinigen sich die benachbarten Magnetfelder besonders im Inneren der Spule zu einem sehr starken, homogenen Magnetfeld.


Die Stärke des magnetischen Feldes wird in **Ampere pro Meter** mit einer Feldsonde gemessen.

Konzentrische Kreise um den Leiter bilden das Magnetfeld.

TB404

Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?

Lösung: Magnetische Feldlinien.

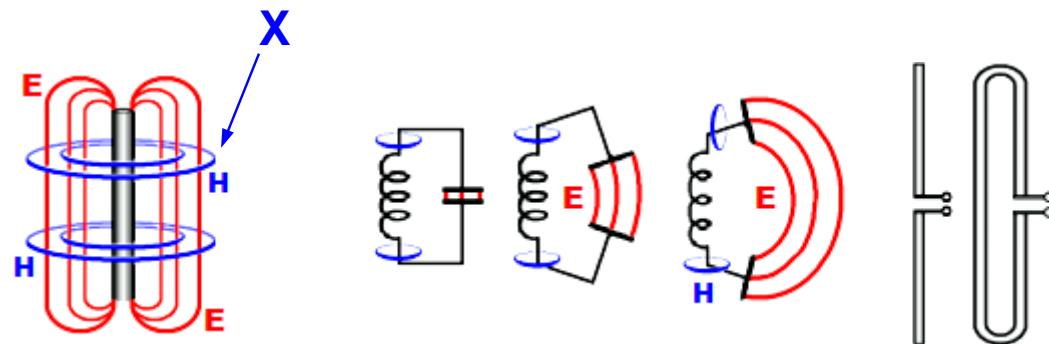

Die Antenne benimmt sich wie ein auseinander gezogener Schwingkreis:

Die Länge des Drahtes kann man sich wie die auseinander gezogene Spule vorstellen, um die herum sich das magnetische Feld **H** ausbildet, wie die Kreise um den Strahler andeuten.

Die Enden der Antenne verkörpern den parallel geschalteten Schwingkreis-Kondensator, dessen elektrische Feldlinien **E** hier von oben nach unten verlaufen.

Die sich schlauchförmig um den Strahler ausbreitenden magnetischen Feldlinien **H** sind aber hier gemeint.


Die dargestellte Zeichnung zeigt eine Antenne in vertikaler Polarisation. Die elektrischen und magnetischen Felder können in physikalischen Experimenten sichtbar gemacht werden.

Die Feldliniendarstellung gelingt mit Grieskörnern (el. Feld) oder Eisenfeilspänen (magn. Feld).

TB405

Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist ein ferromagnetischer Stoff ?

Lösung: Eisen.

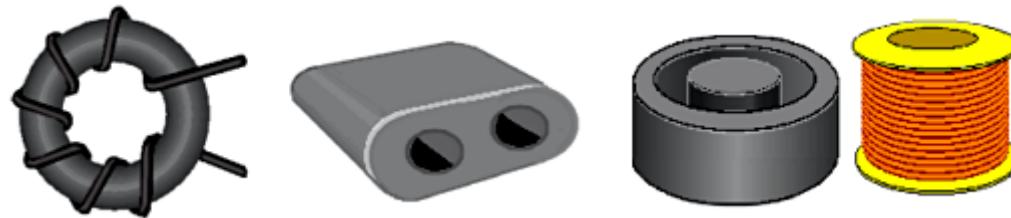

In den Bildern sind zu sehen : Ein Ferrit-Ringkern, ein Doppelbohrungskern und ein Schalenkern, in den eine Spule eingetaucht wird.

In unseren Funkelektronischen Anlagen kommen sie zur Anwendung.

Sie alle sind aus Eisenpulver bzw. Eisenoxid. Ihre magnetischen Eigenschaften verstärken das Magnetfeld einer um sie herumgewickelten, oder hindurchgewickelten Spule.

Ein ferromagnetischer Stoff : Aus dem Lateinischen Ferrum = Eisen.
Chemisches Zeichen **Fe**.

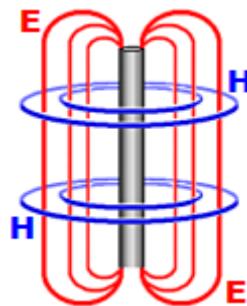
Nur das Eisen ist magnetisch.

TB501

Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld ?

Ein elektromagnetisches Feld entsteht,

Lösung: wenn ein zeitlich schnell veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt,
dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist.

**So kann man es sich vorstellen:**

Gemeint ist natürlich das elektromagnetische Feld, das ein Generator produziert und mittels elektrischem Leiter (Antenne) ausstrahlt.


Im Einzelnen: Die elektrische Feldkomponente **E** ist links von oben nach unten verlaufend, parallel zum Leiter rot dargestellt - (E-Feld).

Die magnetischen Feldlinien **H** sind als blaue Kreise gezeichnet, die sich konzentrisch um den Strahler herum ausbreiten.

Infolge der Geschwindigkeit der Umladungen, werden die Felder von der Antenne abgestrahlt.

Bevor das aktuelle elektromagnetische Feld zusammenbricht, ist schon das nächste im Sender im Aufbau begriffen.

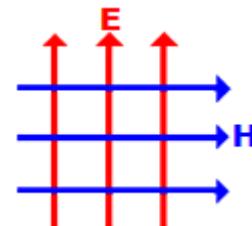Entfernen sie sich von der Antenne, erscheint das in größerer Entfernung wie ein Gitter aus horizontalen und vertikalen Feldlinien.




Es geht um einen "zeitlich schnell veränderlichen Strom".

TB502

Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle ?
die Ausbreitung erfolgt

Lösung: durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.

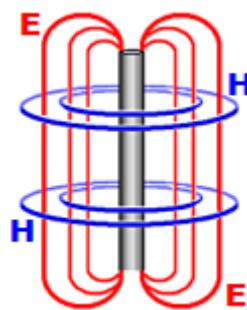**So kann man es sich vorstellen:**

Gemeint ist natürlich das elektromagnetische Feld, das ein Generator produziert und mittels elektrischem Leiter (Antenne) ausstrahlt.


Im Einzelnen: Die elektrische Feldkomponente **E** ist links von oben nach unten verlaufend, parallel zum Leiter rot dargestellt - (E-Feld).

Die magnetischen Feldlinien **H** sind als blaue Kreise gezeichnet, die sich konzentrisch um den Strahler herum ausbreiten.

Infolge der Geschwindigkeit der Umladungen, werden die Felder von der Antenne abgestrahlt.

Bevor das aktuelle elektromagnetische Feld zusammenbricht, ist schon das nächste im Sender im Aufbau begriffen.

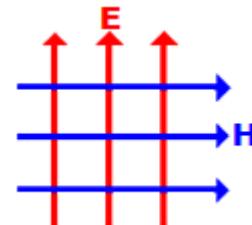Entfernen sie sich von der Antenne, erscheint das in größerer Entfernung wie ein Gitter aus horizontalen und vertikalen Feldlinien.




Es geht um die „Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld“.

TB503

Das folgende Bild zeigt die Feldlinien eines elektromagnetischen Feldes.
Welche Polarisation hat die skizzierte Wellenfront ?

Lösung: Horizontale Polarisation.

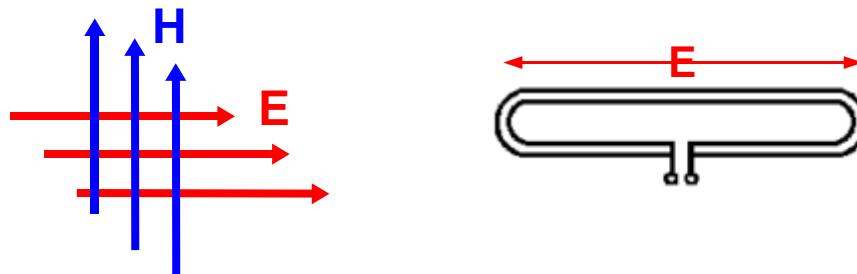


Die horizontal zur Erdoberfläche angebrachte Antenne (rechts) strahlt ein **horizontal polarisiertes Signal** ab, mit der Ebene des **E**-Feldes.

Horizontales **Elektrisches Feld** = horizontale Polarisation.

TB504

Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt im Fernfeld

Lösung: 90° .

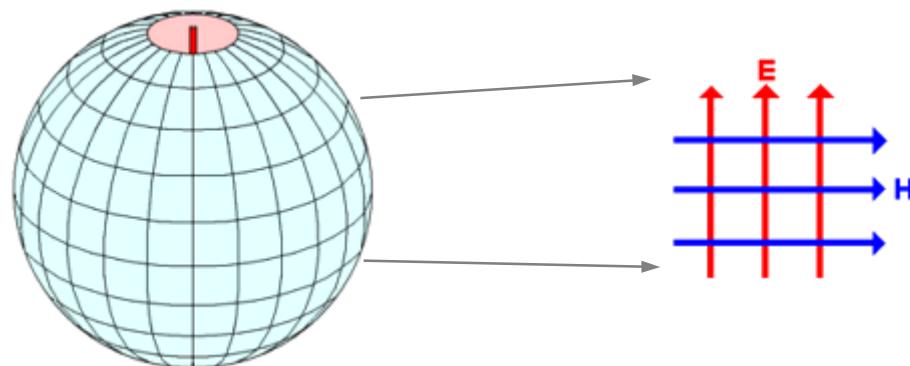

Wir schauen in einen Globus hinein - Eine Antenne ersetzt die Erdachse.

Nahe des Globus sehen die Feldkomponenten noch eher kugelförmig aus.

H- und **E**-Feld stehen erst im Fernfeld, (weiter außerhalb des Globus)
in rechten Winkeln (90°) zueinander.


Man bezeichnet das elektromagnetische Feld allgemein dann als Fernfeld,
wenn es eine Entfernung von mehr als zwei Wellenlängen von der Antenne
überschritten hat.

Nur im Fernfeld sind es rechte Winkel.

TB505

Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist

Lösung: Vertikal.

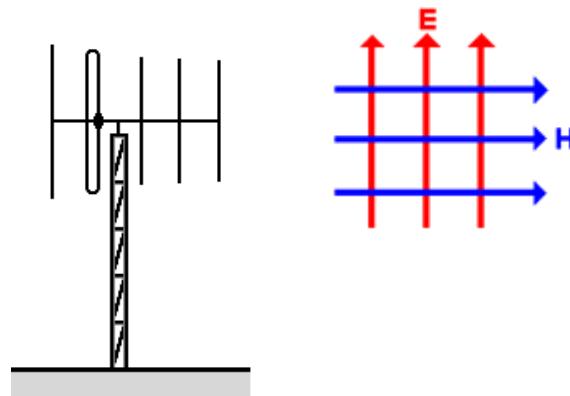

Vertikal zur Erdoberfläche montierte Antennen strahlen ein vertikal polarisiertes Sendesignal aus.

Nur ebenfalls vertikal polarisierte Empfangsantennen empfangen ein solches Signal optimal.


Eine horizontal polarisierte Empfangsantenne würde ihr Signal erheblich schwächer empfangen.

Vertikal polarisierte Richtantenne.

TB601

Welches ist die Einheit der Wellenlänge ?

Lösung: m.

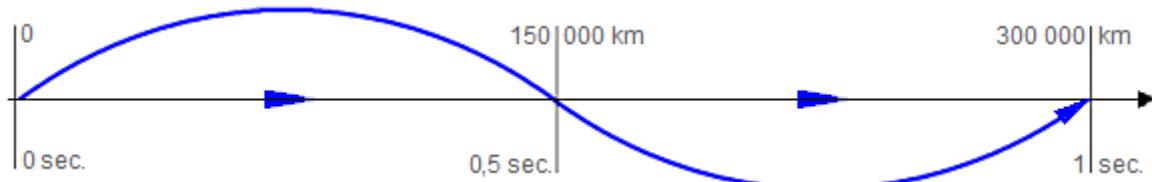

Die Wellenlänge wird - wie jede Strecke - in Metern gemessen. Eine hochfrequente Welle breite sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Die gezeichnete Wellenlänge beträgt hier 300 000 km.

Dargestellt ist die Frequenz 1 Hertz mit der Wellenlänge = 300 000 000 Meter.

Der Beginn der Aussendung (rechts) erreicht das in 300 000 km Entfernung befindliche Ziel in dem Moment, in dem das Ende der Aussendung gerade den Sender verlässt.

Meter ist die Einheit für die Wellenlänge.

TB602 Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 1,84 MHz ?

Lösung: 163 m.

Formel: Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{f}$

λ = Lambda = Wellenlänge (Meter)
 c = Lichtgeschwindigk. (m/s.)
 f = Frequenz (Hertz)

(Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Frequenz)

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

Lichtgeschwindigk. c > **300 000 000 m** = **300 000 000 m**
geteilt durch f > ÷ **1 840 000 Hz** = **163,04 m**

300 000 000 m sind 300 Mega-Meter -
Man kann, - wenn man aufpaßt - also auch rechnen:

300 geteilt durch 1,84 = 163,04 m
(300 Mega-Meter geteilt durch Mega-Hertz)

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit (300 000 000 m/sec.) aus.

TB603Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 28,48 MHz ?

Lösung: 10,5 m.

$$\text{Formel: Wellenlänge } \lambda = \frac{c}{f}$$

λ = Lambda = Wellenlänge (Meter)
 c = Lichtgeschwindigk. (m/s.)
 f = Frequenz (Hertz)

(Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Frequenz)

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

Lichtgeschwindigk. c > **300 000 000 m** = **300 000 000 m**
geteilt durch f > ÷ **28 480 000 Hz** = **10,53 m**

300 000 000 m sind 300 Mega-Meter -
Man kann, - wenn man aufpaßt - also auch rechnen:

300 geteilt durch 28,48 = 10,53 m
(300 Mega-Meter geteilt durch Mega-Hertz)

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

TB604

Eine Wellenlänge von 2,06 m entspricht einer Frequenz von

Lösung: 145,631 MHz.

Formel: *Frequenz* $f = \frac{c}{\lambda}$

λ = Lambda = Wellenlänge (Meter)
 c = Lichtgeschwindigk. (m/s.)
 f = Frequenz (Hertz)

(Frequenz = Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge)

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

Lichtgeschwindigk. c > **300 000 000 m** = **300 000 000 m**

geteilt durch λ > ÷ **2,06 m** = **145,631 MHz**

300 000 000 m sind 300 Mega-Meter -
Man kann, - wenn man aufpaßt - also auch rechnen:

300 geteilt durch 2,06 m = 145,631 MHz

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

TB605

Eine Wellenlänge von 80 m entspricht einer Frequenz von

Lösung: 3,75 MHz.

Formel: *Frequenz* $f = \frac{c}{\lambda}$

λ = Lambda = Wellenlänge (Meter)
 c = Lichtgeschwindigk. (m/s.)
 f = Frequenz (Hertz)

(Frequenz = Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge)

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

Lichtgeschwindigk. c > **300 000 000 m** = **300 000 000 m**

geteilt durch λ > ÷ **80 m** = **3,75 MHz**

300 000 000 m sind 300 Mega-Meter -
Man kann, - wenn man aufpaßt - also auch rechnen:

300 geteilt durch 80 m = 3,75 MHz

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

TB606

Welche Bezeichnung ist für eine Schwingung von 145 000 000 Perioden pro Sekunde richtig?

Lösung: 145 MHz.

Größenordnungen:

0	,	Giga	.	Mega	.	Kilo	.	H	Z	E
.	.	.	.	1	4	5	.	0	0	0
.	.	.	.	1	4	5

Periode ist das sich Wiederholende.

Mit anderen Worten:

Die Schwingung von 1 Hertz wiederholt sich hier
145 Millionen mal in der Sekunde.

Es sind also 145 MHz. (oder 145^6 Hz).

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. • Periode ist das sich Wiederholende.

TB607

Die Periodendauer von 50 µs entspricht einer Frequenz von

Lösung: 20 kHz.

Die Frage lautet eigentlich :

Wenn 1 Hz = 50 Mikrosekunden „lang“ ist, passen wieviel Hertz in eine Sekunde ?

$$f = \frac{1}{t(sec)}$$

$$t = \frac{1}{f(H_7)}$$



f = Frequenz in Hertz ; **t** = Zeit in sec.

0	,	Milli	,	Mikro	,	Nano	,	Piko
0	,	0	0	0	0	5	0	0
0	,	0	0	0	0	5	0	0

Linke Formel verwenden

Taschenrechner	> Eingaben	= Ausgabe
$t =$	$> 0,000\ 05 \text{ s}$	$= 0,000\ 05 \text{ s}$
$f = 1 / t$	$> 0,000\ 05 \text{ [1/x]}$	$= 20\ 000 \text{ Hz} \quad (\text{1/x Taste})$
$f =$	$= 20\ 000 \text{ Hz}$	$= 20 \text{ kHz.}$

Periodendauer: Die Zeitdauer, bis sich der Vorgang einer einzelnen Schwingung wiederholt.

TB608

Den Frequenzbereich zwischen 30 und 300 MHz bezeichnet man als

Lösung: VHF (very high frequency).

Kurzwellen (short wave)

30 MHz

Ultrakurzwellen (VHF)

300 MHz

UHF-Bereich (UHF)

1000 MHz

SHF (super high frequency)

Scherhaft: **Kotzwellen, Verflucht Hohe Frequenz, Unverschämt Hohe Frequenz und - Saumäßig Hohe Frequenz.**

TB609 Das 70-cm-Band befindet sich im

Lösung: UHF-Bereich.

Kurzwellen (short wave)

30 MHz

Ultrakurzwellen (VHF)

300 MHz

UHF-Bereich (UHF)

1000 MHz


SHF (super high frequency)

Scherhaft: **Kotzwellen, Verflucht Hohe Frequenz, Unverschämt Hohe Frequenz und - Saumäßig Hohe Frequenz.**

TB610

Welche Frequenz hat die in diesem Oszillosogramm dargestellte Spannung ?

Lösung: 83,3 kHz.

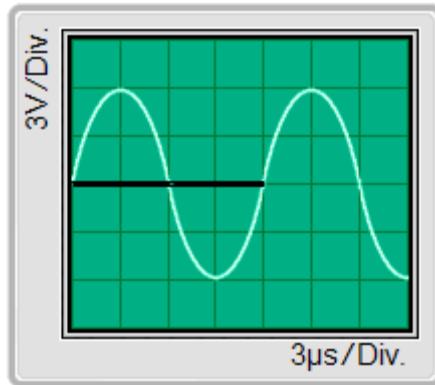

$$\text{Formel: } f = \frac{1}{t} \quad \begin{array}{l} f = \text{Frequenz (Hertz)} \\ t = \text{Zeit (Sekunden)} \end{array}$$

$$4 \cdot 3\mu\text{s} = 12 \mu\text{s} = 0,000\ 012 \text{ Sekunden.}$$

Das sind 12^{-6} sek.

1 ¼ Hertz sind hier dargestellt. Ein Hertz davon ist gefragt. Dort endet die Hervorhebung der Null-Linie im Oszilloskopbild.

Der Prüfling soll durch diese Darstellung des Oszilloskopbildes verunsichert werden.
Aber es gilt bei allen ähnlichen Aufgaben die Regel:

Eine Wellenlänge erstreckt sich bei allen noch folgenden Bildern über 4 Abteilungen (Div.)

Sie zählen also zukünftig einfach immer nur bis vier Div. Dort endet dann eine Wellenlänge.


Taschenrechner :

12 EXP 12^{00} 6 12^{06} $\pm/-$ 12^{-06} $1/x$ 83 333 (Hertz)

Die Bezeichnung Div. = Division bedeutet Abteilung. Eine Schwingung ist hier 4 mal 3 μs „lang“.

TB611 Welche Frequenz hat die in diesem Oszilloskopogramm dargestellte Spannung ?

Lösung: 8,33 MHz.

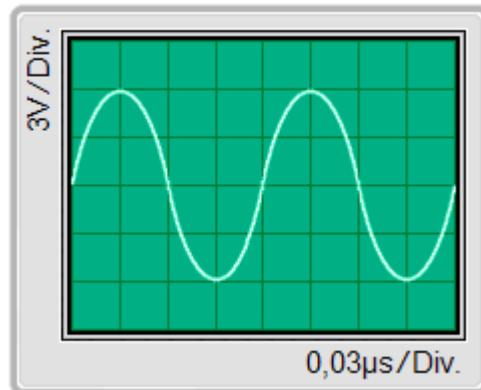

$$\text{Formel: } f = \frac{1}{t}$$

f = Frequenz (Hertz)
 t = Zeit (Sekunden)

Zwei Hertz sind hier dargestellt.
Ein Hertz davon ist gefragt. $4 \cdot 0,03\mu\text{s} = 0,12\mu\text{s}$

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
0	,	0	0	0	.	0	0	0

Taschenrechner: > Eingaben = Ausgabe

$$\text{Freq.} = I / t \quad > 1 \div 0,000\,000\,12 \text{ s} \quad = 8,33 \text{ MHz}$$


12 EXP 12^{00} 8 12^{08} +/- 12^{-08} $1/x$ 8 333 333 (Hertz)

Die Bezeichnung Div. = Division bedeutet Abteilung. Eine Schwingung ist hier 4 mal 0,03 μs „lang“.

TB612

Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 V.
Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?

Lösung: 8,5 V.

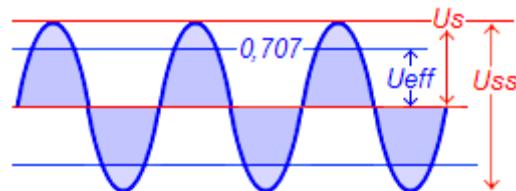

$$\text{Formel: } U_{eff} = U_{sp} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Der Effektivwert ist gefragt.
Und 1 durch Wurzel aus 2 = 0,70710...

Taschenrechner:

> **Eingabe**

= **Ausgabe**

$$1 / \text{Wurzel aus } 2 =$$

$$> 2 \quad \sqrt{[1/x]}$$

$$= 0,707106$$

$$U_{effektiv}$$

$$> 12 \text{ V} \cdot 0,707106$$

$$= 8,485 \text{ V}$$


Der Effektivwert ist der Wert, der die gleiche Wirkung erzeugt, wie eine ihm entsprechende Gleichspannung.

TB613

Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 V.

Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert ?

Lösung: 33,9 V.

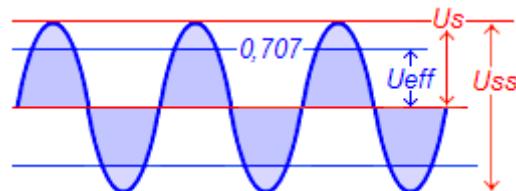

$$\text{Formel: } U_{sp} = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$$

Der Wert U_{ss} von oberer zu unterer Spitze
ist gefragt. Und Wurzel aus 2 = 1,414213...

Taschenrechner:**> Eingabe****= Ausgabe**

$$U_{spitze} =$$

$$> 12 \text{ V} \cdot 1,414213$$

$$= 16,970 \text{ Vs}$$

$$U_{spitze - spitze}$$


$$> 16,970 \text{ Vs} \cdot 2$$

$$= 33,941 \text{ Vss}$$

Der Effektivwert ist der Wert, der die gleiche Wirkung erzeugt, wie eine ihm entsprechende Gleichspannung.

TB701 Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben ?

Lösung: sinusförmig

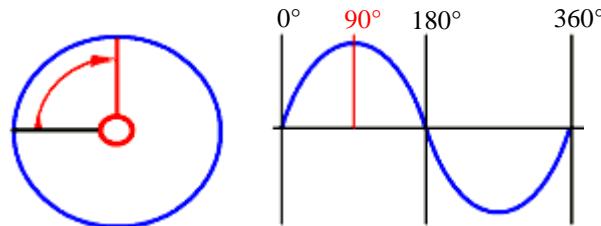

Der Sinus entsteht, wenn man sich z.B. die Drehbewegung eines Fahrrad-Dynamos vorstellt.

Im linken Bild hat er schon eine Viertel-Umdrehung vollzogen, was im rechten Bild $90^\circ \cdot \sin$ entspricht.
Nach einer halben Umdrehung wäre der Zeiger in der Stellung nach rechts weisend,
was einer halben Wellenlänge entspricht - oder $180^\circ \cdot \sin$.


Weiter im Uhrzeigersinn käme er über 270° hinweglaufend wieder bei 360° (schwarze Startlinie) an,
wo dann eine neue Periode der Umdrehungen beginnt.

Die Frage zielt wahrscheinlich auch darauf ab, ob man weiß,
daß eine nicht sinusförmige HF-Schwingung Oberwellen ausstrahlt.


Auf der nächsten Seite die Schritt- für Schritt- Entwicklung zur Sinuskurve.

Sinusform: Die im Diagramm dargestellte Kurvenform, das Ergebnis einer Drehbewegung im Zeitablauf.

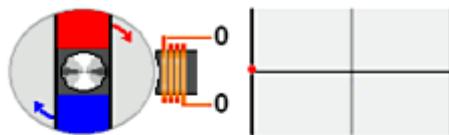
TB701a Wie Wechselstrom erzeugt werden kann, und wie ein Sinus entsteht . . .



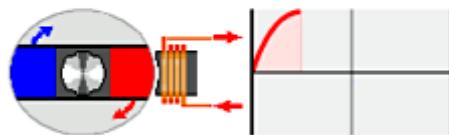
Erstes Bild: Die Zeichnung soll das Prinzip eines Wechselstrom-Erzeugers, bzw.-Generators darstellen, wie man ihn im einfachsten Fall als Fahrrad-Dynamo vor sich hat. Der sich drehende Magnet induziert in die Spule zeitabhängig eine Spannung mit Beginn einer Drehbewegung (Pfeilrichtung).



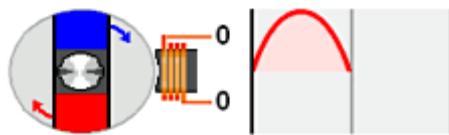
2. Bild: Der Magnet mit Nord- (**rot**) und Südpol hat sich über seine Achse in drehende Bewegung versetzt, und steht momentan mit seinem Nordpol der Spule gegenüber. Das Ergebnis ist dem Diagramm rechts zu entnehmen: Es ist der Moment des Maximums der positiven Halbwelle. Die Elektronen im äußeren Stromkreis werden dadurch im Uhrzeigersinn fließen.



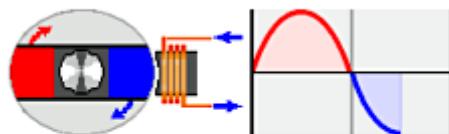3. Bild: Auf dem weiteren Weg hat der rotierende Magnet die senkrechte Stellung erreicht, in der der Südpol ganz oben ist. Nord- und Südpol sind nun gleich weit von der Spule entfernt, und es wird keine Spannung induziert. Im Diagramm entspricht das dem Zustand einer vollendeten Halbwelle.



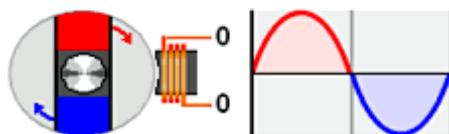4. Bild: Mit dem Weiterdrehen strebt nun der Südpol der Spule zu - die Elektronen haben im Stromkreis ihre Richtung gewechselt - gegen den Uhrzeigersinn - daher die Bezeichnung Wechselstrom. Und es herrscht nun negatives Spannungsmaximum.




5. Bild: Der Magnet erreicht die Vollendung einer Umdrehung. Nord- und Südpol sind wieder gleich weit von der Spule entfernt, und wieder wird keine Spannung induziert. Ständiges Weiterdrehen lässt immerfort weitere Sinuskurven entstehen.

Die Elektronen wechseln ihre Richtung im Stromkreis.

TB702

Eine periodische Schwingung, die wie das folgende Signal aussieht, besteht

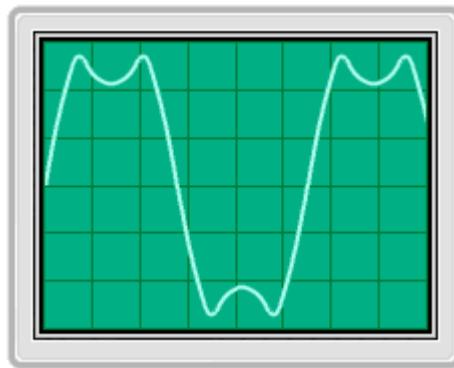Lösung: aus der Grundwelle mit ganzzahligen Vielfachen dieser Frequenz (Oberwellen).




Die Grundwelle mit ganzzahligen Vielfachen,
hier der 3. Harmonischen - sonst wäre eine
einwandfreie Sinuswelle zu sehen.

Zur Grundwelle - der großen Amplitude -
sieht man noch zwei weitere Mini-Amplituden -
ergo 3 Harmonische.

Wir merken uns : (**Oberwellen**)

TB801 Was ist der Unterschied zwischen AM und SSB ?

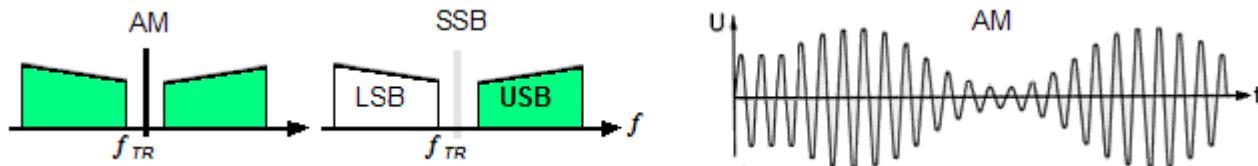Lösung: AM hat einen Träger und zwei Seitenbänder,
SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.



Amplitudenmodulation (AM) ist die älteste Modulationsart. Die hochfrequente Schwingung wird im Rhythmus der Sprachfrequenz (der Modulation), in ihrer Leistung verändert - die Amplitude wird vergrößert und verkleinert. Die Darstellung rechts verdeutlicht das, und zeigt darüberhinaus, daß die Modulation zweimal vorhanden ist : Im oberen, wie auch im unteren Seitenband.

Dieses Verfahren sendet ein Zwei-Seitenband-Signal aus, zusammen mit dem Träger.

Bandbreite also 6 kHz, das heißt 2×3 kHz für die Modulation + dem Träger.

Bei allen Modulationsverfahren finden sich die Tonfrequenzen mit niedriger Frequenz nahe des Trägers. Je weiter weg vom Träger, desto hochfrequenter die Modulation. Deshalb steigen die 'Dächer' der gezeichneten Frequenzspektren in den Zeichnungen auch nach außen hin an.

Ein Einseitenband-Signal hingegen besteht - wie der Name schon sagt, aus nur einem Seitenband. Es benötigt also auf den ersten Blick nur die halbe Bandbreite.


Durch Unterdrücken des Trägers wird diese Bandbreite jedoch noch weiter verringert, sodaß nur noch die Differenz zwischen der tiefsten (ca. 300 Hz) und der höchsten Modulationsfrequenz (ca. 2700 Hz) für die Bandbreite der Aussendung ausschlaggebend ist.

AM benötigt mehr als die doppelte Bandbreite wie SSB.

TB802

Was ist der Unterschied zwischen LSB und USB ?

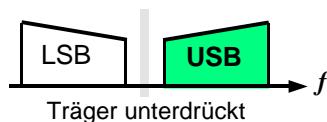Lösung: LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband,
USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband.



Die Zeichnung zeigt:
Aktiv ist das obere Seitenband

Ein Einseitenband-Signal besteht - wie der Name schon sagt, aus nur einem Seitenband. Entweder ist es das untere (LSB) oder das obere (USB) Seitenband. Das benötigt auf den ersten Blick nur die halbe Bandbreite wie AM.


Durch Unterdrücken des Trägers wird diese Bandbreite jedoch noch weiter verringert, sodaß nur noch die Differenz zwischen der tiefsten (ca. 300 Hz) und der höchsten Modulationsfrequenz (ca. 2700 Hz) für die Bandbreite der Amateurfunk- Aussendung ausschlaggebend ist.

LSB = Lower Side Band USB = Upper Side Band.

TB803

Welche Aussage über modulierte Signale ist richtig ?

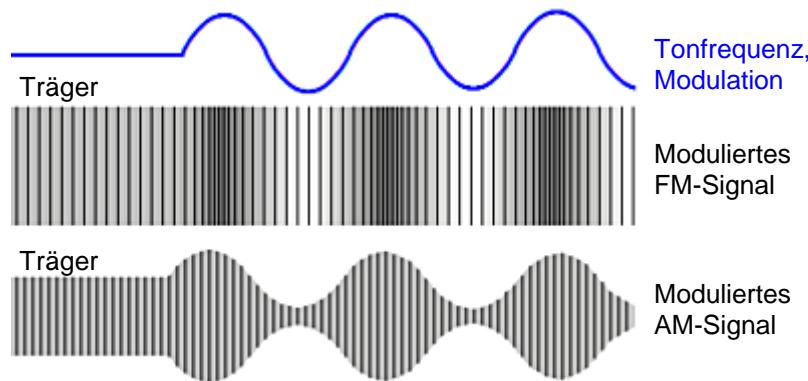Lösung: Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.



Das Bild zeigt oben das Modulationssignal (blau), beginnend mit dem unmodulierten Träger.

Darunter sieht man die Wirkung auf das hochfrequente FM-Signal. Hier sollen enger folgende Striche eine höhere FM-Hochfrequenz bedeuten. Die Schwingungen erfolgen schneller aufeinander.

Je nach der Frequenz des Modulationssignals ändert sich die Geschwindigkeit der hochfrequenten Schwingungen, aber nicht die Amplitude. Die Sendeleistung ist also stets gleichgroß.


Wie ein AM-Signal reagiert, ist zum Vergleich unten gezeichnet.

Bei AM und SSB ändert sich die Amplitude, bei FM nicht. • Amplitude = Sendeleistung, Auslenkung der HF-Welle.

TB804

Was ist der Unterschied zwischen FSK und AFSK ?

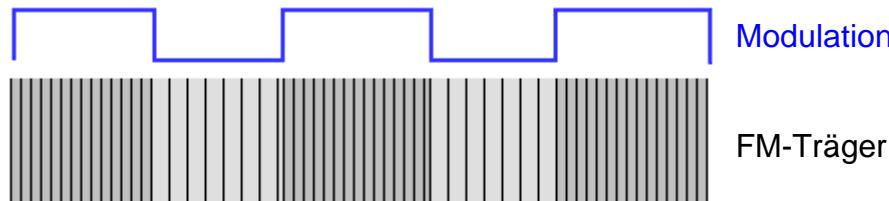Lösung: Bei FSK wird der Träger direkt, und bei AFSK mit Hilfe des Audiosignals moduliert.



FSK = Frequency Shift Keying = Frequenz-Umschalt- Verfahren.
Bei Packet-Radio angewendetes Direktumschalt-Verfahren,
wenn mit hohen Baudraten gesendet wird.

Die schnellere Baudrate erfordert, daß die Digitalsignale
direkt auf den FM-Modulator gegeben werden.


AFSK = Audio Frequency Shift Keying = Ton-Frequenz-Umschalt-Verfahren.
Das Verfahren für kleinere Baudraten, wobei ein digitales Tonsignal auf
den Mikrofoneingang des Senders gegeben wird. Das Audio-Tonsignal
"verschiebt" die Trägermittelfrequenz um die Höhe des Tones weg
von der ursprünglichen Sende-frequenz.

Die Amplitude wird nicht moduliert und der Träger nicht unterdrückt; FSK und AFSK modulieren in FM.

TB805

Wie groß ist die Bandbreite, die bei der Übertragung eines SSB-Signals entsteht ?

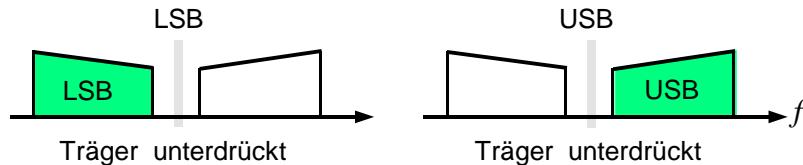Lösung: Sie entspricht genau der Bandbreite des NF-Signals.



Ein Einseitenband-Signal besteht - wie der Name schon sagt, aus nur einem Seitenband.
Entweder ist es das untere (LSB = Lower Side Band) oder das obere (USB = Upper Side Band).
Das benötigt auf den ersten Blick nur die halbe Bandbreite wie AM.

Durch Unterdrücken des Trägers wird diese Bandbreite jedoch noch weiter verringert,
sodaß nur noch die Differenz zwischen der tiefsten (ca. 300 Hz) und der höchsten
Modulationsfrequenz (ca. 2700 Hz) für die Bandbreite der Aussendung ausschlaggebend ist.


Unter 10 MHz wird das untere, - über 10 MHz das obere Seitenband benutzt.

Merke für die Beantwortung : **genau** der Bandbreite . . .

TB806

Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB (LSB) moduliert.
Welche Frequenzen treten im modulierten Signal auf ?

Lösung: 3,648 MHz.

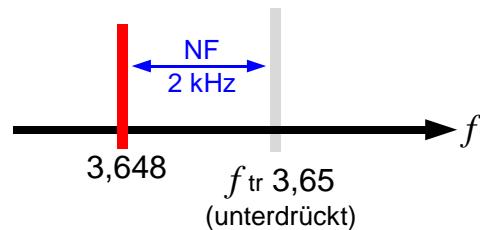

Hier wird in SSB mit einem -2 kHz-Signal moduliert.

Der Träger wird nicht ausgesendet, sondern nur die untere Seitenfrequenz.

Das wirkt, wie eine "Verschiebung" des Trägers um die NF-Tonfrequenz nach unten.

$$f_{\text{träger}} = 3,650 \text{ MHz} - 2 \text{ kHz} = 3,648 \text{ MHz.}$$

International wurde vereinbart:

Unter 10 MHz wird das untere, - über 10 MHz das obere Seitenband benutzt.

Deshalb wird auf 3,6 MHz in LSB gesendet.

Das Signal ist um die 2 kHz nach unten verrückt.

TB901 Die Maßeinheit der elektrischen Leistung ist

Lösung: Watt.

Die elektrische Leistung wird mit dem Formelzeichen **P** (Power) in den Berechnungen verwendet. Die Einheit ist das Watt.

Sie ist das Produkt aus Spannung mal Stromstärke, also Volt mal Ampere.

Die Formel dazu lautet :

$$P = U \cdot I$$

P = Leistung (Watt)

U = Spannung (Volt)


I = Stromstärke (Ampere)

(Leistung = Spannung mal Strom)

Falsch sind : Kilowatt = Leistung mal Tausend; Joule = Arbeitseinheit; und Ampere = Stromstärke.

TB902 Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig ?

Lösung: $U = R \cdot I$

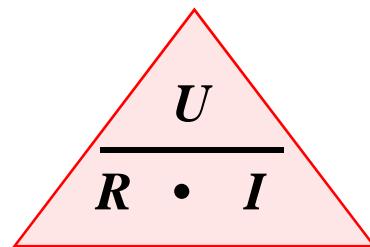

U = Spannung (Volt)
 R = Widerstand (Ohm)
 I = Strom (Ampere)

Eine Hilfe, um sich das Ohm'sche Gesetz einfach zu merken:

Von oben nach unten wird geteilt, und von links nach rechts multipliziert.
Es wird nie von unten nach oben geteilt ! Wie im wirklichen Leben.....


Wird **U** gesucht, dann wird die untere Zeile multipliziert : **$U = R \cdot I$**

Suche ich **R** , dann gilt : **$R = U \div I$**

Suche ich **I** schließlich : **$I = U \div R$**

TB903 Welche Spannung lässt einen Strom von 2 A durch einen Widerstand von 50 Ohm fließen ?

Lösung: 100 V

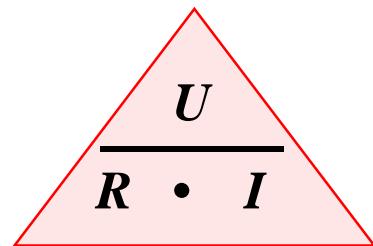

Formel $U = R \cdot I$

(Spannung = Widerstand mal Strom)

U = Spannung (Volt)
R = Widerstand (Ohm)
I = Strom (Ampere)

Hier wird **U** gesucht,
es wird wie in der Formel multipliziert : $U = R \cdot I$


Rechner	> Eingaben	= Ausgabe
$U = R \cdot I$	$> 50\Omega \times 2A$	$= 100 \text{ Volt}$

R = Resistance (Widerstand in Ohm); **U** = Spannungspotential in Volt; **I** = Intensity (Stromstärke in Ampere).

TB904

Welcher Widerstand ist erforderlich, um einen Strom von 3 A bei einer Spannung von 90 Volt fließen zu lassen ?

Lösung: 30Ω

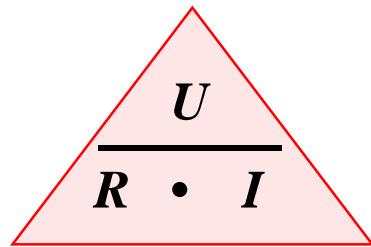

$$\text{Formel: } R = \frac{U}{I}$$

(Widerstand =
Spannung geteilt durch Strom)

U = Spannung (Volt)
R = Widerstand (Ohm)
I = Strom (Ampere)

Hier wird **R** gesucht, es wird die Formel oben benötigt .

Taschenrechner: > **Eingabe** = **Ausgabe**

$$R = U \div I \quad > 90 \text{ V} \div \quad 3 \text{ A} \quad = 30 \text{ Ohm}$$


R = Resistance (Widerstand in Ohm); **U** = Spannungspotential in Volt; **I** = Intensity (Stromstärke in Ampere).

TB905

Eine Stromversorgung nimmt bei 230 V einen Strom von 0,63 A auf.

Welche elektrische Arbeit wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht ?

Lösung: 1,01 kWh

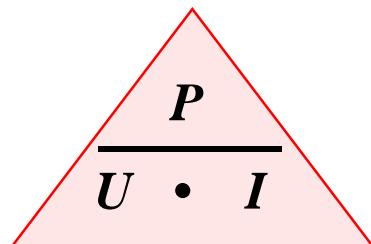

Formel: $P = U \cdot I$

U = Spannung (Volt)

P = Leistung (Watt)

I = Strom (Ampere)

Hier wird **P** gesucht, es wird die Formel oben benötigt.

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

$$P = U \cdot I \quad > 230 \text{ V} \cdot 0,63 \text{ A} \quad = 144,9 \text{ Watt}$$

$$P \cdot 7 \text{ Std.} \quad > 144,9 \text{ W} \cdot 7 \text{ Std.} \quad = 1014,3 \text{ Watt}$$

1,01 kWh (d.h. 1,01 Kilowatt pro Sunde).

Noch ein (scherhaftes) „Idiotendreieck“: die Leistungsformel !

TB906

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 V und 48 W.

Bei einer 12-V-Versorgung beträgt die Stromentnahme

Lösung: 4 A.

$$\frac{P}{U \cdot I}$$

$$P = U \times I$$

$$U = P / I$$

$$I = P / U$$

Formel: $I = \frac{P}{U}$

I = Stromstärke (Ampere)

P = Leistung (Watt)

U = Spannung (Volt)

Hier wird **I** gesucht. Stromentnahme:

Taschenrechner: > Eingabe = Ausgabe

$$\text{Strom } I = P / U \quad > 48 \text{ W} \div 12 \text{ V} \quad = 4 \text{ Ampere}$$



TB907

Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen $50\text{-}\Omega$ -Antenne wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

Lösung: 200 W.

Hier wird **P** gesucht.

Formel:
$$P = \frac{U^2}{R}$$

R = Widerstand (Ohm)

P = Leistung (Watt)

U² = Quadrat der Spannung (Volt)


(Leistung = Spannung mal Spannung geteilt durch Widerstand)

Leistung:

Taschenrechner: > **Eingaben** **= Ausgabe**

Spannung U^2 > 100 v • [X²] = 10 000

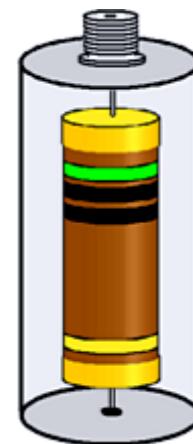$P = U^2 \div R$ > 10 000 ÷ 50 Ω = 200 Watt




Die Umstellung der Leistungsformel - Kunstantenne = abgeschirmter Lastwiderstand

TB908

Ein mit einer künstlichen 50Ω - Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 A an.
Die Leistung in der Last beträgt

Lösung: 200 W.

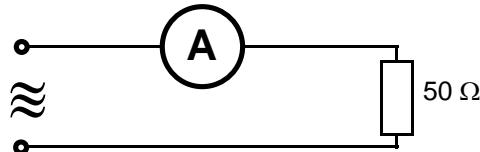

$$\text{Formel: } P = I^2 \cdot R$$

R = Widerstand (Ohm)

P = Leistung (Watt)

I^2 = Quadrat der Spannung (Volt)


(Leistung = Strom mal Strom mal Widerstand)

Leistung:

Taschenrechner: > Eingaben = Ausgabe

$$\text{Strom } I^2 \quad > 2 \text{ A} \cdot [X^2] \quad = 4$$
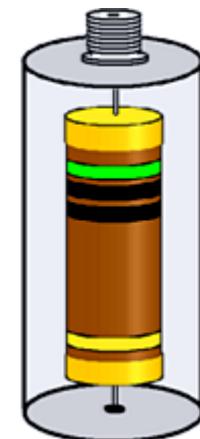
$$P = I^2 \cdot R \quad > 4 \times 50 \Omega \quad = 200 \text{ Watt}$$



Die Umstellung der Leistungsformel - Kunstantenne = abgeschirmter Lastwiderstand.

TB909 Ein Mobil-Transceiver (Sender-Empfänger) hat bei Sendebetrieb eine Leistungsaufnahme von 100 Watt aus dem 12-V-Bordnetz des Kraftfahrzeuges. Wie groß ist die Stromaufnahme ?

Lösung: 8,33 A

Formel: $I = \frac{P}{U}$

I = Stromstärke (Ampere)

P = Leistung (Watt)

U = Spannung (Volt)

Strom: (Leistung geteilt durch Spannung).

Taschenrechner > Eingaben = Ausgabe

$$I = P \div U \quad > 100 \text{ W} \div 12 \text{ V} = 8,334 \text{ Ampere}$$

Die Formel aus dem Leistungsgesetz.

TB910 Ein 100Ω - Widerstand, an dem 10 V anliegen, muss mindestens eine Belastbarkeit haben von

Lösung: 1 W.

Hier wird **P** gesucht.

$$\text{Formel: } P = \frac{U^2}{R}$$

R = Widerstand (Ohm)

P = Leistung (Watt)

U² = Quadrat der Spannung (Volt)


(Leistung = Spannung mal Spannung geteilt durch Widerstand)

Belastbarkeit :

Taschenrechner: > Eingabe = Ausgabe

Spannung U² > 10 v • [X²] = 100

$P = U^2 \div R$ > 100 ÷ 100 Ω = 1 Watt

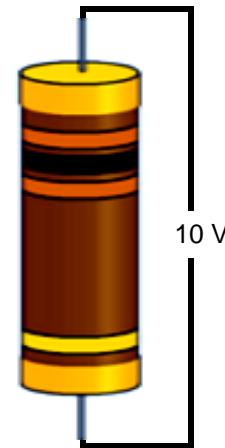

Umstellung der Leistungsformel.

TB911

Welche Belastbarkeit muß ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 50 mA eine Spannung von 50 V abfallen soll ?

Lösung: 2,5 W.

Hier wird **P** gesucht.

Formel: $P = U \cdot I$

U = Spannung (Volt)

P = Leistung (Watt)

I = Strom (Ampere)

Belastbarkeit : (Leistung = Spannung mal Strom)

Taschenrechner: > **Eingabe** > **Ausgabe**

$$P = U \cdot I$$
$$> 50V \times 0,05A = 2,5 \text{ Watt}$$

TC101

Die Farbringe gelb, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Lösung: 47 kΩ

Farbwerte	
schwarz	0
braun	1
rot	2
orange	3
gelb	4
grün	5
blau	6
violett	7
grau	8
weiß	9



Die ersten beiden Ringe bedeuten die ersten beiden Ziffern des Wertes.
Der dritte Ring bedeutet die Anzahl der Nullen.
Der vierte Ring (ganz rechts) steht für die Toleranz in %.
Hier soll es Gold sein = $\pm 1\%$.

Der erste Ring ist gelb = 4
Der zweite Ring ist violett = 7
Der dritte Ring ist orange = 000

Zusammen = 47 000 Ohm

Die Farbringe haben den Vorteil des geringeren Abriebes in den Sortimentkästen der Vorratshaltung.

TC102

Die Farbringe gelb, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Lösung: $4,7 \text{ k}\Omega$

Farbwerte	
schwarz	0
braun	1
rot	2
orange	3
gelb	4
grün	5
blau	6
violett	7
grau	8
weiß	9



Die ersten beiden Ringe bedeuten die ersten beiden Ziffern des Wertes.
Der dritte Ring bedeutet die Anzahl der Nullen.
Der vierte Ring (ganz rechts) steht für die Toleranz in %.
Hier soll es Gold sein = $\pm 1\%$.

Der erste Ring ist gelb = 4
Der zweite Ring ist violett = 7
Der dritte Ring ist rot = 00

Zusammen = 4700 Ohm

Die Farbringe haben den Vorteil des geringeren Abriebes in den Sortimentkästen der Vorratshaltung.

TC103

Die Farbringe rot, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Lösung: 27 kΩ

Farbwerte	
schwarz	0
braun	1
rot	2
orange	3
gelb	4
grün	5
blau	6
violett	7
grau	8
weiß	9



Die ersten beiden Ringe bedeuten die ersten beiden Ziffern des Wertes.
Der dritte Ring bedeutet die Anzahl der Nullen.
Der vierte Ring (ganz rechts) steht für die Toleranz in %.
Hier soll es Gold sein = $\pm 1\%$.

Der erste Ring ist rot = 2
Der zweite Ring ist violett = 7
Der dritte Ring ist orange = 000

Zusammen = 27 000 Ohm

Die Farbringe haben den Vorteil des geringeren Abriebes in den Sortimentkästen der Vorratshaltung.

TC104

Die Farbringe rot, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Lösung: $2,7 \text{ k}\Omega$

Farbwerte	
schwarz	0
braun	1
rot	2
orange	3
gelb	4
grün	5
blau	6
violett	7
grau	8
weiß	9



Die ersten beiden Ringe bedeuten die ersten beiden Ziffern des Wertes.
Der dritte Ring bedeutet die Anzahl der Nullen.
Der vierte Ring (ganz rechts) steht für die Toleranz in %.
Hier soll es Gold sein = $\pm 1\%$.

Der erste Ring ist rot = 2
Der zweite Ring ist violett = 7
Der dritte Ring ist rot = 00


Zusammen = $2\,700 \text{ Ohm}$

Die Farbringe haben den Vorteil des geringeren Abriebes in den Sortimentkästen der Vorratshaltung.

TC105

Welches Bauteil hat folgendes Schaltzeichen ?

Lösung: NTC

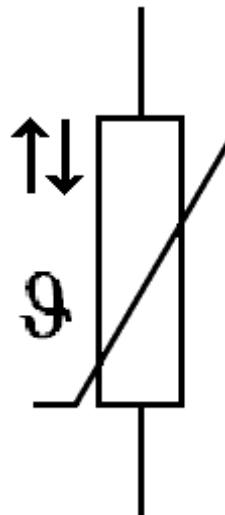

NTC = Negative Temperature Coefficient. Ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich verringert (negativ verändert), wenn er sich erwärmt.


NTCs und PTCs werden in Regel- und Schutzschaltungen eingesetzt.

Das griechische ϑ soll heißen daß wenn sich der Widerstand erwärmt, - d.h. die Temperatur nach oben geht - was der linke Pfeil anzeigt, verringert sich der Widerstandswert nach unten, wie der rechte Pfeil anzeigt.

NTC = NTC-Widerstand — Das ϑ ist als Drift oder Differenz zu verstehen.

TC106 Welches der folgenden Bauteile ist ein NTC ?

Lösung: (Die gezeigte Abbildung)

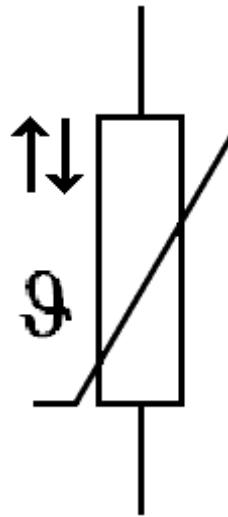

NTC = Negative Temperature Coefficient. Ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich verringert (negativ verändert), wenn er sich erwärmt.

NTCs und PTCs werden in Regel- und Schutzschaltungen eingesetzt.


Das griechische θ soll heißen daß wenn sich der Widerstand erwärmt,
- d.h. die Temperatur nach oben geht - was der linke Pfeil anzeigt,
verringert sich der Widerstandswert nach unten, wie der rechte Pfeil anzeigt.

NTC = NTC-Widerstand — Das θ ist als Drift oder Differenz zu verstehen.

TC107

Welches der folgenden Schaltsymbole stellt einen PTC-Widerstand dar ?

Lösung: (Die gezeigte Abbildung)

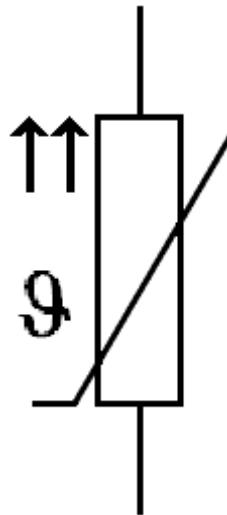

PTC = **P**ositive **T**emperature **C**oefficient. Ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich erhöht (positiv verändert), wenn er sich erwärmt.

NTCs und PTCs werden in Regel- und Schutzschaltungen eingesetzt.

Das griechische θ soll heißen, daß wenn sich der Widerstand erwärmt, - d.h. die Temperatur nach oben geht - was der linke Pfeil anzeigt, erhöht sich der Widerstandswert nach oben, wie der rechte Pfeil anzeigt.

Das θ ist als Drift oder Differenz zu verstehen.

TC108

Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 %.

Bei einem nominalen Widerstandswert von $5,6 \text{ k}\Omega$ liegt der tatsächliche Wert zwischen

Lösung: 5040 und 6160 Ω


plus 10% = Ursprungswert mal 1,1

minus 10% = Ursprungswert mal 0,9

Taschenrechner:

$$5600 \text{ Ohm} \text{ mal } 1,1 = \mathbf{6160 \text{ Ohm}}$$
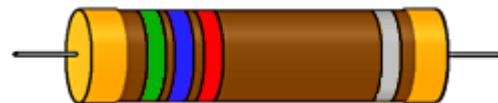
$$5600 \text{ Ohm} \text{ mal } 0,9 = \mathbf{5040 \text{ Ohm}}$$



Es funktioniert auch der andere Rechenweg:

10 % von 5600 Ohm sind 560 Ohm;

5600 minus 560 = 5040 Ohm.

5600 plus 560 = 6160 Ohm.

Das verursacht uns keine grauen Haare - oder ?

TC109

Welche Auswahl von Widerstand ist am besten für eine künstliche Antenne
(Dummy Load) geeignet ?

Lösung: Ein Metallocidwiderstand.

- 1) 
- 2) 
- 3) 



Eine Kunstantenne ist ein Sender-Abschlußwiderstand, der die Sende-Energie nicht nach außen dringen lässt. Sie wird in einem geschlossenen Abschirm-Gehäuse in Widerstände eingespeist, die die HF in Wärme umsetzen.

- 1) Drahtwiderstände = Hochlastwiderstände, nur für niedrige Frequenzen.
Ihr Drahtwendel stellt eine Spule dar, weshalb sie, und . . .
- 2) gewendelte Schichtwiderstände für HF-Anwendung ungeeignet sind.


Dagegen sind:

- 3) Metallschichtwiderstände = kleine Toleranzen, für Messaufgaben geeignet.
- 3) Metallocidwiderstände = ungewendet, induktionsarm, Hochfrequenzanwendung.**
- 3) Kohleschichtwiderstände = ungewendet, induktionsarm, für Hochfrequenzanwendung.

Ungewendelte Metall-Oxid-Widerstände sind bis in hohe Frequenzbereiche bevorzugt.

TC110 Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Bezeichnung 221 ?

Lösung: $220\ \Omega$

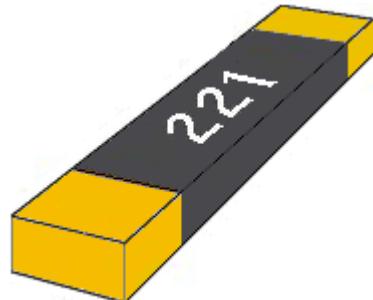

SMD = **Surface Mounted Design** (auf der Oberfläche montiert).

Deutschsprachig vielleicht einprägsamer: **Super Miniatur Device** -

Ein Widerstand, der auf die Kupferseite einer gedruckten Schaltung ohne Anschlußdraht gelötet wird.


Die ersten zwei Ziffern sind auch die ersten zwei des Wertes.

Die dritte Ziffer bezeichnet die Anzahl der Nullen. Hier also 2, 2, und 1 Null = $220\ \Omega$.

SMD = **Surface Mounted Design**.

TC11 Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Bezeichnung 223 ?

Lösung: 22 k Ω

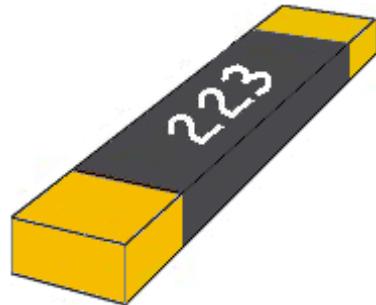

SMD = Surface Mounted Design (auf der Oberfläche montiert).

Deutschsprachig vielleicht einprägsamer: **Super Miniatur Device** -

Ein Widerstand, der auf die Kupferseite einer gedruckten Schaltung ohne Anschlußdraht gelötet wird.


Die ersten zwei Ziffern sind auch die ersten zwei des Wertes.

Die dritte Ziffer bezeichnet die Anzahl der Nullen. Hier also 2, 2, und 3 Nullen = 22 000 Ω .

TC201

Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig ?

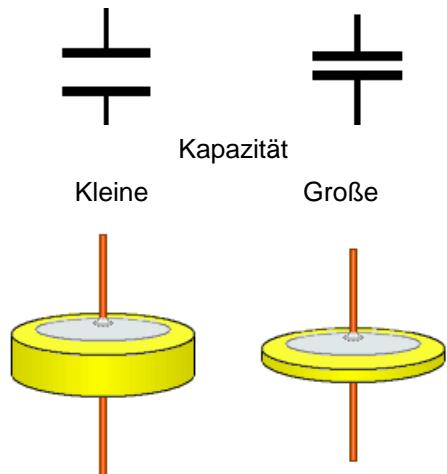Lösung: Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität.



Die Kapazität verringert sich bei größerem Plattenabstand, weil sich das elektrische Feld mit größer werdender Entfernung der Platten zunehmend abschwächt.

Wenn man die Plattenfläche vergrößert, wird die Kapazität größer. (Mehr Feldlinien).


Das Material zwischen den Platten vergrößert ebenfalls die Kapazität. Es hat noch eine klitzekleine Leitfähigkeit für die Feldlinien, sofern es nicht Luft ist.

Das elektrische Feld wird mit zunehmender Entfernung schwächer.

TC202

Ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen feststehende Platten hineingedreht werden können, nennt man

Lösung: Drehkondensator.

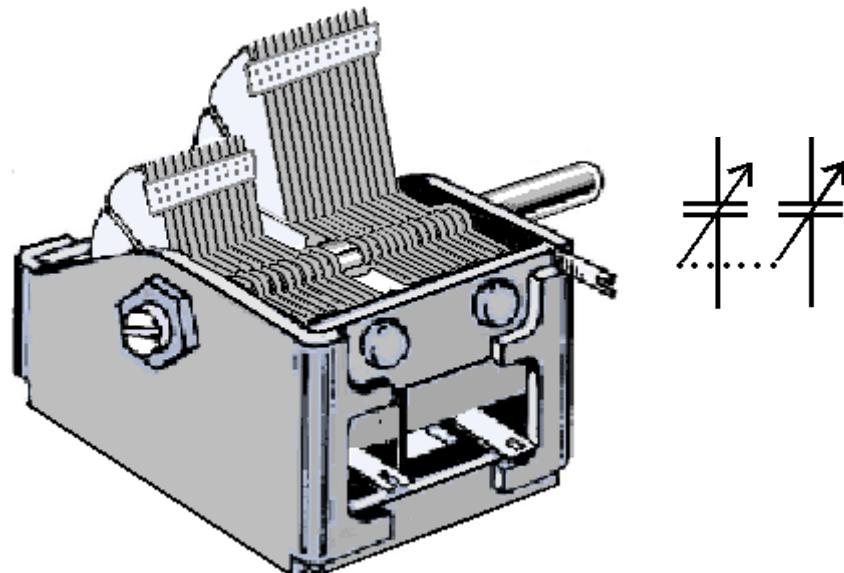

Zweifach-Luft-Drehkondensator aus der Rundfunktechnik und sein Schaltsymbol.

Auf der Achse sind Plattenpakete drehbar gelagert. Die Platten tauchen je nach dem Drehwinkel in isoliert gelagerte, feststehende Plattenpakete ein. Zwischen den Rotor- und den Statorplatten verbleibt ein Luft-Zwischenraum. Das Schaltsymbol zeigt mit seinen Pfeilen an, daß die Kapazitätsänderung von außen bedienbar ist. Die punktierte Linienverbindung der Pfeile bedeutet, daß beide Pakete zusammen geändert werden.

Luft-Drehkondensator : weil das Material zwischen den Platten (das Dielektrikum) Luft ist.

TC203

Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator ?

Lösung: 330 μF



Früher wurde z.B. der Aufdruck 3.3 pF verwendet.

Nachdem der Punkt aber dem Abrieb in den Sortimentkästen zum Opfer gefallen war, wußte niemand mehr so genau den wahren Wert.

Man erdachte sich deshalb diese Form des Aufdruckes.

Ein ganzer Buchstabe hielt länger stand.

Der Buchstabe soll den Punkt ersetzen.

Wenn der Buchstabe **m** vor der Zahl steht, bedeutet er 0,33 - und der Buchstabe signalisiert milli.

Steht der Buchstabe zwischen den Ziffern, wirkt er wie ein Komma.

Beispiel 4n7 bedeutet 4,7 Nanofarad, - und n47 sind 470 Pikofarad, weil 0,47 nF.

Und wie hier: m33 sind 0,33 milli-Farad = 330 μF

$$0,33 \text{ milli-Farad} = 330 \mu\text{F}$$

TC204

Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator ?

Lösung: 470 pF



Früher wurde z.B. der Aufdruck 0,47 nF verwendet.

Nachdem der Punkt aber dem Abrieb in den Sortimentkästen zum Opfer gefallen war, wußte niemand mehr so genau den wahren Wert.

Man erdachte sich deshalb diese Form des Aufdruckes.
Ein ganzer Buchstabe hielt länger stand.

Der Buchstabe soll den Punkt ersetzen.

Wenn der Buchstabe **n** vor der Zahl steht, bedeutet er 0,47 nF- und der Buchstabe signalisiert milli.

Steht der Buchstabe zwischen den Ziffern, wirkt er wie ein Komma.

Beispiel 4n7 bedeutet 4,7 Nanofarad, - und n47 sind 470 Pikofarad, weil 0,47 nF.

Und wie hier: n47 sind 0,47 nano-Farad = 470 pF.

n47 sind 0,47 nano-Farad = 470 pF.

TC205

Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator ?

Lösung: 8,2 pF



Früher wurde z.B. der Aufdruck 8.2 pF verwendet.

Nachdem der Punkt aber dem Abrieb in den Sortimentkästen zum Opfer gefallen war, wußte niemand mehr so genau den wahren Wert.

Man erdachte sich deshalb diese Form des Aufdruckes.
Ein ganzer Buchstabe hielt länger stand.

Der Buchstabe soll den Punkt ersetzen.

Wenn der Buchstabe **p** zwischen den Zahlen steht, ersetzt er das Komma - und der Buchstabe signalisiert piko.


Steht der Buchstabe zwischen den Ziffern, wirkt er wie ein Komma.

Beispiel 4n7 bedeutet 4,7 Nanofarad, - und 8p2 sind 8,2 Pikofarad.

8p2 = 8,2 pikoFarad.

TC206 Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$, $C_2 = 150 \text{ nF}$ und $C_3 = 50\,000 \text{ pF}$ werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?

Lösung: $0,3 \mu\text{F}$

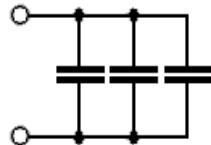

Parallelenschaltung: $C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$

C = Kapazität in Farad

	0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
$0,1 \mu\text{F}$:	0	,	1	.	.
150 nF :	1	5	0	.
$50\,000 \text{ pF}$:	5	0	.	0 0 0
Gesamt:	0	,	3


Kariertes Rechenpapier hilft bei den Größenordnungen besonders, wo nur zusammengezählt werden muß.

Das Bild zeigt: Rücken wir die einzelnen Kondensatoren zusammen, dann „vergrößern wir die Gesamtfläche“.

TC207

Bei welchem der folgenden Bauformen von Kondensatoren muß beim Einbau auf die Polarität geachtet werden ?

Lösung: Elektrolytkondensator

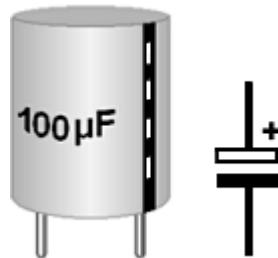

Elektrolytkondensatoren sind für große Kapazität gebaut.
Damit auf kleinem Raum viel Kapazität verwirklicht werden konnte,
mußte man wie bei Akkus mit unterschiedlichen Elektroden
und chemischen Substanzen (Elektrolyten) arbeiten.

Das hat wie beim Akku die Polarisierung zur Folge.

Die Polarität ist auf verschiedene Weise auf dem Elko aufgedruckt z.B. wie im Bild,
wo der Minus-Pin mit dem schwarzen Minus-Balken kennlich gemacht wurde.


Im Schaltsymbol ist in der Regel der Pluspol gekennzeichnet.

Bei Elkos ist die Polarität aufgedruckt. Elko = Kurzbezeichnung für Elektrolytkondensator.

TC208


Mit zunehmender Frequenz

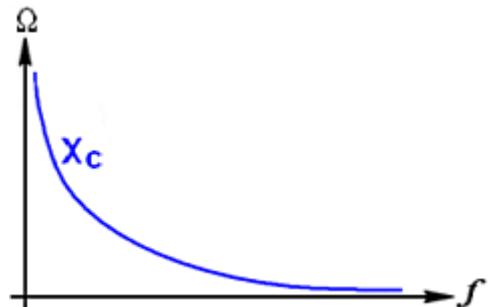Lösung: sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren.



Wechselstromwiderstand $X_c = \frac{1}{\omega \cdot C}$
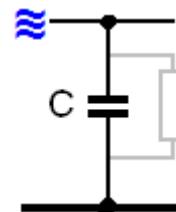
$$\omega = \text{griech.} = \Omega = (2 \cdot \pi \cdot f)$$



Der Blindwiderstand wirkt so, als wäre dem Kondensator C ein frequenzabhängiger Widerstand parallelgeschaltet.

Je höher die Frequenz, desto kleiner wird der Wechselstromwiderstand **X_c** des Kondensators (auch Blindwiderstand genannt).

Das Diagramm zeigt den ungefähren Verlauf des Wechselstromwiderstandes **X_c** bei linearer Erhöhung der Frequenz.


Der Wechselstromwiderstand wird in Ohm angegeben.

X_c = Wechselstromwiderstand = Kapazitiver Blind- oder Scheinwiderstand.

TC301

Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 µH, wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird ?

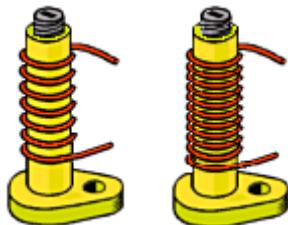Lösung: Die Induktivität steigt auf 48 µH.



Die Induktivität steigt mit dem Quadrat zum Verhältnis der Windungszahlen. Hier ist es 2^2 , also das Vierfache.

Verdreifache ich die Windungszahl, dann sind es 3^2 - d. h. die Induktivität steigt dann auf das Neunfache an.

Der Grund für dieses Verhalten :


Die Kopplung der Magnetfelder, die sich um den Spulendraht herum befinden, verstärkt sich bei Annäherung der einzelnen Windungen.

Hier ist bei gleicher Spulenlänge ein viel kleinerer Abstand zwischen den einzelnen Drähten, und darüber hinaus noch die doppelte Zahl an Windungen. Folge ist die erhöhte Induktivität.

2^2 und 3^2 sind in diesem Fall Quadratzahlen, die mit der Taste $[X^2]$ erreicht werden.

TC302 Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 μH , wenn die Wicklung auf dem Wickelkörper bei gleicher Windungszahl auf die doppelte Länge auseinander gezogen wird ?

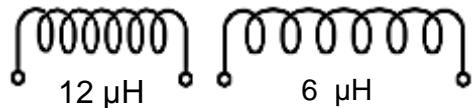Lösung: Die Induktivität sinkt auf 6 μH .



Die Induktivität ändert sich proportional mit der Veränderung der Wickellänge.

Zusammendrücken = Erhöhung ; Auseinanderziehen = Verringerung der Induktivität.

Verdoppelung des Abstandes = Halbierung der Induktivität und umgekehrt....

Der Grund für dieses Verhalten :


Die Kopplung der Magnetfelder, die sich um den Spulendraht herum befinden, verstärkt sich bei Annäherung der einzelnen Windungen.

Folge ist die erhöhte Induktivität.

Proportional ist : Gleiche Aktion bewirkt gleiche Veränderung.

TC303 Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern ?

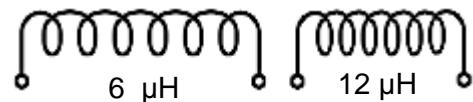Lösung: Durch Stauchen der Spule (verkürzen der Spulenlänge).



Die Induktivität ändert sich proportional mit der Veränderung der Wickellänge.

Zusammendrücken = Erhöhung ; Auseinanderziehen = Verringerung der Induktivität.

Verdoppelung des Abstandes = Halbierung der Induktivität und umgekehrt....

Der Grund für dieses Verhalten :

Die Kopplung der Magnetfelder, die sich um den Spulendraht herum befinden, verstärkt sich bei Annäherung der einzelnen Windungen.

Folge ist die erhöhte Induktivität.

Proportional ist : Gleiche Aktion bewirkt gleiche Veränderung.

TC304

Das folgende Bild zeigt einen Kern, um den ein Kabel für den Bau einer Netzdrossel gewickelt ist. Der Kern sollte aus

Lösung: Ferrit bestehen.




Ferritkerne sind z.B. Eisenpulver- bzw. Eisenoxyd- Kerne.
Auch Netzdrosseln auf Ferritringkernen sind hochwirksam.
Sie verstärken das Magnetfeld der Spule.

Ferrit, **Ferrum lat.** = Eisen.

TC305

Schaltet man zwei Glühlampen gleichzeitig an eine Spannungsquelle, wobei eine Glühlampe zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und die andere über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so

Lösung: leuchtet H1 zuerst.

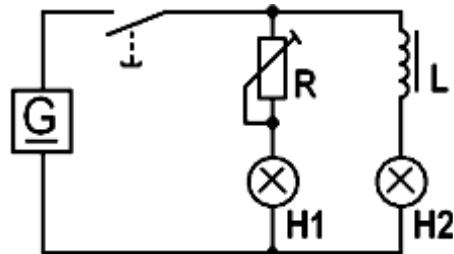

H 1 leuchtet zuerst, weil sie über den Widerstand **R** unmittelbar stromdurchflossen wird.
Der regelbare Widerstand lässt **H1** je nach Einstellung heller oder dunkler leuchten.

H 2 muß dagegen noch warten, bis sich in der Spule **L** das Magnetfeld aufgebaut hat.


G ist ein Gleichstrom-Generator. Der Strich unter dem "G" sagt uns das.

Die Verzögerung ist aber so kurzzeitig, daß sie kaum bemerkbar, aber meßbar ist.

TC306

Mit zunehmender Frequenz

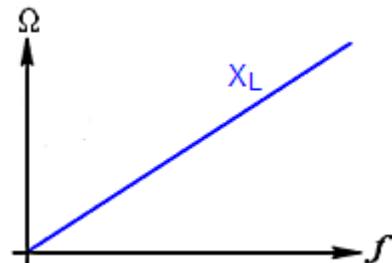Lösung: steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule.



$$\text{Wechselstromwiderstand } X_L = \omega \cdot L$$

$$\omega = \text{griech.} = \Omega = (2 \cdot \pi \cdot f)$$

Der Blindwiderstand (Wechselstromwiderstand) einer Spule nimmt linear mit der Frequenz zu. Er wird in Ohm gemessen.

Je größer die Induktivität, desto steiler ist der Anstieg der Kurve.

Bei höherer werdender Wechselstrom- Frequenz findet das Umladen immer schneller statt, und erhöht deshalb den Blindwiderstand.


Vorstellen muß man ihn sich so, als wäre ein variabler Widerstand in Reihe zur Spule dazugeschaltet.

Wechselstromwiderstand = Blindwiderstand oder Scheinwiderstand.

TC401

Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl ?

Lösung: 30 Windungen.

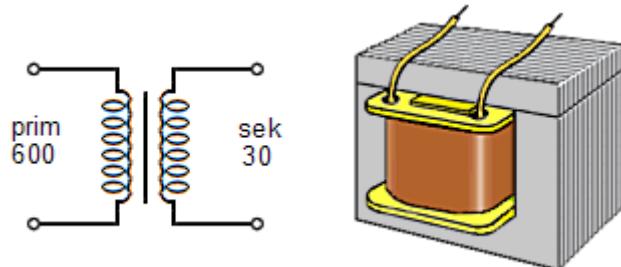

Grundsatz ist: Windungen pro Volt - oder Volt pro Windung !

Oder Windungsverhältnis = Spannungsverhältnis

Primär: 230 Volt geteilt durch 600 Windungen = **0,383333... Volt pro Windung.**
(Für je 0,383333... Volt primär, ist je eine Windung sekundär erforderlich)

Sekundär: 11,5 V geteilt durch 0,38333 V pro Windung = **30 Windungen.**

230 V ist 20 mal soviel wie 11,5 V


11,5 V benötigt deshalb auch nur ein Zwanzigstel der Windungen.

230 V ist 20 mal soviel wie 11,5 V — 11,5 V benötigt deshalb auch nur ein Zwanzigstel der Windungen.

TC402

Ein Trafo liegt an 45 Volt und gibt 180 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 150 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl ?

Lösung: 600 Windungen.

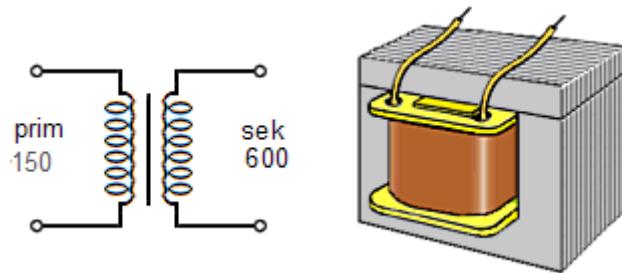

Grundsatz ist: Windungen pro Volt - oder Volt pro Windung !

Oder Windungsverhältnis = Spannungsverhältnis

Primär: 45 Volt geteilt durch 150 Windungen = **0,3 Volt pro Windung.**
(Für je 0,3 Volt primär, ist eine Windung erforderlich)

Sekundär: 180 V geteilt durch 0,3 V pro Windung = **600 Windungen.**


Noch einfacher: Soll sich die Spannung vervierfachen,
dann muß es auch die Windungszahl.

180 V ist viermal 45 V — und viermal 150 Windungen sind 600 Wdg.

TC403

Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230-V-Stromversorgung angeschlossen wird ?

Lösung: 46 Volt.

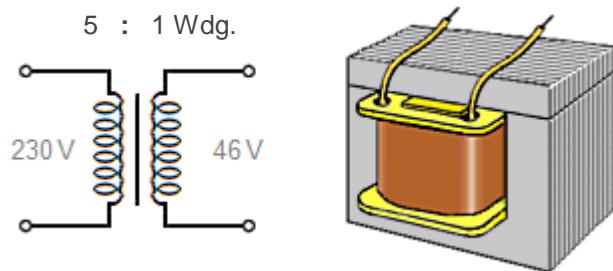

Grundsatz ist: Windungen pro Volt - oder Volt pro Windung !

Oder Windungsverhältnis = Spannungsverhältnis


Daher also 230 V primär geteilt durch 5 = **46 Volt sekundär.**

Primär = das Erste — Gegensatz = sekundär für das Folgende, das Zweite . . .

TC501

P-dotiertes Halbleitermaterial ist solches,
das mit einem zusätzlichen Stoff versehen wurde, der

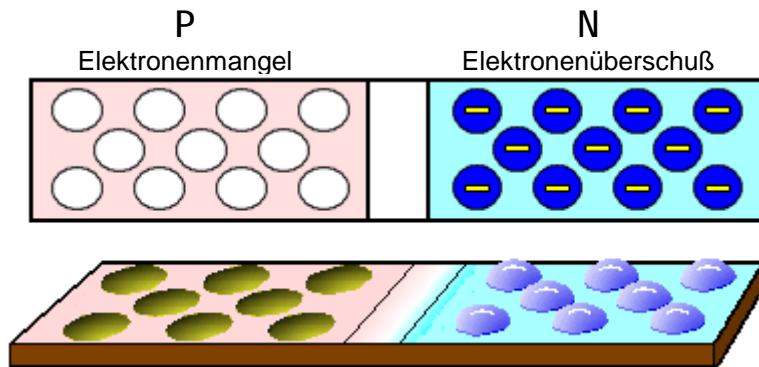Lösung: weniger als vier Valenzelektronen enthält.



Valenzelektronen = zum Grundmaterial gehörende Elektronen.
Je weniger Elektronen, desto positiver das Halbleitergebiet.


Hat das dotierte Gebiet weniger freie Elektronen als der Grundstoff,
dann herrscht Elektronenmangel = P-Gebiet.

Das Grundmaterial hat im reinen Zustand 4 Elektronen. Dotierung = Ausstattung mit . . .

TC502

N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

Lösung: Überschuss an freien Elektronen.

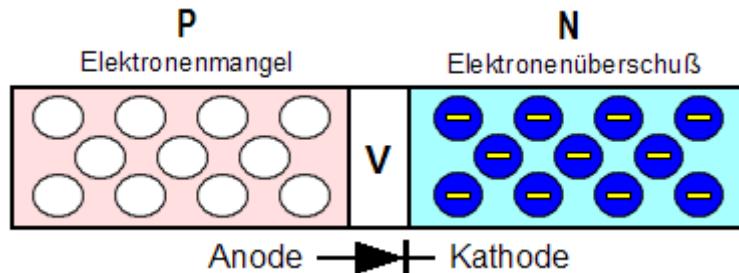

Maßgebend für die Leitfähigkeit eines Materials sind Elektronen (negative Ladungsträger).

Durch das Verändern (Dotieren) eines Silizium - oder Germanium- Kristalls werden Gebiete mit Elektronen- Überschuß und mit Elektronenmangel hergestellt.

Wird eine Diode auf diese Weise produziert, so wandern während des Dotierens Elektronen an der Grenze in die Elektronenlücken des Mangelgebietes und besetzen dort Löcher.

Das hat eine Neutralisation im Grenzgebiet zur Folge: Es herrscht in dieser Zone, der Verarmungszone **V** wieder der ursprüngliche, nichtleitende Zustand.

Wird an die Anode eine negative Spannung angelegt, und an die Kathode eine positive, so werden beide Gebiete von der äußeren Spannung angezogen und es verbreitert sich die Verarmungszone.


Polen wir die Spannung nun um, also positive Spannung am P-Gebiet, so werden die Löcher mit Elektronen aus dem N-Gebiet aufgefüllt und damit wird die Diode leitend.

Das Grundmaterial hat im reinen Zustand 4 Elektronen. Dotierung = Ausstattung mit . . .

TC503

Ein in Durchlassrichtung betriebener P-N-Übergang ermöglicht

Lösung: den Stromfluss von P nach N.

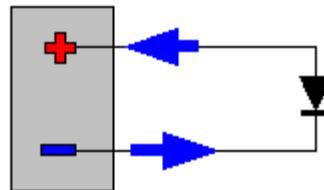

Die technische Stromrichtung von **P nach N**, die hier gemeint ist, ist in der neueren Zeit durch die Erkenntnisse über die Elektronenbewegung abgelöst worden. Man kann aber leicht den Eindruck haben, daß der Strom hier von links nach rechts durch die Diode fließt, denn er kommt ja dann rechts heraus - trotzdem :

Elektronen fließen außerhalb der Stromquelle von **N nach P**.



Sie verlassen den Minuspol und wandern im Stromkreis zum Pluspol der Batterie. (Wie Bild rechts) Denn Elektronen sind negative Ladungsträger, die vom positiven Potential angezogen werden.


Die Erde ist eine Scheibe (Aufpassen, daß man nicht herunterfällt) - das wurde auch mal geglaubt !

Ich kann nur hoffen, daß die Prüfer solche verwirrenden Fragen nicht stellen werden.

TC504

Eine in Sperrichtung betriebene Diode hat

Lösung: einen hohen Widerstand.

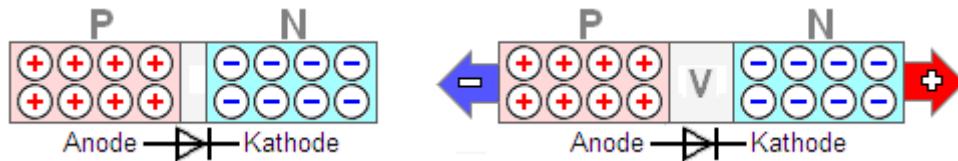

Die linke Diode ist nicht an eine Spannung angeschlossen. Sie ist außer Betrieb.

Rechts haben wir eine Diode, deren Anode (P-Gebiet) an einer negativen Spannung liegt. Ihre Kathode - das N-Gebiet ist an den positiven Pol der Spannungsquelle angeschlossen.

Die Folge dieser „Falschpolung“ ist schon an der Richtung der Anschlußpfeile zu sehen : Es werden beide Gebiete von der äußeren Spannung angezogen und es verbreitert sich, wie im Bild rechts die Verarmungszone **V**.

Damit wächst der ohnehin vorhandene hohe Widerstand der Verarmungszone noch weiter.

Wird an die Anode eine negative Spannung angelegt, und an die Kathode eine positive, dann handelt es sich um eine in Sperrichtung betriebene Diode.



Sogenannte Kapazitätsdioden nutzen den Effekt aus. Die Sperrsicht-Grenzen wirken wie die Platten eines Kondensators, die durch variable Spannung veränderbar sind, Deren Kapazität auf diese Weise variabel ist. (Varikap = Kapazitätsvariable Diode).

Das P-Gebiet wird angezogen vom negativen — das N-Gebiet vom positiven Potential.

TC505

Die Auswahlantworten enthalten Silizium-Dioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.
Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand ?

Lösung: 0,7 V 1,3 V

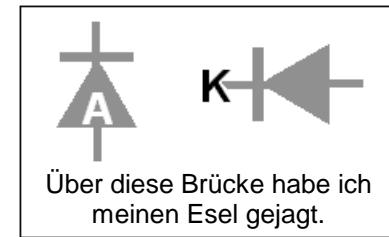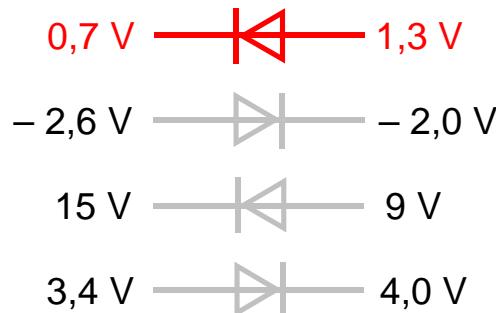


Die Diode wird leitend, wenn an der Anode eine Spannung anliegt,
die um die Schwellspannung höher als die Spannung an der Kathode ist.

Man achte darauf, wo die positivere Spannung ist — für Durchlaß muß das an der Anode sein

TC506

Die Auswahlantworten enthalten Silizium-Dioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.
Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand ?

Lösung: – 2 V – 2,6 V

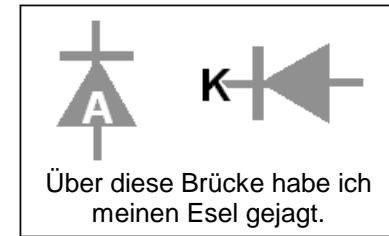


Die Diode wird leitend, wenn an der Anode eine Spannung anliegt,
die um die Schwellspannung höher als die Spannung an der Kathode ist.

Man achte darauf, wo die positivere Spannung ist — für Durchlaß muß das an der Anode sein

TC507

Wie verhält sich die Kapazität einer Kapazitätsdiode (Varicap) ?

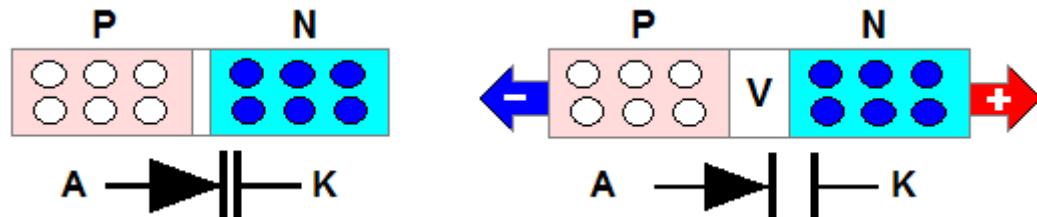Lösung: Sie nimmt mit abnehmender Sperrspannung zu.



Besondere Dioden nutzen die Tatsache, daß die Sperrsichtgrenzen wie die Platten eines Kondensators wirken. Die Kapazitätsdioden.

Bei hoher Sperrspannung sind sie wie im Bild rechts weit auseinandergezogen.
Sperrspannung - das Gegenteil von Durchlaßspannung - ist, wenn an der Kathode eine positive Spannung, und an der Anode eine negative Spannung anliegt.

Aus dem N- Gebiet, werden z.B. Elektronen vom Pluspol angezogen.

Die Verarmungszone verbreitert sich dadurch. Die 'Platten' entfernen sich voneinander.


Verringert man die Sperrspannung dagegen, dann nähern sich die „Platten“ einander an, wodurch die Kapazität der Diode steigt.

Die Kapazität ist spannungsabhängig variabel - daher die Bezeichnung **“Varicap”**.

Varicap in Sperrichtung (rechts). (Pluspol am N- Gebiet).

TC508 Wozu dient folgende Schaltung ? Sie dient

Lösung: zur Spannungsstabilisierung.

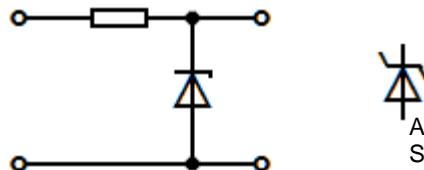

Auch dieses
Schaltzeichen trifft man an.


Um Schwankungen der Eingangsspannung entgegenzuwirken,
werden für die Stromversorgung bei Kleinleistungen
Z-Dioden (Zener-Dioden) eingesetzt.

Die Eingangsspannung muß größer sein, als die Ausgangsspannung,
damit eine Regelung überhaupt möglich wird.

Der Entdecker solcher Dioden hieß **Zener** . . . es hat also nichts mit der Zahl Zehn zu tun.

TC509 Wozu dient die folgende Schaltung ? Sie dient


Lösung: als Leuchtanzeige.

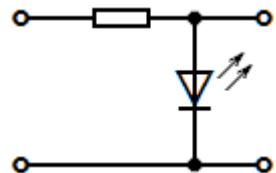

Eine **LED** = Licht Emittierende Diode,
mit ihrem Vorwiderstand.

Die beiden Pfeile deuten das Leuchten an.

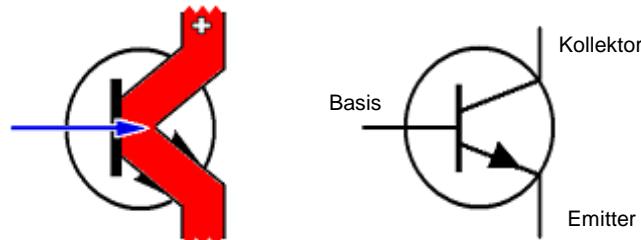- TC601** Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor ?
Lösung: Mit einem geringen Strom (Basisstrom) wird ein großer Strom (Kollektorstrom) gesteuert.



Der Transistor ist eigentlich nur ein Ventil, welches den Stromfluß eines - rot gezeichneten - leistungsfähigeren Stromkreises zwischen Emitter und Kollektor beeinflußt.

Mit einer vergleichsweise kleinen Menge Strom, der vom Emitter zur Basis fließt, wird der oben genannte, von der Stromversorgung stammende Kollektorstrom gesteuert.


Um das Ventil zu steuern bedarf es einer nur kleinen Kraft - aber eben doch Leistung, die nur mit Spannung **und** Strom zu haben ist. Man nennt das: 'Stromgesteuert'.

Im Gegensatz dazu, werden Feldeffekt-Transistoren leistungslos gesteuert.

TC602

Das Verhältnis von Kollektorstrom zum Basisstrom eines Transistors liegt üblicherweise im Bereich von

Lösung: 10 zu 1 bis 900 zu 1.

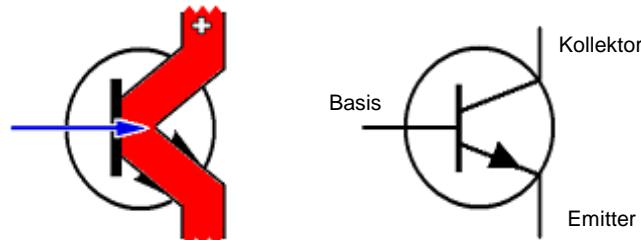




Der Transistor ist eigentlich nur ein Ventil, welches den Stromfluß eines - rot gezeichneten - leistungsfähigeren Stromkreises zwischen Emitter und Kollektor beeinflußt.

Mit einer vergleichsweise sehr kleinen Menge Strom, (10 : 1 bis 900 : 1) der vom Emitter zur Basis fließt, wird der oben genannte Kollektorstrom gesteuert.

Um das Ventil zu steuern bedarf es Kraft - also Leistung, die nur mit Spannung und Strom zu haben ist. Man nennt das: Stromgesteuert.

TC603 Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen

Lösung: NPN-Transistor.

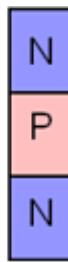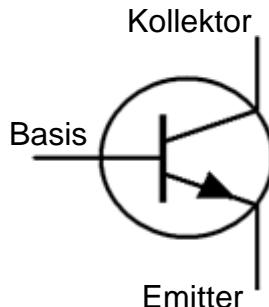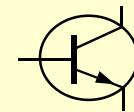

Nur die Emitterdiode ist als Bezugselektrode im Schaltbild (links) angegeben, um Verwechslung mit der Kollektordiode (oberer Anschluß) zu vermeiden.

Im Bipolar- Transistor befinden sich
- wie rechts (grau) angedeutet
jedoch 2 gegensinnig gepolte Diodenstrecken.
Beide bilden die Basis (linker Anschluß).

Schaut man vom unteren Bezugsanschluß **Emitter** aus, in den Transistor hinein, so sieht man zuerst ein N-Gebiet, dann ein P-Gebiet und wieder ein N-Gebiet. **NPN- Transistor**.



Das Vorhandensein des N- und des P-Gebietes steht für den Namen „Bipolar“ = zweipolarer Transistor.

In Pfeilrichtung findet sich zuerst ein P- und an der Pfeilspitze ein N- Gebiet

TC604

Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen

Lösung: PNP-Transistor.

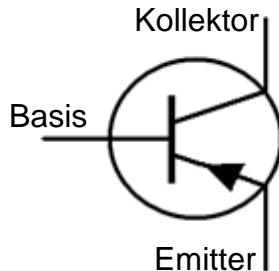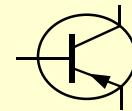

Nur die Emitterdiode ist als Bezugselektrode im Schaltbild (links) angegeben, um Verwechslung mit der Kollektordiode (oberer Anschluß) zu vermeiden.

Im Bipolar- Transistor befinden sich
- wie rechts (grau) angedeutet
jedoch 2 gegensinnig gepolte Diodenstrecken.
Beide bilden die Basis (linker Anschluß).

Schaut man vom unteren Bezugsanschluß **Emitter** aus, in den Transistor hinein,
so sieht man zuerst ein P-Gebiet, dann ein N-Gebiet und wieder ein P-Gebiet.

= **PNP- Transistor**.


Das Vorhandensein des N- und des P-Gebietes
steht für den Namen „Bipolar“ = zweipolarer Transistor.

In Pfeilrichtung findet sich zuerst ein P-  und an der Pfeilspitze ein N- Gebiet

TC605

Welche Kollektorspannungen haben NPN- und PNP-Transistoren ?

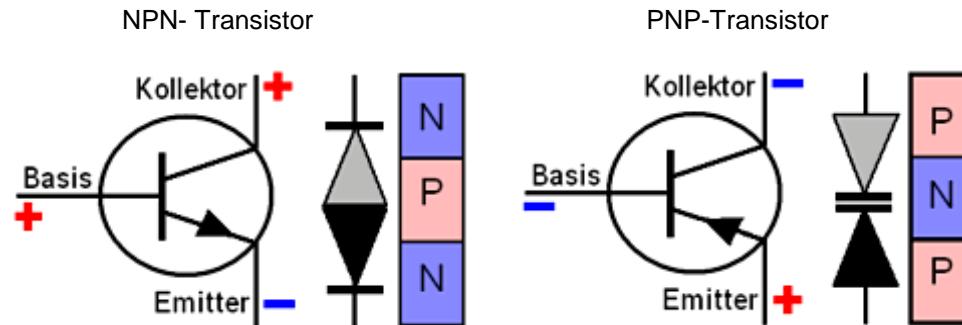Lösung: NPN-Transistoren benötigen positive,
PNP-Transistoren negative Kollektorspannungen.



Transistoren "sehen" Spannungen immer vom Bezugspunkt aus - dem Emitter.

NPN-Transistoren benötigen positive Spannungen gegenüber dem Emitter, das gilt auch für die Basis.

Liegt eine Spannung an der Basis, die um 0,6.... 0,8 V höher ist als die Emitterspannung, dann steuert der Transistor durch, d. h. es fließt ein Kollektorstrom.


PNP-Transistoren arbeiten mit negativen Spannungen gegenüber dem Emitter.

In Pfeilrichtung findet sich zuerst ein P- und an der Pfeilspitze ein N- Gebiet

TC606

Bei einem bipolaren Transistor in leitendem Zustand befindet sich die Emitter-Basis-Diode

Lösung: in Durchlassrichtung.

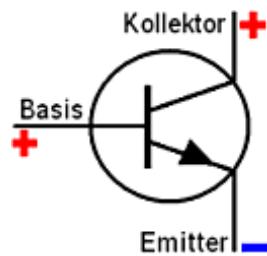


Durchlaßrichtung = Wenn beim NPN-Transistor eine um ca. 0,6 V höhere Spannung an der Basis, als am Emitter ist.

Wenn sich die Emitter-Basis-Diode dagegen in Sperrichtung befindet, ist der ganze Transistor gesperrt.

Auch bei gleicher Spannung an Emitter und Basis sperren alle Transistoren.

Bipolarer Transistor:
Zweipoliger Transistor, bestehend aus einem P-Gebiet und einem N-Gebiet.

Lösung: NPN- und PNP-Transistoren.

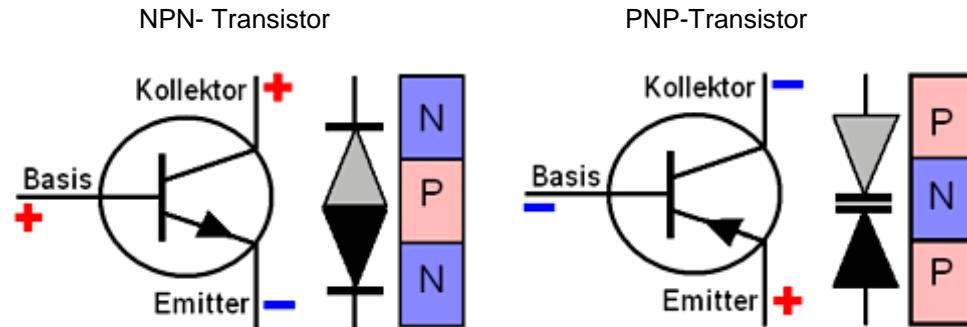

Das Vorhandensein des N- und des P-Gebietes
steht für den Namen „Bipolar-Transistor“ = zweipolarer Transistor.


Wir unterscheiden sie damit von den Feldeffekt-Transistoren,
die ihren Namen von ihrer Arbeitsweise
- dem Effekt des elektrischen Feldes - haben.

Der Effekt eines elektrischen Feldes unter der Steuerelektrode,
dem Gate - steuert den Feldeffekttransistor.

Beim NPN-Transistor zeigt der Diodenpfeil heraus, beim PNP - hinein in das Schaltzeichen.

TC608 Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors ?

Lösung: Emitter, Basis, Kollektor.

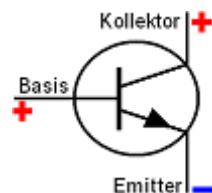

Kollektor = Stromabnehmer

Basis = gemeinsamer Stützpunkt

Emitter = Absender

Im Gegensatz zu den Feldeffekttransistoren werden bipolare Transistoren , wegen ihrer zweipoligen Beschaffenheit so bezeichnet


Dem N- und dem P-Gebiet.

Das Diodenzeichen gilt auch hier : In Pfeilrichtung ist der P-N Übergang !

Ein bipolarer Transistor ist

Lösung: stromgesteuert.

Bipolare Transistoren:

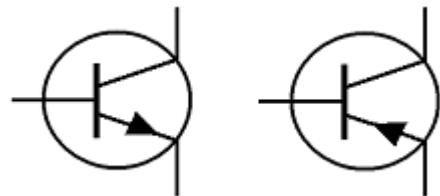

Der bipolare Transistor ist eigentlich nur ein Ventil, welches den Stromfluß eines leistungsfähigeren Stromkreises zwischen Emitter und Kollektor beeinflußt.


Mit einer vergleichsweise kleinen Menge Strom, der vom Emitter zur Basis fließt, wird der viel größere, von der Stromversorgung stammende Kollektorstrom gesteuert.

Um das Ventil zu steuern bedarf es Kraft - also Leistung, die nur mit Spannung **und Strom** zu haben ist. **Man nennt das: Stromgesteuert.**

Bipolare Transistoren sind stromgesteuert.

TC610 Wenn die Basisspannung eines NPN-Transistors gleich der Emitterspannung ist,

Lösung: fließt kein Kollektorstrom.

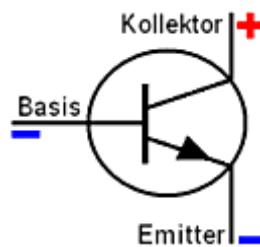

NPN-Transistoren benötigen zum Betrieb eine Spannung an der Basis, die um ca. 0,7 V höher ist als das Emitterpotential.


Bei gleicher Spannung an Emitter und Basis sperrt jeder bipolare Transistor. (Nicht nur NPN).

Die Basisspannung muß ca. 0,7 V höher sein als das Emitterpotential, wenn der Transistor arbeiten soll.

TC611

Wie erfolgt die Steuerung des Stroms im Feldeffekttransistor (FET) ?

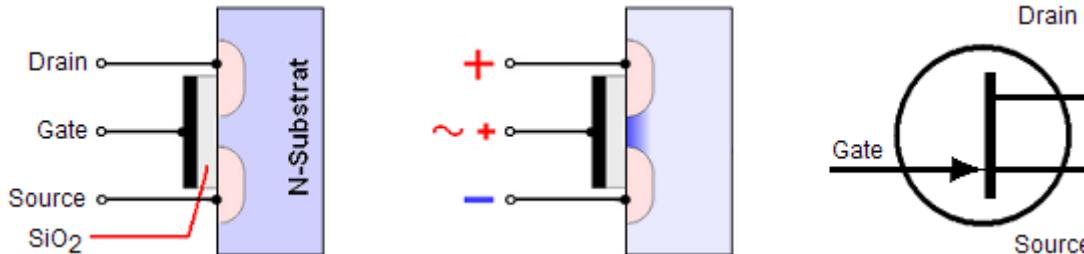Lösung: Die Gatespannung steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.



Der Feldeffekt-Transistor verdankt seine Bezeichnung der Tatsache, daß allein ein elektrisches Feld die Steuerung des Transistors bestimmt.

Die im (schwach dotierten, und somit noch hochohmigen) Substrat des linken Bildes weit verteilten Elektronen werden durch das Anlegen einer positiven Spannung am Gate angezogen und konzentrieren sich dort.

Zwischen der Gate-Elektrode und dem Substrat wird dabei die dünne Silizium-Oxidschicht SiO_2 , vom elektrischen Feld überwunden bzw. durchdrungen.


Es ist ein leitender Kanal Source...Drain entstanden, der den Drainstrom fließen läßt.

Ohne diesen Kanal ist die Source-Drain-Strecke hochohmig und es fließt kaum ein Drainstrom. Die Ansteuerung ist nahezu leistungsslos.

Die komplizierteren Vorgänge im FET sind hier sehr vereinfacht beschrieben.

TC612 Wie bezeichnet man die Anschlüsse des folgenden Transistors ?

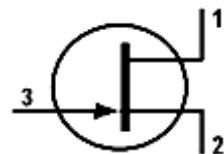Lösung: 1 ... Drain, 2 ... Source, 3 ... Gate.




- 1) **Drain** = Drainage = Abfluß
- 2) **Source** = Quelle, Ursprung
- 3) **Gate** = Tor, Eingang

TD101

Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung ?

Gegeben : $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$ und $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

Lösung: $1 \text{ k}\Omega$

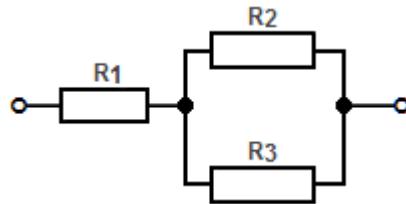

Parallelenschaltung : $\frac{1}{R_{GES}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

Reihenschaltung : $R_{GES} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Erst errechnet man den Strom durch $R_2 + R_3$. ($I = U / R$)

Aus dem Strom **Iges** die Parallelenschaltung. ($R = 1 / I_{ges}$)

Zuletzt die Reihenschaltung mit R_1 . ($R_{ges} = R_1 + R_{par}$)

Taschenrechner:

Strom durch R_2

> Eingabe

> 1000 • [1/x]

= Ausgabe

= 0,001 A

Strom durch R_3

> 1000 • [1/x]

= 0,001 A

Gesamtstrom $R_2 + R_3$

> 0,001A + 0,001A

= 0,002 A

R parallel = 1 / Rges

> 0,002A • [1/x]

= 500 Ohm

Reihenschtg. $R_1 + R_2+3$

> 500 + 500

= 1000 Ohm


Zuerst die parallelen Widerstände ausrechnen, - dann die Reihenschaltung.

TD102

Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung ?

Gegeben : $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2000 \Omega$ und $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$

Lösung: $2 \text{ k}\Omega$

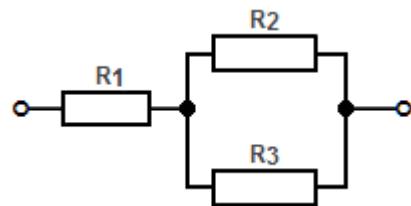

Parallelschaltung : $\frac{1}{R_{GES}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

Reihenschaltung : $R_{GES} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Erst errechnet man den Strom durch $R_2 + R_3$. ($I = U / R$)

Aus dem Strom I_{ges} die Parallelschaltung. ($R = 1 / I_{ges}$)

Zuletzt die Reihenschaltung mit R_1 . ($R_{ges} = R_1 + R_{par}$)

Taschenrechner:

Strom durch R 2

> Eingabe

$> 2000 \cdot [1/x]$

= Ausgabe

= 0,000 5 A

Strom durch R 3

$> 2000 \cdot [1/x]$

= 0,000 5 A

Gesamtstrom R 2 + R 3

$> 0,0005A + 0,0005A$

= 0,001 A

R parallel = 1 / Rges

$> 0,001A \cdot [1/x]$

= 1000 Ohm

Reihenschtg. R 1 + R 2+3

$> 1000 + 1000$

= 2000 Ohm


Zuerst die parallelen Widerstände ausrechnen, - dann die Reihenschaltung.

TD103

Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung ?

Gegeben : $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 500 \Omega$ und $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

Lösung: 500Ω

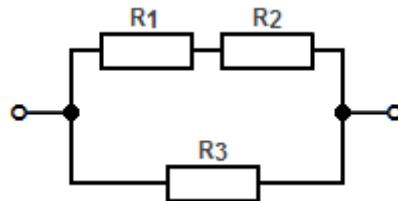

Parallelschaltung : $\frac{1}{R_{GES}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$
Reihenschaltung : $R_{GES} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Taschenrechner:	> Eingabe	= Ausgabe
Reihenschaltung $R_1 + R_2$	$> 500 + 500$	$= 1000 \text{ Ohm}$
Strom durch $R_1 + 2$	$> 1000 \cdot [1/x]$	$= 0,001 \text{ A}$
Strom durch R_3	$> 1000 \cdot [1/x]$	$= 0,001 \text{ A}$
Gesamtstrom $R_1,2 + R_3$	$> 0,001 \text{ A} + 0,001 \text{ A}$	$= 0,002 \text{ A}$
$R_{parallel} = 1 / R_{ges}$	$> 0,002 \text{ A} \cdot [1/x]$	$= 500 \text{ Ohm}$

Reihenschaltung: $R_1 + R_2: 500 \Omega + 500 \Omega = 1000 \text{ Ohm};$

Parallelschaltung: Die Hälfte ist es, wenn 2 gleiche Widerstände parallelgeschaltet werden.


Zuerst Zusammenzählen, - und dann durch 2 teilen.

TD104

Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung ?

Gegeben : $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$

Lösung: $1 \text{ k}\Omega$

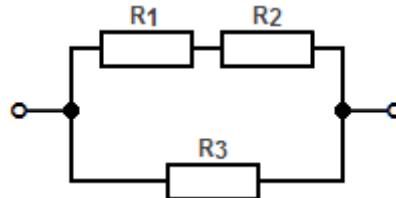

Parallelschaltung :	$\frac{1}{R_{GES}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$
Reihenschaltung :	$R_{GES} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Taschenrechner:	> Eingabe	= Ausgabe
Reihenschaltung $R_1 + R_2$	$> 500 + 1500$	$= 2000 \text{ Ohm}$
Strom durch $R_1 + 2$	$> 2000 \cdot [1/x]$	$= 0,0005 \text{ A}$
Strom durch R_3	$> 2000 \cdot [1/x]$	$= 0,0005 \text{ A}$
Gesamtstrom $R_1,2 + R_3$	$> 0,0005 \text{ A} + 0,0005 \text{ A}$	$= 0,001 \text{ A}$
$R_{parallel} = 1 / R_{ges}$	$> 0,001 \text{ A} \cdot [1/x]$	$= 1000 \text{ Ohm}$

Reihenschaltung: $R_1 + R_2: 500 \Omega + 1500 \Omega = 2000 \text{ Ohm}$;

Parallelschaltung: Die Hälfte ist es, wenn 2 gleiche Widerstände parallelgeschaltet werden.


Zuerst Zusammenzählen, - und dann durch 2 teilen.

TD105

Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung ?

Gegeben : $C_1 = 0,01 \mu\text{F}$; $C_2 = 5 \text{ nF}$ und $C_3 = 5000 \text{ pF}$

Lösung: 5 nF

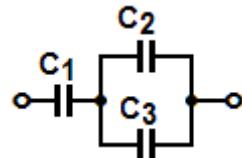

Reihenschaltung: $\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$

Wir stellen alle Werte auf Nanofarad um :

	0	,	Milli	,	Mikro	,	Nano	,	Piko
0,01 μF	0		0		0		0		1
5 nF	5		0		0		5		0
5000 pF	5		0		0		5	.	000

Taschenrechner:

$C_{Parallel}$:

I geteilt durch $C_{parallel}$:

I geteilt durch C_1 :

I geteilt durch $C_2 + 3$:

$C_{ges} = I$ geteilt durch C_{ges}

> Eingabe

$> C_2 = 5 \text{ nF} + C_3 = 5 \text{ nF}$

$> 1 \div 10 \text{ nF}$

$> 1 \div 10 \text{ nF}$

$> 0,1 + 0,1$

$> 1 \div 0,2$

= Ausgabe

$= 10 \text{ nF}$

$= 0,1$

$= 0,1$

$= 0,2$

$= 5 \text{ nF}$

Die Parallelschaltung der Kondensatoren C_2 und C_3 verdoppelt die Kapazität.
Wird der Parallelschaltung noch C_1 in Reihe hinzugefügt, halbiert sie sich in diesem Fall.


Reihen- und Parallelschaltung ist bei Kondensatoren umgekehrt wie bei Spulen und Widerständen zu berechnen.

TD106

Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung ?

Gegeben : $C_1 = 0,02 \mu\text{F}$; $C_2 = 10 \text{ nF}$ und $C_3 = 10\,000 \text{ pF}$

Lösung: 10 nF

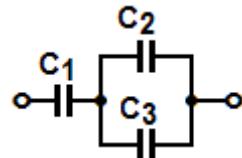

Reihenschaltung: $\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$

Wir stellen alle Werte um, - auf Nanofarad :

0	,	Milli	.	Mikro	.	Nano	.	Piko
0,02	μF					0	, 0	2
10	nF						1	0
10000	pF						1	0

Taschenrechner:

C Parallel:

I geteilt durch C parallel :

I geteilt durch C_1 :

I geteilt durch $C_2 + 3$:

$C_{ges} = I$ geteilt durch C_{ges}

> Eingabe

$> C_2 = 10 \text{ nF} + C_3 = 10 \text{ nF}$

$> 1 \div 20 \text{ nF}$

$> 1 \div 20 \text{ nF}$

$> 0,05 + 0,05$

$> 1 \div 0,1$

= Ausgabe

$= 20 \text{ nF}$

$= 0,05$

$= 0,05$

$= 0,1$

$= 10 \text{ nF}$

Die Parallelschaltung der Kondensatoren C_2 und C_3 verdoppelt die Kapazität.

Wird der Parallelschaltung noch C_1 in Reihe hinzugefügt, halbiert sie sich in diesem Fall.


Reihen- und Parallelschaltung ist bei Kondensatoren umgekehrt wie bei Spulen und Widerständen zu berechnen.

TD107

Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung ?

Gegeben : $C_1 = 0,01 \mu\text{F}$; $C_2 = 10 \text{ nF}$ und $C_3 = 5000 \text{ pF}$

Lösung: 10 nF

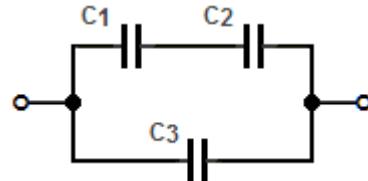

Reihenschaltung: $\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$

Wir stellen alle Werte auf Nanofarad um:

0	,	Milli	.	Mikro	,	Nano	,	Piko
0,01	μF				0	, 0 1		
10	nF					1 0		
5000	pF					5 . 0 0 0		

Taschenrechner:

$$C_1 = 1 \div C_1$$

$$+ 1 \div C_2$$

$$\text{Gesamt } C_1 + C_2$$

$$\text{Parallel } (C_1 + C_2) + C_3$$

> Eingabe

$$> 1 \div 10 \text{ nF}$$

$$> 0,1 + 0,1$$

$$> 0,2 \cdot [1/x]$$

$$> 5 \text{ nF} + 5 \text{ nF}$$

= Ausgabe

$$= 0,1$$

$$= 0,2$$

$$= 5 \text{ nF}$$

$$= 10 \text{ nF}$$

Reihen- und Parallelschaltung ist bei Kondensatoren umgekehrt wie bei Spulen und Widerständen zu berechnen.


TD108

Die Gesamtspannung U an folgendem Spannungsteiler beträgt 12,2 V.

Die Widerstände haben die Werte $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$.

Wie groß ist die Teilspannung U_2 ?

Lösung: 2,20 V

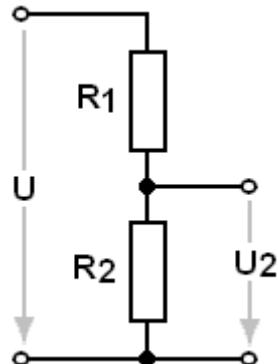

$$\text{Teilspannung} = \frac{\text{Gesamtspannung}}{\text{Gesamtwiderstand}} \bullet \text{Teilwiderstand}$$

12,2 Volt, an $12,2 \text{ k}\Omega$ = 1 Volt pro $\text{k}\Omega$

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ - hier also 10 Volt


$R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ - hier dann 2,2 Volt

Ein Volt pro Kiloohm • Die Teilspannungen verhalten sich, wie die Teilwiderstände.

TD109

Zwei Widerstände mit $R_1 = 20\Omega$ und $R_2 = 30\Omega$ sind parallel geschaltet.
Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

Lösung: 12Ω

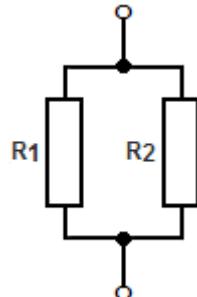

$$R \text{ parallel : } \frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Taschenrechner:

Strom durch R_1

> Eingabe

= Ausgabe

$$> 20 \cdot [1/x]$$

$$= 0,05 \text{ A}$$

Strom durch R_2

$$> 30 \cdot [1/x]$$

$$= 0,03333.. \text{ A}$$

Gesamtstrom $R_1 + R_2$

$$> 0,05 \text{ A} + 0,0333.. \text{ A}$$

$$= 0,083333.. \text{ A}$$

$R_{gesamt} = I / R_{ges}$

$$> 0,083333.. \text{ A} \cdot [1/x]$$


$$= 12 \text{ Ohm}$$

Mit $1/R$ kommen wir zu einer vorstellbaren Größe, nämlich dem Stromfluß bei einem Volt.

TD110

Zwei Widerstände mit $R_1 = 100\Omega$ und $R_2 = 150\Omega$ sind parallel geschaltet.
Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

Lösung: 60Ω

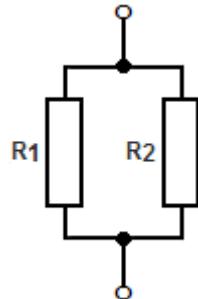

$$R_{\text{parallel}} : \frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Taschenrechner:

Strom durch R 1

> Eingabe

= Ausgabe

$> 100 \cdot [1/x]$

$= 0,01 \text{ A}$

Strom durch R 2

$> 150 \cdot [1/x]$

$= 0,0066666\dots \text{ A}$

Gesamtstrom R 1 + R 2

$> 0,01 \text{ A} + 0,0066\dots \text{ A}$

$= 0,0166666\dots \text{ A}$

R gesamt = I / Rges

$> 0,016666\dots \text{ A} \cdot [1/x]$


$= 60 \text{ Ohm}$

Mit $1/R$ kommen wir zu einer vorstellbaren Größe, nämlich dem Stromfluß bei einem Volt.

TD201

Der Impedanzfrequenzgang in der Abbildung zeigt die Kennlinie

Lösung: eines Serienschwingkreises.

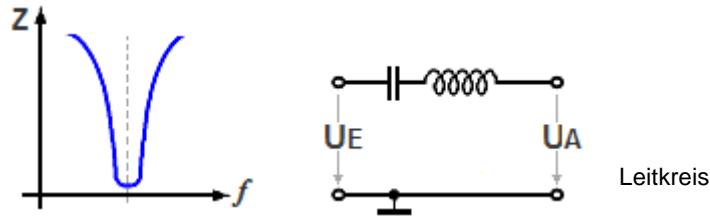

Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand des Schwingkreises.

Sie ist Frequenzabhängig und ebenfalls abhängig von den Bauteilegrößen.

Serienschwingkreise sind bei Resonanz niederohmig.

Sie werden als Leitkreis (in der Signalleitung), oder als Saugkreis zwischen Signalleitung und Masse genutzt.


Der rechts gezeichnete Leitkreis leitet nur die Resonanzfrequenz vom Eingang zum Ausgang.

Serienschwingkreise sind bei Resonanz niederohmig — Parallelenschwingkreise = hochohmig

TD202

Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für

Lösung: einen Parallelschwingkreis.

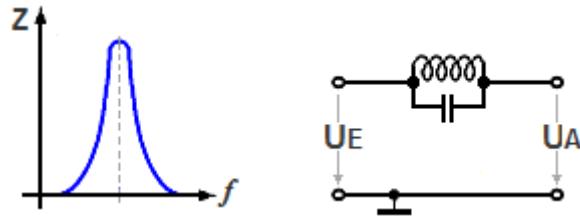

Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand des Schwingkreises.

Parallelschwingkreise sind bei Resonanz hochohmig.


Sie werden als Filter zwischen Signalleitung und Masse,
oder als Sperrkreis in der Signalleitung genutzt.

Die Schaltung zeigt einen Sperrkreis. Er sperrt nur die Resonanzfrequenz.

TD203

Welcher Schwingkreis passt zu dem neben der jeweiligen Schaltung dargestellten Verlauf des Scheinwiderstandes?

Lösung:

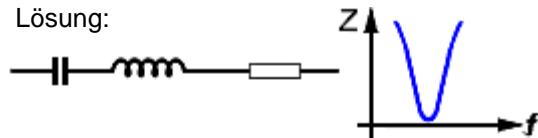

Serienschwingkreis: niederohmig

Im Signalweg = Leitkreis,
Quer dazu = Saugkreis. (richtig)



Parallelschwingkreis: hochohmig

Im Signalweg ist er = Sperrkreis,
Quer dazu = Filterfunktion. (falsch)



Serienschwingkreis: niederohmig

Im Signalweg ist er = Leitkreis,
Quer dazu = Saugkreis. (falsch)



Parallelschwingkreis: hochohmig

Im Signalweg ist er = Sperrkreis,
Quer dazu = Filterfunktion. (falsch)

Der Widerstand symbolisiert oft nur den Verlustwiderstand. Nur wenn man einen Schwingkreis breitbandiger machen will, wird er in den Schaltbildern erscheinen. Hier aber kann (oder soll) er nur verunsichern.

Serienschwingkreise sind bei Resonanz niederohmig — Parallelschwingkreise = hochohmig

TD204

- Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, wenn
1. die Spule weniger Windungen erhält,
 2. die Länge der Spule durch Zusammenschieben der Drahtwicklung verringert wird,
 3. ein Ferritkern in das Innere der Spule gebracht wird ?

Lösung: Die Resonanzfrequenz wird bei 1. größer, und bei 2. und 3. kleiner.



Zu 1. **Spule mit weniger Windungen** - Die Induktivität sinkt ab,
und infolgedessen **steigt** die Frequenz



Zu 2. **Spule zusammendrücken** - Die Induktivität steigt an,
und infolgedessen **sinkt** die Frequenz




Zu 3. **Ferritkern einbringen** - Die Induktivität steigt an,
und infolgedessen **sinkt** die Frequenz

Ferritkerne innerhalb der Spule erhöhen die Induktivität.

TD205

Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz ?

Lösung: Wie ein hochohmiger Widerstand.

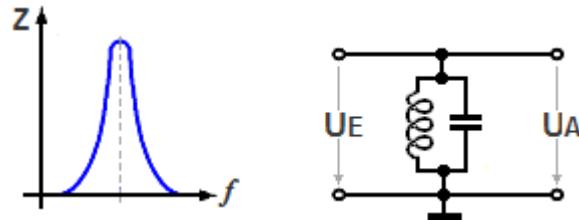

Parallelschwingkreise sind bei Resonanz hochohmig.
Das Diagramm zeigt es.



Sie werden als Filter zwischen Signalleitung und Masse,
oder als Sperrkreis in der Signalleitung genutzt.

Serienschwingkreise sind bei Resonanz niederohmig — Parallelschwingkreise = hochohmig

TD206

Was stellt die folgende Schaltung dar ?

Lösung: Hochpass.

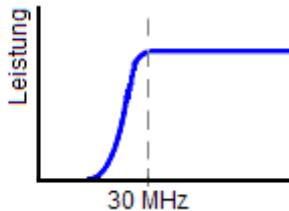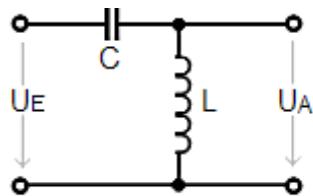

Der Kondensator wird erst bei hohen Frequenzen durchlässig.
Er ist bei niedrigen Frequenzen zu hochohmig.

Die Spule legt niedrige Frequenzen an Masse, weil sie bei niedrigen Frequenzen wie ein Kurzschluß wirkt. Hohe Frequenzen lässt sie zum Ausgang passieren, denn für sie ist die Spule hochohmig.

Faustregel:


Beim Hochpaß ist der Kondensator in der Signalleitung oben (hoch), beim Tiefpaß unten (nach Masse - tief).

Kondensator hoch = Hochpaß — wenn aber der Kondensator zwischen Signalleitung und Masse ist = Tiefpaß.

TD207

Was stellt die folgende Schaltung dar ?

Lösung: Sperrkreis.

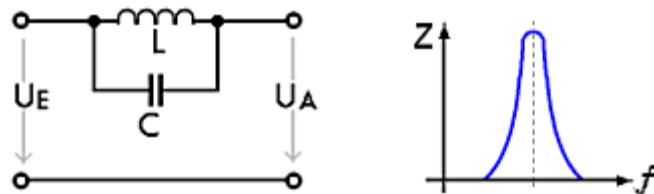

Der Sperrkreis, oder Sperrfilter, ein Parallelschwingkreis -
ist bei der Resonanzfrequenz hochohmig.

Seine Resonanzkurve zeigt, er lässt alle Frequenzen unterhalb
und oberhalb der Resonanzfrequenz zum Ausgang durch,
(er ist ein Kurzschluß) solange er nicht hochohmig ist.

Nur für die Resonanzfrequenz ist er zu hochohmig und sperrt sie.



Sperrfilter, Sperrkreis weil es die Resonanzfrequenz quasi sperrt.

Sperrkreis sperrt nur die Resonanzfrequenz.

TD208

Was stellt die folgende Schaltung dar ?

Lösung: Tiefpass.

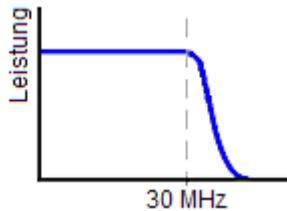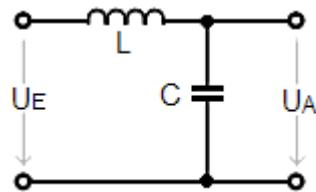

Die Spule lässt nur niedrige Frequenzen zum Ausgang durch, weil sie bei niedrigen Frequenzen wie ein Kurzschluß wirkt.

Für hohe Frequenzen wird die Spule zu hochohmig.

Der Kondensator wird erst bei hohen Frequenzen durchlässig, und legt diese an Masse. Er ist bei niedrigen Frequenzen zu hochohmig, und lässt sie passieren.

Faustregel:



Beim Hochpaß ist der Kondensator oben (hoch), beim Tiefpaß unten (tief).

Kondensator tief - zwischen Signalleitung und Masse = Tiefpaß.

TD209

Was stellt die folgende Schaltung dar ?

Lösung: Saugkreis.

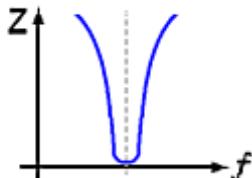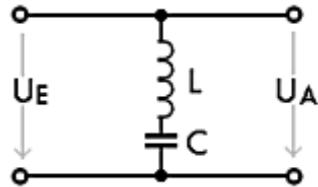

Der Serienresonanzkreis oder Reihenschwingkreis von Signalleitung nach Masse ist (nur) auf der Resonanzfrequenz niederohmig.

Wie in der Resonanzkurve zu sehen, lässt er alle Frequenzen zum Ausgang durch, solange er hochohmig ist. Nur die Resonanzfrequenz leitet er gegen Masse ab.


Saugkreis, weil er die Resonanzfrequenz quasi absaugt. Kurzschluß gegen Masse.

Saugkreis = auf der Resonanzfrequenz niederohmig.

TD210

Welche der nachfolgenden Eigenschaften trifft auf einen Hochpass zu ?

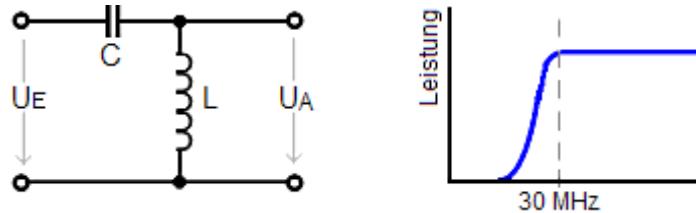Lösung: Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden durchgelassen.



Der Kondensator wird erst bei hohen Frequenzen durchlässig.
Er ist bei niedrigen Frequenzen zu hochohmig.

Die Spule legt niedrige Frequenzen an Masse, weil sie bei niedrigen Frequenzen wie ein Kurzschluß wirkt. Hohe Frequenzen lässt sie zum Ausgang passieren, denn für sie ist die Spule hochohmig.

In dem gezeichneten Diagramm ist die Grenzfrequenz bei 30 Megahertz.

Faustregel:

Beim Hochpaß ist der Kondensator oben (hoch),
beim Tiefpaß unten (nach Masse - tief).

Hochpaß, weil er hohe Frequenzen passieren lässt — Tiefpaß lässt dagegen tiefe Frequenzen passieren.

TD301

Welche Eigenschaften sollten Strom- und Spannungsquellen aufweisen ?

Lösung: Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.

Spannungsquellen sollten einen sehr niedrigen Innenwiderstand haben, damit die Spannung bei Laständerungen konstant bleibt.

Wir kennen das vom zu klein bemessenen Netzgerät: Seine Spannung bricht zusammen weil der angeschlossene Transceiver mehr Strom zieht, als das Netzgerät liefern kann, und somit niederohmiger ist als die Spannungsquelle.

Der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist also (möglichst) viel kleiner als der Innenwiderstand der Last.

Für Stromquellen gilt das Umgekehrte: Sie sollten einen möglichst hohen Innenwiderstand besitzen, damit der Last ein konstanter Strom angeboten wird.

Bekannt sind uns die Akku-Ladegeräte, deren Spannung bei Belastung auf das Niveau der Akkuspannung bei konstantem Strom sinkt.

TD302

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 1 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,4 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle ?

Lösung: 1,1 Ω

$$\text{Formel: } Ri = \frac{U}{I} = \frac{1,1}{1} = 1,1 \text{ Ohm}$$

Ri = Innenwiderstand (Ohm)

U = Spannung (Volt)

I = Strom (Ampere)

Der Innenwiderstand ist gleich Spannungsdifferenz U geteilt durch die Stromstärke.

Taschenrechner: > **Eingaben**

Spannungsdifferenz > 13,5 v - 12,4 v

= Ausgabe

= 1,1 V

Innenwiderstand > 1,1 v ÷ 1 A

= 1,1 Ohm

Leerlaufspannung = wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.

TD303

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle ?

Lösung: 0,25 Ω

$$\text{Formel: } Ri = \frac{U}{I} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ Ohm}$$

Ri = Innenwiderstand (Ohm)

U = Spannung (Volt)

I = Strom (Ampere)

Der Innenwiderstand ist gleich Spannungsdifferenz U geteilt durch die Stromstärke.

Taschenrechner: > **Eingaben**

= Ausgabe

Spannungsdifferenz > **13,5 v - 13 v**

= 0,5 V

Innenwiderstand > **0,5 v ÷ 2 A**


= 0,25 Ohm

Leerlaufspannung = wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.

TD304

Berechnen Sie die Leerlaufspannung dieser Schaltung
für ein Transformationsverhältnis von 5 :1.

Lösung: Zirka 65 Volt

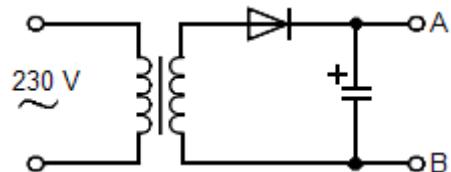

Leerlaufspannung = Spitzenspannung

Primärspannung

$$\text{Spitzenspannung} = U_{\text{eff}} \cdot 1,414$$

$$\text{Sekundär: } 325,3 / 5$$

$$= 230 \text{ Veffektiv}$$

$$= 325,27 \text{ Vspitze}$$

$$= 65,05 \text{ Vspitze}$$

Warum die Leerlaufspannung etwa gleich der Spitzenspannung ist:

Der Transformator entlädt den Effektivwert der Sekundärspannung.

Die Diode über gibt die positiven Halbwellen unter Abzug
der Schwellspannung an den Kondensator. Dieser lädt sich
auf den Spitzenwert der angebotenen Spannung auf.


Und der Spitzenwert ist ca. 1,414-mal so groß wie der Effektivwert

Leerlaufspannung = wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.— Spitzenspannung = Effektivwert mal Wurzel aus 2.

TD305

Berechnen Sie die Leerlaufspannung dieser Schaltung
für ein Transformationsverhältnis von 8 :1.

Lösung: Zirka 40 Volt

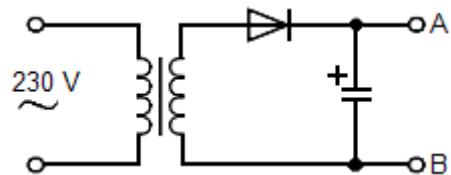**Leerlaufspannung = Spitzenspannung**

Primärspannung

= 230 Veffektiv

Spitzenspannung =

= 325,27 Vspitze

Sekundär: =

325,3 / 8

= 40,66 Vspitze

Warum die Leerlaufspannung etwa gleich der Spitzenspannung ist:

Der Transformator entlädt den Effektivwert der Sekundärspannung.

Die Diode über gibt die positiven Halbwellen unter Abzug

der Schwellspannung an den Kondensator. Dieser lädt sich
auf den Spitzenwert der angebotenen Spannung auf.


Und der Spitzenwert ist ca. 1,414-mal so groß wie der Effektivwert

Leerlaufspannung = wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.— Spitzenspannung = Effektivwert mal Wurzel aus 2.

TD306

Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils gegenüber einem konventionellen Netzteil ?

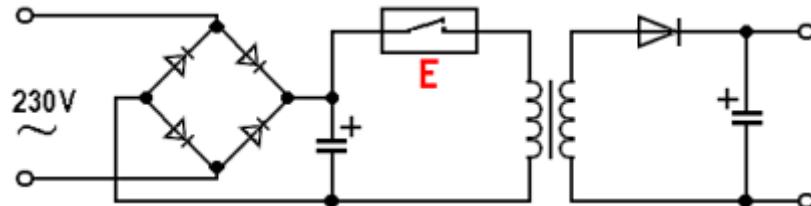Lösung: Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen seiner Taktfrequenz, die beim Empfang zu Störungen führen können.



Ein Elektronischer Schalter **E** bestimmt eventuell die Pulsbreite des Ausgangssignals zur Festlegung der Ausgangsspannungshöhe.

Trotz umfangreicher Dämpfungsmaßnahmen konnten die recht starken Rechtecksignale in einigen Schaltnetzteilen nicht ganz unterbunden werden.

Beim Kauf eines Schaltnetzteils sollte man sich von der Störfreiheit überzeugen !

TD401 In welcher der folgenden Zeilen werden nur Verstärker-Bauelemente genannt ?

Lösung: Transistor, Mosfet, Operationsverstärker, Röhre.

In den falschen Antworten sind jeweils auch Dioden genannt.

Sie sind keine Verstärker-Bauelemente. Sie verstärken nicht !


Keine Dioden.

TD402

Was versteht man in der Elektronik unter Verstärkung ?

Man spricht von Verstärkung, wenn

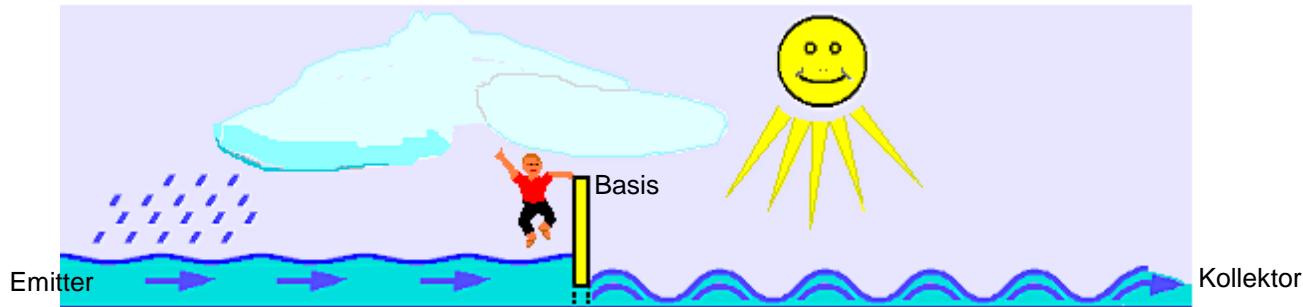Lösung: das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal in der Leistung größer ist.



Ein sehr kleines Signal dient der Steuerung eines großen Stromkreises im Ausgang.

Hier ist der Kreislauf des Flüßchens Emitter zu sehen. Die Emitter fließt - wie alle Flüsse in das Meer. In das Kollektormeer. Die Sonne verdampft das Wasser und erhält den Wasserkreislauf wie eine Batterie aufrecht. Ein Strömungskreislauf, ein Stromkreislauf.


Zur Regulierung des Stromflusses ist ein Schieber eingebaut. Man will Felder bewässern. Das entdeckt Klein- Fritzchen, und macht sich einen Spaß daraus, den Schieber, hier Basis genannt, ständig auf- und ab zu bewegen. Lustige Wellen hat das zur Folge.

Fritzchen hat nichts verstärkt - aber mit seiner lächerlich geringen Kraft (als Eingangssignal) einen viel größeren Kreislauf entscheidend beeinflußt. Er hat aus der minimalen Wellenbewegung hohe Wellen erzeugt.

Verstärkt ist nur das Ausgangs- gegenüber dem Eingangs-Wechselspannungs-Signal - (Fritzchens Bewegen des Schiebers).

TD403 Was ist ein Operationsverstärker ?

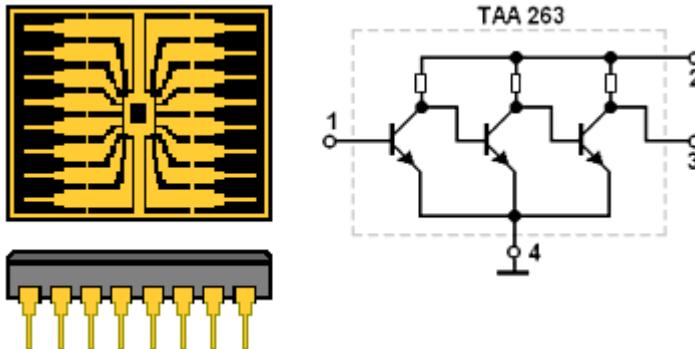Lösung: Operationsverstärker sind Gleichstrom gekoppelte Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor und großer Linearität.



Den Verstärkerstufen wird über die Widerstände eine von Stufe zu Stufe immer höhere Spannung zugeführt.

Links ist das Innenleben des Operationsverstärkers, und eine Außenansicht aus einer Werbung abgebildet.

Gleichstromgekoppelte Verstärker haben keine Bauteile zwischen den einzelnen Verstärkerstufen. Die Kollektorspannung einer Stufe ist jeweils gleichzeitig die Basisspannung der Folgestufe.

Das sorgt für extreme Linearität der zu verstärkenden Signale. Denn Koppelkondensatoren und Basis-Spannungsteiler würden den Frequenzgang der Signale ungünstig beeinflussen.


Denn Koppelkondensatoren und Basis-Spannungsteiler sind Zeitglieder und deshalb frequenzabhängig.

Die Schaltung soll nur das Prinzip andeuten.

TD404

Ein IC (integrated circuit) ist

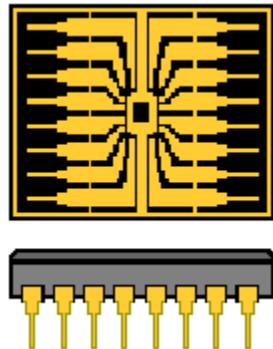Lösung: Eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiter-Kristallplättchen.



Aufbau und DIL-Gehäuse einer integrierten Schaltung, der kompletten Schaltung eines Operationsverstärkers, die aus einer Werbung entnommen ist.


Oben das Innenleben, dessen eigentlicher Chip das mittlere kleine schwarze Rechteck ist.
Mit hauchdünnen Drähtchen wird es mit den umliegenden Beinchen verbunden.

Der Versorgungs-Spannungsbereich **UB** reicht von + 3 Volt bis + 15 Volt.

TD405

Worauf beruht die Verstärkerwirkung von Elektronenröhren ?

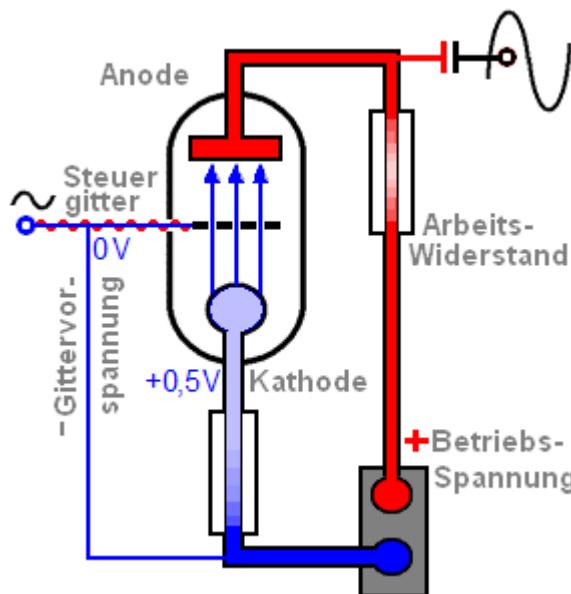Lösung: Das von der Gitterspannung hervorgerufene elektrische Feld steuert den Anodenstrom.



Der ausgangsseitige große Stromkreis findet zwischen der Kathode und der Anode innerhalb der Röhre seine Fortsetzung.

Auf dem Weg zur Anode wird der Elektronenstrom von der Spannung am Steuergitter beeinflußt.

Eine kleine Gleichspannung am Gitter, die negativer als die Spannung an der Kathode ist, wird von der Steuergleichspannung überlagert.


Je höher die negative Spannung am Gitter, umso kleiner wird der Elektronenfluß im äußeren Stromkreis.

Zwischen Anode und dem Arbeitswiderstand steht die Ausgangs-Wechselspannung zur Verfügung.

Gleichsam wie ein Wasserhahn, wirkt das mit kleiner Kraft steuernde Gitter. Vielleicht bewegt Fritzchen hier den Schieber ?

Gitterspannung steuert Anodenstrom.

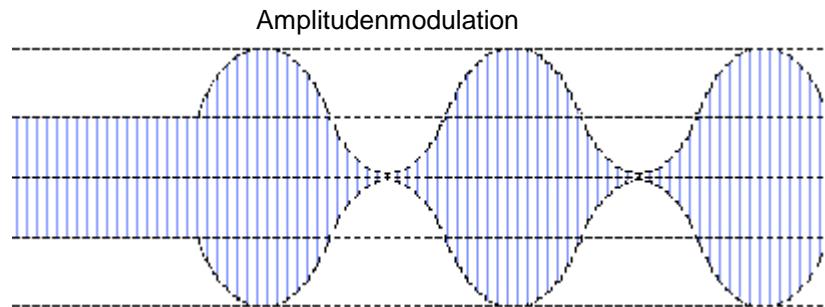Lösung: werden Informationen auf einen oder mehrere Träger übertragen.



Die Modulations- Hüllkurve umschließt das hochfrequente Signal mit seinen vielen HF-Einzelschwingungen.

Wir sehen zunächst links beginnend, einen unmodulierten Träger, der die sog. Mittelstrichleistung aussendet.

Die sich anschließende Tonmodulation verändert die Hüllkurve sinusförmig, bis auf die Oberstrichleistung = ca. 100% Modulation.


Durch Vergrößern und Verkleinern der Sendeleistung im Takt der Tonfrequenz erhält man die Amplitudenmodulation.

Sie besteht aus den zwei Seitenbändern, eines oberhalb, das andere unterhalb der Nulllinie.

... werden Informationen übertragen.

TD502 Welche Aussage zum Frequenzmodulator ist richtig ?
Durch das Informationssignal

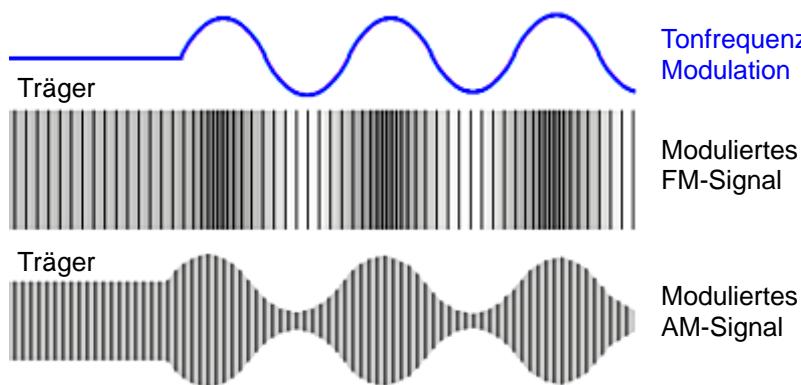Lösung: wird die Frequenz des Trägers beeinflußt. Die Amplitude des Trägers bleibt dabei konstant.



Das Bild zeigt oben das Modulationssignal (blau), beginnend mit dem unmodulierten Träger.

Darunter sieht man die Wirkung auf das hochfrequente FM-Signal.
Hier sollen enger folgende Striche eine höhere FM-Hochfrequenz bedeuten. Die Schwingungen erfolgen schneller aufeinander.


Je nach der Frequenz des Modulationssignals ändert sich die Geschwindigkeit der hochfrequenten Schwingungen, aber nicht die Amplitude. Die Sendeleistung ist also stets gleichgroß.

Zum Vergleich wird unten in AM moduliert.

Frequenzmodulation erhöht und erniedrigt nur die Frequenz des Trägers im Rhythmus der Tonsignale.

TD503 Zur Aufbereitung eines SSB-Signals müssen

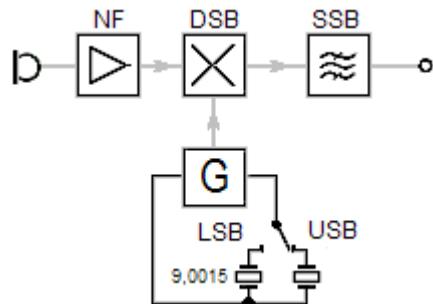Lösung: der Träger und ein Seitenband unterdrückt oder ausgefiltert werden.



Mit der **NF**-Modulation und einem Seitenband-Oszillatork-Signal **G** wird der Balance-Modulator (**DSB**) angesteuert.

Im Balancemodulator **DSB** wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt.
Das Seitenbandfilter **SSB** selektiert ein Seitenband heraus.


Die Quarzfrequenz des Quarzoszillators (**G**) kann umgeschaltet werden, um USB oder LSB zu erzeugen.

Träger und ein Seitenband unterdrückt.

TD504

Wie kann ein SSB-Signal erzeugt werden ?

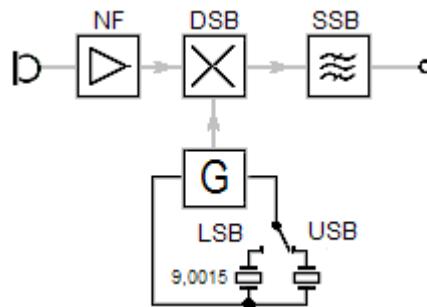Lösung: Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt.
Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.



Mit der **NF**-Modulation und dem Seitenband-Oszillatoren-Signal **G** wird der Balance-Modulator (**DSB**) angesteuert.

Im Balancemodulator **DSB** wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt.
Das Seitenbandfilter **SSB** selektiert ein Seitenband heraus.


Die Quarzfrequenz des Quarzoszillators (**G**) kann umgeschaltet werden, um **USB** oder **LSB** zu erzeugen.

Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus. - Selektion = Unterscheidung.

TD601

Was verstehen Sie unter einem „Oszillator“ ?

Lösung: Es ist ein Schwingungserzeuger.

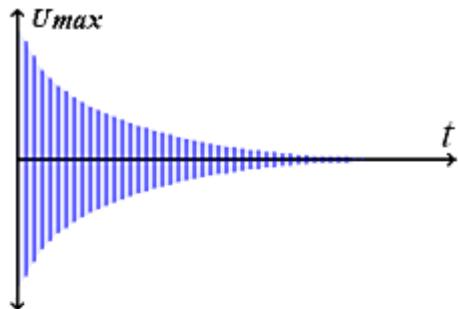


Eine gedämpfte Schwingung klingt langsam ab:

Wenn z.B. eine Schaukel in Gang gesetzt wird und keinen weiteren Antrieb erfährt - oder ein Schwingkreis erhielt nur einen Impuls.

Der Oszillator (G)

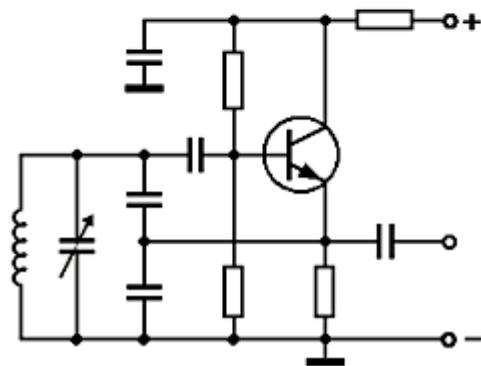ist zunächst ein Verstärker, der mit Schwingkreis(en) ausgerüstet ist, sodaß er Hochfrequenz erzeugen, verstärken und weitergeben kann.



Damit ungedämpfte Schwingungen von Oszillatoren erzeugt werden, führt man einen Teil der Schwingspannung zum Eingang zurück, der ausreichend stark sein muß, ($\text{Verstärkung} \cdot \text{Rückkopplung} > 1$) um die Schwingung aufrecht zu erhalten.

Dabei muß die Phasenlage des Eingangs-Schwingkreises passend zum Rückkopplungs-Signal sein. (Gleichsam als würde man die Schaukel jeweils im richtigen Moment wieder anstoßen).


HF-Verstärker, der durch Rückkopplung ungedämpfte Schwingungen erzeugt.

TD602

Was ist ein LC-Oszillator ?

Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

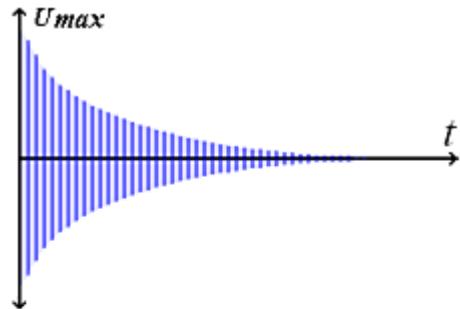Lösung: von einer Spule und einem Kondensator (LC-Schwingkreis) bestimmt wird.




Eine gedämpfte Schwingung klingt langsam ab:

Wenn z.B. eine Schaukel in Gang gesetzt wird und keinen weiteren Antrieb erfährt - oder ein Schwingkreis erhielte nur einen Impuls.

Der Oszillatoren (G)

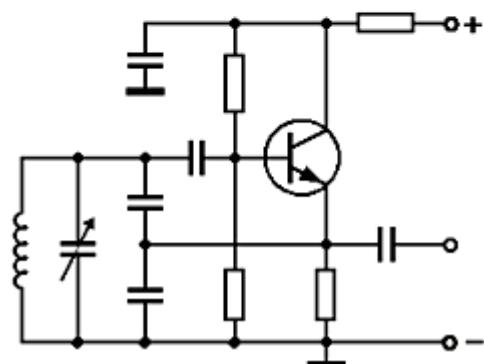ist zunächst ein Verstärker, der mit Schwingkreis(en) ausgerüstet ist, sodaß er Hochfrequenz verstärken und weitergeben kann.



Damit ungedämpfte Schwingungen von Oszillatoren erzeugt werden, führt man einen Teil der Schwingspannung zum Eingang zurück, der ausreichend stark sein muß, ($\text{Verstärkung} \cdot \text{Rückkopplung} > 1$) um die Schwingung aufrecht zu erhalten.


Dabei muß die Phasenlage des Eingangs-Schwingkreises passend zum Rückkopplungs-Signal sein. (Gleichsam als würde man die Schaukel jeweils im richtigen Moment wieder anstoßen).

TD603

Was ist ein Quarz-Oszillator ?

Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

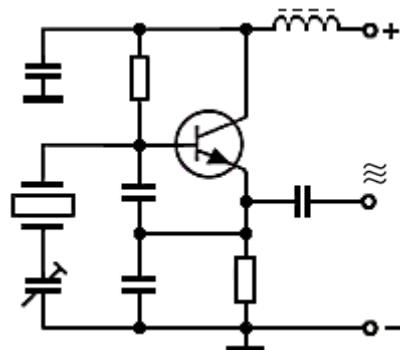Lösung: durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.



Der Quarzoszillator

ist ein HF-Verstärker, der mit einem Quarzkristall
hohe Frequenzstabilität erreicht.

Zwischen Basis und Masse finden wir eine Kombination
aus drei Kondensatoren und dem Quarz vor.

Der Trimmkondensator in Serienschaltung zum Quarz
ermöglicht eine kleine Korrektur der Schwingfrequenz.

Zwischen den beiden - dazu parallelgeschalteten -
Festkondensatoren wird die Rückkopplung
vom Emitter kommend - dosiert.


In der Emitterleitung befindet sich der Arbeitswiderstand,
an dem über einen Koppelkondensator
das Ausgangs-Signal \approx verfügbar ist.

Die Betriebsspannung (+) wird über eine Drosselpule zugeführt,
und mit ihr, und einem gegen Masse geschalteten
Kondensator gesiebt. Über einen hochohmigen Widerstand
wird die Basisvorspannung gewonnen.

Quarz Oszillator: Ein frequenzstabilier Quarz statt dem Schwingkreis.

TD604 Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird ?

Lösung: die Frequenz wird erhöht.

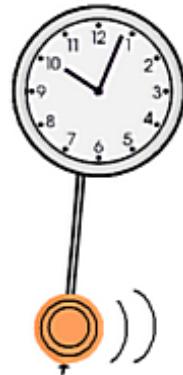

Ein Pendel schwingt langsamer,
wenn es größer / länger bemessen wird.

So verhält es sich auch bei den Bauteilen eines Schwingkreises:
Die Vergrößerung von Induktivität oder Kapazität
führt zwangsläufig zu einer niedrigeren Frequenz.

Verkleinerung führt aber zu höherer Frequenz.

Wenn sich Bauteile infolge Erwärmung vergrößern,
ist ihr Temperaturkoeffizient positiv.

Die Kapazität des Kondensators in der Frage wird kleiner.
Er hat einen negativen Temperaturkoeffizienten.

Verkleinerung führt zu höherer Frequenz.

TD605 Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Oszillatospule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur ?

Lösung: die VFO-Frequenz wandert nach unten.



Ein Pendel schwingt langsamer,
wenn es größer / länger bemessen wird.

So verhält es sich auch bei den Bauteilen eines Schwingkreises:
Die Vergrößerung von Induktivität oder Kapazität
führt zwangsläufig zu einer niedrigeren Frequenz.


Wenn sich Bauteile infolge Erwärmung vergrößern,
ist ihr Temperaturkoeffizient positiv.

Vergrößerung führt zu tieferer Frequenz.

TD606

Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

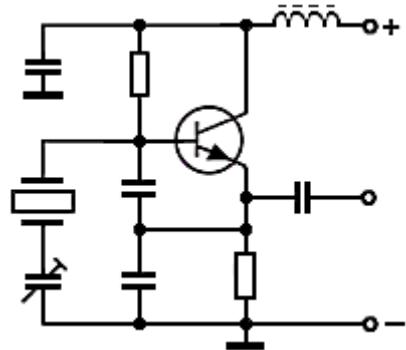Lösung: eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.




Quarzoszillatoren sind weniger temperaturempfindlich und daher sehr frequenzstabil.

Spulen und Kondensatoren sind temperaturanfälliger und verursachen u.U. "Frequenzwanderung" bei Erwärmung.

. . . bessere Frequenzstabilität.

TE101 Wie unterscheidet sich SSB (J3E) von AM (A3E) in Bezug auf die Bandbreite ?

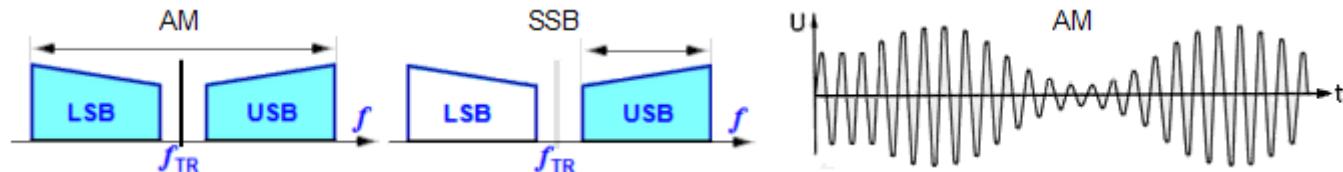Lösung: Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.



Mod. Bezeichnung :

CW = Morsetelegrafie

Aussendung :

A1A = Einkanal-Tastfunk;
Nur Träger

Bandbreite :

200 Hz

SSB = Amplitudenmodulation J3E= Einkanal-Sprechfunk;
Einseitenband -
Träger unterdrückt

2,7 kHz

AM = Amplitudenmodulation A3E = Einkanal-Sprechfunk;
2 Seitenbänder

6 kHz

FM = Frequenzmodulation F3E = Einkanal-Sprechfunk;
2 Seitenb. + 2 x Hub



12 kHz

Weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

TE102

Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen ?

Lösung: FM.

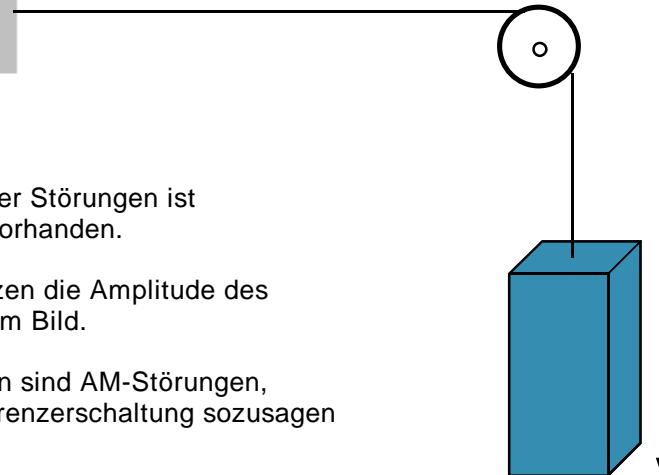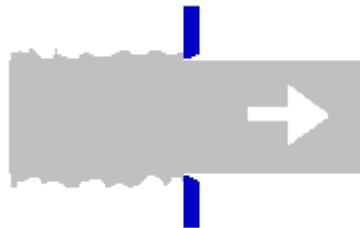

Die überwiegende Anzahl der Störungen ist in Amplitudeneänderungen vorhanden.

FM-Demodulatoren begrenzen die Amplitude des empfangenen Signals, wie im Bild.

Auch Zündfunken-Störungen sind AM-Störungen, die ebenfalls durch die Begrenzerschaltung sozusagen weggeschnitten werden.

Eine Begrenzerschaltung sorgt bei FM für Störarmut.


TE103

Das folgende Oszillosgramm zeigt ein AM-Signal.

Der Modulationsgrad beträgt hier zirka

Lösung: 50 %.
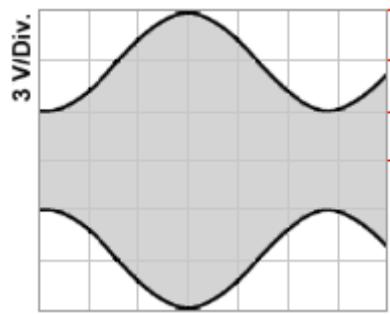
$$\text{Modulationsgrad: } \frac{U_{mod}}{U_{Tr}}$$



U_{mod} = Modulationsspannung über Träger

U_{Tr} = Trägerspannung gegenüber Null

Null-Linie

Für dieses Beispiel:

Für die Modulation ist ein Signal vorhanden,
das 3 V über der Trägerspannung liegt.

Das sind 50% der Trägerspannung,
die 6 V gegenüber Null beträgt.

AM: Der Modulationsgrad beträgt hier zirka 50 %.


TE104

Das folgende Oszillosgramm zeigt ein AM-Signal.

Der Modulationsgrad beträgt hier zirka

Lösung: 45 %.
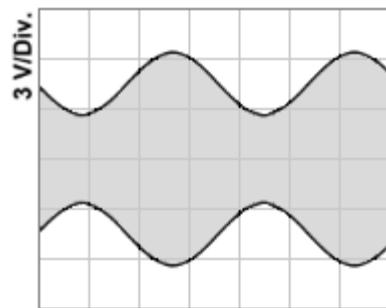
$$\text{Modulationsgrad: } \frac{U_{mod}}{U_{Tr}}$$



- U_{mod} = Modulationsspannung über Träger
- U_{Tr} = Trägerspannung gegenüber Null
- Null-Linie

Für dieses Beispiel:


Für die Modulation ist ein Signal vorhanden, das 2 V über der Trägerspannung liegt.

Das sind ca. 45% der Trägerspannung, die 4,5 V gegenüber Null beträgt.

Der Modulationsgrad beträgt hier zirka 45 %.

TE105 Das folgende Oszillogramm zeigt

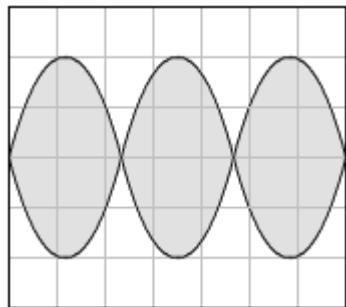Lösung: ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal.




Kennzeichnend für ein Zweiton-SSB-Testsignal sind die eindeutigen Kreuzungspunkte im Oszillogramm.

Wenn man zwei unterschiedliche, zueinander passende NF-Töne in den Modulator einspeist, ergibt das ein Testsignal mit dem man sich über die Qualität des Sendesignals informieren kann.

TE106

Das folgende Oszilloskopbild zeigt ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal.
Bestimmen Sie den Modulationsgrad !

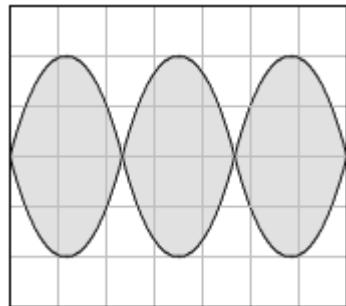Lösung: Man kann keinen Modulationsgrad bestimmen, da es keinen Träger gibt.



Der Modulationsgrad wird definiert als das Verhältnis der Trägerspannung zur Spitzenspannung der Modulation.


Bei SSB ist aber der Träger unterdrückt.

Kennzeichnend für ein Zweiton-SSB-Testsignal, mit dessen Hilfe die Modulation beurteilt wird, sind die eindeutigen Kreuzungspunkte.

Kein Modulationsgrad bestimmbar.

TE201 Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen ?

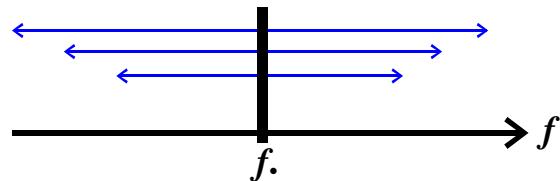Lösung: Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung.



Der Hub ist zusammen mit der Lautstärke der Modulation
die Größe der Auslenkung von der Mittenfrequenz.

Δf das heißt: Änderung der Frequenz,
wobei die Tonhöhe die Geschwindigkeit
der Frequenzänderungen bewirkt.



Je größer die Lautstärke der Modulation,
desto größer die Auslenkung von der Mittenfrequenz f_o
zu höheren und niedrigeren Frequenzen.

$$\Delta f = \text{Größe der Änderung der Frequenz}$$

TE202

FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

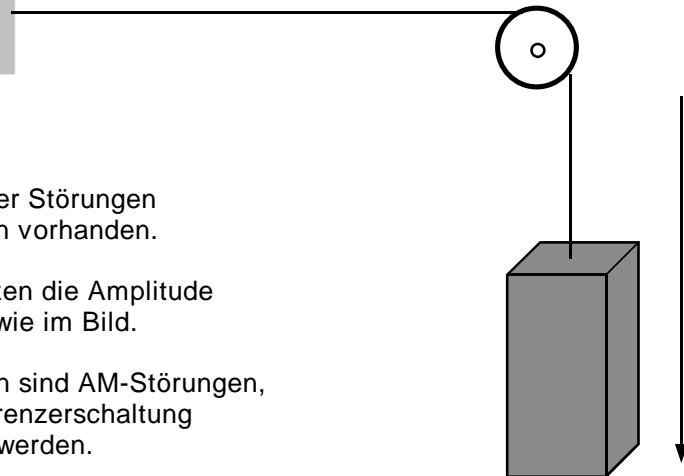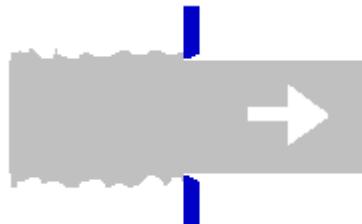Lösung: geringeren Beeinflussung durch Störquellen.



Die überwiegende Anzahl der Störungen
ist in Amplitudenänderungen vorhanden.


FM-Demodulatoren begrenzen die Amplitude
des empfangenen Signals, wie im Bild.

Auch Zündfunken-Störungen sind AM-Störungen,
die ebenfalls durch die Begrenzerschaltung
sozusagen weggeschnitten werden.

Störungen sind überwiegend Amplitudenänderungen.

TE203 Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt dazu,

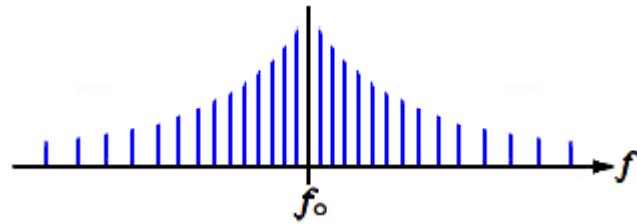Lösung: daß die HF-Bandbreite zu groß wird.




Bis weit über die Nutzbandbreite hinaus sind ohnehin Seitenfrequenzen mit immer kleiner werdender Amplitude vorhanden.

Ein zu großer Hub verstärkt diesen Effekt unzulässig.
Das Sendesignal wird immer breitbandiger,
und man ist auch noch auf Nachbarkanälen zu hören.

HF-Bandbreite zu groß.

TE204 Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu

Lösung: einer größeren HF-Bandbreite.

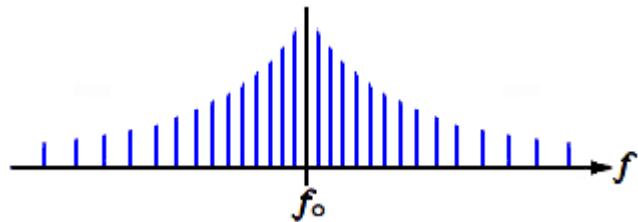


Bis weit über die Nutzbandbreite hinaus sind ohnehin Seitenfrequenzen mit immer kleiner werdender Amplitude vorhanden.

Ein zu großer Hub verstärkt diesen Effekt unzulässig.
Das Sendesignal wird immer breitbandiger,
und man ist auch noch auf Nachbarkanälen zu hören.

HF-Bandbreite zu groß.

TE301 Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 1200 Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal ?

Lösung: 12 kHz.

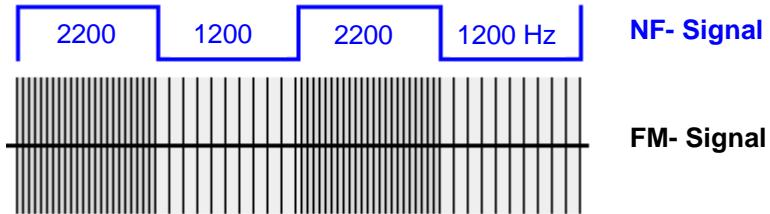

1200-Baud Packet-Radio.

Es wird **Audio Frequency Shift Keying** eingesetzt:
Ton Frequenz Umschaltverfahren.

Das Tonfrequenzpaar 1200 und 2200 Hz wird benutzt
und verursacht eine **HF-Bandbreite** von **12 kHz**.

Die beiden Töne werden
dem Mikrofoneingang des Senders zugeführt.




Wir sehen im Bild die schnellere Folge der einzelnen
HF-Schwingungen, wenn mit der Tonfrequenz 2200 Hz
moduliert wird.

Die NF-Bandbreite ist 3 kHz. — Die HF-Bandbreite: Bei FM sind es 2 mal Mod + 2 mal Hub = 12 kHz.

TE302 Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 9600 Baud-Packet-Radio-Signal ?

Lösung: 20 kHz.

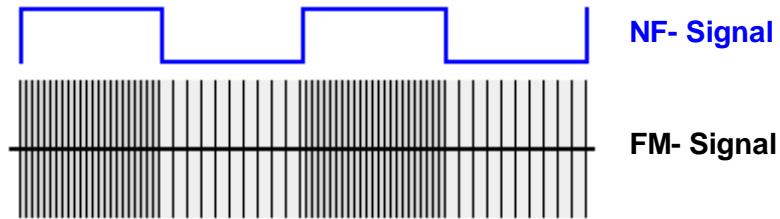

9600-Baud Packet-Radio.

Es wird ***Frequency Shift Keying*** eingesetzt:
Frequenz Umschaltverfahren.

Das verursacht eine **HF-Bandbreite** von **20 kHz**.


Die beiden Frequenzen werden direkt
dem Modulator des Senders zugeführt.
Am Demodulator des Empfängers wird
das Empfangssignal ebenfalls direkt entnommen.

Die HF-Bandbreite: Bei FM sind es 2 mal 5 kHz Mod + 2 mal Hub = 20 kHz.

TE303

Welche NF-Zwischenträgerfrequenzen
werden in der Regel in Packet-Radio bei 1200 Baud benutzt ?

Lösung: 1200 / 2200 Hz.

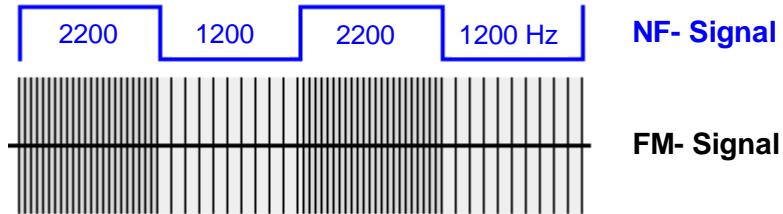

1200-Baud Packet-Radio.

Es wird **Audio Frequency Shift Keying** eingesetzt:
Ton Frequenz Umschaltverfahren.

Das Tonfrequenzpaar 1200 und 2200 Hz wird benutzt
und verursacht eine **HF-Bandbreite** von **12 kHz**.


Die beiden Töne werden dem Mikrofoneingang des
Senders zugeführt, und erfreuen sich nun des schönen
Namens „Zwischenträger“.

Wir sehen im Bild die schnellere Folge der einzelnen
HF-Schwingungen, wenn mit der Tonfrequenz 2200 Hz
moduliert wird.

Die NF-Bandbreite ist 3 kHz. — Die HF-Bandbreite: Bei FM sind es 2 mal Mod + 2 mal Hub = 12 kHz.

TE304 Was versteht man bei Packet-Radio unter einem TNC (Terminal Network Controller) ?
Ein TNC

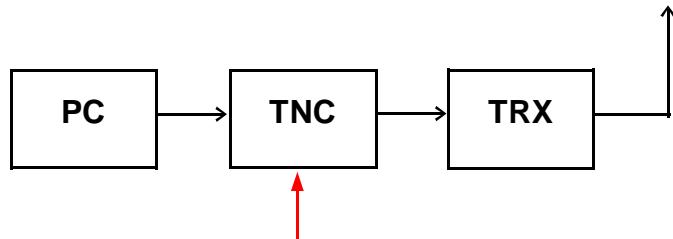Lösung: besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten.



Für die Sendung wird im TNC das vom PC gelieferte Signal
in den Packet-Code umgesetzt,
und es wird der Sender damit moduliert oder umgetastet.

Bei Empfang wird das eintreffende Signal wieder rückgewandelt,
um es PC-gerecht verfügbar zu machen.

TE305

Was bedeutet im Prinzip „Packet-Radio“ ?

Die Daten werden

Lösung: paketweise (stoßweise) gesendet.



Datenübertragung seriell wie im Gänsemarsch.

Ein Führer (bit) bestimmt -Synchronisiert - das ausgesendete Packet.

Der Empfänger dekodiert die Daten.

Es wird bei 1200 Baud **Audio Frequency Shift Keying** eingesetzt:

AFSK = Ton-Frequenz-Umschaltverfahren.

Das Tonfrequenzpaar 1200 und 2200 Hz wird benutzt
und verursacht eine NF- Bandbreite von 3 kHz.

Die beiden Töne werden dem Mikrofoneingang
des Senders zugeführt.



Die Daten werden paketweise (**stoßweise**) gesendet.

TE306 Was versteht man unter 1k2-Packet-Radio ?

Lösung: Die Übertragung erfolgt mit 1200 Baud.



Datenübertragung seriell wie im Gänsemarsch.

Ein Führer (bit) bestimmt -Synchronisiert - das ausgesendete Packet.

Der Empfänger dekodiert die Daten.

Es wird bei 1200 Baud **Audio Frequency Shift Keying** eingesetzt:

AFSK = Ton-Frequenz-Umschaltverfahren.

Das Tonfrequenzpaar 1200 und 2200 Hz wird benutzt
und verursacht eine NF- Bandbreite von 3 kHz.

Die beiden Töne werden dem Mikrofoneingang
des Senders zugeführt.



Baud = Nach dem Franzosen Émile Baudot benannter 5-Bit- Code.

TE307 Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio?

Lösung: 9600 Baud.

Baudraten:

1200 Bd werden für APRS auf 2-m und für Mailbox- und Digipeaterbetrieb sowie für Direktverbindungen auf 70-cm benutzt.

2400 Bd werden auf 2-m und 70-cm in seltenen Fällen benutzt.

9600 Bd werden überwiegend für Box- und Digipeaterbetrieb auf 70-cm benutzt. Linkstrecken zwischen Netzknopen benutzen auch höhere Baudraten.

9600 Baud = eine gängige Übertragungsrate.

TE308 Eine Packet Radio Mailbox ist

Lösung: **Ein Rechnersystem**, bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können.



Mailbox:

Ist sozusagen ein Funkbriefkasten.
Jeder Teilnehmer hat sein „Postfach“.
Dem Internet vergleichbar.

"ein Rechnersystem" kommt nur in der richtigen Antwort vor.

TE309

Um RTTY-Betrieb durchzuführen
benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise ?

Lösung: einen PC mit Soundkarte und entsprechende Software.



RTTY = Funkfernenschreiben (**R**adio **T**eletype).
Es wird in AFSK ohne Fehlerkorrektur gesendet.
AFSK = **A**udio **F**requency **S**hift **K**eying
(Tonfrequenz Umschaltverfahren).



Die gute alte Fernschreibmaschine hat ausgedient.

Soundkarte und Software.

TE310 Welcher Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV ist richtig?

Lösung: SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.



SSTV = Slow Scan Television:
langsam gescannte Fotos und Standbilder.



ATV = Amateurfunk-Fernsehen:
auch Farbfernsehen mit normaler Norm.

Mit einem Konverter für das 13- bzw. 3-cm-Band
kann jeder normale Fernseher ATV empfangen.

SSTV = Standbilder, ATV = bewegliche Bilder.

TE311 Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite ?

Lösung: PSK31



PSK31 = Phase Shift Keying
belegt theoretisch nur ca. 31 Hertz Bandbreite.

Je nachdem, wie die Trägerwelle beeinflusst wird, gibt es eine Amplituden- (Amplitude Shift Keying, ASK), eine Frequenz- (Frequency Shift Keying, FSK) oder eine **Phasen-Umtastung (Phase Shift Keying, PSK)**.

Während sich Amplituden- und Frequenz-Umtastung jedoch nur für niedrige Bitraten eignen, ist das Prinzip der Phasen-Umtastung mittlerweile Grundlage für eine Reihe von höherwertigen digitalen Modulationsverfahren.

PSK31 ist Schmalband-Weltmeister der digitalen Betriebsarten. (Nur noch von CW übertroffen.)

TE312 Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal,
bei der durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann ?

Lösung: Halbduplex


Halbduplex: Zu einer Zeit ist Übertragung nur in eine Richtung möglich.
Zur anderen Zeit in die andere Richtung.

Vollduplex gestattet gleichzeitigen Verkehr auf zwei Frequenzen
in beide Richtungen. (Wie am Telefon).

Halbduplex = wechselweise in je eine Richtung senden und empfangen.

TF101 Eine hohe erste ZF vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von

Lösung: Spiegelfrequenzstörungen.

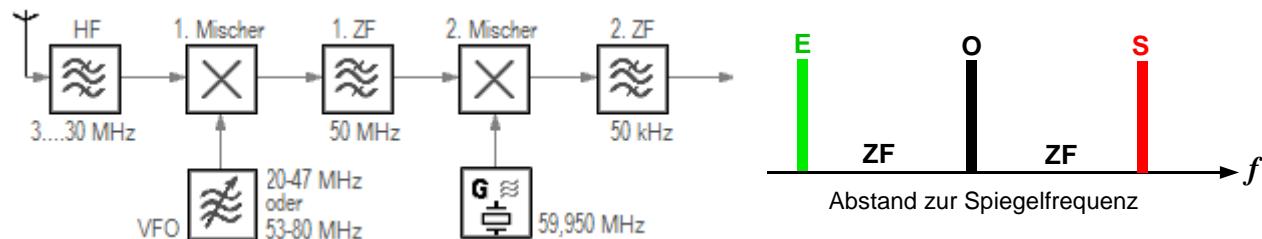

Spiegelfrequenz: Bei einem Überlagerungsempfänger (Superhet) wird beim Wechsel der Eingangsfrequenz das Empfangssignal auf eine gleichbleibende ZF (Zwischenfrequenz) umgesetzt. Es muß im Empfänger nur der Umsetzer-VFO (**O**) verstellt werden, um den Empfänger auf die gewünschte Empfangsfrequenz (**E**) abzustimmen.

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daß der Empfänger ja nicht weiß, ob er nun die Frequenz ober- oder unterhalb der Oszillatorkreisfrequenz als die gewünschte Empfangsfrequenz empfangen soll.


Nehmen wir an, die Frequenz des Oszillators liegt um die ZF höher als die Nutzfrequenz, dann gibt es noch die Spiegelfrequenz (**S**), für die die Oszillatorkreisfrequenz um die ZF tiefer liegt, und die auch empfangen wird. Deshalb tut man gut daran, eine hohe erste ZF zu benutzen. Vor- und Spiegel Selektion erfolgt durch das erste 50 MHz-Filter. Trennschärfe erreicht das letzte ZF-Filter.

Filterkreise weisen eine prozentuale Bandbreite auf. Im oben gezeichneten Teil eines Empfänger-Blockschaltbildes ist die erste ZF auf 50 MHz.

Nehmen wir an, die Bandbreite des Filters sei 10% davon. Dann kommt man auf die Bandbreite = 5 MHz. Die gleiche prozentuale Bandbreite vom 50 kHz-Filter beträgt demnach nur 5 kHz.

TF102 Eine hohe erste Zwischenfrequenz

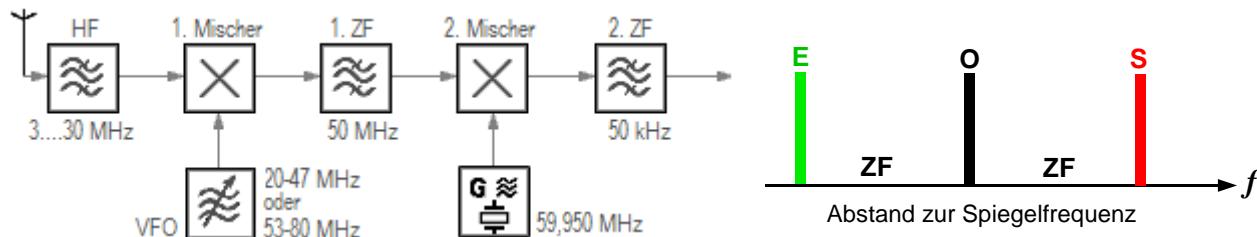Lösung: ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.



Spiegelfrequenz: Bei einem Überlagerungsempfänger (Superhet) wird beim Wechsel der Eingangsfrequenz das Empfangssignal auf eine gleichbleibende ZF (Zwischenfrequenz) umgesetzt. Es muß im Empfänger nur der Umsetzer-VFO (**O**) verstellt werden, um den Empfänger auf die gewünschte Empfangsfrequenz (**E**) abzustimmen.

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daß der Empfänger ja nicht weiß, ob er nun die Frequenz ober- oder unterhalb der Oszillatorkreisfrequenz als die gewünschte Empfangsfrequenz empfangen soll.


Nehmen wir an, die Frequenz des Oszillators liegt um die ZF höher als die Nutzfrequenz, dann gibt es noch die Spiegelfrequenz (**S**), für die die Oszillatorkreisfrequenz um die ZF tiefer liegt, und die auch empfangen wird. Deshalb tut man gut daran, eine hohe erste ZF zu benutzen. Vor- und Spiegel Selektion erfolgt durch das erste 50 MHz-Filter. Die Spiegelfrequenz hat dann einen Abstand von 100 MHz. Trennschärfe erreicht das letzte ZF-Filter.

Filterkreise weisen eine prozentuale Bandbreite auf. Im oben gezeichneten Teil eines Empfänger-Blockschaltbildes ist die erste ZF auf 50 MHz.

Nehmen wir an, die Bandbreite des Filters sei 10% davon. Dann kommt man auf die Bandbreite = 5 MHz. Die gleiche prozentuale Bandbreite vom 50 kHz-Filter beträgt demnach nur 5 kHz.

TF103 Welche Aussage ist für einen Doppelsuper richtig ?

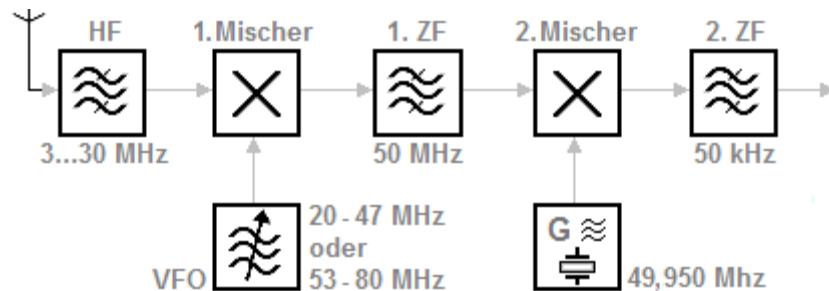Lösung: Mit einer niedrigen zweiten ZF erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.



Trennschärfe erreicht das letzte ZF- Filter,
Spiegelselektion das erste Filter.

Filterkreise weisen eine prozentuale Bandbreite auf.
Im oben gezeichneten Teil eines Empfänger- Blockschaltbildes
ist die erste ZF = 50 MHz.


Nehmen wir an, die Bandbreite des Filters sei 10% davon.
Dann kommt man auf die Bandbreite = 5 MHz
Die gleiche prozentuale Bandbreite vom 50 kHz-Filter
beträgt demnach nur 5 kHz.
Mit einer solchen Bandbreite hört man nur knapp
einen einzigen AM- Sender.

Trennschärfe : Wie gut der Empfänger zwischen zwei benachbarten Sendersignalen unterscheiden kann.

TF104

Ein Empfänger hat eine ZF von 10,7 MHz und ist auf 28,5 MHz abgestimmt.
Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz.
Welche Frequenz hat die Spiegelfrequenz ?

Lösung: 49,9 MHz

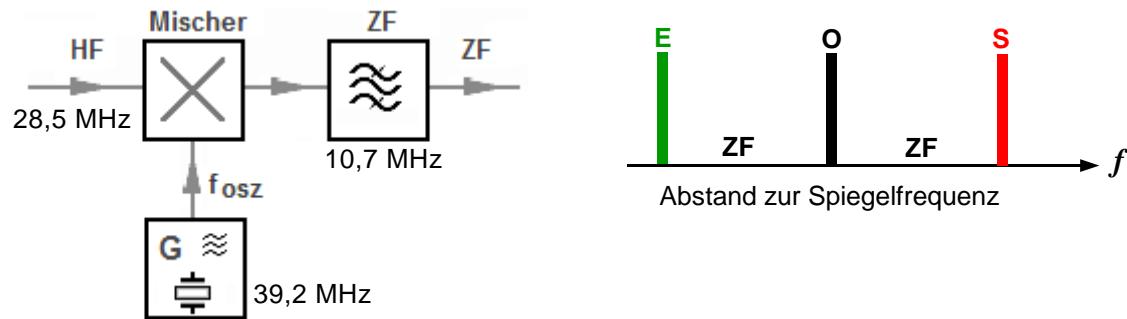

Zur **Empfangsfrequenz** ist in diesem Fall
2-mal die ZF hinzuzuzählen,
um die **Spiegelfrequenz** zu erreichen.


2 Zahlen sind bekannt: 28,5 und 10,7 MHz.

Spiegelfrequenz:
 $28,5 + 10,7 + 10,7 = 49,9 \text{ MHz}$

Oszillator oberhalb Empfangsfrequenz bedeutet daß die Spiegelfrequenz nochmals um die ZF höher liegt.

TF105 Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt ?
Sie wird vor allem bestimmt durch

Lösung: die Höhe der ersten ZF.

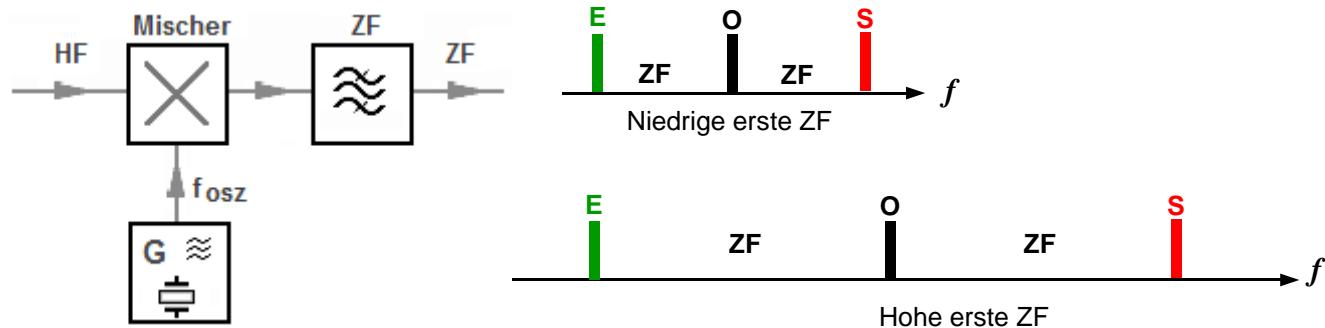


Je höher die erste ZF ist, umso weiter entfernt von der Empfangsfrequenz ist die Spiegelfrequenz.

Hohe erste ZF = große Spiegelfrequenzdämpfung.

TF106

Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt.
Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt ?

Lösung: 9 und 281 MHz

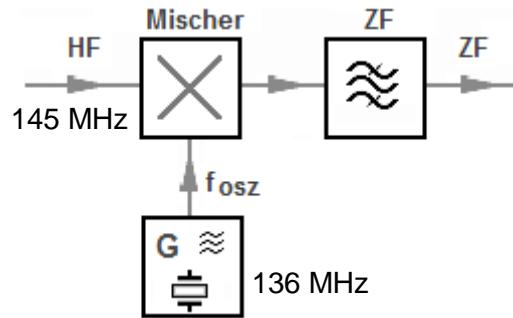

Als erstes entsteht $145 \text{ minus } 136 = 9 \text{ MHz}$


Außerdem $145 \text{ plus } 136 = 281 \text{ MHz}$

Eingangs- plus Oszillatorkreisfrequenz, und Eingangs- minus Oszillatorkreisfrequenz.

TF107

Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt.
Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt ?

Lösung: 10,7 und 66,7 MHz

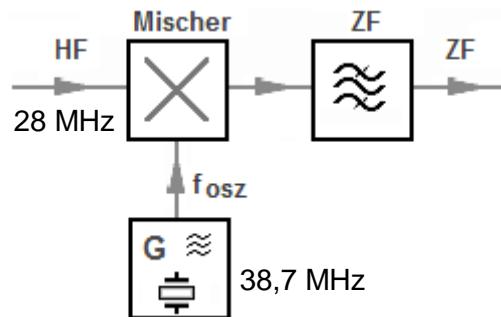

Als erstes entsteht $38,7 \text{ minus } 28 = 10,7 \text{ MHz}$


Außerdem $28 \text{ plus } 38,7 = 66,7 \text{ MHz}$

Eingangs- plus Oszillatorfrequenz und Eingangs- minus Oszillatorfrequenz.

TF108

Eine schmale Empfängerbandbreite führt im allgemeinen zu einer

Lösung: hohen Trennschärfe.

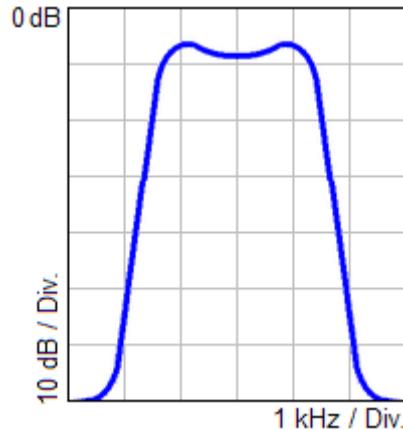

Man wird immer bestrebt sein,
eine möglichst kleine Bandbreite der Filter,
besonders in den ZF-Stufen zu realisieren.


Denn sind die Filterkurven schmal und steilflankig,
dann filtern sie nur das Nutzsignal heraus.

Hohe Trennschärfe.

TF109

Die Frequenzdifferenz zwischen dem HF-Nutzsignal
und dem Spiegelsignal entspricht

Lösung: dem zweifachen der ersten ZF.

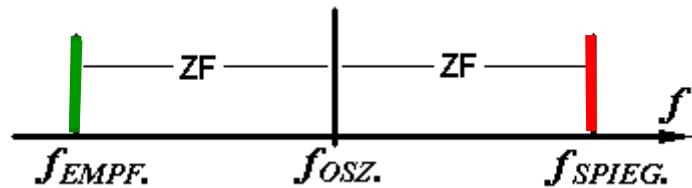

Spiegelfrequenz = Eingangsfrequenz + 2 • ZF, für f_{osz} größer als $f_{empfang}$


Spiegelfrequenz = Eingangsfrequenz – 2 • ZF, für f_{osz} kleiner als $f_{empfang}$

Das zweifache der ersten ZF.

TF110

Durch welchen Vorgang setzt ein Konverter
einen Frequenzbereich für einen vorhandenen Empfänger um ?

Lösung: durch Mischung.

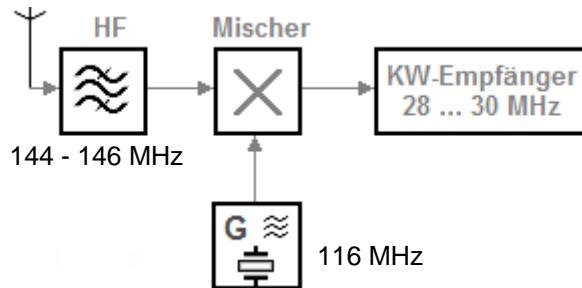

$$144 \text{ MHz empfangen} = \\ 144 - 116 = 28 \text{ MHz}$$

$$145 \text{ MHz empfangen} = \\ 145 - 116 = 29 \text{ MHz}$$

$$146 \text{ MHz empfangen} = \\ 146 - 116 = 30 \text{ MHz}$$

Der Konverter ist ein Empfangsfrequenz-Umsetzer.

Die Blockschaltung als Beispiel:

Die Empfangsfrequenz wird in einem **Mischer** so umgesetzt, daß der 10-m-Empfänger als sog. "Nachsetzer" von 28 bis 30 MHz durchgestimmt wird, und auf diese Weise z.B. den Empfang von 144 bis 146 MHz ermöglicht.


Konvertieren = wechseln, tauschen.

Falsche Antworten : [Vervielfacher](#) • [Frequenzteiler](#) • [Rückkopplung](#)

TF201

Um Schwankungen des NF-Ausgangssignals durch Schwankungen des HF-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit

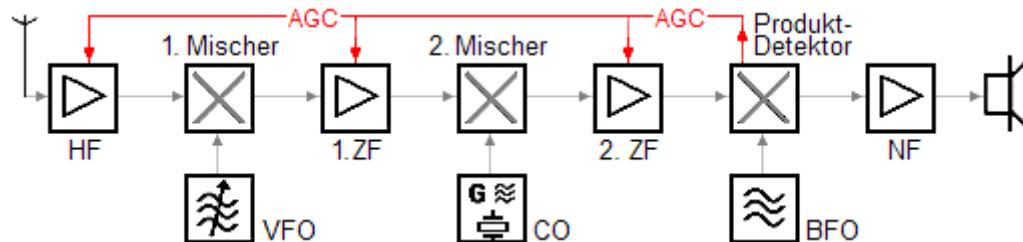Lösung: einer automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet.



AGC = Automatic Gain Control = deutsch: AVR = Automatische Verstärkungsregelung.

Die Regelspannung wird vom Produktdetektor bereitgestellt.

Schwankungen der Empfangsfeldstärke z.B. Schwund werden damit ausgeregelt.


Produkt-Detektor = Erkennt das Produkt der Signale der letzten ZF,
und des Trägerzusatz-Generators (**BFO**) und stellt daraus das NF-Signal her.

Es werden nur die linear arbeitenden Stufen geregelt.

Falsche Antworten : alles, wo **NF** vorkommt.

TF202 Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC (automatic gain control)

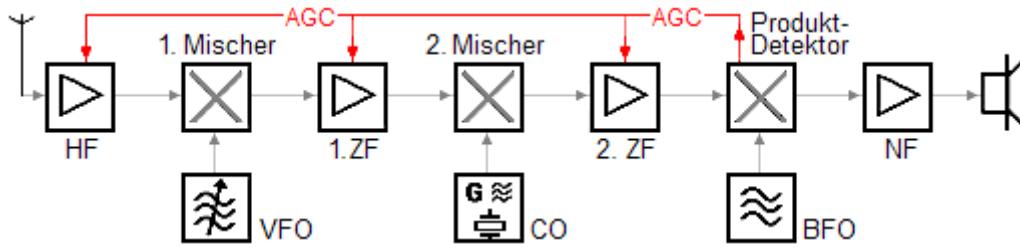Lösung: die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.



AGC = Automatic Gain Control = deutsch: AVR = Automatische Verstärkungsregelung.

Die Regelspannung wird vom Produktdetektor bereitgestellt.

Schwankungen der Empfangsfeldstärke z.B. Schwund werden damit ausgeregelt.

Produkt-Detektor = Erkennt das Produkt der Signale der letzten ZF,
und des Trägerzusatz-Generators (**BFO**) und stellt daraus das NF-Signal her.


Es werden nur die linear arbeitenden Stufen geregelt.

Mischer arbeiten unlinear.

TF203

Was bewirkt die AGC (automatic gain control) bei einem starken Empfangssignal ?

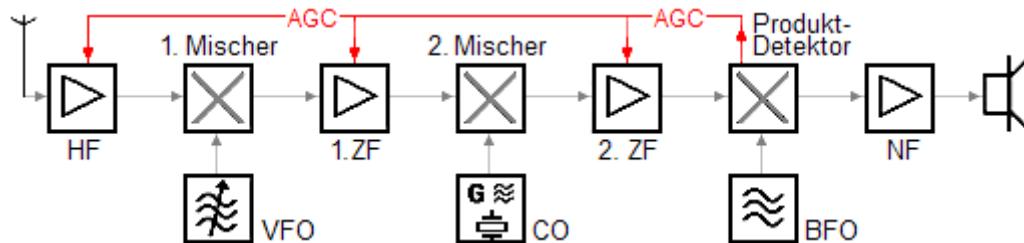Lösung: Sie reduziert die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.



AGC = Automatic Gain Control = deutsch: AVR = Automatische Verstärkungsregelung.

Die Regelspannung wird vom Produktdetektor bereitgestellt.

Schwankungen der Empfangsfeldstärke z.B. Schwund werden damit ausgeregelt.

Produkt-Detektor = Erkennt das Produkt der Signale der letzten ZF,
und des Trägerzusatz-Generators (**BFO**) und stellt daraus das NF-Signal her.


Es werden nur die linear arbeitenden Stufen geregelt.

Die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen wird herabgeregt.

TF204

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 10,7 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz.
Die Empfangsfrequenz soll 28 MHz sein.
Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich,
wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischereingangssignale schwingen sollen ?

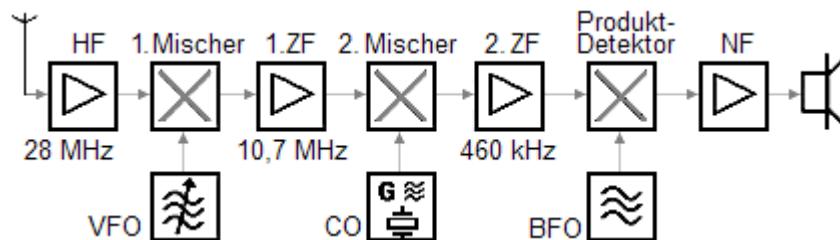Lösung: Der VFO muss bei 38,70 MHz und der CO bei 11,16 MHz schwingen.



$$\text{Der VFO: } 28 \text{ MHz} + 10,7 \text{ MHz} = 38,7 \text{ MHz}$$


$$\text{Der CO: } 10,7 \text{ MHz} + 0,460 \text{ MHz} = 11,16 \text{ MHz}$$

Die Oszillatoren schwingen oberhalb der Mischereingangsfrequenzen.

TF205

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 9 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz.
Die Empfangsfrequenz soll 21.1 MHz sein.
Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich,
wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischereingangssignale schwingen sollen ?

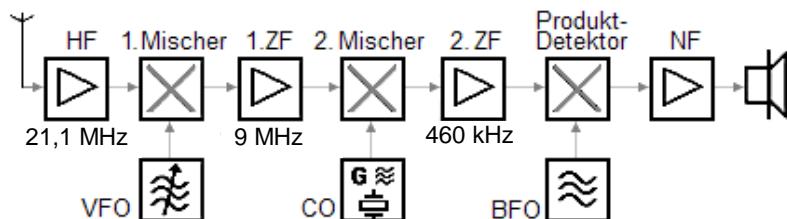Lösung: Der VFO muss bei 30,1 MHz und der CO bei 9,46 MHz schwingen.



$$\text{Der VFO: } 21,1 \text{ MHz} + 9 \text{ MHz} = 30,1 \text{ MHz}$$


$$\text{Der CO: } 9 \text{ MHz} + 0,460 \text{ MHz} = 9,46 \text{ MHz}$$

Die Oszillatoren schwingen oberhalb der Mischereingangsfrequenzen.

TF301

In der folgenden Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz von 28,3 MHz und einer Oszillatorfrequenz von 39 MHz Spiegelfrequenzstörungen bei

Lösung: 49,7 MHz auftreten.

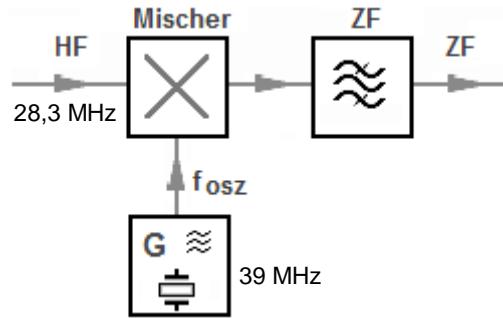

Wenn die Oszillatorkreisfrequenz höher liegt als die Empfangsfrequenz - wie hier, dann ist zur Empfangsfrequenz 2-mal die ZF hinzuzuzählen, um die Spiegelfrequenz zu erreichen.

2 Zahlen sind bekannt:

28,3 und **39** MHz.

Daraus lässt sich die ZF errechnen:

$$39 - 28,3 = \mathbf{10,7} \text{ MHz.}$$

Spiegelfrequenz:


$$28,3 + 10,7 + 10,7 = \mathbf{49,7} \text{ MHz}$$

Wenn die Oszillatorkreisfrequenz > Eingangs frequenz, dann $f_{sp} = \text{Eingangs frequenz} + 2 \times \text{ZF}$.

TF302


Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,

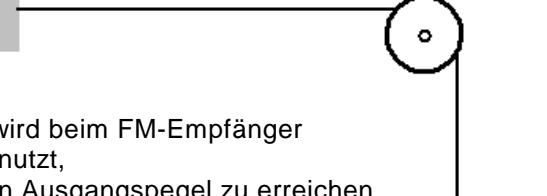Lösung: der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangsspegl begrenzt.



Anstatt herabzuregeln wird beim FM-Empfänger
eine Begrenzerstufe genutzt,
um einen gleichmäßigen Ausgangspegel zu erreichen.

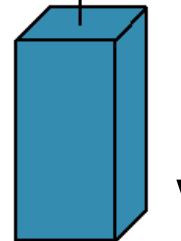Besonders auch die amplitudemodulierten
Störungen werden damit „abgeschnitten“.




... ab einem bestimmten Eingangsspegl begrenzt.

TF303

Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite ?

Lösung: Ein Quarzkristall

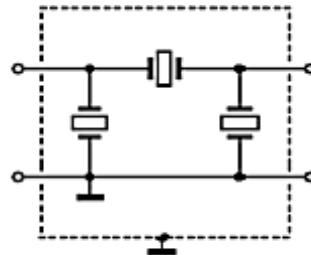

Quarzfilter



Mit Quarzen lassen sich sehr steilflankige Quarzfilter mit unterschiedlichen Bandbreiten für alle Betriebsarten herstellen. Es werden für einen Bandpaß mehrere Quarze dazu miteinander kombiniert.

Feste Materialien schwingen wie die Stimmgabel nur mit einer eigenen Frequenz .

TF401 Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die

Lösung: Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.

Die vorgegebenen falschen Antworten sind leicht zu durchschauen :


- > Die Stabilität eines Oszillators hält den Empfänger auf der Sollfrequenz.
- > Die Bandbreite ist für die Selektivität wichtig.
- > Unterdrückung starker Signale hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun.

Fazit: Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die Fähigkeit, schwache Signale möglichst störungsarm bzw. -frei zu empfangen.

TF402

Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus-Empfänger ?

Lösung: Bessere Trennschärfe.

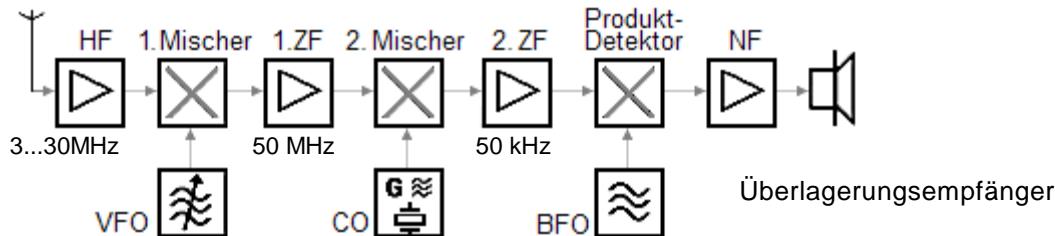

Geradeaus- Empfänger : Alle Stufen arbeiten auf der Empfangsfrequenz.

Superhets wie hier dargestellt arbeiten mittels Mischung zu einer Zwischenfrequenz, wobei die letzte ZF die Trennschärfe bestimmt .

Vor- und Spiegelselection erfolgt durch das erste Filter und die erste ZF.
Trennschärfe erreicht das zweite ZF-Filter.

Filterkreise weisen eine prozentuale Bandbreite auf.

Im oben gezeichneten Teil eines Empfänger- Blockschaltbildes ist die erste ZF auf 50 MHz.

Nehmen wir an, die Bandbreite des Filters sei 10% davon.

Dann kommt man auf die Bandbreite = 5 MHz

Die gleiche prozentuale Bandbreite vom 50 kHz-Filter der zweiten ZF beträgt demnach nur 5 kHz.

Geradeaus- Empfänger arbeiten durchgehend auf der Empfangsfrequenz - ohne Mischung.

TF403

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht ?

Lösung: Um eine S-Stufe

$$dB = \text{Verstärkung} \cdot \frac{P_{\text{ausg}}}{P_{\text{eing}}} \cdot (\text{Log}) \cdot 10$$

Rechenweg: Paus / Pein = 4; $4 \cdot \text{Log} = 0,602$; $0,602 \cdot 10 = 6,02 \text{ dB}$

Leistungsverstärkung :

1 dB = 1,259-fach

6 dB = 4-fach

2 dB = 1,585-fach

10 dB = 10-fach

3 dB = 2-fach

20 dB = 100-fach

4 dB = 2,51-fach

30 dB = 1000-fach

5 dB = 3,16-fach

40 dB = 10 000-fach

6 dB = eine S-Stufe.

TF404

Ein Funkamateuer kommt laut S-Meter mit S7 an. Dann schaltet er seine Endstufe ein und bittet um einen erneuten Rapport. Das S-Meter zeigt S 9 + 8 dB.
Um welchen Faktor müßte der Funkamateuer seine Leistung erhöht haben ?

Lösung: 100-fach

$$\text{Leistungsverhältnis} \quad \frac{P_{\text{ausg}}}{P_{\text{eing}}} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

Rechenweg: 2 S-Stufen = 12 dB und 8 dB = 20 dB
10 hoch Zehntel dB = $1 \cdot 10^{^2}$ = 100-fach

Leistungsverstärkung :

$$1 \text{ dB} = 1,259\text{-fach}$$

$$6 \text{ dB} = 4\text{-fach}$$

$$2 \text{ dB} = 1,585\text{-fach}$$

$$10 \text{ dB} = 10\text{-fach}$$

$$3 \text{ dB} = 2\text{-fach}$$

$$20 \text{ dB} = 100\text{-fach}$$

$$4 \text{ dB} = 2,51\text{-fach}$$

$$30 \text{ dB} = 1000\text{-fach}$$

$$5 \text{ dB} = 3,16\text{-fach}$$

$$40 \text{ dB} = 10\,000\text{-fach}$$

$$10^{^2} = 1 [\text{EXP}] 2 \quad (\text{Einmal zehn hoch zwei}).$$

TF405 Ein Funkamateuer hat eine Endstufe, welche die Leistung verzehnfacht (von 10 auf 100 Watt). Ohne seine Endstufe zeigt Ihr S-Meter genau S8. Auf welchen Wert müßte die Anzeige Ihres S-Meters ansteigen, wenn er die Endstufe dazuschaltet ?

Lösung: S 9 + 4 dB

$$dB = \text{Verstärkung} \cdot \frac{P_{\text{ausg}}}{P_{\text{eing}}} \cdot (\text{Log}) \cdot 10$$

Rechenweg: $100 \div 10 \text{ W} = \text{Faktor } 10$
 $10 [\text{Log}] = 1 \times 10 = 10 \text{ dB} = 1 \text{ S-Stufe} + 4 \text{ dB}$

Leistungsverstärkung :

1 dB = 1,259-fach

2 dB = 1,585-fach

3 dB = 2-fach

4 dB = 2,51-fach

5 dB = 3,16-fach

6 dB = 4-fach

10 dB = 10-fach

20 dB = 100-fach

30 dB = 1000-fach

40 dB = 10 000-fach

Eine S-Stufe und 4 dB.

TF406

Wie groß ist der Unterschied von S4 nach S7 in dB ?

Lösung: 18 dB

Rechenweg: Je S-Stufe = 6 dB d.h. $3 \times 6 = 18$ dB

Leistungsverstärkung :

$$1 \text{ dB} = 1,259\text{-fach}$$

$$2 \text{ dB} = 1,585\text{-fach}$$

$$3 \text{ dB} = 2\text{-fach}$$

$$4 \text{ dB} = 2,51\text{-fach}$$

$$5 \text{ dB} = 3,16\text{-fach}$$

$$6 \text{ dB} = 4\text{-fach}$$

$$10 \text{ dB} = 10\text{-fach}$$

$$20 \text{ dB} = 100\text{-fach}$$

$$30 \text{ dB} = 1000\text{-fach}$$


$$40 \text{ dB} = 10\,000\text{-fach}$$

Drei S-Stufen = 18 dB.

TF407

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden ?

Lösung: Notchfilter

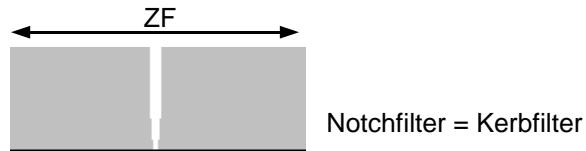

Der hier grau gezeichnete Empfangsspegel des ZF-Verstärkers lässt sich mit einer schmalbandigen Kerbe durch Einschalten des Notchfilters versehen.

Diese Kerbe ist über die Bandbreite der ZF verstellbar und wird genau mit dem Störsignal in Deckung gebracht. Ergebnis: Störung wird unterdrückt....

Notchfilter = Kerbfilter.

TF408

Was bedeutet an einem Abstimmelement eines Empfängers die Abkürzung AGC ?

Lösung: Automatische Verstärkungsregelung.

Automatic Gain Control:

HF- und ZF- Stufen werden von einer Regelspannung mehr oder weniger herabgeregt. Feldstärkeschwankungen werden damit ausgeglichen.

Die Regelspannung wird automatisch größer und regelt mehr abwärts, wenn das Eingangssignal ansteigt.

Mit dem Einsteller **AGC** lässt sich die Wirkung der Verstärkungsregelung dosieren.

Bei Sendern wird eine sog. **ALC** (Automatic Level Control) zur Begrenzung der Ausgangsleistung eingesetzt.

Automatic Gain Control = Automatische Verstärkungsregelung.

TF409

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden ?

Lösung: Noise Blanker.

Noise Blanker = Stör-Austaster


Diese Schaltungseinheit reagiert auf eine Störung, indem sie den Beginn der Störung als Startsignal zum sehr kurzzeitigen Unterbrechen des NF-Signals benutzt.

Stör-Austaster.

TG101

Wie kann die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert werden ?

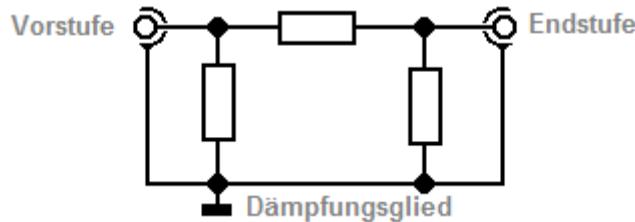Lösung: Durch die Verringerung der NF- Ansteuerung und / oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.



Bei SSB-Betrieb steuert die Mikrofon-Lautstärke die Leistung des HF-Signals. Mit dem Regler 'Mike Gain' hat man eine Möglichkeit zum Dosieren der Leistung.

Leiseres Sprechen ist eine zweite Möglichkeit.


Ein Widerstands-Dämpfungsglied (Bild) könnte auch benutzt werden.

Es gibt bei SSB- Sendern eine sog. ALC (Automatic- Level- Control) deren Regelstärke einstellbar ist.

TG102

Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu ?

Lösung: Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein 70-cm-Signal in das 10-m-Band, und beim Senden das 10-m-Sendesignal auf das 70cm-Band um.

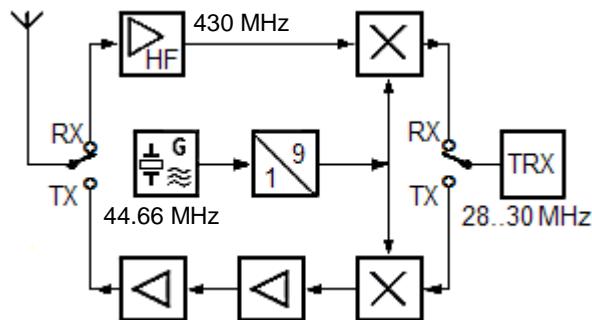

Transverter 430 - 432 MHz ... 28 - 30 MHz

Transmitter- Konverter,
das Kunstwort ist **Transverter**.
Ein Sende- und Empfangsfrequenz-Umsetzer.

Wir sehen eine Antenne, die auf den Empfängerzweig (oberer Zweig) geschaltet ist.
Eine HF-Vorstufe wird durchlaufen.

Es folgt ein Mischer, dem die 9-fache Frequenz des Quarzoszillators = **402 MHz** zugeführt wird, um auf **28 MHz** zu mischen.

$$402 + 28 \text{ MHz} = 430 \text{ MHz.} \quad 402 + 30 = 432 \text{ MHz}$$

Der nachgeschaltete TRX kann bis 30 MHz abgestimmt werden, und sendet und empfängt nun die Frequenzen 430 - 432 MHz.

Im Sendefall werden dem 28 - 30 MHz- Signal im unteren Zweig die 402 MHz zugemischt.
Dann folgen im Sendezweig Treiber, Endstufe und Antenne.

TG103

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobiltransceiver zu groß ist ?

Lösung: Leiser ins Mikrofon sprechen.




Der Hub ist u.a. auch von der Lautstärke abhängig, mit der man ins Mikrofon spricht, also von der erzeugten Mikrofonspannung.

Frequenzhub: Leiser ins Mikrofon. . . .

TG104 Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver ?

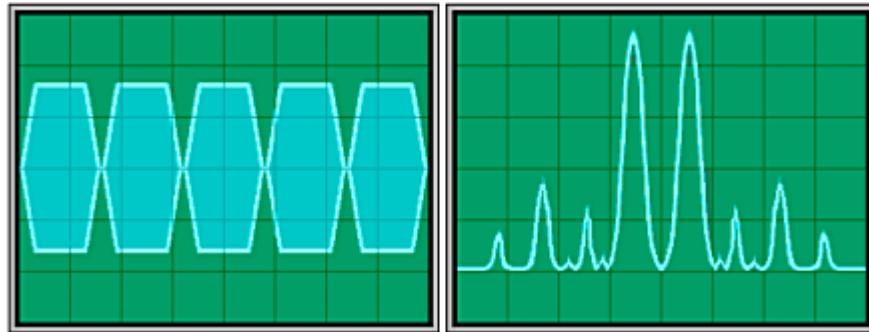Lösung: Splatter bei Stationen, die auf dem Nachbarkanal arbeiten.



Das Signal wird in den Modulationsspitzen begrenzt. (Bild links)
Die Spektrumanalyse zeigt zahlreiche Nebenprodukte. (Bild rechts).
Die beiden großen Amplituden sind oberes und unteres Seitenband.

Splatter = etwa: Hereinspritzen /-fetzen, von der Nachbarfrequenz.

Splatter vom Nachbarkanal.

TG105 Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver ?

Lösung: Geringe Ausgangsleistung.

Bei SSB ist die Ausgangsleistung unmittelbar von der Modulations-Spannung abhängig.

Zuwenig Modulations-Lautstärke erzeugt schwache Sendeleistung, - zuviel kann zur Übersteuerung des Senders führen.

TG201 Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Sprachsignale gegenüber den lauten etwas anzuheben ?

Lösung: Speech Processor.

Der Speech Processor ist ein Regelverstärker.

Nach einem vorzugebenden Level wird die Verstärkung bei leisen Tönen angehoben und bei lauten Tönen abgesenkt.

TG202

Welche Schaltung in einem Sender bewirkt, daß der Transceiver
allein durch die Stimme auf Sendung geschaltet werden kann ?

Lösung: VOX.

VOX-Betrieb = **V**oice **O**perating **X**mitting = Stimme bewirkt Sendung.

(In Sprechpausen hält ein einstellbarer VOX-Delay den Sender
noch kurzzeitig eingeschaltet.)

Xmitting, eine im Englischen verwendete Abkürzung für Sendung - wie z.B. auch bei Happy Xmas.

TG203

Welche Anforderungen muss ein FM-Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung von Packet-Radio mit 9600 Baud geeignet ist ?

Lösung:

Es muss sende- und empfangsseitig den NF-Frequenzbereich von 20 Hz bis 6 kHz möglichst linear übertragen können. Die Zeit für die Sende-Empfangsumschaltung muss so kurz wie möglich sein, z.B. < 10 ... 100 ms.



9600 Zeichen pro Sekunde, belegen
ein größeres Frequenzband als 1200 Baud.
Aus dem Grund müssen Sender und Empfänger
bis 6 kHz linear arbeiten.

Die PLL- Systeme von Sender und Empfänger
brauchen eine Zeitspanne,
(TX-Delay bis 100 Millisekunden) bis sie
auf der Sollfrequenz ankommen,
bis das PLL-System „eingerastet“ ist.

Diese Zeitspanne schimpft sich „TX-Delay“ = Sende-Verzögerung.

TG301 Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 dB angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe ?

Lösung: 10 dBW

$$\text{Formel: Leistungsverhältnis} = 10 \frac{dB}{10}$$

Das heißt : Leistungsverhältnis = 10 hoch zehntel dB

$$10 \text{ dB} \text{ geteilt durch } 10 = 10^1$$

$$10^1 = 10\text{-fach (Verstärkungsfaktor)}$$

$$1 \text{ Watt verzehnfachen} = 10 \text{ dBW}$$

Aus 1 Watt wird bei einer Verstärkung um 10 dB eine Leistung von 10 Watt.
(Die Antwort **dBW** kann verunsichern! Gibt es nur bei Angabe des Pegels).
Am Rechengang ändert sich nichts, gegenüber 'normaler' dB- Berechnung.

$$10^1 = 1 [\text{EXP}] 1 \quad (\text{Einmal zehn hoch eins})$$

TG302

Ein HF-Leistungsverstärker hat einen Gewinn von 16 dB.
Welche HF-Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn der Verstärker
mit 1 W HF-Eingangsleistung angesteuert wird ?

Lösung: 40 W

$$\text{Formel: Leistungsverhältnis} = 10 \frac{dB}{10}$$

Das heißt : Leistungsverhältnis = 10 hoch zehntel dB

Taschenrechner: > **Eingabe** **= Ausgabe**

$$\text{Zehntel-dB} = > 16 \text{ dB} \div 10 = 1,6$$

$$\text{Leistungsverhältnis} > 1,6 \cdot [10^x] = 39,8\text{-fach}$$

$$\text{Ausgangspegel} > 1 \text{ W} \cdot 39,8 = \text{ca. 40 Watt}$$

Leistungsverstärkung :

1 dB = 1,259-fach

2 dB = 1,585-fach

3 dB = 2-fach

6 dB = 4-fach

10 dB = 10-fach

20 dB = 100-fach

30 dB = 1000-fach

40 dB = 10 000-fach

Noch einfacher, wenn man sich überlegt: 10 dB ist eine Verzehnfachung,
und 6 dB ist eine Vervierfachung.

Dann sind 16 dB eine Verstärkung um das Vierzigfache


10 dB ist eine Verzehnfachung, und 6 dB ist eine Vervierfachung. Zusammen 40-fach.

TG303

Die Ausgangsleistung eines Senders ist

Lösung: die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung,
bevor sie Zusatzgeräte (z.B. Anpassgeräte) durchläuft.

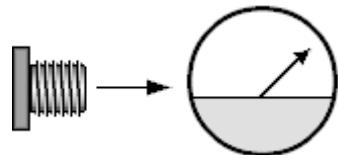Man muß schon direkt am Senderausgang messen,
sonst bekommt man falsche Ergebnisse.




Die Bezeichnung Ausgangsleistung sagt schon,
daß am Senderausgang ohne energiemindernde
Zwischenschaltungen zu messen ist.

Und um eine definierte Ausgangsleistung herzustellen,
moduliert man in SSB mit einem Zweiton-Sinussignal.

.....unmittelbar nach dem Senderausgang.....

TG304 Die Spitzenleistung eines Senders ist die

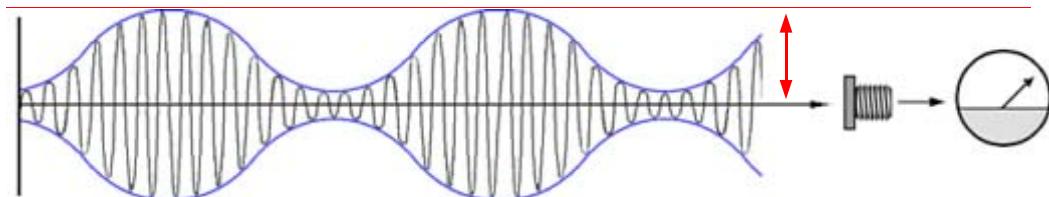Lösung: HF- Leistung bei der höchsten Spalte der Hüllkurve.



Man braucht sich nur die falschen Antworten anzusehen, um zu wissen, sie sind falsch . . .

Spitzenleistung ist gefragt - Angeboten wird:

- > Durchschnittsleistung einer SSB-Übertragung.
- > Spitzen-Spitzen-Leistung bei den höchsten Spitzen der Modulationshüllkurve.
- > Mindestleistung bei der Modulationsspitze.

Höchste Spalte der Hüllkurve.

TG305 Eine Verdoppelung der Leistung entspricht wieviel dB ?

Lösung: 3 dB

Verdoppelung oder Halbierung bedeutet 2-faches
bzw. halbes Leistungsverhältnis.

Beispiel: $100 \div 50 = 2$

$$2 \cdot \text{LOG} = 0,301 \cdot 10 = 3,01 \text{ dB}$$

3 dB = Verdoppelung

6 dB = Vervierfachung = eine S- Stufe


10 dB = Verzehnfachung

20 dB = Verhundertfachung der Leistung - usw.

3 dB = Verdoppelung.

TG306 Die Ausgangsleistung eines FM-Senders

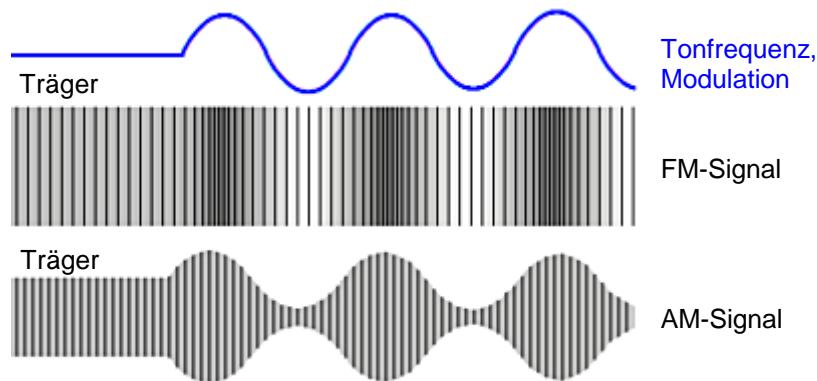Lösung: wird nicht durch die Modulation beeinflußt.



Das Bild zeigt oben das Modulationssignal (blau), beginnend mit dem unmodulierten Träger.

Darunter sieht man die Wirkung auf das hochfrequente FM-Signal. Hier sollen enger folgende Striche eine höhere FM-Hochfrequenz bedeuten. Die Schwingungen erfolgen schneller aufeinander.

Je nach der Frequenz des Modulationssignals ändert sich die Geschwindigkeit der hochfrequenten Schwingungen, aber nicht die Amplitude. Die Sendeleistung ist also stets gleichgroß.


Für eine Gegenprobe darunter die Darstellung eines AM-Signals.

Die Ausgangsleistung eines FM-Senders wird nicht durch die Modulation beeinflußt. Aber die Frequenz.

TG307

Wie wird in der Regel die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert ?

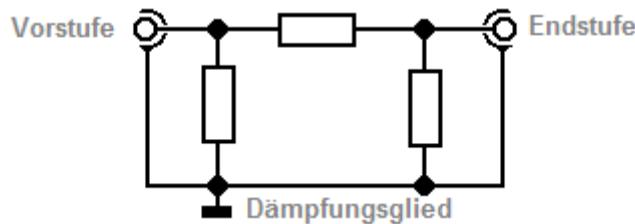Lösung: Durch die Verringerung der NF- Ansteuerung und / oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.



Bei SSB-Betrieb steuert die Mikrofon-Lautstärke die Leistung des HF-Signals. Mit dem Regler 'Mike Gain' hat man eine Möglichkeit zum Dosieren der Leistung.

Leiseres Sprechen ist eine zweite Möglichkeit.

Ein Widerstands-Dämpfungsglied (Bild) könnte auch benutzt werden.

Es gibt bei SSB- Sendern eine sog. ALC (Automatic- Level- Control) deren Regelstärke einstellbar ist.

TG401

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobiltransceiver zu groß ist ?

Lösung: Leiser ins Mikrofon sprechen.



Der Hub ist u.a. auch von der Lautstärke abhängig, mit der man ins Mikrofon spricht, also von der erzeugten Mikrofonspannung.

Frequenzhub: Leiser ins Mikrofon. . . .

TG402

In welcher der folgenden Antworten sind Betriebsarten
üblicher Kurzwellentransceiver aufgezählt ?

Lösung: USB, LSB, FM, AM, CW.

USB :SSB Oberes Seitenband (Upper-Sideband)

LSB :SSB Unteres Seitenband (Lower-Sideband)

FM : Frequenzmodulation

AM : Amplitudenmodulation

CW : Morsetelegraphie (Continuos-Wave)

In den falschen Antworten sind Betriebsarten aufgeführt, die nur mit Zusatzgeräten (Modems, TNCs, u.ä.) realisierbar sind,
und die der Transceiver standardmäßig nicht anbietet:

> **PSK31, SSTV, Amtor, Pactor.**

USB, LSB, FM, AM, CW sind richtig.

TG403

Wenn man beim Funkbetrieb die Empfangsfrequenz gegenüber der Sendefrequenz geringfügig verstellen möchte, muß man

Lösung: die RIT bedienen.

Receiver **I**ncremental **T**uning, = Empfänger Zusatz Abstimmung, (auch Empfänger-Feinverstimmung) - wird auch Clarifier genannt.

Wenn Sender und Empfänger auf geringfügig ungleicher Frequenz arbeiten.

TG404

Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet, mit der man einen Transceiver auf Sendung schalten kann ?

Lösung: PTT

PTT : Push To Talk - Wörtlich: drücken zum Sprechen

Die Sendetaste

TG405

Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, bei dem man einen Transceiver
allein durch die Stimme auf Sendung schalten kann ?

Lösung: VOX-Betrieb

VOX-Betrieb = **V**oice **O**perating **X**mitting = Stimme bewirkt Sendung.

(In Sprechpausen hält ein einstellbarer VOX-Delay den Sender
noch kurzzeitig eingeschaltet.)

Xmitting, eine im Englischen verwendete Abkürzung für Sendung - wie z.B. auch bei Happy Xmas.

TG501

Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen ?

Lösung: Durch zu steile Flanken der Tastimpulse.



CW-Sender = Morse-Telegrafie-Sender.

CW = Continuous Wave = Kontinuierliche Welle.

Der Sender sendet entweder den unmodulierten Träger - oder - nichts.
Dieses Ein-/ Ausschalten des Senders erzeugt Rechtecksignale.



Rechtecksignale stören Ohren und Nachbarfrequenzen.




Mit einem Filter, das der Taste nachgeschaltet ist, werden die Zeichen erst allmählich wirksam, und klingen auch allmählich wieder ab.

... zu steile Flanken ...

TG502

Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlung geeignet ?

Lösung: Ein Tiefpassfilter.

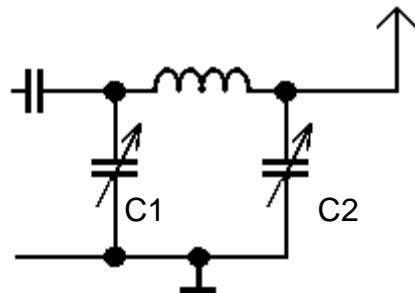

Ein Tiefpaß, der hier als Pi-Filter geschaltet ist.


Mit C1 und C2 lässt sich Resonanz und Anpassung an die Endstufe und an die Antenne einstellen.

Pi- Filter von seinem Aussehen, wie der griechische Buchstabe π .

TG503

Um Nachbarkanalstörungen zu minimieren
sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB

Lösung: höchstens 3 kHz betragen.

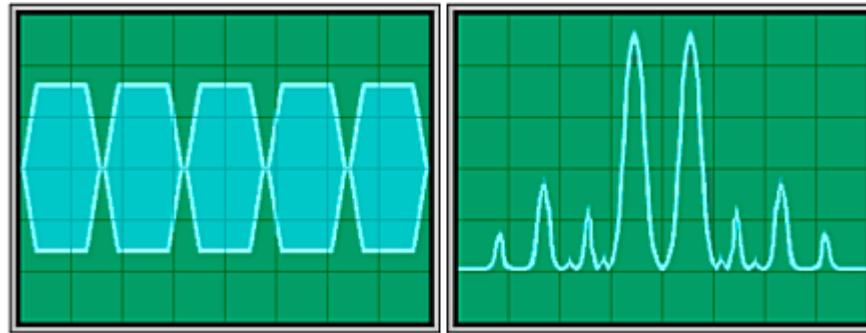

Wenn mehr als 3 kHz Bandbreite vorhanden sind,
beginnen Nachbarkanalstörungen.

Größere Überschreitungen:

Das Signal wird in den Modulationsspitzen begrenzt. (Bild links)



Die Spektrumanalyse zeigt zahlreiche Nebenprodukte. (Bild rechts)

Höchstens 3 kHz .

TG504

Welche Schaltung wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet ?

Lösung: Im roten Rahmen.

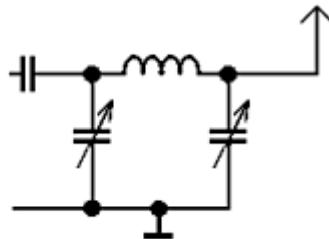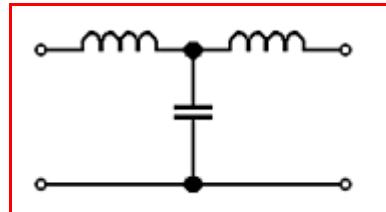

Oberwellenausstrahlung verhindert man mit einem Tiefpaß.

Tiefpässe sind so gebaut, daß sich der Kondensator nie in der Signal-Leitung (oben) befindet.

In allen anderen Antworten sind es Hochpässe,
bei denen der Kondensator in der Signalleitung ist.


Links der gefragte Tiefpass, und rechts ein gebräuchliches Pi-Filter,
wie es zwischen Sender-Endstufe und Antenne geschaltet wird.

Rot umrandet: Ein Tiefpaß.

TG505

Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders sollten die Signale zunächst

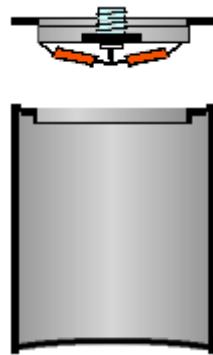Lösung: in eine künstliche 50Ω -Antenne eingespeist werden.



Eine Kunstantenne ist ein Sender-Abschlußwiderstand, der die Sende-Energie nicht nach außen dringen lässt. Sie wird in einem geschlossenen Abschirm-Gehäuse in Widerstände eingespeist, die die HF in Wärme umsetzen.


Das Bild zeigt eine Drückdeckel-Dose in deren Deckel eine HF-Buchse angebracht ist. Am Anschlußpin der HF-Buchse sind die Lastwiderstände gegen Masse angelötet.

Kunstantennen, (Dummy-Load) dienen zu Meßzwecken und zur Einstellung einer Senderstufe.

TG506

Welche Filtercharakteristik würde sich am besten für einen KW-Mehrband-Sender eignen ?

Lösung: Das angezeigte Filterdiagramm.

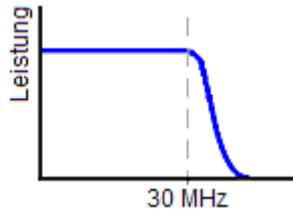

Ein Tiefpaßfilter.

Die Frequenzen aller Kurzwellenbänder sind durchzulassen.
Die Kurzwellenbänder enden bei 30 MHz.

Ein Filter das die Frequenzen oberhalb 30 MHz nicht durchläßt ist angebracht.

Die Wirkung eines Tiefpasses im Durchlaßdiagramm.

TH101 Was sind typische KW-Amateurfunksendeantennen ?

Lösung: Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Yagiantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne.

Für Kurzwellen	Für UHF / VHF	Für SHF
Delta-Loop	Yagi	Hornstrahler
Langdraht	Groundplane	Parabolspiegel
Groundplane	HB9CV-Antenne	Helix-Antenne
Yagi	Kreuzyagi	Groundplane
Dipol	Dipol-Antenne	Yagi-Antenne
Rhombus	Langyagi-Antenne	Langyagi-Antenne
Cubical-Quad	J-Antenne	Quad-Antenne
Windom-Antenne	Sperrtopf	Gruppenantennen
J-Antenne	Quad-Antenne	
W3DZZ	Helix-Antenne	

Gestockte Yagi, Gruppenantennen und Kreuzyagiantennen sind keine KW-Antennen.

TH102

Welche Antennenformen werden im VHF-UHF-Bereich bei den Funkamateuren in der Regel **nicht** verwendet ?

Lösung: Langdraht-Antenne


Für Kurzwellen	Für UHF / VHF	Für SHF
Delta-Loop	Yagi	Hornstrahler
Langdraht	Groundplane	Parabolspiegel
Groundplane	HB9CV-Antenne	Helix-Antenne
Yagi	Kreuzyagi	Groundplane
Dipol	Dipol-Antenne	Yagi-Antenne
Rhombus	Langyagi-Antenne	Langyagi-Antenne
Cubical-Quad	J-Antenne	Quad-Antenne
Windom-Antenne	Sperrtopf	Gruppenantennen
J-Antenne	Quad-Antenne	
W3DZZ	Helix-Antenne	

Im VHF und UHF- Bereich sind nur Antennen mit kleineren Abmessungen anzutreffen.

TH103

Welche magnetischen Antennen eignen sich für Sendebetrieb und strahlen dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld ab ?

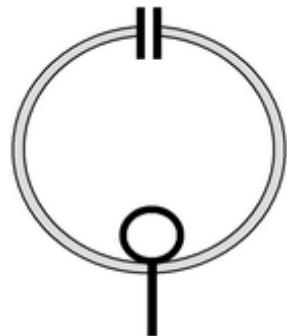Lösung: Magnetische Ringantennen mit einem Umfang von etwa $\lambda / 10$.



Prinzip einer Magnetringantenne.

Sie ist ein Schwingkreis mit einer Spule, die nur eine Windung hat. Oben sieht man den Schwingkreiskondensator, mit dem auf die exakte Frequenz abgestimmt wird.

Es wird vorwiegend die magnetische Komponente der Antenne wirksam. Im Strommaximum erfolgt über eine Koaxial-Kabel- Koppelspule die Speisung.

Die Antenne ist sehr schmalbandig - nur wenige kHz - und kann deshalb sehr wirkungsvoll Störungen ausblenden.

Ringantennen mit einem Umfang von etwa $\lambda / 10$.

TH104

Berechnen Sie die elektrische Länge eines $5 / 8 \lambda$ langen Vertikalstrahlers für das 10-m-Band (28,5 MHz).

Lösung: 6,58 m

Taschenrechner:	> Eingaben	= Ausgabe
<i>Lichtgeschwindigk.</i>	$> 300\,000 \text{ km/s}$	$= 300\,000$
<i>geteilt durch Frequenz</i>	$> 300 \text{ Mio m} \div 28,5 \text{ Mio Hz}$	$= 10,526 \text{ m}$
<i>1/8 davon</i>	$> 10,526 \text{ m} \div 8$	$= 1,316 \text{ m}$
<i>multipliziert mit 5</i>	$> 1,316 \text{ m} \cdot 5$	$= 6,579 \text{ m}$

Auch diese Antenne muß noch etwas verkürzt werden, weil kapazitive Einflüsse in ihrer Umgebung auf sie einwirken.

Ein Spule verlängert den Strahler zur Gesamtlänge von $\frac{3}{4}$ Wellenlänge, damit ein Fußpunktwiderstand von ca. 50 Ohm erreicht wird.

Der $\lambda 5 / 8$ -Strahler erreicht einen Gewinn von ca. 3 dB über Dipol.

TH105 Sie wollen verschiedene Antennen testen, ob sie für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-m-Band geeignet sind. Man stellt Ihnen jeweils drei Antennen zur Verfügung. Welches Angebot wählen sie, um nur die drei **besonders** geeigneten Antennen testen zu müssen?

Lösung: Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne.

Für Kurzwellen

Delta-Loop

Langdraht

Groundplane

Yagi

Dipol

Rhombus

Cubical-Quad

Windom-Antenne

J-Antenne

W3DZZ

Für UHF / VHF

Yagi

Groundplane

HB9CV-Antenne

Kreuzyagi

Dipol-Antenne

Langyagi-Antenne

J-Antenne

Sperrtopf

Quad-Antenne

Helix-Antenne

Für SHF

Hornstrahler

Parabolspiegel

Helix-Antenne


Groundplane

Yagi-Antenne

Langyagi-Antenne

Quad-Antenne


Gruppenantennen

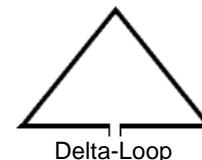

Delta-Loop



Dipol

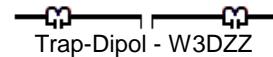


Trap-Dipol - W3DZZ

Besonders für 80-m geeignet sind Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne.

TH106 Welche Antenne gehört **nicht** zu den symmetrischen Antennen ?

Lösung: Groundplane.

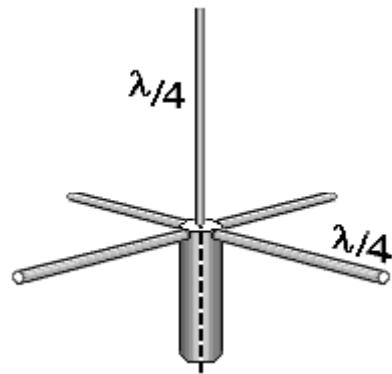

Symmetrische Antennen haben in der Regel zwei gleichlange Elemente oder Elementhälften.

Ihre Speisung über Koaxialkabel erfordert die Zwischenschaltung eines Symmetriergliedes.


Die unsymmetrische Groundplane-Antenne weist nicht diese Gleichheit der Strahler auf.

Sie lässt sich ohne Symmetrierglieder leichter an Koaxialkabel anpassen.

Die **Groundplane** ist nicht symmetrisch. **Vorsicht ! Eine „NICHT-Frage“.**

TH107 Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleichlangen Drahtstücken besteht ?

Lösung: Delta-Loop-Antenne

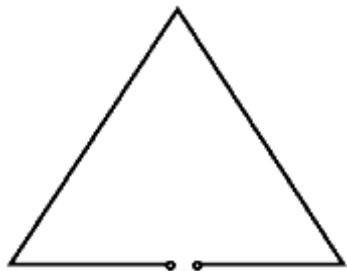


Sie sieht aus, wie der griechische Buchstabe Δ (Delta).

Und sie beschreibt einen Loop = eine Windung.

Eine sehr beliebte Antenne.

TH108 Bei welcher Länge hat eine Vertikalantenne die günstigsten Strahlungseigenschaften ?

Lösung: $5 \lambda/8$

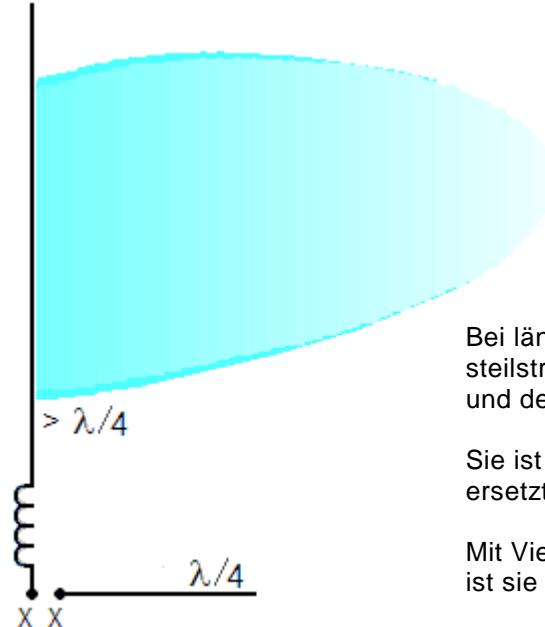

Bei längeren Antennen als $5/8\lambda$ bildet sich eine weitere steilstrahlendere Strahlungskeule im Diagramm aus, und deren Energie geht verloren.

Sie ist eigentlich $6/8$ Lambda lang, eine Spule ersetzt das letzte nichtstrahlende Achtel.


Mit Viertelwellenlangen Radials versehen ist sie recht gewinnbringend. - ca. 3 dBd.

ca. 3 dBd Gewinn.

TH109

Eine Vertikalantenne erzeugt

Lösung: einen flachen Abstrahlwinkel.

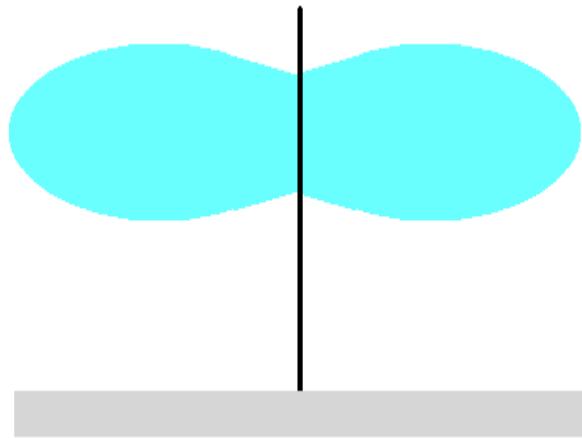


Der flache Abstrahlwinkel begünstigt ihr DX-Verhalten.

Der flache Abstrahlwinkel ermöglicht günstige Reflexion an der Ionosphäre für große Distanz (DX).

TH110

Sie wollen eine Zweibandantenne für 160 und 80 m selbst bauen.
Welche der folgenden Antworten enthält die richtige Drahlänge l
zwischen den Schwingkreisen und die richtige Resonanzfrequenz f_{res} der Kreise ?

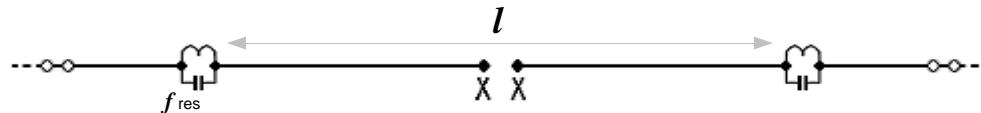Lösung: l beträgt zirka 40 m, f_{res} liegt bei zirka 3,65 MHz.



Eine halbe Wellenlänge für 80 m = 40 m. Das muß auch die Länge zwischen den Sperrkreisen sein.


Und die Sperrkreise sind für die Mittenfrequenz des 80-m-Bandes zu bemessen - also für 3,65 MHz. Für das 80m-Band endet hier also der strahlende Teil der Antenne.

Die kurzen Drähte außerhalb der Traps bringen die Antenne auf 160m in Resonanz.

Das schimpft sich "Trap-Dipol". Trap = Falle.

TH11 Die elektrischen Gegengewichte einer Ground-Plane-Antenne bezeichnet man auch als

Lösung: Radiale.

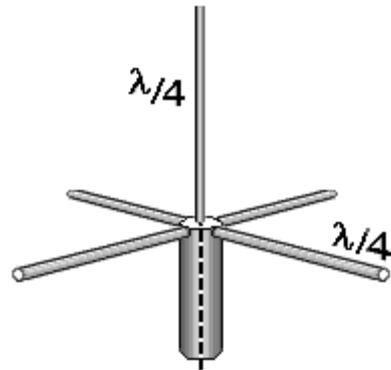

Die Radiale ergänzen die Antenne zu einem Halbwellenstrahler. Radiale heißen sie, weil sie radial vom Strahler weg angeordnet sind. Sie bilden ein Erdnetz nach.

Der Strahler und die Radiale dieser Groundplane sind je eine Viertel-Wellenlänge lang.

Symmetrische Antennen haben in der Regel zwei gleichförmige Elementhälften.

Ihre Speisung über Koaxialkabel erfordert die Zwischenschaltung eines Symmetriergliedes.

Unsymmetrische Antennen wie diese weisen nicht diese Gleichheit der Strahler auf.

Sie lassen sich ohne Symmetrierglieder direkt an unsymmetrisches Koaxialkabel anschließen.


Sie sind radial vom Strahler weg angeordnet.

TH112


Das folgende Bild enthält eine einfache Richtantenne.

Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer Reihenfolge lauten

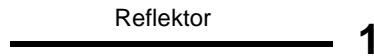Lösung: 1 Reflektor, 2 Strahler und 3 Direktor.



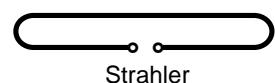Die Speisung erfolgt am Faltdipol als Strahler.



2

Der Reflektor ist länger als der Strahler.



3

Direktoren bestimmen wo es lang geht.
Die Strahlungsrichtung ist die Richtung:
Strahler → Direktor.




Erfinder sind die Japaner Yagi und Uda - und so wird die Antenne auch Yagi genannt.

TH113

An welchem Element einer Yagi-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung ?

Sie erfolgt am

Lösung: Strahler

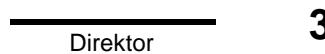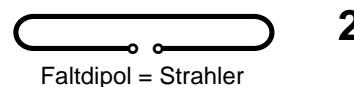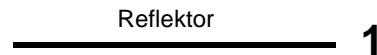


Die Speisung erfolgt
am Faltdipol als Strahler.

Am Strahler ist der Speisepunkt.

TH201

Welche elektrische Länge muss eine Dipolantenne haben,
damit sie in Resonanz ist ?

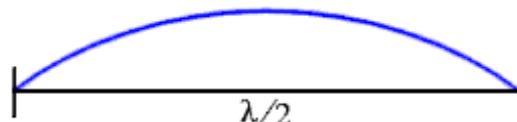Lösung: Sie muß ein ganzzahliges Vielfaches von $\lambda/2$ betragen ($n \cdot \lambda/2$, $n = 1, 2, 3\dots$).



In einer Halbwelle ist die gesamte Information
einer hochfrequenten Welle enthalten. Der Halbwellenstrahler
ist folglich die realisierbare Bezugsantenne mit 0-dB- Gewinn.


Die Antenne darf mehrere Halbwellen lang sein.

Eine theoretische, nicht realisierbare, kugelförmig strahlende
Antenne, die zu Berechnungszwecken herangezogen wird,
ist der Isotropstrahler, dessen Feldstärke um 2,15 dB geringer ist.

$$n \text{- mal } \lambda/2 = \text{alle Vielfachen von } \lambda/2 .$$


TH202 Welches Strahlungsdiagramm ist der Antenne richtig zugeordnet ?

Lösung: Dipol

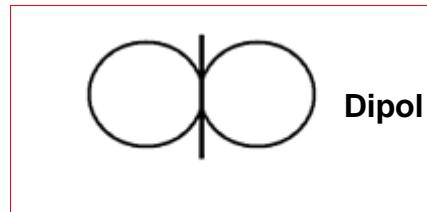

Dipol

Nur dieses Diagramm ist richtig !

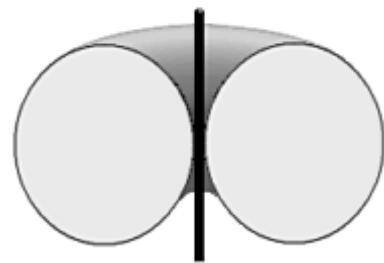


Ein Fahrradschlauch wurde um den Dipol gewickelt . . .
So stellen wir uns das bildlich vor !

Gesucht wird das rot Umrandete.

TH203

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat die Groundplane ?

Lösung: ca. 30 ... 50 Ω

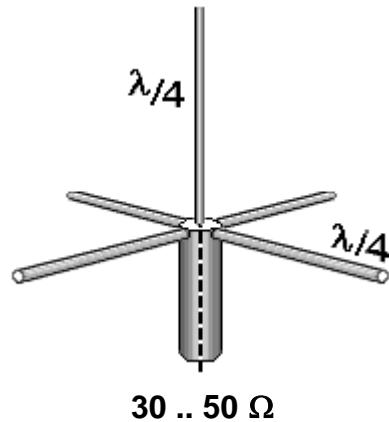

30 Ω - Das kommt dann in Frage, wenn die Radiale wie bei der Antenne auf dem Bild, horizontal angebracht sind.


Strahler und Radiale koppeln weniger kapazitiv, wenn man die Radiale auf 135° vom Strahler nach unten neigt.

Durch diese Maßnahme steigt der Fußpunktwiderstand auf ca. 50 Ω .

TH204

Die Impedanz in der Mitte eines Halbwellendipols beträgt
je nach Aufbauhöhe ungefähr

Lösung: ca. 40 bis 80 Ω

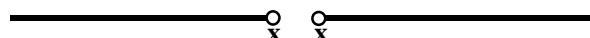

40 bis 80 Ω


Strahler und Erdoberfläche koppeln weniger kapazitiv,
wenn sich die Antenne weiter vom Erdboden entfernt befindet.

Die Impedanz steigt damit an.

TH205

Ein Faltdipol hat einen Eingangswiderstand von ungefähr

Lösung: 240Ω

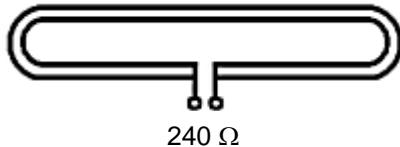

Gegenüber einem gestreckten Dipol verteilen sich im Faltdipol Ströme und Spannungen wie in einem Aufwärtstransformator, der die Spannung verdoppelt, bei halbem Strom.

Denn der Faltdipol hat „die doppelte Windungszahl“ gegenüber dem gestreckten Dipol.


Daraus resultiert der Fußpunktwiderstand von ca. 240 Ohm.

Doppelte Spannung, halber Strom ergibt ein Verhältnis des Eingangswiderstandes von 1 zu 4.

TH206

Ein Halbwelldipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte

Lösung: stromgespeist.

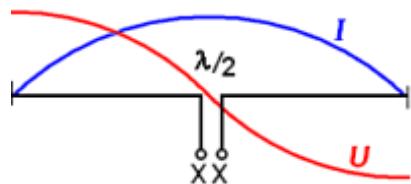

Am Ende einer Leitung kann kein Strom fließen.

So bildet sich denn auch zur Mitte der Halbwelle ein **Strombauch I**,
und ein **Spannungsknoten U** aus,
und an den Enden kehren sich die Verhältnisse um.

Die Bezeichnungen (Knoten und Bauch) haben sie von ihrem Aussehen,
und sollen viel oder wenig Strom bzw. Spannung symbolisieren.

Strom und Spannung haben eine Phasenverschiebung von 90 Grad,
wie auch bei den Schwingkreisen.


Und wo viel Strom und wenig Spannung ist, ist der Widerstand klein.
Man bezeichnet die Speisung der Antenne deshalb als stromgespeist.

Gespeist dort, wo der Strom groß ist.

TH207

Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird ?

Lösung: 95 %.

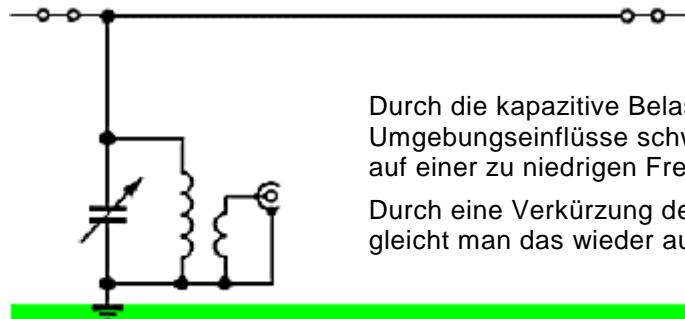


Durch die kapazitive Belastung mit der Erde und durch andere Umgebungseinflüsse schwingt die Antenne auf einer zu niedrigen Frequenz.

Durch eine Verkürzung des Strahlers gleicht man das wieder aus.

V_k = Verkürzungsfaktor: Die Antenne muß kürzer sein.

TH208 Das Bild enthält verschiedene UKW- Vertikalantennen. In welcher der folgenden Zeilen ist die entsprechende Bezeichnung der Antenne richtig zugeordnet ?

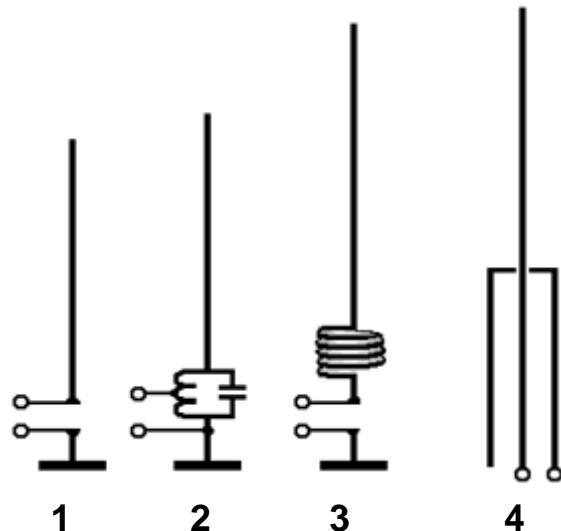Lösung: Bild 1 zeigt einen $\lambda/4$ -Vertikalstrahler (Viertelwellenstab).



1) = Richtig ist nur der $\lambda/4$ -Vertikalstrahler.


(Viertelwellenstab) kommt nur in der richtigen Antwort vor.

TH209

Das Bild enthält verschiedene UKW- Antennen.

Welche der folgenden Antworten ist richtig ?

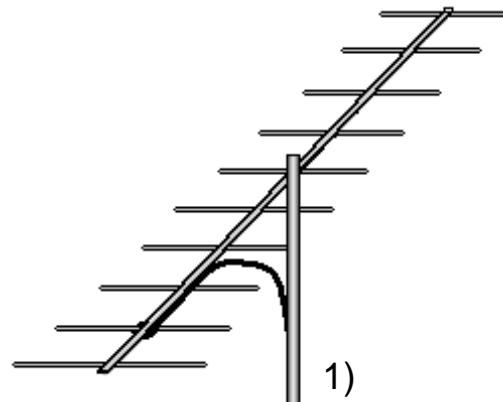Lösung: Bild 1 zeigt eine horizontal polarisierte Yagi-Antenne.




Die weiteren Bilder sind [vertikal polarisierte
Antennen oder Kreuzyagis](#).

Horizontale Yagi- Richtantenne.

TH210 Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im KW-Bereich

Lösung: kann eine beliebige Länge haben.

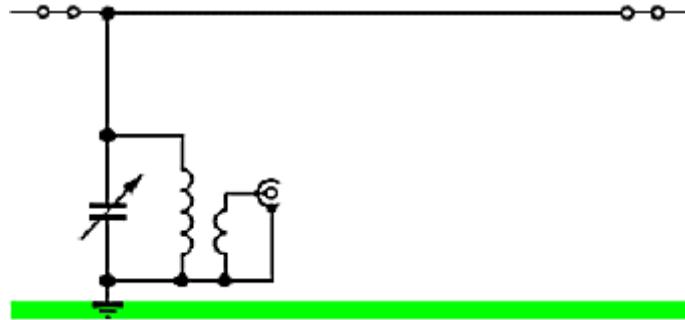

Sie wird mittels Spule verlängert,
oder mit Anpaß- oder Transformationsgliedern (Balun) elektrisch
angepaßt.

Kann beliebig lang sein.

TH301

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden.
Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels ?

Lösung: 6 dB

$$dB = \text{Leistungsverhältnis} \cdot \log \cdot 10$$

Leistungsverhältnisse :

1 dB = 1,259- fache Leistungsverstärkung

2 dB = 1,585- fache Leistungsverstärkung

3 dB = 2- fache Leistungsverstärkung

6 dB = 4- fache, (6-dB = eine S-Stufe)

9 dB = 8- fache Leistungsverstärkung

10 dB = 10- fache Leistungsverstärkung

20 dB = 100- fache Leistungsverstärkung

30 dB = 1000- fache Leistungsverstärkung

40 dB = 10 000- fache Leistungsverstärkung

50 dB = 100 000- fache Leistungsverstärkung

60 dB = 1000 000- fache Leistungsverstärkung

70 dB = 10 000 000- fache Leistungsverstärkung

Dezi -Bel kann man einfach zusammenzählen: Angenommen es sei 14 dB :

10 dB ist = 10-fach

+ 3 dB = verdoppelt = 20-fach

multipliziert mit 1,259 (1 dB) = 25,18-fach

Ohm'sche, kapazitive und induktive Verluste bestimmen die Kabeldämpfung.

TH302

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden.
Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels ?

Lösung: 10 dB

$$dB = \text{Leistungsverhältnis} \cdot \log \cdot 10$$

Leistungsverhältnisse :

1 dB = 1,259- fache Leistungsverstärkung

2 dB = 1,585- fache Leistungsverstärkung

3 dB = 2- fache Leistungsverstärkung

6 dB = 4- fache, (6-dB = eine S-Stufe)

9 dB = 8- fache Leistungsverstärkung

10 dB = 10- fache Leistungsverstärkung

20 dB = 100- fache Leistungsverstärkung

30 dB = 1000- fache Leistungsverstärkung

40 dB = 10 000- fache Leistungsverstärkung

50 dB = 100 000- fache Leistungsverstärkung

60 dB = 1000 000- fache Leistungsverstärkung

70 dB = 10 000 000- fache Leistungsverstärkung

Dezi -Bel kann man einfach zusammenzählen: Angenommen es sei 13 dB :

$$\begin{array}{lcl} 10 \text{ dB ist} & & = 10\text{-fach} \\ + 3 \text{ dB} = \text{verdoppelt} & & = 20\text{-fach} \end{array}$$

Ohm'sche, kapazitive und induktive Verluste bestimmen die Kabeldämpfung.

TH303

Eine HF-Ausgangsleistung von 100 W wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 W bei einem Stehwellenverhältnis von 1:1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung ?

Lösung: 3 dB

$$dB = \text{Leistungsverhältnis} \cdot \log \cdot 10$$

Leistungsverhältnisse :

1 dB = 1,259- fache Leistungsverstärkung

2 dB = 1,585- fache Leistungsverstärkung

3 dB = 2- fache Leistungsverstärkung

6 dB = 4- fache, (6-dB = eine S-Stufe)

9 dB = 8- fache Leistungsverstärkung

10 dB = 10- fache Leistungsverstärkung

20 dB = 100- fache Leistungsverstärkung

30 dB = 1000- fache Leistungsverstärkung

40 dB = 10 000- fache Leistungsverstärkung

50 dB = 100 000- fache Leistungsverstärkung

60 dB = 1000 000- fache Leistungsverstärkung

70 dB = 10 000 000- fache Leistungsverstärkung

Dezi -Bel kann man einfach zusammenzählen: Angenommen es sei 12 dB :

6 dB ist = 4-fach

4-fach x 4fach = 16-fach

Ohm'sche, kapazitive und induktive Verluste bestimmen die Kabeldämpfung.

TH304

Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig ?

Lösung: 0 dBm entspricht 1mW; 3 dBm entspricht 2mW; 20 dBm entspricht 100mW;

$$\text{Milliwatt} = 10^{\frac{dBm}{10}} ; \quad \text{Pegel} = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0}$$

dB- Milliwatt**0 dBm = 1 Milliwatt**

1 dBm = 1,258 Milliwatt

2 dBm = 1,584 Milliwatt

3 dBm = 2 Milliwatt

6 dBm = 4 Milliwatt

9 dBm = 8 Milliwatt

10 dBm = 10 Milliwatt (0,01 Watt)

20 dBm = 100 Milliwatt (0,1 Watt)

30 dBm = 1000 Milliwatt (1 Watt)

40 dBm = 10 000 Milliwatt (10 Watt)

usw . . .

dBm = dB-Milliwatt • Es ist das gleiche Rechenverfahren, wie bei allen dB-Werten, nur eben in Milliwatt.

TH305 Welche Dämpfung hat ein 25 m langes Koaxkabel vom Typ Aircell 7 bei 145 MHz ?
(siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

Lösung: 1,9 dB

Zwei einander ähnliche Fragen gibt es - also:

Das Diagramm in der Formelsammlung benutzen,
oder diese beiden Ergebnisse auswendig können:


Aircell 7	25 m =	145 MHz	1,9 dB
RG 58	20 m =	29 MHz	1,8 dB

Formelsammlung benutzen geht so:

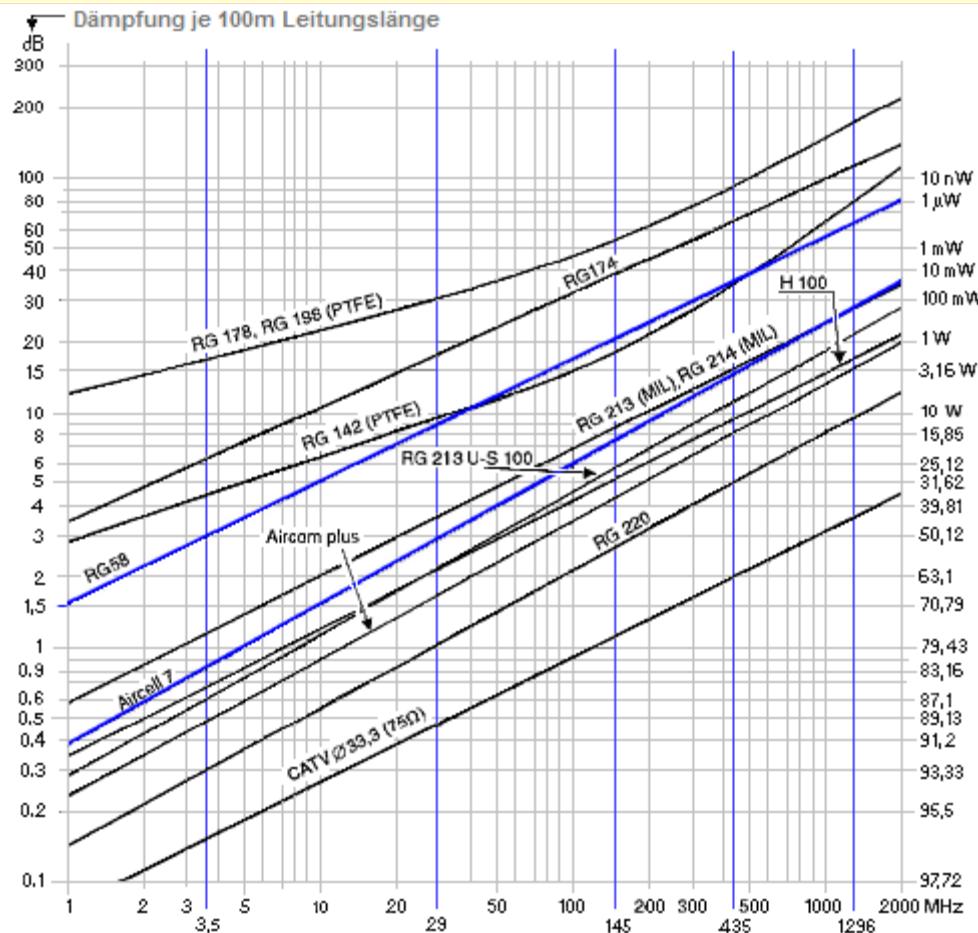- 1) Anhand des Kabeldämpfungs-Diagramms wird der Dämpfungswert für 100m festgestellt.
- 2) Ich stelle beispielsweise für mein Aircell-7 Kabel die Dämpfung mit 15 dB auf 435 MHz fest.
- 3) 15 dB geteilt durch die 100 (Meter) = $0,15 \text{ dB} \times \text{der Länge meines 20-m langen Kabels}$.
- 4) Zum Ergebnis: Nun also $0,15 \times 20\text{-m} = 3 \text{ dB}$ •
Von meinen 35 W erreichen nur noch 17,5 Watt meine Antenne.

Kabeldämpfungs-Diagramm in TH305a

Die bei der Prüfung beigegebene Formelsammlung benutzen.



Die hier aufgeführten Werte entsprechen der Leistung, die am Ende eines 100-m langen Kabels, von 100 Watt noch übrig sind !!!

So kommen z. B. auf 435 MHz von meinen 100 Watt, am Ende des 100-m langen Kabels vom Typ Aircell-7 - nur noch 3,16 Watt an.

Bei RG-58 sind es gar nur noch 50 mW.

Eine Formelsammlung wird Ihnen zur Prüfung beigegeben. Darin ist auch dieses Diagramm enthalten.

TH306

Welche Dämpfung hat ein 20 m langes Koaxkabel vom Typ RG 58 bei 29 MHz ?
(siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

Lösung: 1,8 dB

Zwei einander ähnliche Fragen gibt es - also:

Das Diagramm in der Formelsammlung benutzen,
oder diese beiden Ergebnisse auswendig können:


Aircell 7 25 m = 145 MHz 1,9 dB
RG 58 20 m = 29 MHz 1,8 dB

Formelsammlung benutzen geht so:

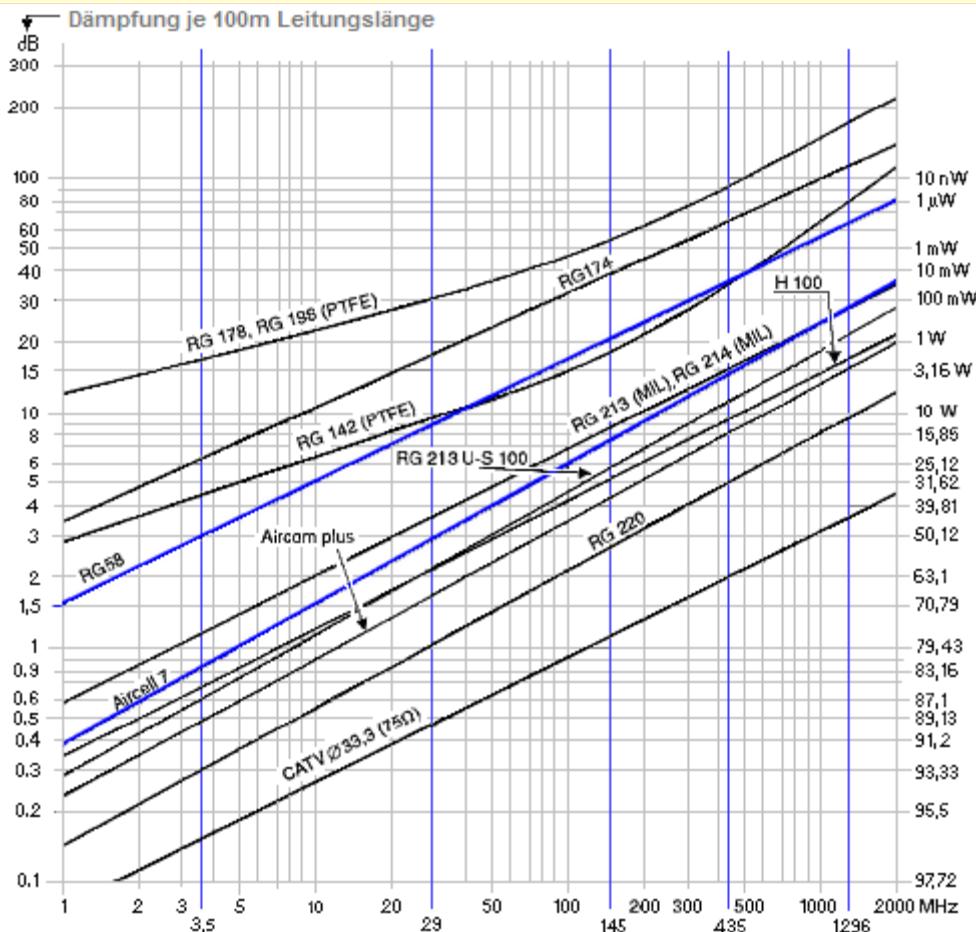- 1) Anhand des Kabeldämpfungs-Diagramms wird der Dämpfungswert für 100m festgestellt.
- 2) Ich stelle beispielsweise für mein Aircell-7 Kabel die Dämpfung mit 15 dB auf 435 MHz fest.
- 3) 15 dB geteilt durch die 100 (Meter) = $0,15 \text{ dB} \times \text{der Länge meines 20-m langen Kabels}$.
- 4) Zum Ergebnis: Nun also $0,15 \times 20\text{-m} = 3 \text{ dB}$ •
Von meinen 35 W erreichen nur noch 17,5 Watt meine Antenne.

Kabeldämpfungs-Diagramm in TH306a

Die bei der Prüfung beigegebene Formelsammlung benutzen.



Die hier aufgeführten Werte entsprechen der Leistung, die am Ende eines 100-m langen Kabels, von 100 Watt noch übrig sind !!!

So kommen z. B. auf 435 MHz von meinen 100 Watt, am Ende des 100-m langen Kabels vom Typ Aircell-7 - nur noch 3,16 Watt an.

Bei RG-58 sind es gar nur noch 50 mW.

Eine Formelsammlung wird Ihnen zur Prüfung beigegeben. Darin ist auch dieses Diagramm enthalten.

TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung

Lösung: ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluß.

HF- Bereich meint den Bereich der Kurzwellen, wo sich Ungenauigkeiten einer Leitung noch kaum auswirken.


Fertigungstoleranzen bei der Herstellung preiswerter Kabel machen sich schon bei VHF in geringem Maße bemerkbar.

Je höher die Frequenz dann wird,
umso hochwertiger sollte daher das Kabel sein.

Wird die Leitung nämlich um eine Ecke gebogen,
ändern billige Kabel gern ihren Wellenwiderstand.
Und das umso mehr, je höher die Frequenz wird.

TH308 Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von

Lösung: 50, 60 und 75 Ω auf.

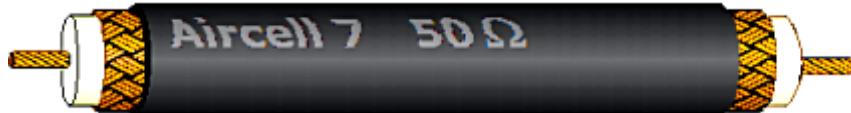

Amateurfunksender werden überwiegend mit 50-Ohm-Kabel betrieben.


UKW Rundfunk und Fernsehen benutzen 60- und 75-Ohm-Kabel.

Amateurfunksender werden überwiegend mit 50-Ohm-Kabel betrieben.

TH309

Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel ?

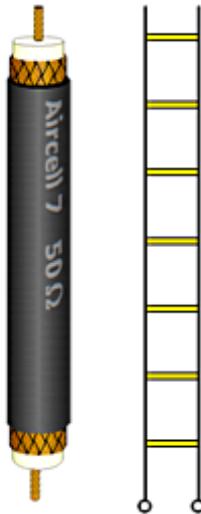Lösung: Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.



Die Dämpfungswerte der "Hühnerleiter" genannten Zweidrahtleitung sind die kleinsten.

Die Drähte sind weit auseinander, das sichert hohe Spannungsfestigkeit.

Es fällt der größte Teil der kapazitiven Verluste weg, die ein Koaxialkabel aufweist.

Mit zunehmendem Abstand der Drähte wächst der Wellenwiderstand.
Werte um 300-Ohm 600-Ohm sind gebräuchlich.


Ein Nachteil: Sie strahlen doch etwas von der Energie in ihre Umgebung, und sind gegen Umgebungseinflüsse empfindlicher als Koaxialkabel.

Hühnerleiter = geringe Dämpfung, Hochspannungsfest.

TH310

Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch ?

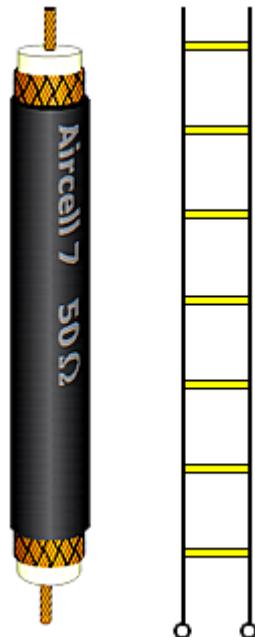Lösung: Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.



Unsymmetrisch sind z.B. Koaxialkabel wie ganz links.

Symmetrisch sind Leitungen, die zwei gleiche Leiter mit einem gleichbleibenden Abstand voneinander haben.

Wie z.B. die Hühnerleiter oder dieses Flachbandkabel:



Die Dämpfungswerte der "Hühnerleiter" genannten Zweidrahtleitung sind die kleinsten.

Die Drähte sind weit auseinander, das sichert hohe Spannungsfestigkeit.

Es fällt der größte Teil der kapazitiven Verluste weg, die ein Koaxialkabel aufweist.

Mit zunehmendem Abstand der Drähte wächst der Wellenwiderstand. Werte um 300-Ohm 600-Ohm sind gebräuchlich.

Unsymmetrisch sind z. B. Koaxialkabel.

TH311 Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindungen zwischen Einrichtungen der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden ?

Lösung: Hochwertige Koaxialkabel.



Wann ist ein Koaxialkabel hochwertig ?

Zwei Faktoren bestimmen wesentlich, ob ein Koax-Kabel als hochwertig zu betrachten ist:


- 1. Das Schirmungsmaß.** Damit ist gemeint, wieviel der zu übertragenden Energie aus dem Kabel nach außen dringen, und andere hochfrequente Einrichtungen stören kann.
Hier gibt es Kabel mit doppelter Abschirmung, deren Außenleiter aus Kupferfolie und einem Abschirmgeflecht besteht, welches die Folie umschließt.
Dämpfungsmaße bis 90 dB werden damit erreicht.
(Von einem Watt dringt noch 0,000 000 001 Watt durch).
- 2. Dämpfungsverluste.** Schon die Drahtstärke bestimmt sie mit, denn je dünner Kabelinnen- und Außenleiter sind, umso größer ihr ohmscher Widerstand.
Ein zweiter Gesichtspunkt ist die Kapazität, die zwischen Kabelinnen- und Außenleiter vorhanden ist. Diese Kapazität legt einen kleinen Teil der Hochfrequenz an Masse.
Solange die Kapazität klein gehalten werden kann, z.B. dadurch daß die beiden Leiter durch hochwertige Isolatoren auf Abstand gehalten werden, bleiben die Verluste in erträglichen Grenzen. Teflon ist ein verlustarmer Isolator, gefolgt von PE-Schaum. Vollmaterial schneidet am schlechtesten ab.

Innerhalb der Geräte werden kurze, dünne Koaxialkabel mit Durchmessern von ca. 2....4 -mm verlegt.

TH312

Welches der folgenden Koaxsteckverbinder systeme ist für sehr hohe Frequenzen (70-cm-Band) und hohe Leistungen am besten geeignet ?

Lösung: N

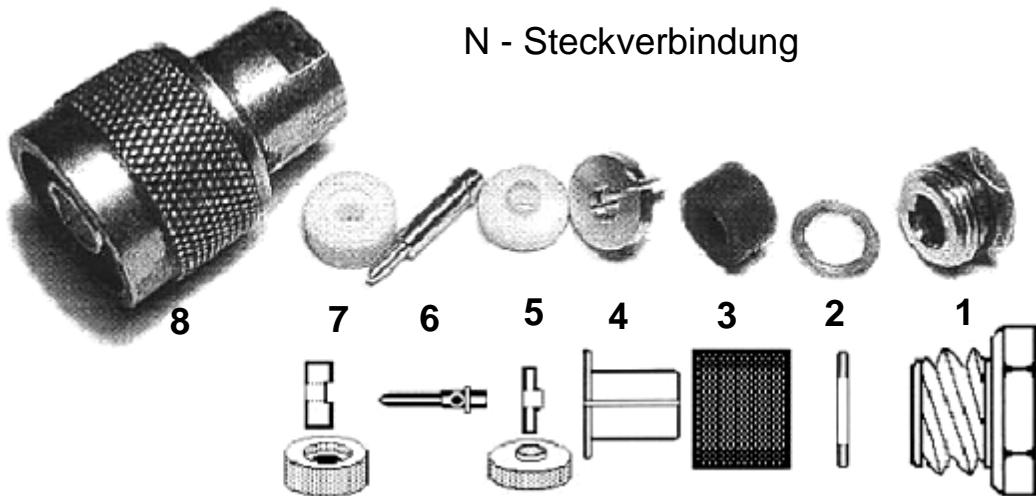

- 1) Gewindeverschluß
- 2) Unterlegscheibe
- 3) Gummi- Quetschdichtung
- 4) Flanschhülse
- 5) Teflon- Isolierstück
- 6) Steckerpin
- 7) Teflon- Isolierstück
- 8) Steckergehäuse

Im Bild ist unten die Reihenfolge der Teile zur Steckermontage aufgezeigt
(Beginnend mit 1).


Vom Fachhändler erhält man auf Wunsch eine genaue Montageanleitung.

N- Norm: Das ergibt eine zugfeste, für UHF hochwertige und wasserdichte Verbindung.

TH401

Bei welchem Stehwellenverhältnis (VSWR) ist eine Antenne am besten an die Leitung angepaßt ?

Lösung: 1

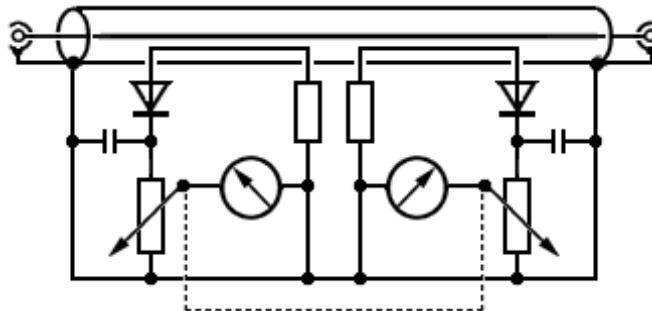

Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung - das VSWR. Eingefügt zwischen Senderausgang und Antenne wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Der linke Meßzweig erfaßt den (möglichst nicht) vorhandenen Rücklauf:
Das Meßinstrument zeigt deshalb möglichst keinen Rücklauf an.


Der rechte Zweig ist der Vorlaufzweig: Das Doppelpotentiometer wird so eingestellt, daß das rechte Meßinstrument genau Vollausschlag anzeigt.

Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke,
VSWR-Meter, Reflektometer usw . . .

VSWR = Valence of Standing Wave Ratio = Stehwellenverhältnis. • VSWR 1 bedeutet: Perfekte Anpassung.

TH402 Fehlanpassungen oder Beschädigungen von HF-Übertragungsleitungen

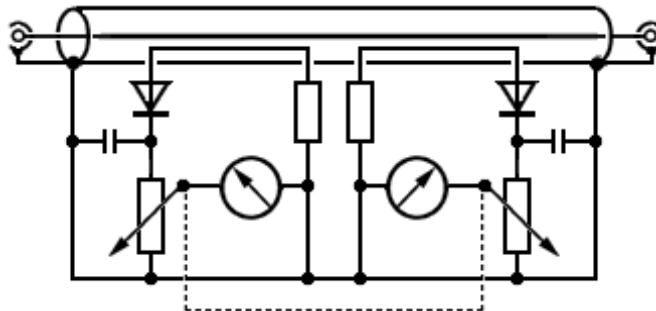Lösung: führen zu Reflexionen des übertragenen HF-Signals und einem erhöhten VSWR.



Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung - das VSWR. Eingefügt zwischen Senderausgang und Antenne wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Der linke Meßzweig erfaßt den (möglichst nicht) vorhandenen Rücklauf:
Das Meßinstrument zeigt deshalb möglichst keinen Rücklauf an.


Der rechte Zweig ist der Vorlaufzweig: Das Doppelpotentiometer wird so eingestellt, daß das rechte Meßinstrument genau Vollausschlag anzeigt.

Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke,
VSWR-Meter, Reflektometer usw . . .

Fehlanpassung ist erkennbar mit einem Stehwellenmeßgerät.

TH403 Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird ?

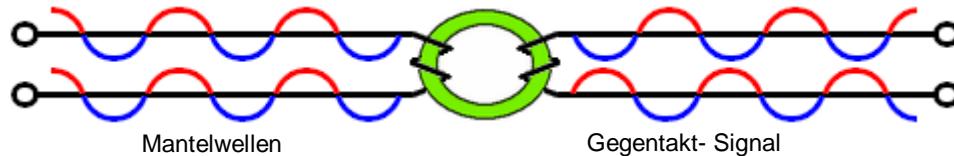Lösung: Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.



Die Antenne schiebt in eine etwas verkehrte Richtung.


Das Kabel transportiert Gleichtaktsignale (Mantelwellen)
und fängt seinerseits zu strahlen an.

Mantelwellen werden durch Mantelwellendrosseln zu
Gegentaktsignalen gewandelt, und so minimiert.

"Die Antenne schiebt", sagt man.

TH404 Ein symmetrischer Halbwellendipol wird direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender gespeist. Das Kabel ist senkrecht am Haus entlang verlegt und verursacht geringe Störungen. Um das Problem weiter zu verringern, empfiehlt es sich

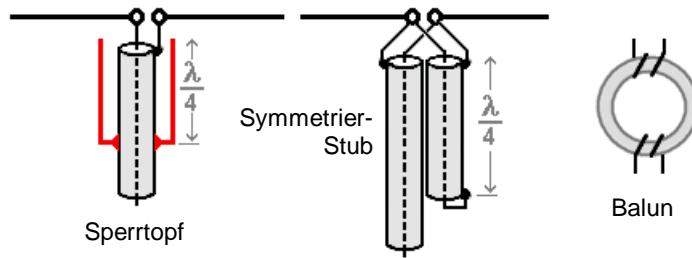Lösung: den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.




Außer mit einem Balun kann die Speisung der Antenne auch mit den hier vorgestellten Symmetriergliedern symmetriert werden.

TH405

Auf einem Ferritkern sind etliche Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Diese Anordnung kann dazu dienen

Lösung: Mantelwellen zu dämpfen.

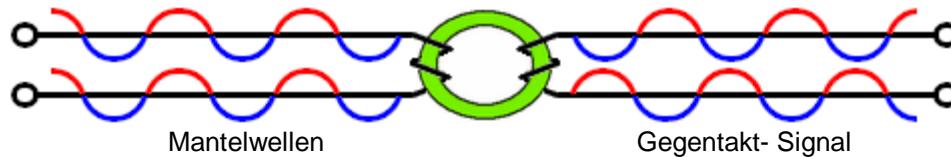

Das Kabel transportiert Gleichtaktsignale (Mantelwellen) und fängt seinerseits zu strahlen an. Mantelwellendrosseln bzw. Trafos dämpfen die Mantelwellen.

Wenn die HF auf die Außenhaut des Koax-Schirms gelangt, spricht man von Mantelwellen.

Mantelwellen dämpfen.

TH406

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3.
Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt,
wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt ?

Lösung: 25 W.

reeller Widerstand $R_2 = \text{SWR} \cdot Z$

Gesucht wird der reelle Widerstand R_2 , der momentan an der Antenne herrscht :

$$R_2 = \text{SWR} \cdot Z \quad 3 \cdot 50 \text{ Ohm} \quad = 150 \text{ Ohm}$$

Reflexionsfaktor $r = (R_2 - Z) \div (R_2 + Z)$

Gesucht wird nun der Reflexionsfaktor r :

$$\begin{aligned} r &= R_2 - Z & 150 \text{ Ohm} - 50 \text{ Ohm} &= \frac{100}{200} \text{ geteilt durch:} \\ R_2 + Z && 150 \text{ Ohm} + 50 \text{ Ohm} &= 200 ; \text{ Reflexionsfaktor } = 0,5 \end{aligned}$$

Rückflußfaktor Prück = $r^2 \cdot P_{\text{vorlauf}}$ ($P_{\text{vor}} 100 \text{ W}$)


$$\begin{aligned} \text{Rückflußfaktor} &= r^2 \cdot \text{Vorlauf} & (0,5^2 = 0,25) \cdot 100 \text{ Watt} &= 25 \% \\ \text{Rücklaufleistung} && &= 25 \text{ Watt} \\ \text{Leistung an der Antenne} && &= 75 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Rücklauffaktor: Bei r^2 handelt es sich sich um r zum Quadrat - also r mal r .

TI101

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Funkwellenausbreitung am Tage ?

Lösung: Die D-, E-, F1- und F2-Schicht.

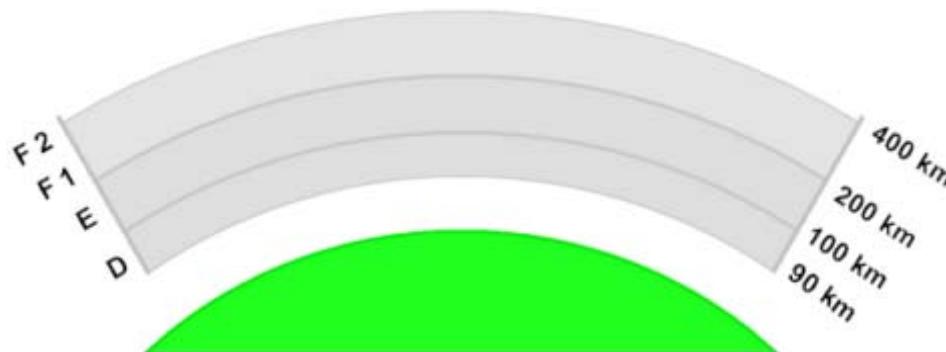


Weil tagsüber die Sonne auf die Schichten der Ionosphäre einwirkt, werden die Schichten aktiviert.

Es sind alle Schichten der Ionosphäre: Die D-, E-, F1- und F2-Schicht.

TI102

Welche ionosphärischen Schichten
bestimmen die Fernausbreitung in der Nacht ?

Lösung: Die F2-Schicht.

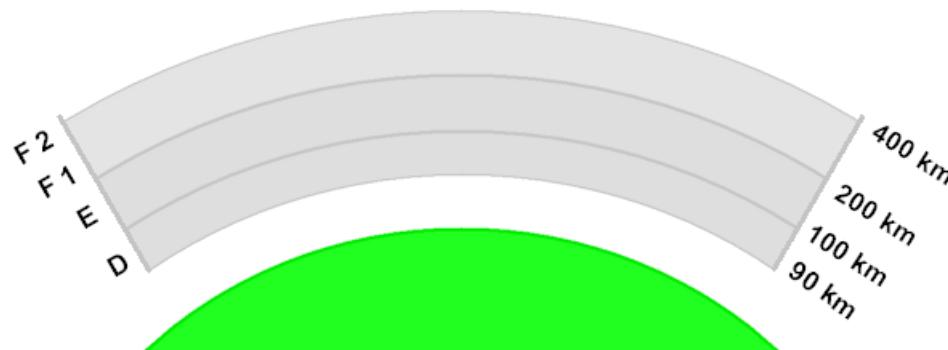


Nachts ist die Strahlung der Sonne so weit abgesunken,
sodaß nur die äußere Schicht der Ionosphäre
noch aktiv sein kann.
Tiefer angesiedelte Schichten können weltweiten
DX-Verkehr nicht mehr behindern.

F2 - die „Nachtschicht“.

TI103

In welcher Höhe befinden sich die für die Fernausbreitung (DX) wichtigen ionosphärischen Schichten? Sie befinden sich in ungefähr

Lösung: 200 bis 500 km Höhe.

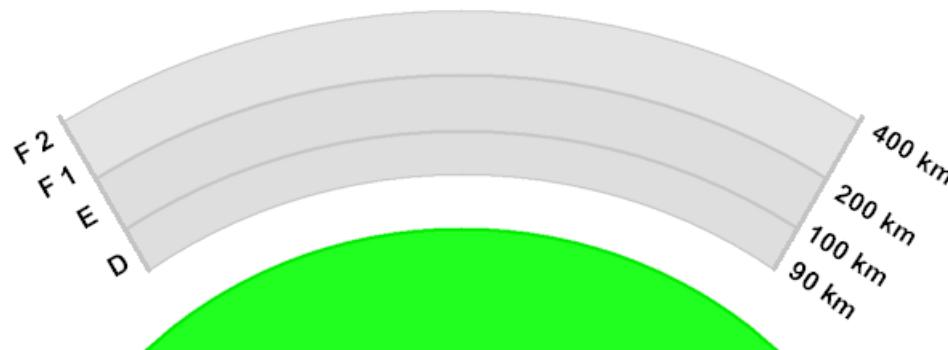

Die Ionosphäre darf man sich vorstellen,
wie die Stimmungen einer launischen Schwiegermutter.

Man kann nur ungefähre Höhenangaben machen.


Die Übergänge von einer zur
anderen Schicht variieren recht kräftig.

Je nach molekularer Momentan- Struktur.

TI104

Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die Fernausbreitung ?

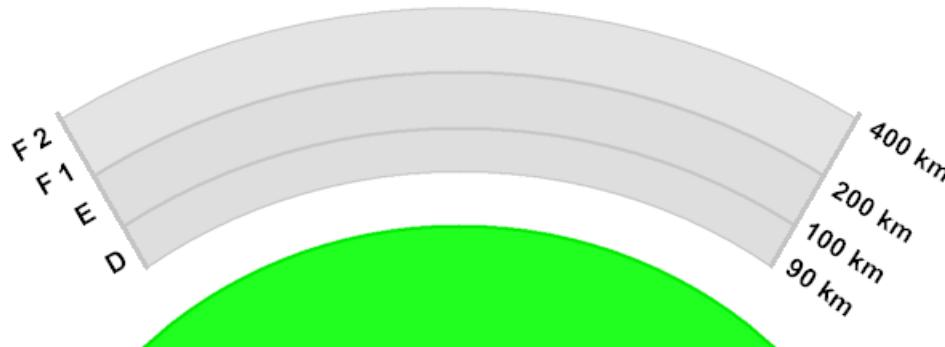Lösung: Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160-m-Band.



Naturgemäß sendet die Sonne tagsüber die größte Menge - auch an UV-Strahlung aus. Dadurch werden auch die untersten Ionosphärenschichten ionisiert.

Eine unangenehme Eigenschaft der D-Schicht: Sie absorbiert, anstatt zu reflektieren.


Am Tage werden die Wellen beim Durchgang durch die D-Schicht so stark gedämpft, daß keine ionosphärische Reflexion zustande kommt. Die Tagesfeldstärke ist durch die Bodenwelle allein bedingt. Da sie eine schwundfreie Übertragung liefert, ist aber die Tagesfeldstärke sehr stabil.

Absorption statt Reflexion....

TI105

Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande ?
Sie kommt zustande durch die Reflexion an

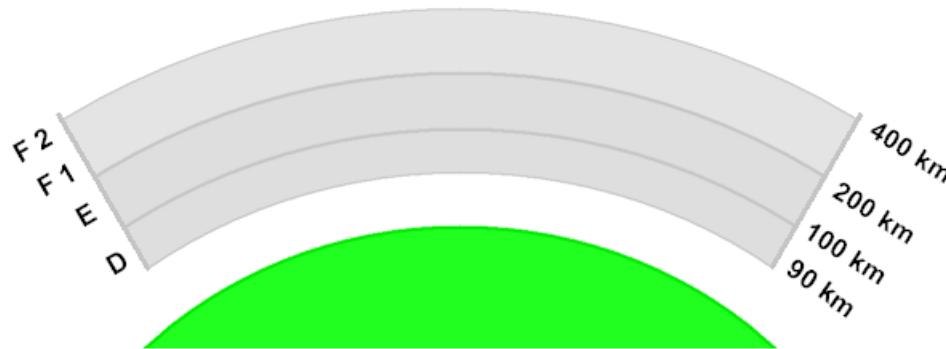Lösung: elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.



Die Fähigkeit der Ionosphäre, Funkwellen zu reflektieren, ist durch das Vorhandensein frei beweglicher elektrischer Ladungen bedingt. Je mehr solcher Ladungen in einem Kubikzentimeter vorhanden sind, desto besser wird die Ionosphäre reflektieren.

Man nennt diese Zahl der frei beweglichen Ladungsträger pro cm³ die Trägerdichte.
Der Übergang von Schicht zu Schicht, zum Weltraum, oder zur Atmosphäre ist fließend.


Durch die von der Sonne ausgehende unterschiedliche Intensität der UV-Strahlung werden die Schichten je nach der Trägerdichte ionisiert.

Die von der Sonne ausgehende UV-Strahlung ionisiert hohe Luftschichten.

TI106

Welche Schicht ist für die gute Ausbreitung
im 10-m-Band in den Sommermonaten verantwortlich ?

Lösung: Die E-Schicht.

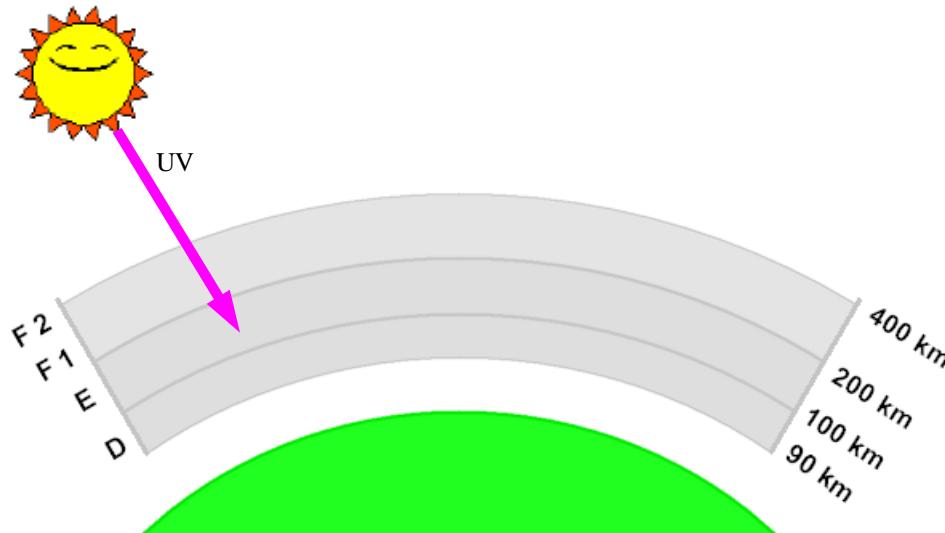


Weil die Sonne in den Sommermonaten bis auf die E-Schicht der Ionosphäre einwirkt, ist diese Schicht ionisiert und reflektierend.

Die von der Sommersonne ausgehende UV-Strahlung ionisiert die E-Schicht.

TI107

Die Sonnenfleckenzahl ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen.
Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus zirka ?

Lösung: 11 Jahre

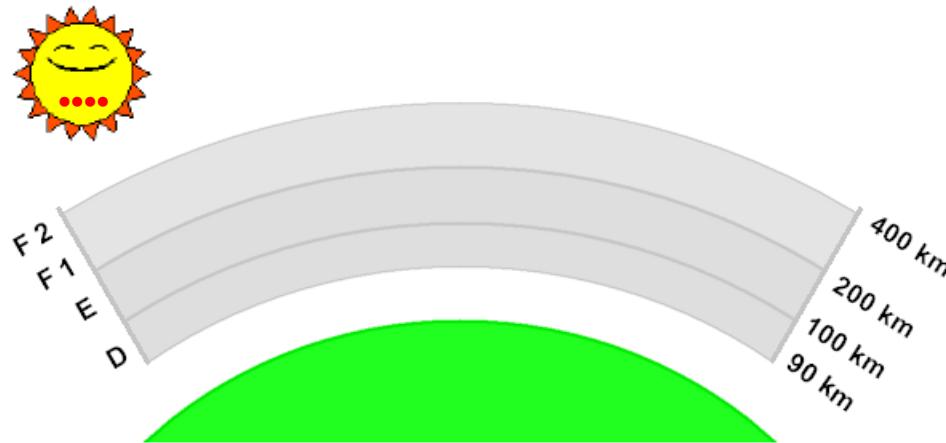


Die Sonnenstrahlung ist keine gleichbleibende Größe. Das hängt mit der Erscheinung der Sonnenflecken zusammen. Die Sonnenfleckenhäufigkeit ändert sich in ungefähr 11-jährigem Rhythmus. In den Jahren mit besonders großer Fleckenzahl ist auch die Ionisierung der ionosphärischen, und besonders der tief liegenden Schichten größer.

Ungefähr 11-jähriger Rhythmus.

TI201 Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa

Lösung: 300 000 km /s.

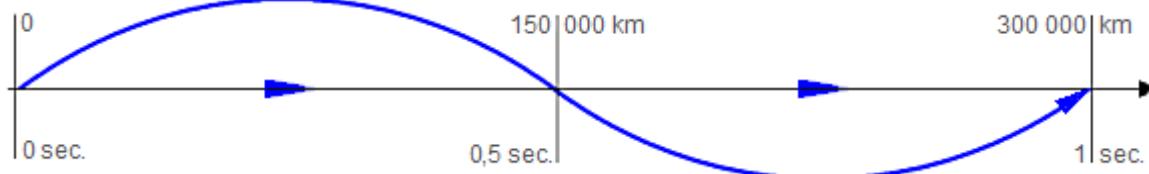

Die Wellenlänge wird - wie jede Strecke - in Metern gemessen. Eine hochfrequente Welle breite sich mit Lichtgeschwindigkeit aus: 300 000 km/sec.

Die gezeichnete Wellenlänge beträgt hier 300 000 km. (oder auch 300 Mio. m)
Dargestellt ist die Frequenz 1 Hertz mit der Wellenlänge = 300 000 000 Meter.


Der Beginn der Aussendung (rechts) erreicht das in 300 000 km Entfernung befindliche Ziel in dem Moment, in dem das Ende der Aussendung gerade den Sender verläßt.

Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.

TI202

Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden,

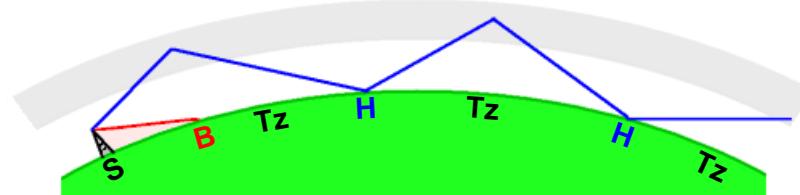Lösung: der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird
und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht erreicht wird.



Die Bodenwelle des Senders **S** reicht etwas über den geografischen Horizont hinaus, bis zum Punkt **B**.

Danach folgt die erste Tote Zone **Tz**.

Bei dem Punkt **H** (Hop 1 = Sprung 1) ist Raumwellenempfang möglich.


Dieses Spiel setzt sich nun fort, u.U. um den ganzen Erdball.

2. Tote Zone - Hop2 usw. . .

TI203

Welche der folgenden Aussagen trifft für KW-Funkverbindungen zu,
die über Bodenwellen erfolgen?

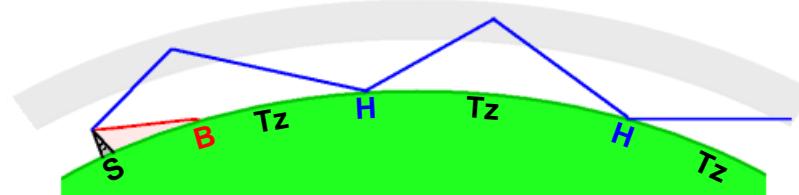Lösung: Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus.
Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.



Die Bodenwelle des Senders **S** reicht etwas über den geografischen Horizont hinaus und folgt ein wenig der Erdkrümmung bis zum Punkt **B**.

Danach folgt die erste Tote Zone **Tz**.

Bei dem Punkt **H** (Hop 1 = Sprung 1) ist Raumwellenempfang möglich.


Dieses Spiel setzt sich nun fort, u.U. um den ganzen Erdball.

2. Tote Zone - Hop2 usw. . . .

Die Bodenwelle folgt etwas der Erdkrümmung. . . . in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft. . . .

TI204 Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein KW-Signal bei Reflexion an der E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann ?

Lösung: Etwa 2200 km.

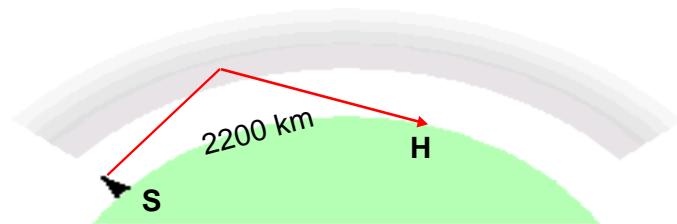


Die E- Schicht ist die niedrigste reflexionsfähige Schicht.
Deshalb ermöglicht sie Verbindungen über die kleinsten Distanzen.
Als maximale Sprungdistanz wird 2200 km angesehen.

E-Schicht = Maximale Sprungentfernung 2200 km.

TI205 Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann ? Sie ist abhängig

Lösung: vom Abstrahlwinkel der Antenne.

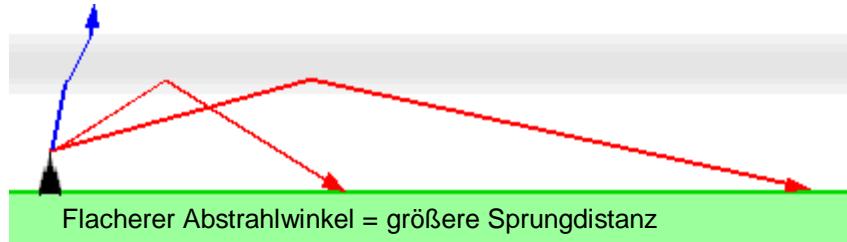

Es gilt bei der Reflexion das optische Gesetz:
Einfallswinkel = Ausfallswinkel.


Das zu steil abgestrahlte Signal wird nicht zur Erde zurückreflektiert und strahlt ins Weltall.

Falsch sind = **Senderleistung, Gewinn und Polarisation.**

TI206

Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die sogenannte "Grey Line" eine besondere Rolle. Was ist die "Grey Line" ?

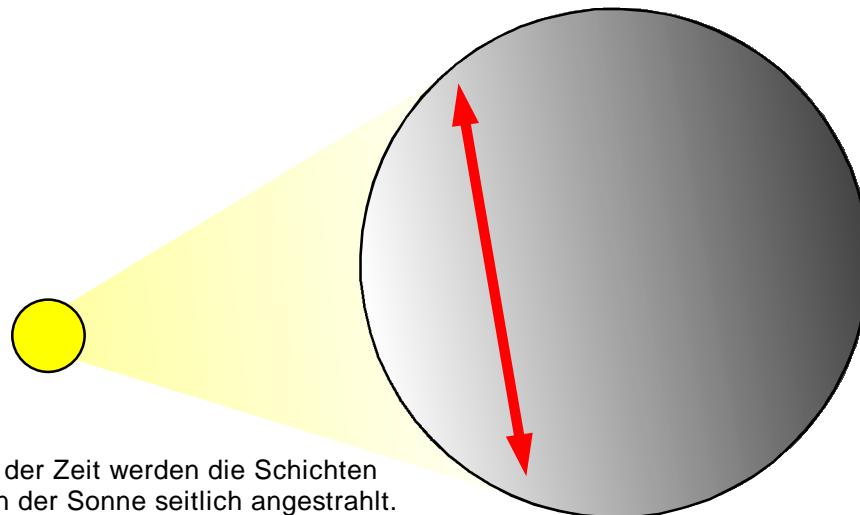Lösung: Der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang.




Das wird gern benutzt, - ist aber natürlich nur von begrenzter Dauer.

TI207

Was versteht man unter dem Begriff "Mögel-Dellinger-Effekt" ?

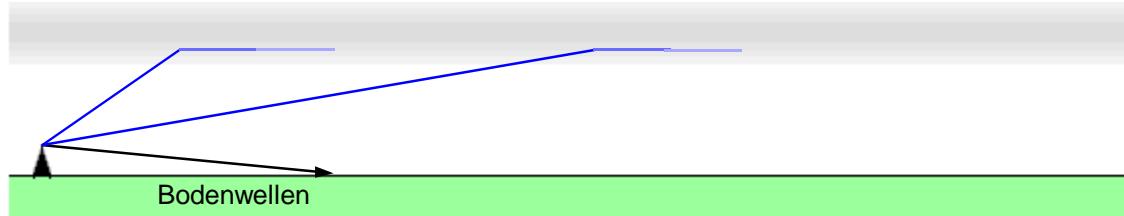Lösung: Den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der Reflexion an der Ionosphäre.



Die Ursache des Mögel-Dellinger-Effekts ist in plötzlichen Ausbrüchen ultravioletter Strahlung auf der Sonne zu suchen, die die Ionosphäre bis zur D-Schicht durchdringt und diese sehr stark ionisiert.

Die in die D-Schicht eindringenden Grenz- und Kurzwellen werden dann in ihr so stark gedämpft, daß keine Reflexion an der F-Schicht mehr möglich ist.

Bei einem Mögel-Dellinger-Effekt glaubt mancher Funkamateur, sein Transceiver sei defekt - weil die Bänder so leer sind, daß er sein Gerät zur Reparatur einschickt.


Funkbetrieb ist nur noch über Bodenwellen möglich.

Die Herren Mögel, und Dellinger entdeckten dieses Phänomen.

TI208

Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Schicht und damit zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen Kurzwellenausbreitung.
Diese Erscheinung wird auch als

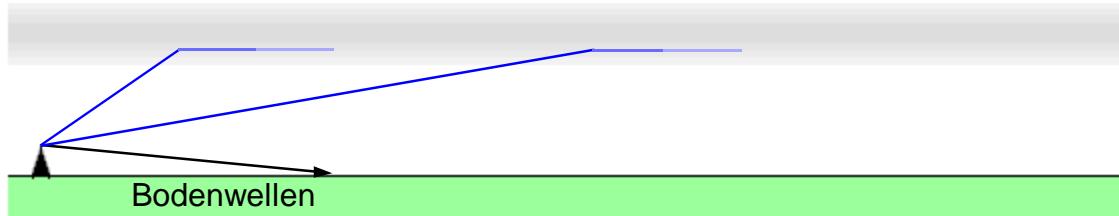Lösung: Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.



Die Ursache des Mögel-Dellinger-Effekts ist in plötzlichen Ausbrüchen ultravioletter Strahlung auf der Sonne zu suchen, die die Ionosphäre bis zur D-Schicht durchdringt und diese sehr stark ionisiert.

Die in die D-Schicht eindringenden Grenz- und Kurzwellen werden dann in ihr so stark gedämpft, daß keine Reflexion an der F-Schicht mehr möglich ist.

Bei einem Mögel-Dellinger-Effekt glaubt mancher Funkamateur, sein Transceiver sei defekt - weil die Bänder so leer sind, daß er sein Gerät zur Reparatur einschickt.


Funkbetrieb ist nur noch über Bodenwellen möglich.

Die Herren Mögel, und Dellinger entdeckten dieses Phänomen.

TI209

Unter dem Begriff "Short Skip" versteht man Funkverbindungen besonders im 10-m-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die

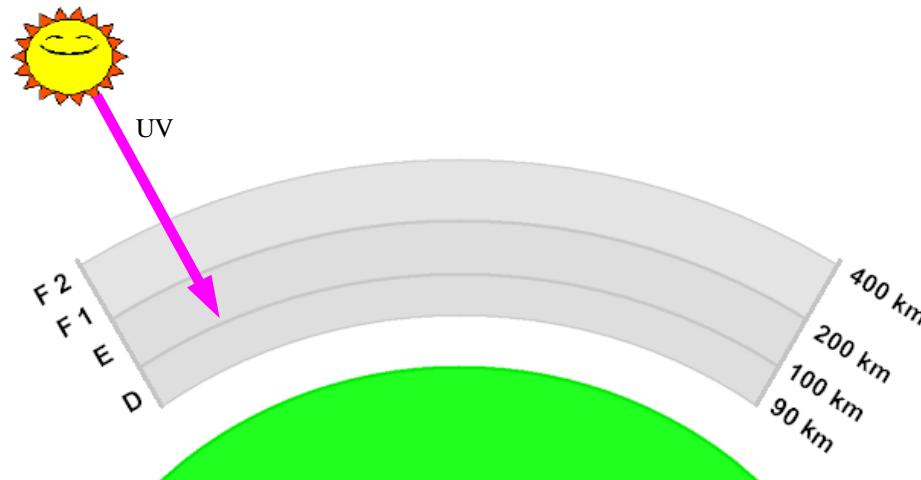Lösung: durch Reflexion an sporadischen E-Schichten ermöglicht werden.



Weil die Sonne besonders in den Sommermonaten auf die Schichten der Ionosphäre einwirkt, sind alle Schichten ionisiert.

Die E-Schicht ist die niedrigste reflexionsfähige Schicht. Deshalb ermöglicht sie Verbindungen über die kleinsten Distanzen.


Stationen aus ganz Europa sind dann auf Frequenzen im und oberhalb des 10-m Bandes mit großer Feldstärke zu erreichen.

Sporadisch - also von begrenzter Dauer.

TI210

Warum sind Signale im 160- und 80- Meter-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet ? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der

Lösung: D-Schicht.

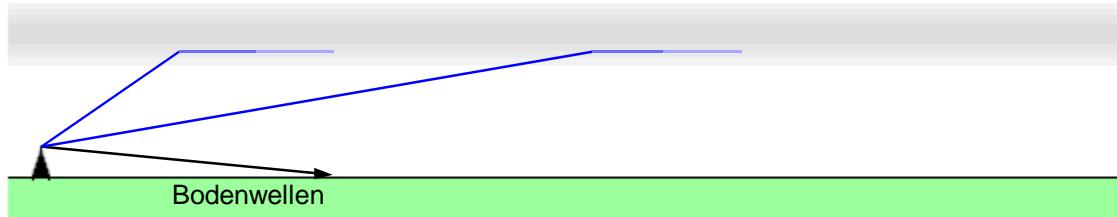

Die Ursache des Mögel-Dellinger-Effekts ist in plötzlichen Ausbrüchen ultravioletter Strahlung auf der Sonne zu suchen, die die Ionosphäre bis zur D-Schicht durchdringt und diese sehr stark ionisiert.

Die in die D-Schicht eindringenden Grenz- und Kurzwellen werden dann in ihr so stark gedämpft, daß keine Reflexion an der F-Schicht mehr möglich ist.

Bei einem Mögel-Dellinger-Effekt glaubt mancher Funkamateur, sein Transceiver sei defekt - weil die Bänder so leer sind, daß er sein Gerät zur Reparatur einschickt. Funkbetrieb ist nur noch über Bodenwellen möglich.

Mit dem Begriff „Tagesdämpfung“ ist immer nur die D- Schicht verbunden.

TI211 In welcher Ionosphärischen Schicht treten gelegentlich Auroraerscheinungen auf ?

Lösung: In der E-Schicht.

Im Magnetfeld der Erde werden die Teilchen auf komplizierten Bahnen auf die Nachtseite der Erde gelenkt und rufen dann mehr oder weniger starke Störungen der Ionosphäre hervor, die meist von Nordlichtern begleitet sind.

Im Polargebiet, d. h. nördlich des 55. bis 60. Breitengrades und im entsprechenden Umkreis des Südpols wird dabei oft die F -Schicht vollkommen zerstört.

Die Veränderungen in der Ionosphäre verursachen erhebliche Schwankungen im Magnetfeld der Erde.

Bei solchen Aurora- Bedingungen sind die Töne stark verbrummt.
Es werden deshalb unter anderem gerne CW-Verbindungen benutzt.

Teilweise aus "Radiowellen" © Der Bundesminister der Verteidigung • Führungsstab Bundeswehr

TI212 Was bedeutet die „MUF“ bei der Kurzwellenausbreitung ?

Lösung: Höchste brauchbare Frequenz.

Die höchste brauchbare Frequenz (MUF = maximal usable frequency).

Fallen die Wellen nicht senkrecht, sondern schräg in die Ionosphäre ein (bei allen praktischen Funklinien), so ist die Reflexionsgrenze nicht mehr durch die kritische Frequenz, sondern durch die sogenannte Grenzfrequenz gegeben, d. h. die "höchste brauchbare Frequenz".


Die Grenzfrequenz hängt eng mit der kritischen Frequenz zusammen.

Teilweise aus "Radiowellen" © Der Bundesminister der Verteidigung • Führungsstab Bundeswehr

TI213

Wie nennt man den ionosphärischen Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle, der sich bei der Kurzwellenausbreitung besonders bei AM bemerkbar macht ?

Lösung: Fading.

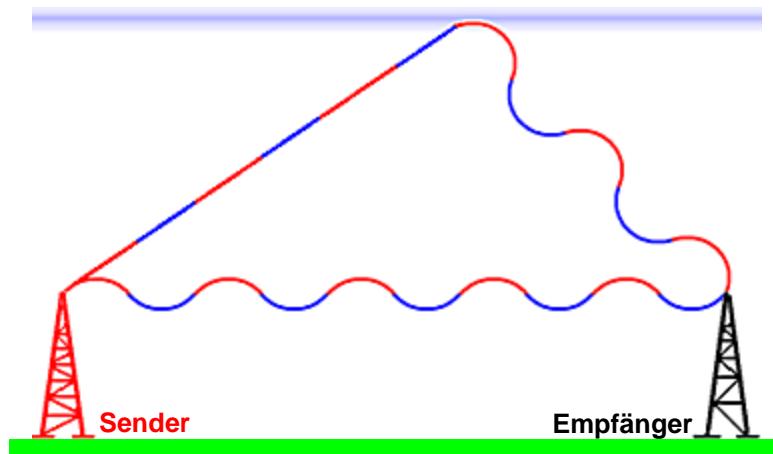

Raumwelle und Bodenwelle kommen mit 180° Phasenverschiebung am Empfangsort an, und löschen sich in diesem Fall total aus.


Kleinere Phasenverschiebungen bewirken nur Teilauslöschungen.

Fading - engl. = Schwund, verschwinden.

TI301

Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW- Bereich
über den geographischen Horizont hinaus ? Er reicht etwa

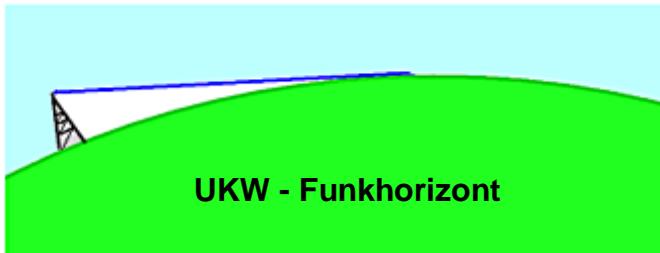Lösung: 15 % weiter als der geographische Horizont.



Eine Näherungsformel aus Rothammel:

Die Reichweite in Kilometern errechnet sich für UKW aus:
Wurzel aus Höhe Sender, plus Wurzel aus Höhe Empfänger (über NN)
multipliziert mit 4,13


Beispiel: Höhe Sender sei 100-m, Empfänger ebenfalls 100-m
Wurzel aus beiden, je 10

$$10 + 10 = 20 \cdot 4,13 = 82,6 \text{ km}$$

Durch Beugung an der Erdoberfläche oder auch an Hindernissen = weiter als der geographische Horizont.

TI302 Überhorizontverbindungen im UHF / VHF-Bereich kommen u.a. zustande durch

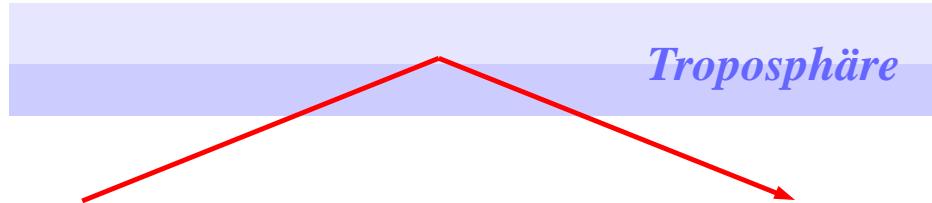Lösung: Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Beschaffenheit.



Die Troposphäre in der sich unser Wetter abspielt, verhält sich normalerweise so, - daß die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt.

Sie verhält sich aber zeitweise, wetterbedingt unnormal.

Es kommt zu Inversionen, kalte Schichten legen sich z. B. unter wärmere Schichten und ähnlich. Kalte Schichten haben eine größere Dichte als warme.

Und wie in der Optik, werden Strahlen beim Übergang in eine unterschiedliche Dichte gebeugt, ihr Weg wird abgelenkt.


Auf diese Weise werden Ultrakurzwellen bei Inversionswetterlagen so gebeugt, daß unter Umständen Reichweiten von 1000 km und mehr erreicht werden.

Ähnlich wie die Kurzwellen an der Ionosphäre abgelenkt werden, wirkt sich das bei UKW aus, allerdings in Höhen bis etwa 10 km.

.... unterschiedlicher Beschaffenheit - kommt nur bei der richtigen Antwort vor.

TI303 Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die

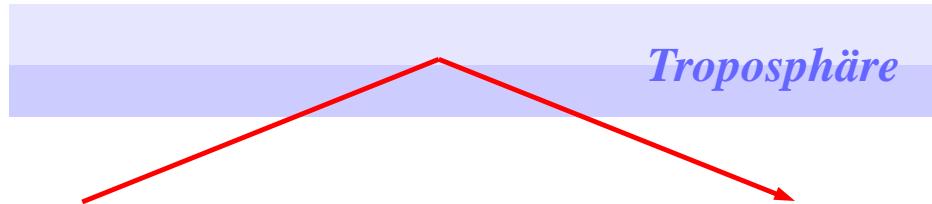Lösung: troposphärische Ausbreitung genutzt.



Die Troposphäre in der sich unser Wetter abspielt, verhält sich normalerweise so, - daß die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt.

Sie verhält sich aber zeitweise, wetterbedingt unnormal.

Es kommt zu Inversionen, kalte Schichten legen sich z. B. unter wärmere Schichten und ähnlich. Kalte Schichten haben eine größere Dichte als warme.


Und wie in der Optik, werden Strahlen beim Übergang in eine unterschiedliche Dichte gebeugt, ihr Weg wird abgelenkt.

Auf diese Weise werden Ultrakurzwellen bei Inversionswetterlagen so gebeugt, daß unter Umständen Reichweiten von 1000 km und mehr erreicht werden.

Ähnlich wie die Kurzwellen an der Ionosphäre abgelenkt werden, wirkt sich das bei UKW aus, allerdings in Höhen bis etwa 10 km.

TI304 Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre ist der

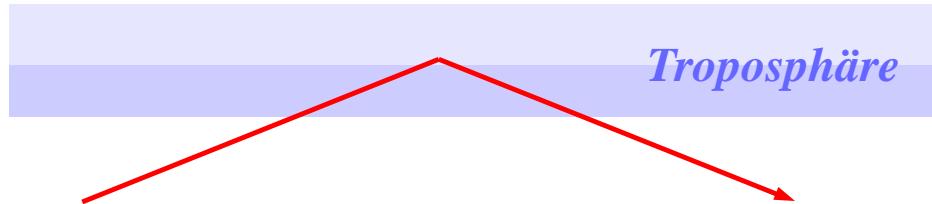Lösung: untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.



Die Troposphäre in der sich unser Wetter abspielt, verhält sich normalerweise so, - daß die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt.

Sie verhält sich aber zeitweise, wetterbedingt unnormal.

Es kommt zu Inversionen, kalte Schichten legen sich z. B. unter wärmere Schichten und ähnlich. Kalte Schichten haben eine größere Dichte als warme.

Und wie in der Optik, werden Strahlen beim Übergang in eine unterschiedliche Dichte gebeugt, ihr Weg wird abgelenkt.

Auf diese Weise werden Ultrakurzwellen bei Inversionswetterlagen so gebeugt, daß unter Umständen Reichweiten von 1000 km und mehr erreicht werden.

Ähnlich wie die Kurzwellen an der Ionosphäre abgelenkt werden, wirkt sich das bei UKW aus, allerdings in Höhen bis etwa 10 km.

TI305 Wie wirkt sich die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus?
Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil

Lösung: die optische Sichtweite zunimmt.



Je hochfrequenter ein HF-Signal, umso mehr nähert es sich den Lichtwellenlängen.

Die Lichtwellen, wie auch unsere Ultrakurzwellen folgen den optischen Gegebenheiten.

Wenn also optische Sichtverbindung zwischen Sende und Empfangsort besteht, ermöglicht das ein sichere Verbindung.

UKW geht sehr gut bei optischer Sichtverbindung.

TI306

Was ist die Ursache für Aurora-Erscheinungen ? Die Ursache ist

Lösung: Das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre.

Im Magnetfeld der Erde werden die Teilchen auf komplizierten Bahnen auf die Nachtseite der Erde gelenkt und rufen dann mehr oder weniger starke Störungen der Ionosphäre hervor, die meist von Nordlichtern begleitet sind.

Im Polargebiet, d. h. nördlich des 55. bis 60. Breitengrades und im entsprechenden Umkreis des Südpols wird dabei oft die F -Schicht vollkommen zerstört.

Die Veränderungen in der Ionosphäre verursachen erhebliche Schwankungen im Magnetfeld der Erde.


Bei solchen Aurora- Bedingungen sind die Töne stark verbrummt.
Es werden deshalb unter anderem CW-Verbindungen benutzt.

Teilweise aus "Radiowellen" © Der Bundesminister der Verteidigung • Führungsstab Bundeswehr

.... von der Sonne in die Atmosphäre.

TI307 Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität eines Funksignals aus ?

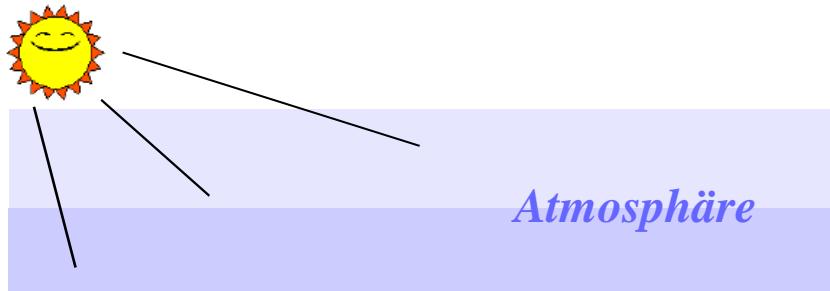Lösung: CW-Signale haben einen flatternden und verbrummt Ton.




Bei Aurora- Bedingungen sind die Töne stark verbrummt.
Deshalb werden unter anderem gerne CW-Verbindungen benutzt.

Ursache für Aurora ist das Eindringen geladener Teilchen
von der Sonne in die Atmosphäre.

Flatternd und verbrummt . . .

TI308 Welche Betriebsart eignet sich am besten für Auroraverbindungen ?

Lösung: CW

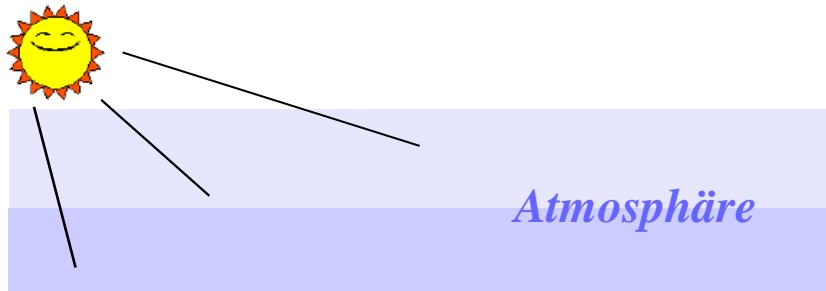


Bei Aurora- Bedingungen sind die Töne stark verbrummt.
Deshalb werden unter anderem gerne CW-Verbindungen benutzt.

Ursache für Aurora ist das Eindringen geladener Teilchen
von der Sonne in die Atmosphäre.

CW = continuous wave = gleichmäßige Welle (Morsetelegrafie).

TI309 Was verstehen Sie unter dem Begriff "Sporadic- E" ? Ich verstehe darunter

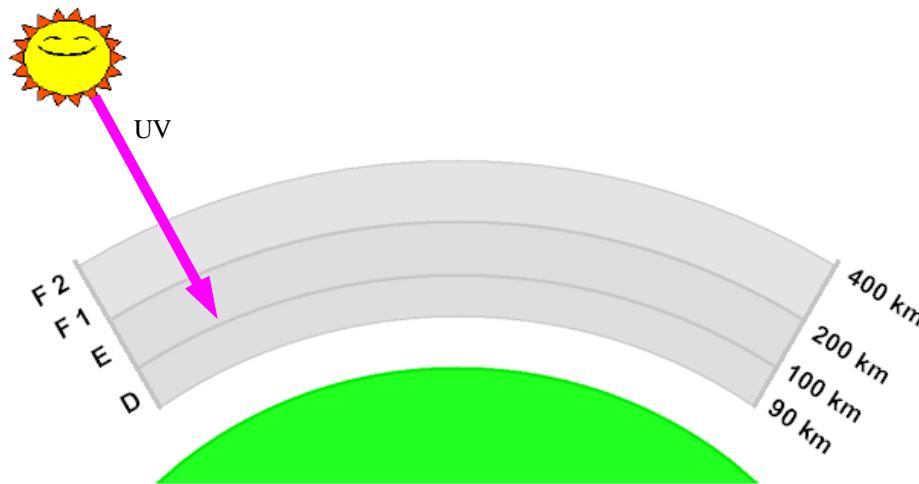Lösung: die Reflexion an lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Schicht.



Weil die Sonne in den Sommermonaten besonders auf die Schichten der Ionosphäre einwirkt, sind alle Schichten ionisiert.

Die E- Schicht ist die niedrigste reflexionsfähige Schicht. Deshalb ermöglicht sie Verbindungen über die kleinsten Distanzen.


Stationen aus ganz Europa sind dann auf Frequenzen im und oberhalb des 10-m Bandes mit großer Feldstärke zu erreichen.

Hohe Ionisation innerhalb der E-Schicht.

TI310

In dem folgenden Geländeprofil sei S ein Sender im 2-m-Band, E1 bis E4 vier Empfangsstationen. Welche Funkstrecke geht wahrscheinlich am besten, welche am schlechtesten ?

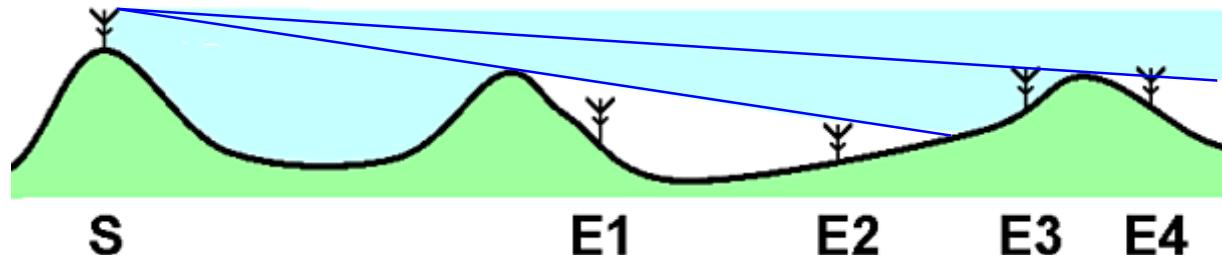Lösung: Am besten S - E3, am schlechtesten S - E1




Je hochfrequenter ein HF-Signal, umso mehr nähert es sich den physikalischen Eigenschaften der Lichtwellen.

Die Lichtwellen, wie auch unsere Ultrakurzwellen folgen den optischen Gegebenheiten. Wenn also optische Sichtverbindung zwischen Sende und Empfangsort besteht, ermöglicht das ein sichere Verbindung.

TJ101 Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht auf

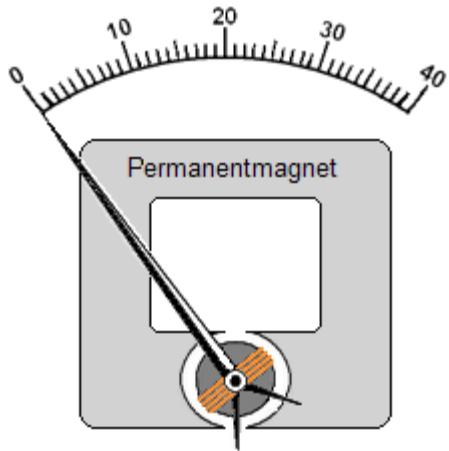Lösung: der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.




Bei Drehspulmesswerken dreht sich eine Spule infolge des durchfließenden Meßstromes zwischen den Polen eines Dauermagneten.

Mit Drehspulinstrumenten können nur Gleichspannungen gemessen werden.
Zur Messung von Wechselspannung wird ihnen ein Gleichrichter vorgeschaltet.

Für die Antwort: . . . zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.

TJ102 Die Auflösung eines Messinstrumentes entspricht

Lösung: der kleinsten Einteilung der Anzeige.

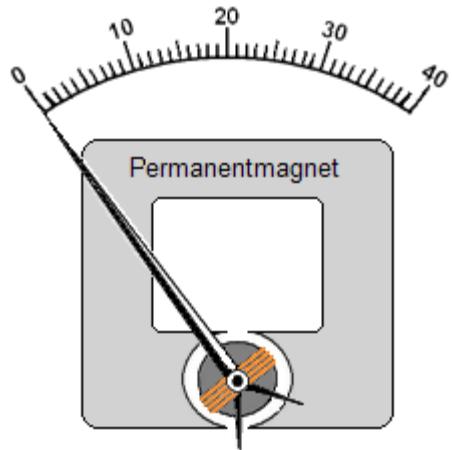


Eine 40-teilige Skala:

Angenommen die 40 am Skalenende des Bildes sind Milliampere, dann ist die Auflösung = 1 mA, weil sie in 40 Einzelschritten angezeigt werden kann.

Weil Einzelschritte angezeigt werden können.

TJ103 Was ist ein Dipmeter ? Ein Dipmeter ist

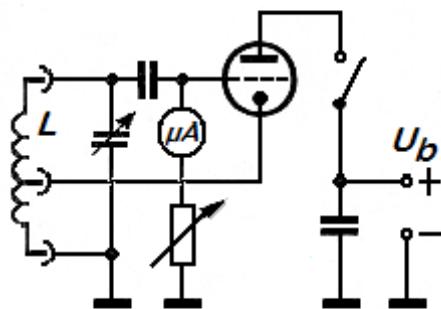Lösung: ein abstimmbarer Oszillator mit einem Indikator, der anzeigt, wenn von einem angekoppelten Resonanzkreis bei einer Frequenz HF-Energie aufgenommen oder abgegeben wird.



Ein **Frequenzmesser** zum Ermitteln der Frequenz z.B. von Schwingkreisen - auch Antennen usw.

Der zu messende passive Schwingkreis wird lose mit der Steckspule **L** des Dippers gekoppelt.

Er entzieht dem Schwingkreis des Dippers Energie, was bei Resonanz mit einem Rückgang (**Dip**) des Anzeigegeräts angezeigt wird.

Darüberhinaus kann man bei aktiv schwingenden Geräten die erzeugte Frequenz messen.

In dem Fall erzeugt der Dipper keine HF, sondern arbeitet wie ein Absorptionsfrequenzmesser.

Die Anzeige-Genauigkeit ist ca. 10%

Rückgang (**Dip**) des Anzeigegeräts. • Wie das 'Flagge dippen'.

TJ104

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet ?

Ein Dipmeter wird verwendet zur

Lösung: ungefähren Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises.



Ein **Frequenzmesser** zum Ermitteln der Frequenz z.B. von Schwingkreisen - auch Antennen usw.

Der zu messende passive Schwingkreis wird lose mit der Steckspule **L** des Dipmeters gekoppelt.

Er entzieht dem Schwingkreis des Dipmeters Energie, was bei Resonanz mit einem Rückgang (**Dip**) des Anzeigegeräts angezeigt wird.

Darüberhinaus kann man bei aktiv schwingenden Geräten die erzeugte Frequenz messen.

In dem Fall erzeugt der Dipper keine HF, sondern arbeitet wie ein Absorptionsfrequenzmesser.


Die Anzeige-Genauigkeit ist ca. 10%

Rückgang (**Dip**) des Anzeigegeräts. • Wie das 'Flagge dippen'.

TJ105

Welches dieser Meßgeräte ist für die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps, das für einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet ?

Lösung: Dipmeter.

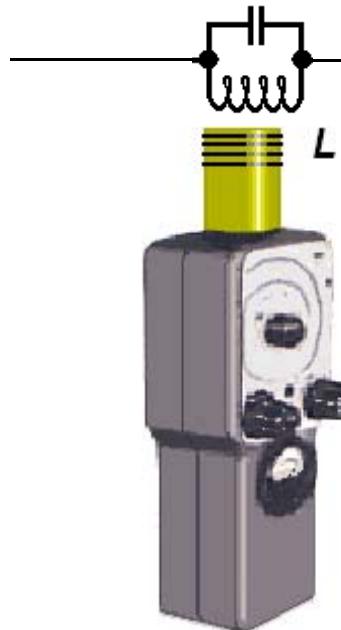

Ein **Frequenzmesser** zum Ermitteln der Frequenz z.B. von Schwingkreisen - auch Antennen usw.

Der zu messende passive Schwingkreis wird lose mit der Steckspule **L** des Dippeters gekoppelt.

Er entzieht dem Schwingkreis des Dippeters Energie, was bei Resonanz mit einem Rückgang (**Dip**) des Anzeigegeräts angezeigt wird.

Darüberhinaus kann man bei aktiv schwingenden Geräten die erzeugte Frequenz messen.

In dem Fall erzeugt der Dipper keine HF, sondern arbeitet wie ein Absorptionsfrequenzmesser.

Die Anzeige-Genauigkeit ist ca. 10%


Diese Frage sollte nicht gestellt werden, denn Frequenzmessgerät ist sachlich richtig, wird aber als falsch gewertet.

Falsch = **VSWR-Messbrücke, Frequenzmessgerät, Resonanzwellenmesser.**

TJ106

Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises ?
man ermittelt sie

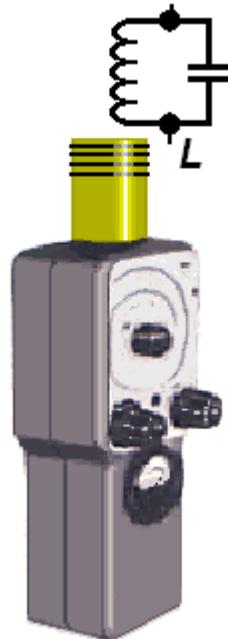Lösung: durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.



Ein **Frequenzmesser** zum Ermitteln der Frequenz
z.B. von Schwingkreisen - auch Antennen usw.

Der zu messende passive Schwingkreis wird lose
mit der Steckspule **L** des Dipmeters gekoppelt.

Er entzieht dem Schwingkreis des Dipmeters Energie,
was bei Resonanz mit einem Rückgang (**Dip**)
des Anzeigegeräts angezeigt wird.

Darüberhinaus kann man bei aktiv schwingenden
Geräten die erzeugte Frequenz messen.

In dem Fall erzeugt der Dipper keine HF,
sondern arbeitet wie ein Absorptionsfrequenzmesser.

Die Anzeige-Genauigkeit ist ca. 10%


L-Messung: Der Spule wird ein bekannter Kondensator parallelgeschaltet - dann gemessen und gerechnet . . .

TJ107

Für welche Messungen verwendet man ein Oszilloskop ?

Ein Oszilloskop verwendet man, um

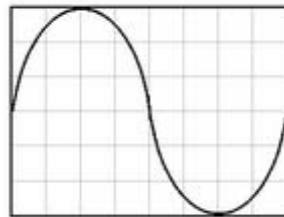Lösung: Signalverläufe sichtbar zu machen, um beispielsweise Verzerrungen zu erkennen.




Formen von Signalen kann nur ein Oszilloskop anzeigen.

... beispielsweise Verzerrungen erkennen.

TJ108 Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet ?


Lösung: Ein Oszilloskop.

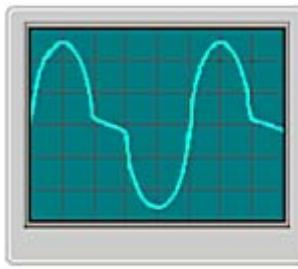

Verzerrte Signale
kann nur ein Oszilloskop anzeigen.

TJ109 Eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich könnte beispielsweise aus

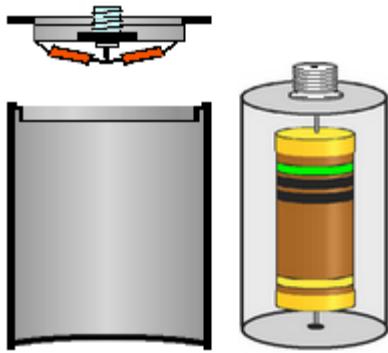Lösung: ungewendelten Kohleschichtwiderständen zusammengebaut sein.



Eine Kunstantenne ist ein Sender-Abschlußwiderstand zu Testzwecken, der die Sende-Energie nicht nach außen dringen lässt. Sie wird in einem geschlossenen Gehäuse in Widerstände eingespeist, die die HF in Wärme umsetzen.

Das Bild zeigt das Innere einer Drückdeckel-Dose in deren Deckel eine HF-Buchse angebracht ist. Am Anschlußpin der HF-Buchse sind die Lastwiderstände gegen Masse angelötet,

Ungewendelte Widerstände, weil gewendelte Widerstände wie Spulen wirken würden.

TJ110

Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

Lösung: 10 Kohleschichtwiderstände von $500\ \Omega$.



Die Parallelschaltung von 10 dieser Widerstände ergibt genau $50\ \Omega$.

Eine Kunstantenne ist ein Sender-Abschlußwiderstand, der bei Test- und Abgleicharbeiten die Sende-Energie nicht nach außen dringen lässt.

Sie wird in einem geschlossenen Gehäuse in Widerstände eingespeist, die die HF in Wärme umsetzen.


Ungewendelte Widerstände sollten es auch hier sein, weil gewendelte Widerstände wie Spulen wirken würden.

TJ201


Welche Schaltung könnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes anhand des Ohmschen Gesetzes zu ermitteln ?

Lösung: Die linke Zeichnung aus dem Fragenkatalog.

Diese ist zu finden:

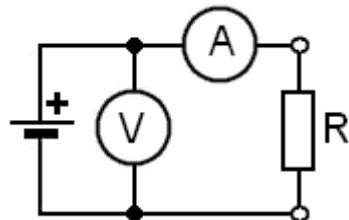

Diese wäre besser:

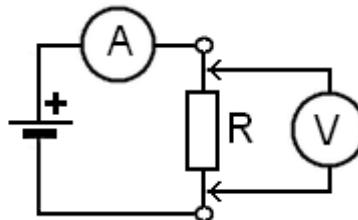

Strommesser (A) werden in Reihe zum Stromfluß geschaltet.


Spannungsmesser (V) werden parallel zur Spannungsquelle bzw. besser - zum Verbraucher - geschaltet.

Die vorgegebene Schaltung ergibt 100% Fehlmessung, wenn Strommesser und das Meßobjekt R gleiche Werte aufweisen.

Die gesuchte Schaltung hat Mängel — Sie mißt die Spannung nicht am Verbraucher.

TJ202 Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen, und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt ?

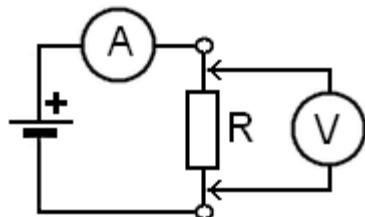Lösung: Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.



Der hochohmige Spannungsmesser ist parallel zum, und möglichst nahe am Messobjekt anzuschließen.


Digital-Multimeter sind mit mehr als 1 Meg-Ohm Innenwiderstand, für die meisten Meßaufgaben gut geeignet.

Hochohmig, weil sonst möglicherweise schon durch das Meßinstrument die Spannung zusammenbricht.

TJ203

Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung ?

Lösung: 250 Hz.

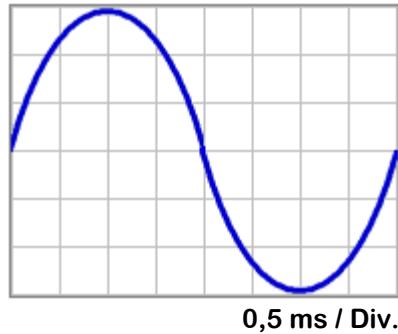

Die Sinuskurve erstreckt sich über 8 Skalenteile von je 0,5 ms = **4 ms**.

Da hier nach Frequenz gefragt ist,
gilt die Formel:

$$f = 1 \div t$$


$$8 \text{ Div} \times 0,000\ 5 \text{ sec.} = 0,004 \text{ sec.}$$

$$1 \div 0,004 \text{ s} = 250 \text{ Hz}$$

0,5 ms / Div. Das heißt 0,5 Millisekunden pro Teilung - (Division = Abteilung).

TJ204 Für welchen Zweck wird eine Stehwellenmessbrücke verwendet ?

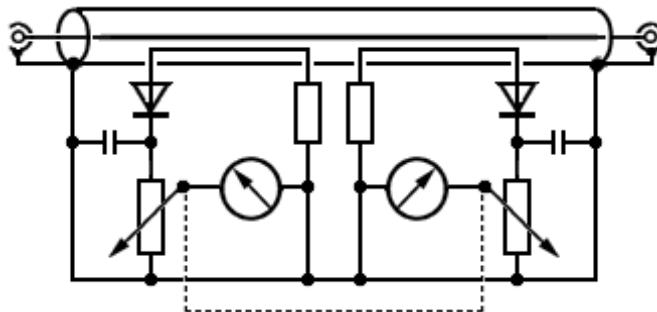Lösung: Zur Überprüfung der Anpassung des Senders an die Antenne.



Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung :

Eingefügt zwischen Senderausgang und Antenne wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Der Meßvorgang: Der Sender wird eingeschaltet •

Das Doppelpotentiometer wird so eingestellt, daß das rechte μ A-Meter für den Vorlaufwert Vollausschlag anzeigt. • Damit ist das Gerät "geeicht", und zeigt am linken Messinstrument den richtigen Rücklaufwert an. Wird kein Rücklauf angezeigt, dann ist die Anpassung einwandfrei.


Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke oder VSWR-Brücke.

VSWR = Valece of Standing Wave Ratio • Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diesen Meßknecht.

TJ205

Welche Spannung wird bei dem folgenden Meßinstrument angezeigt,
wenn dessen Meßbereich auf 10 V eingestellt ist ?

Lösung: 2,93 V

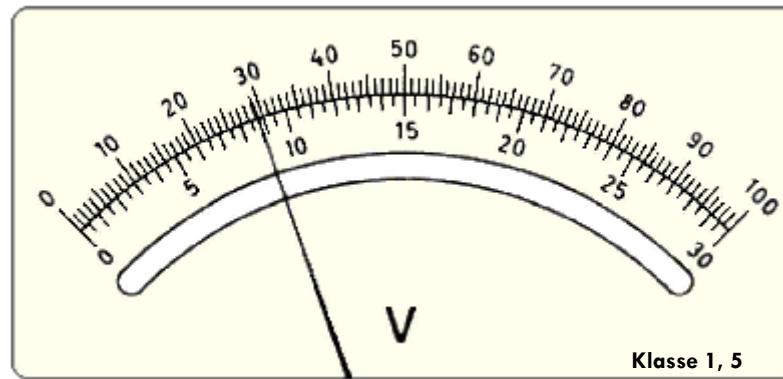


2,93 V - weil alle Zahlenangaben auf der oberen Skala
im 10 Volt- Bereich durch 10 zu teilen sind.

Im 10 Volt- Bereich ist durch 10 zu teilen.

TJ206

An welcher Stelle einer Antennenanlage muß ein VSWR-Meter eingeschleift werden, um Aussagen über die Antenne selbst machen zu können ?
Das VSWR-Meter muß eingeschleift werden zwischen

Lösung: Antennenkabel und Antenne.

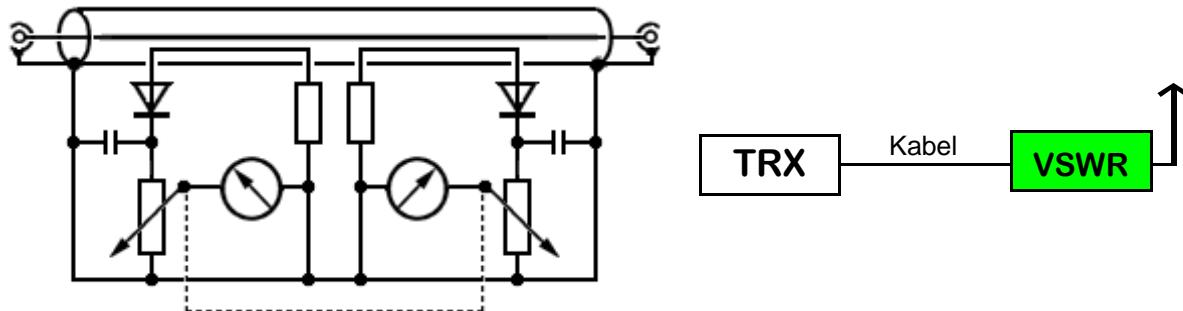

Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung der Antenne:

Eingefügt direkt vor dem Antennenanschluß wird hin- und rücklaufende Welle erfasst. Ermöglicht eine Aussage über das SWR der Antenne. (In diesem Fall nur der Antenne).


Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke oder VSWR-Brücke.

Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Meßgeräte.

TJ207

Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal angepasstes Sender- / Antennensystem eingeschleift. Das Messgerät sollte

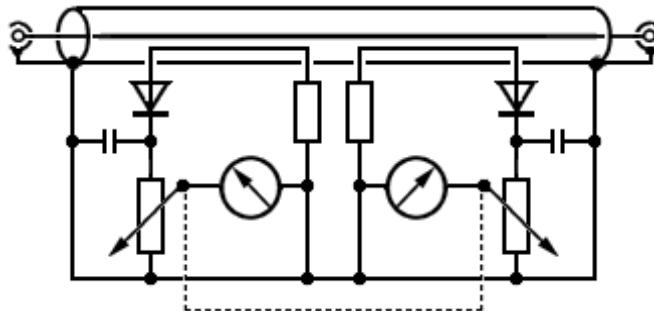Lösung: ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.



Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung :

Eingefügt zwischen Senderausgang und Antenne wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Der Meßvorgang: Der Sender wird eingeschaltet •

Das Doppelpotentiometer wird so eingestellt, daß das rechte μ A-Meter für den Vorlaufwert Vollausschlag anzeigt. • Damit ist das Gerät 'geeicht', und zeigt am linken Messinstrument den richtigen Rücklaufwert an. Das linke μ A-Meter zeigt hier keinen Rücklauf an, was ein SWR von 1 bedeutet : Optimale Anpassung.


Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke oder VSWR-Brücke.

Ein Stehwellenverhältnis von 1 bedeutet: Optimale Anpassung.

TJ208

Welches dieser Messgeräte ist
für genaue Frequenzmessungen am besten geeignet ?

Lösung: ein Frequenzzähler.

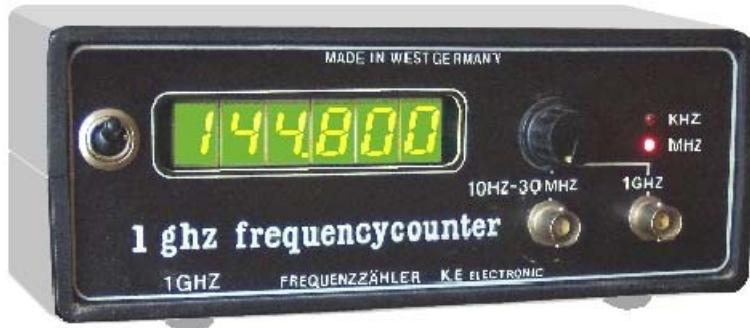

Frequenzzähler haben eine hohe Auflösung, und durch Quarzsteuerung
eine große Genauigkeit um exakte Frequenzmessungen durchzuführen.


Die quarzgesteuerte 'Zeitbasis' öffnet den HF-Eingang für eine wählbare
Zeit - die Torzeit - . Die während dieser Zeit eintreffende HF wird
digitalisiert und in einer Torzeitpause zur Anzeige gebracht.

Dieser Vorgang wird ständig wiederholt, und kann damit auch anzeigen,
wenn sich die Meßfrequenz im Laufe der Zeit ändert sollte.

Die weiteren angebotenen Geräte sind weniger oder garnicht geeignet.

TJ209 Wie mißt man das Stehwellenverhältnis ? Man mißt es

Lösung: mit einer VSWR-Messbrücke.

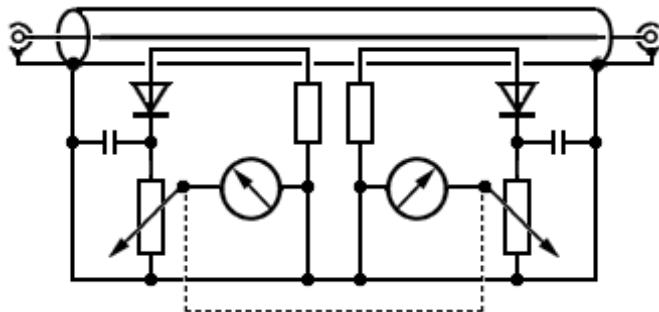

Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung :

Eingelegt zwischen Senderausgang und Antenne wird hin- und rücklaufende Welle erfasst.

Der Meßvorgang: Der Sender wird eingeschaltet •


Das Doppelpotentiometer wird so eingestellt, daß das rechte μA -Meter für den Vorlaufwert Vollausschlag anzeigt. • Damit ist das Gerät 'geeicht', und zeigt am linken Messinstrument den richtigen Rücklaufwert an. Das linke μA -Meter zeigt hier keinen Rücklauf an, was ein SWR von 1 bedeutet : Optimale Anpassung.

Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter, Stehwellen-Meßbrücke oder VSWR-Brücke.

VSWR = Valece of Standing Wave Ratio • Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diesen Meßdiener.

TJ210 Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung

Lösung: der Antennenanpassung.

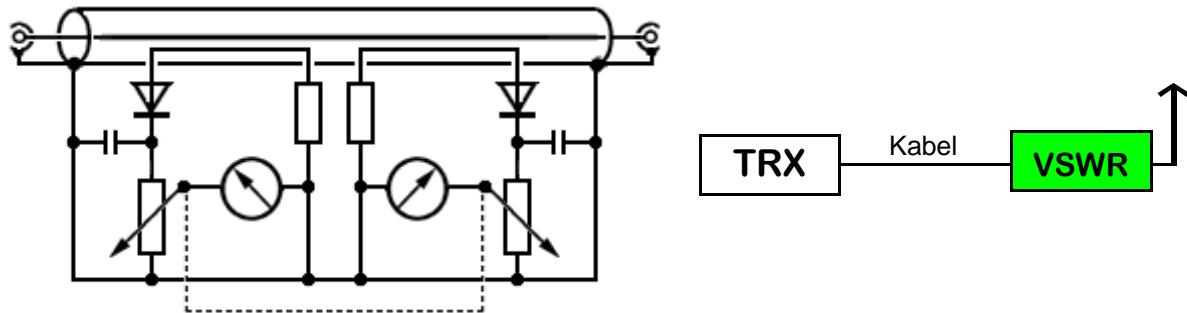

Reflektometer oder Stehwellen-Meßgerät.

Gemessen wird damit die Anpassung der Antenne:

Eingefügt direkt vor dem Antennenanschluß wird hin- und rücklaufende Welle erfasst. Ermöglicht eine Aussage über das SWR der Antenne. (In diesem Fall nur der Antenne).


Weitere Bezeichnungen sind : SWR-Meter,
Stehwellen-Meßbrücke oder VSWR-Brücke.

Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Meßgerät.

TJ211

An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden um zu prüfen, ob der Sender gut an die Antennenanlage angepaßt ist ?

Lösung: Punkt 1

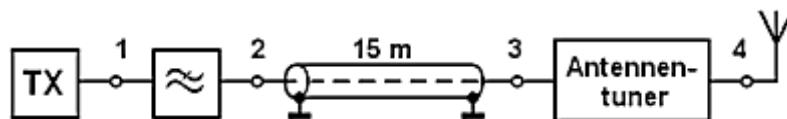

Man möchte hier ja schließlich wissen,
ob der Senderausgang richtig mit 50 Ohm abgeschlossen ist.

Am Punkt 4 eingeschleift, würde man eine Aussage über die
Antenne bekommen.

Man will wissen, ob der Sender gut an die Antennenanlage angepaßt ist, und keinen Schaden nimmt .

TK101 Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers ?

Lösung: Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen.

Die Eingangsstufen werden durch ein zu starkes Signal so weit von der AGC zurückgeregelt, daß nichts mehr empfangen wird.

Der Arbeitspunkt der Eingangs- und evtl. weiterer Stufen ist soweit übersteuert, daß ein Brodeln hörbar wird.

TK102 Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen ?

Lösung: Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers verschwinden.

Wenn zum Nutzsignal ein nahes, sehr starkes Signal von einer anderen Quelle auftritt, modulieren sich beide Signale gegenseitig.

Sie bilden Summen- und Differenzfrequenzen, die dann verschwinden, wenn durch Abschwächen, die Kennlinien der Eingangsstufen nicht mehr übersteuert werden.

Ursache der Intermodulation sind Unlinearitäten von Empfängerstufen.

TK103

Welche Reaktion ist angebracht, wenn Störungen im TV-Rundfunk beim Nachbarn nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beseitigt werden können ?

Lösung:

Sie empfehlen dem Nachbarn höflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prüfung der Störungsursache zu wenden.

Dem Nachbarn höflich entgegenkommen sollte für den Ruf eines Funkamateurs selbstverständlich sein.

Denn in den überwiegenden Fällen sitzt die Minderheit der Funkamateure für die Öffentlichkeit am kürzeren Hebel. Das sollte man bitte nie vergessen !

Und : Die Funkstörungsmeßstelle ist überwiegend mit Funkamateuren besetzt, die niemandem den Kopf abreißen, sondern eher als Ratgeber agieren.

Auch „unangenehmen“ Nachbarn gegenüber : Wir bleiben höflich !!!

TK104 Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

Lösung: den geltenden Richtwerten entsprechen.

Wer

hätte

das

gedacht ???


Nur die Antwort, in der keine dB vorkommen ist richtig

TK105

In welchem Fall spricht man von Einströmungen bei EMV ?

Einströmungen liegen dann vor, wenn die HF

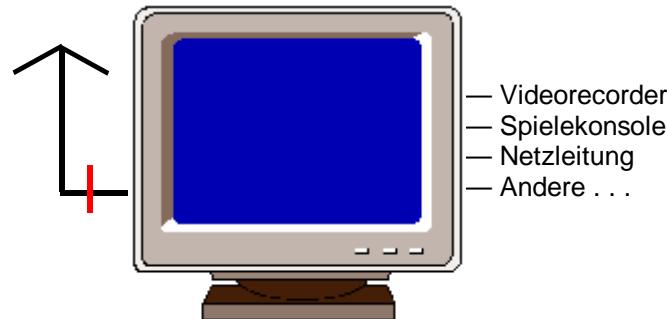Lösung: über Leitungen oder Kabel in das zu überprüfende Gerät gelangt.



Festzustellen ist Einströmung, wenn von dem gestörten Gerät zunächst einmal die Antenne entfernt wurde.

Wird das Gerät dann immer noch gestört, dann kommen die Störungen auf anderen Wegen als über die Antenne in das Gerät.

Nach und nach wird nun Kabel für Kabel entfernt,
bis die Ursache gefunden ist.


Über Leitungen oder Kabel. . .

TK106

In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV ?

Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die HF

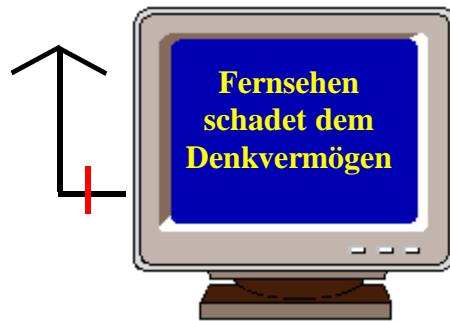Lösung: über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.



Festzustellen ist Einströmung, wenn von dem gestörten Gerät zunächst einmal die Antenne entfernt wurde.

Wird das Gerät dann immer noch gestört, dann kommen die Störungen auf anderen Wegen als über die Antenne in das Gerät.

Nach und nach wird nun Kabel für Kabel entfernt, bis die Ursache gefunden ist.

Führt auch das nicht zum Erfolg, so ist zu vermuten, daß es sich um Direkteinstrahlung in die Elektronik handelt. Meistens hat der Gerätehersteller Bauteile 'gespart', die der vorschriftsmäßigen Störsicherheit dienen sollten. Der Verkäufer muß in dem Fall für Abhilfe sorgen.

Über ungenügend abgeschirmte Gehäuse

TK107

Wie nennt man die elektromagnetische Störung, die durch die Aussendung des reinen Nutzsignals beim Empfang anderer Frequenzen in benachbarten Empfängern auftreten kann ?

Lösung: Blockierung oder störende Beeinflussung.



Die Eingangsstufen werden durch ein zu starkes Signal (möglicherweise eines Funkamateurs) so weit zurückgeregelt, daß nichts mehr empfangen wird.

Wenn die Störung nach dem Entfernen der Empfangsantenne verschwindet, kann angenommen werden, daß Blockierung oder störende Beeinflussung vorliegt.

Da versagen auch die Selektionsmittel des Fernsehers.

Man rückt solchen Problemen auf der Empfängerseite zu Leibe, indem man es z.B. mit einem Hochpaßfilter am Antennen-Eingang versucht.


Stammt die Störung von einem UKW- Amateur, dann hilft eher ein Saugkreis, der für die Mittenfrequenz des Störers bemessen ist. Dieser ist ebenfalls direkt an den Antennen-Eingang des gestörten Gerätes anzuschließen.

Über die Empfangsantenne . . .

TK201

Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande ?

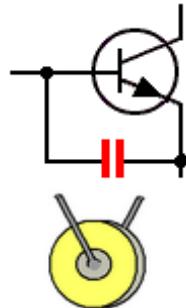Lösung: Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage.



Die Basis- Emitterstrecke des Empfangsgerätes, auf welche das nahe Sendesignal einwirkt, demoduliert dieses und erzeugt so ein AM-Signal.

Keramische Kondensatoren zwischen Basis und Emitteranschluß der Endstufe des gestörten Gerätes schaffen oft Abhilfe.


Schirmen Sie die Leitungen für Zusatzlautsprecher ab.

Die Lautsprecher-Leitung ist oft die 'Empfangsantenne'.

TK202

Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal einer KW-Amateurfunkstelle gestört.
Wie dringt das Signal mit größter Wahrscheinlichkeit in das Fernsehgerät ein?

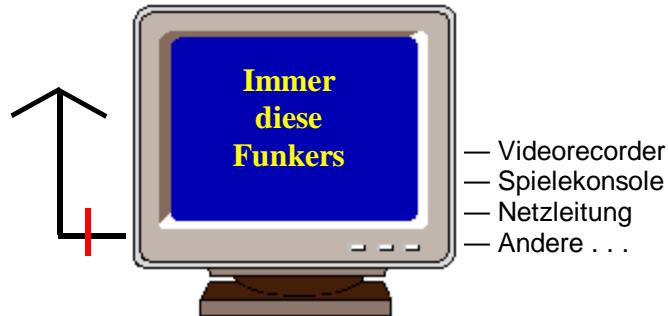Lösung: Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und / oder über die ZF-Stufen.



- Videorecorder
- Spielekonsole
- Netzleitung
- Andere . . .

Festzustellen ist die Ursache, wenn von dem gestörten Gerät die Antenne entfernt wurde. Nun wird Kabel für Kabel entfernt, bis die Ursache gefunden ist.

Wird das Gerät dann immer noch gestört, dann kommen die Störungen auf anderen Wegen als über die Kabel in das Gerät.


Direkteinstrahlung in die Elektronik bleibt übrig.

Über jeden beliebigen Leitungsanschluss . . .

TK203

Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu

Lösung: einem hohen Nebenwellenanteil.

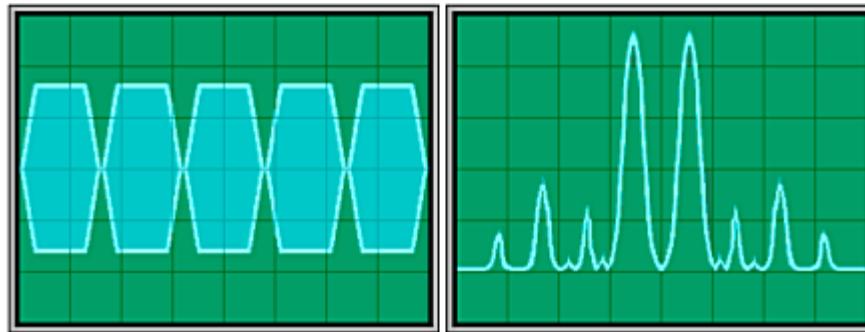

Die abgekappten Modulationsspitzen des Oszilloskopschirms weisen auf eine Übersteuerung hin.


Die beiden großen Amplituden der Spektral-Analyse zeigen oberes und unteres Seitenband, alles übrige sind Nebenwellen.

Übersteuerung führt zu Nebenwellen.

TK204

Die gesamte Bandbreite einer FM-Übertragung beträgt 15 kHz.
Wie nah an der Bandgrenze kann ein Träger übertragen werden,
ohne dass Außerbandaussendungen erzeugt werden ?

Lösung: 7,5 kHz.

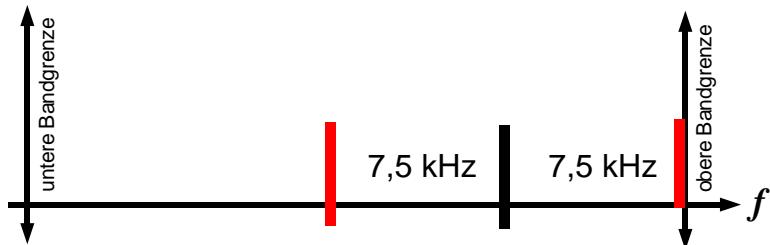

Unteres oder oberes Seitenband haben je 7,5 kHz,
also die Hälfte der gesamten Bandbreite.

7,5 kHz von der Bandgrenze.

TK301

Durch welche Maßnahme kann die übermäßige Bandbreite einer 2-m-FM-Übertragung verringert werden? Durch die Änderung der

Lösung: Hubeinstellung.

Der Hub ist eine Veränderung der Frequenzvariation in Abhängigkeit, und im Zusammenwirken mit der Modulationsspannung.

Der Regler für die Hub-Einstellung ist so einstellbar, daß bei gleicher Modulationsspannung eine größere oder kleinere Frequenzvariation erfolgt.

Wie kann man es sich vorstellen?

Wir stellen uns ein Gummiband vor. Es hört auf den Namen Hub. Auf dieses Gummiband schreiben wir die Modulationsfrequenzen von 1Hz bis zur oberen und unteren NF-Frequenzgrenze des Modulationsspektrums auf:

3kHz ••••• 2kHz ••••• 1kHz ••••• 0 ••••• 1kHz ••••• 2kHz ••••• 3kHz

Damit hätten wir alle Modulationsfrequenzen - und allerdings erst dann auch den Hub, wenn wir das Gummiband auseinander ziehen. Haben wir es mit dem Hub-Regler auf doppelte Länge gebracht, dann haben wir genausoviel Hub wie die höchste Modulationsfrequenz. Das entspräche dem Modulationsindex = 1. Dieser Modulations-Index wird angestrebt, um das Qualitäts-Maximum der Modulation zu erreichen.

Hub verringern.

TK302 Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

Lösung: er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.




Neeee - sowattt

TK303

Durch eine Mantelwellendrossel
in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel

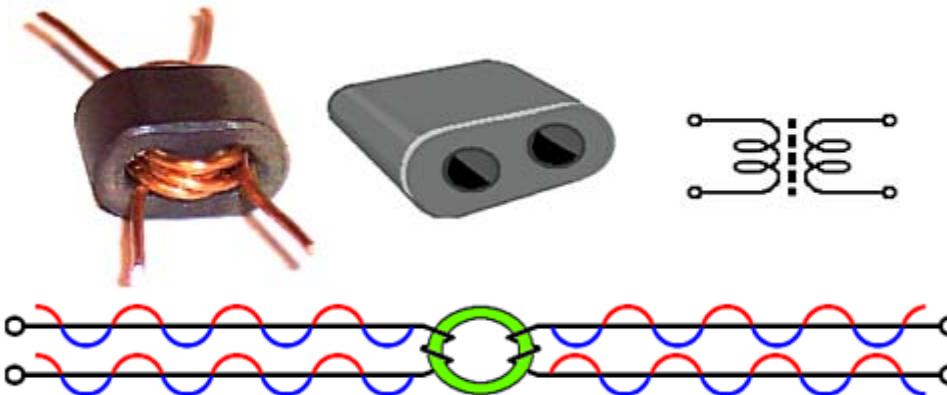Lösung: werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt.



Mantelwellen sind Gleichtaktsignale auf einer Leitung.

Mit Mantelwellen- Drossel oder -Trafo wird das Signal auf der Leitung zum Gegentaktsignal, d. h. einer positiven Halbwelle auf dem einen Leitungsdraht steht im gleichen Abschnitt auf dem gegenüber liegenden Draht eine negative Halbwelle gegenüber. Gegentaktsignale löschen sich gegenseitig für die Strahlung aus. Sie werden also nur noch transportiert.

Auf Doppel-Loch-Ferritkern gewickelt. Bifilar wurden ca. 2½ Windungen benötigt.
(Bifilar ist zweidrähtig).


Die wirken Wunder !! Sehr empfehlenswert - habe ich selbst erlebt.

TK304

Ein Funkamateuer wohnt in einem Reihenhaus.

An welcher Stelle sollte die KW-Drahtantenne angebracht werden,
um störende Beeinflussungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen ?

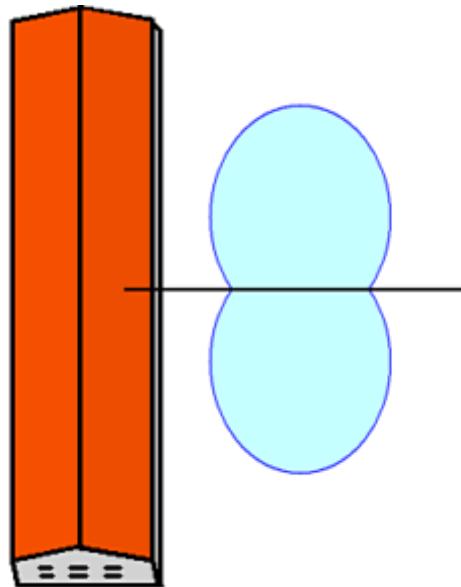Lösung: Rechtwinklig zur Häuserzeile mit abgewandter Strahlungsrichtung.



Man tut gut daran, von vornherein alles
zur Störverminderung mögliche zu tun.

Eine der Maßnahmen ist die Berücksichtigung
des Strahlungsdiagramms seiner Antenne.

Mit abgewandter Strahlungsrichtung.

TK305

Beim Betrieb Ihres 2-m-Senders wird bei einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie dem Nachbarn vor,

Lösung: eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.



Eine außen angebrachte Fernsehantenne vergrößert das Nutzsignal des TV-Gerätes.
Der Störabstand vergrößert sich damit ebenfalls.

Die Wirkung ist groß.

TK306 Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist

Lösung: die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.



Da werden Sie geholfen *Hi*.
Die Mitarbeiter der BNetzA sind meist
selbst Funkamateure, - nett und kompetent.
Die beißen nicht . . .

Es wird überwiegend positiv darüber berichtet.

TK307 Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

Lösung: auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation
erforderliche Minimum eingestellt werden.





Das sorgt jederzeit für ein harmonisches Verhältnis -
nicht nur zu den Nachbar(innen).

TK308

Welches Filter sollte im Störungsfall für die Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden ?

Lösung: Ein Hochpassfilter.

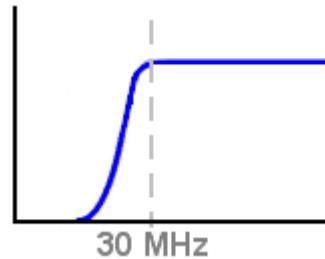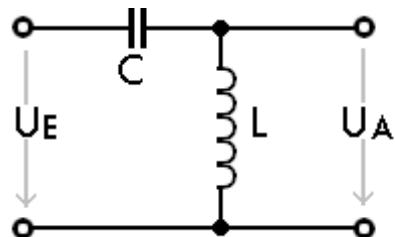

Dem gestörten Gerät ist ein Hochpaß vorzuschalten.

Fernsehempfänger werden zumeist durch Harmonische und Oberwellen gestört. Das sind immer Frequenzen, die oberhalb der Sollfrequenz ausgestrahlt werden.

Harmonische werden mit Hochpaß in der Empfängerleitung geschwächt.



Abhilfe schaffen auch Tiefpässe am Senderausgang (Oberwellenfilter), die die Stör-Frequenzen oberhalb des Amateurbandes reduzieren.

Weil die Empfangsfrequenzen des Fernseh-Empfängers im VHF und UHF-.Bereich liegen.

TK309

Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 28-MHz-Senders
in das Fernseh-Antennenzuführungskabel eingeschleift werden ?

Lösung: Ein Hochpassfilter.

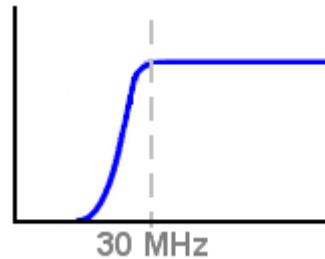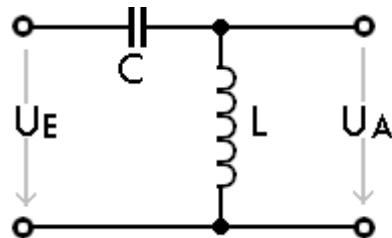

Dem gestörten Gerät ist ein Hochpaß vorzuschalten.

Fernsehempfänger werden zumeist durch Harmonische und Oberwellen gestört.
Das sind immer Frequenzen, die oberhalb der Sollfrequenz ausgestrahlt werden.

Harmonische werden mit Hochpaß
in der Empfängerleitung geschwächt.


Abhilfe schaffen auch Tiefpässe am Senderausgang (Oberwellenfilter), die die Stör-Frequenzen oberhalb des Amateurbandes reduzieren.

Ein Hochpassfilter, weil die Empfangsfrequenzen des Fernseh-Empfängers im VHF und UHF-.Bereich liegen.

TK310

Welche Filter sollten im Störungsfall vor die einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW- oder Fernsehrundfunkgeräts oder angeschlossener Geräte eingeschleift werden, um Kurzwellensignale zu dämpfen ?

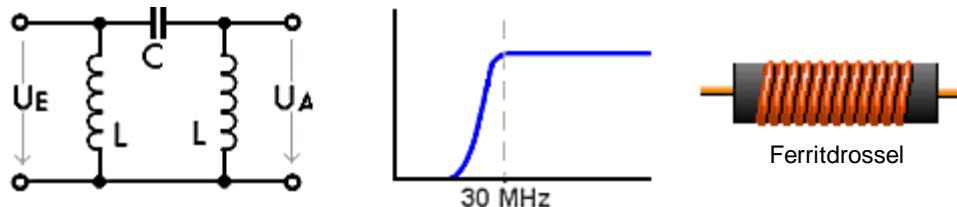Lösung: Ein Hochpassfilter vor dem Antennenanschluss und zusätzlich je eine Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.



Dem gestörten Gerät ist ein Hochpaß vorzuschalten.

Fernsehempfänger werden zumeist durch Harmonische und Oberwellen gestört. Das sind immer Frequenzen, die oberhalb der Sollfrequenz ausgestrahlt werden.


Harmonische werden mit Hochpaß in der Empfängerleitung geschwächt.

Abhilfe schaffen auch Tiefpässe am Senderausgang (Oberwellenfilter), die die Stör-Frequenzen oberhalb des Amateurbandes reduzieren.

Ein Hochpassfilter, weil die Empfangsfrequenzen des Fernseh-Empfängers im VHF und UHF-Bereich liegen.

TK311 Die Signale eines 144-MHz-Senders werden in das Abschirmgeflecht des Antennenkabels eines FM-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin,

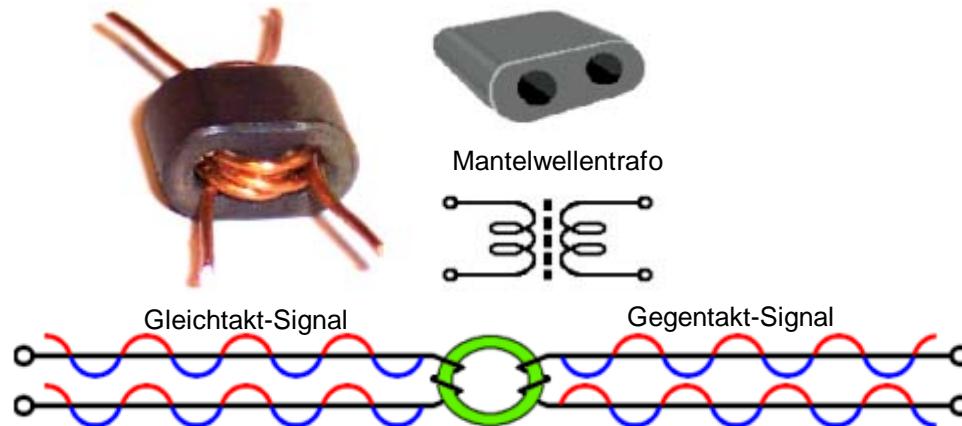Lösung: eine Mantelwellendrossel einzubauen.



Mantelwellen sind Gleichtaktsignale auf einer Leitung, wie im Bild.


Mit Mantelwellen- Drossel oder -Trafo wird das Signal auf der Leitung zum Gegentaktsignal, d. h. einer positiven Halbwelle auf dem einen Leitungsdraht steht im gleichen Abschnitt auf dem gegenüber liegenden Draht eine negative Halbwelle gegenüber. Gegentaktsignale löschen sich gegenseitig für die Strahlung aus. Sie werden also nur noch transportiert.

Mantelwellendrosseln haben sich vielfach bewährt.

TK312

Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern,
empfiehlt es sich vorzugsweise

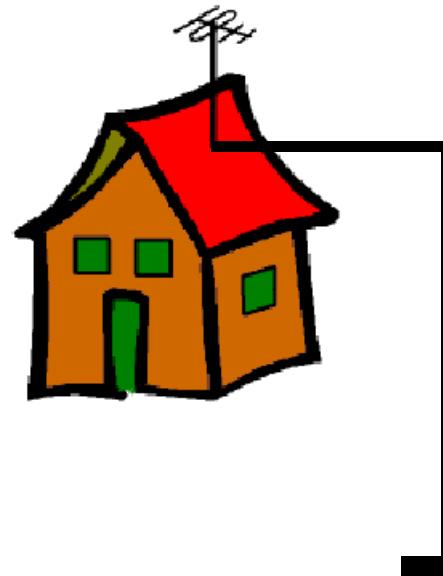Lösung: eine getrennte HF-Erdleitung zu verwenden.



Getrennt von der sonstigen
häuslichen Erdung ist gemeint.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

TK313

Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt.
Eine mögliche Abhilfe wäre

Lösung: geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.



Solch eine Abschirmung wird nur am Beginn der Leitung mit der Masse des gestörten Gerätes verbunden, um nicht eine 'Brummschleife' zu erzeugen.



Notfalls in den Außenleiter eines Koax-Kabels einziehen.

TK314

Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen Fernsehempfänger Störungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehantennenkabel ein, um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern ?

Lösung: Das Hochpaßfilter.

Lösung:

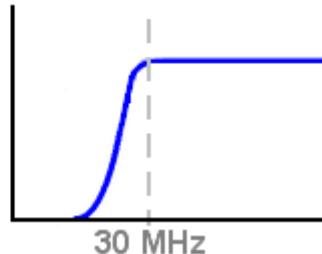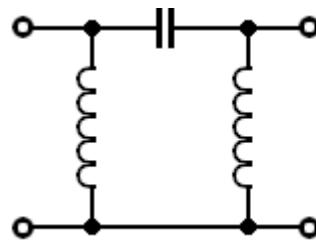

Dem gestörten Gerät ist ein Hochpaß vorzuschalten.

Fernsehempfänger werden zumeist durch Harmonische und Oberwellen gestört. Das sind immer Frequenzen, die oberhalb der Sollfrequenz ausgestrahlt werden.

Harmonische werden mit Hochpaß in der Empfängerleitung geschwächt.

Abhilfe schaffen auch Tiefpässe am Senderausgang (Oberwellenfilter), die die Stör-Frequenzen oberhalb des Amateurbandes reduzieren.

Zu finden ist das Hochpassfilter.

TK315

Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich,
während der abendlichen Fernsehstunden

Lösung: mit keiner höheren Leistung zu senden, als für eine sichere
Kommunikation erforderlich ist.




Das sorgt jederzeit für ein harmonisches Verhältnis - nicht nur
zu den Nachbarinnen.

..... eine sichere Kommunikation

TK316

Falls sich eine Antenne in der Nähe und parallel zu einer 230-V-Wechselstrom-Freileitung befindet,

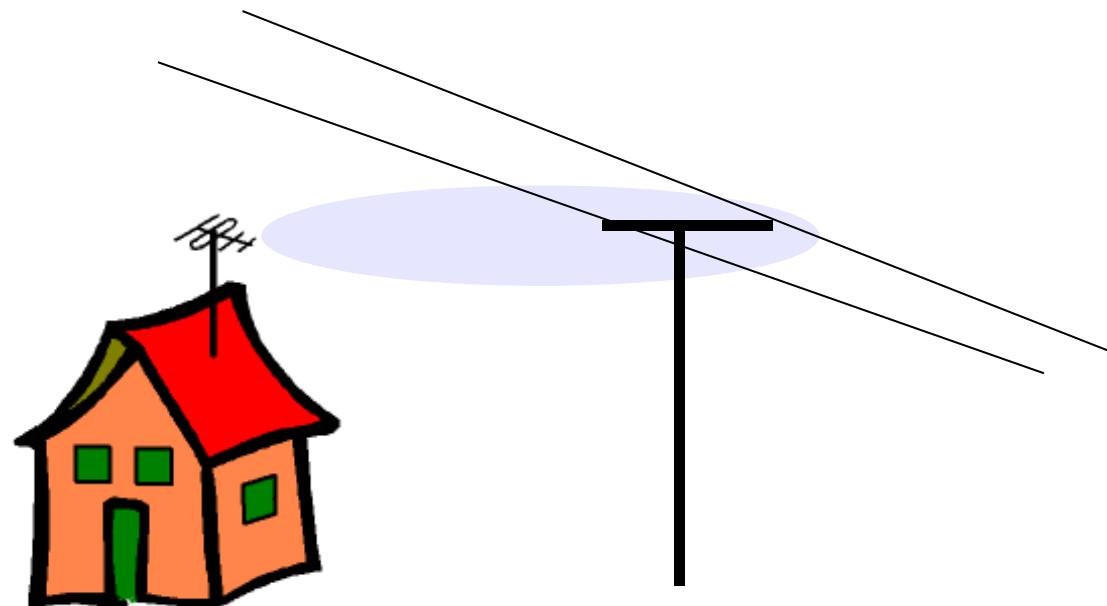Lösung: können Hochfrequenzströme eingekoppelt werden.



Die Freileitung wirkt hier wie eine Empfangsantenne.
Das Ergebnis wirkt sich auch auf die Nachbarn aus.

Hochfrequenzströme werden eingekoppelt.

TK317

Eine 435-MHz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine UHF-Fernseh-Empfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu

Lösung: einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.



Die Eingangsstufen werden durch ein zu starkes Signal des Funkamateurs so weit zurückgeregelt, daß nichts mehr empfangen wird.


Da versagen auch die Selektionsmittel des Fernsehers. Der Empfang ist blockiert.

Das Problem wurde schon in Frage TK107 beschrieben.

Die Eingangsstufe des Fernsehers wird übersteuert, und blockiert.

TK318 Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch

Lösung: Sender im 160-m-Band

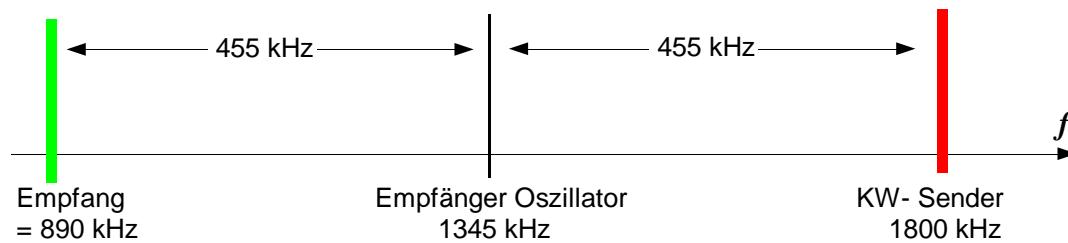

Zum Beispiel bei einer Empfänger-ZF von 455 kHz :

Sender auf 1,8 MHz – $2 \cdot \text{ZF} = 910 \text{ kHz}$; $1800 - 910 = 890 \text{ kHz}$
im Mittelwellen-Rundfunkband

Die Spiegelfrequenzstörungen durch Sender im 160-m-Band.

TK319 Ein korrodiert Anschluß an der Fernseh-Empfangsantenne ihres Nachbarn

Lösung: kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.

Der korrodierte Anschluß wirkt wie ein Halbleiter,
der starke Signale gleichrichtet.


Blechdächer machen Musik - das hat's in unmittelbarer Nähe
starker Rundfunksender schon gegeben . . .

Das hochfrequente Feld spendete benachbarten
Kleingärtnern die Energie, mit Hilfe einer Antenne
eine Lampe zu betreiben.

Die Metalloxide haben u.U. Halbleitereigenschaften. - Blechdächer geraten ins Schwingen . . .

TL101 Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

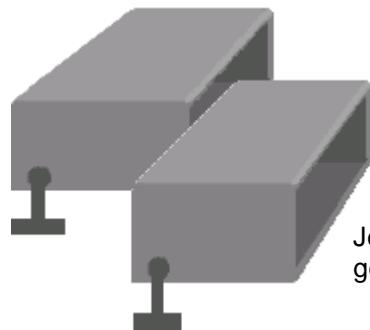Lösung: sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.




Jede einzelne Einheit wird an einem gemeinsamen Massepunkt geerdet.

Gute HF-Erdung aller Einheiten ist wichtig.

TL201

Nach welcher der Antworten kann die ERP (Effective Radiated Power) berechnet werden, und worauf ist die ERP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

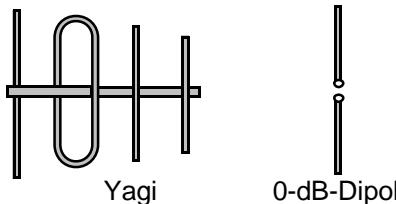Lösung: $ERP = (P_{SENDER} - P_{VERLUSTE}) \cdot G_{ANTENNE}$ bezogen auf einen Halbwellendipol.



$$Formel: P_{ERP} = 10 \frac{dB}{10}$$

ERP effective radiated power, zu deutsch: effektive Strahlungsleistung ist die Strahlungsleistung, die die (evtl. verstärkende) Antenne abstrahlt.

Von der Sendeleistung wird zunächst der Kabelverlust abgezogen, um dann mit dem Antennengewinn der gewinnbringenden Antenne multipliziert zu werden.

Der Gewinn der Antenne ist auf den Halbwellendipol - den 0-dB-Dipol bezogen.



$P_{SENDER} - \text{Verluste} \cdot \text{Antennengewinn}$ bezogen auf den Halbwellendipol.

$P_{SENDER} - \text{Verluste} \cdot \text{Antennengewinn}$ bezogen auf den Halbwellendipol.

TL202

Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden,
und worauf ist die EIRP bzw. der zu verwendende
Antennengewinn bezogen?

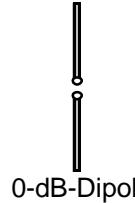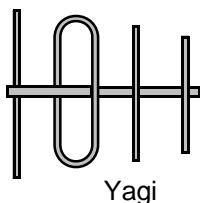Lösung: $EIRP = (P_{SENDER} - P_{VERLUSTE}) \cdot G_{ANTENNE}$ bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler.



$$Formel: P_{EIRP} = 10 \frac{dB}{10}$$

EIRP effective isotropic radiated power,
zu deutsch: effektive kugelförmige Strahlungsleistung
(einer gedachten, nicht realisierbaren, kugelförmig strahlenden Antenne)

Beispiel mit 0-dB-Antenne:

$$P_{SENDER} = 1 \text{ Watt} - 3 \text{ dB Verlust} \cdot \text{Antennengewinn}$$

bezogen auf Isotropstrahler (+ 2,15 dB).


$$1 \text{ W} - 3 \text{ dB} = 0,5 \text{ W}; \quad 0,5 \text{ W} \cdot 1,64 = 0,822 \text{ W}; \quad (EIRP = P \cdot 1,64 \text{ (2,15 dB)}).$$

$$EIRP = (P_{SENDER} - P_{VERLUSTE}) \cdot G_{ANTENNE}$$

TL203

Was versteht man unter dem Begriff "EIRP" ?

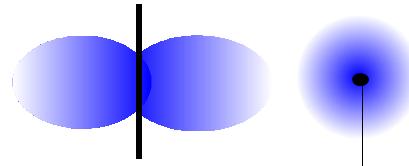Lösung: Es ist das Produkt aus der zugeführten Leistung und dem Gewinnfaktor der Antenne und stellt die Leistung dar, die man einem isotropen Strahler zuführen müsste, damit dieser im Fernfeld dieselbe elektrische Feldstärke erzeugte wie die Antenne.



EIRP heißt Strahlungsleistung über einen (gedachten) und real nicht existierenden Kugelstrahler. (rechtes Bild)
EIRP = effective isotropic radiated power.

Der gedachte Kugelstrahler strahlt im Gegensatz zum Halbwellendipol in alle Richtungen, und müßte mit 2,15 dB mehr Leistung angesteuert werden um am Empfangsort die gleiche Feldstärke zu erzeugen, wie der Halbwellendipol in seinen Vorzugsrichtungen.

ERP ist die Strahlungsleistung, die die (evtl. verstärkende) Antenne abstrahlt.
ERP heißt effective radiated power, zu deutsch: effektive Strahlungsleistung.
Der Gewinn der realen Antenne
ist auf den Halbwellendipol - den 0-dB-Dipol bezogen.

TL204 Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt ?

Lösung: 9,8 Watt.

$$\text{Leistungsverhältnis} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

$$\text{Gewinn} = \text{11 dB minus } 1 \text{ dB Kabelverlust} = 10 \text{ dB} + 2,15 \text{ (dBi)} = 12,15 \text{ dBi}$$

$$\text{Leistungsverhältnis: Zehntel-dB} = 1,215 ; \quad 1,215 [10^x] = 16,4\text{-fach}$$

$$\text{Leistung (dBi)} = 16,4 \text{ mal } 0,6 \text{ Watt} = 9,84 \text{ Watt}$$

Zehn hoch: Exponentenrechnung = $1.215 [10^x]$.

TL205 Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt ?

Lösung: 16,4 Watt.

$$\text{Leistungsverhältnis} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

Gewinn = **5 dB minus 2 dB Kabelverlust = 3 dB + 2,15 (dBi) = 5,15 dBi**

Leistungsverhältnis: Zehntel-dB = 0,515 ; 0,515 [10^X] = 3,27-fach

Leistung (dBi) = **3,27 mal 5 Watt = 16,36 Watt**

Zehn hoch: Exponentenrechnung = 0.515 [10^X].

TL206

Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB Kabelverluste hat, an eine Dipol-Antenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt ?

Lösung: 75 Watt.

$$\text{Leistungsverhältnis} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

Gewinn = 0 dB minus 2,15 dB Kabelverlust + 2,15 (dBi) = ± 0 dBi

Leistung (dBi) = 75 Watt ± 0 dB = 75 Watt

Kabelverlust (2,15 dB), und Gewinn (EIRP= 2,15 dBi) heben sich auf.

TL207 Muss ein Funkamateuer als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Sendeart F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element-Yagiantenne mit 13 dB Gewinn für 2 m die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen ?

Lösung: Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.

Die Bestimmung heißt: Für eine ortsfeste Funkanlage mit einer Sendeleistung > 10 Watt EIRP usw. . . .

Hier haben wir aber 6 Watt mal 13 dBd + 2,15 dBi = 15,15 dBi
15,15 dB entsprechen 32,7-facher Leistungsverstärkung:

6 Watt mal 32,7 sind aber 196,4 Watt, und eben nicht die 10 W EIRP.

Zur Berechnung und Erstellung der Selbsterklärung existieren Computerprogramme.

TL208 Sie besitzen einen $\lambda/4$ -Vertikalstrahler. Da Sie für diese Antenne keine Selbsterklärung abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung von kleiner 10 W EIRP verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass sie unter diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung dabei sein ?

Lösung: kleiner 3 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt). (**)

$$\text{Leistungsverhältnis} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

Für mich hat ein Viertelwellen-Vertikalstrahler 0 dBd Gewinn -

aber ausgehend von den Vorgaben der BNetzA -

bei denen der $\lambda/4$ -Vertikalstrahler einen Gewinn von 3 dBd aufweist,
kommt man auf das Lösungsergebnis der Frage **TL208:** **kleiner 3 Watt**

(**) = Das glaube ich nicht! • Und diese Aufgabe aus dem Fragenkatalog der Kl. A kann das erklären :

TH210 Warum ist eine $\lambda/5$ -Antenne besser als eine $\lambda/4$ -Antenne für VHF-UHF-Mobilbetrieb geeignet ?

Lösung: Sie hat mehr Gewinn.

Wieso hat ein Viertelwellenstrahler mehr Gewinn als ein Halbwelldipol? • Leute, - werft eure 5/8 Antenne weg !

TL209

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar. Wie groß muß der Sicherheitsabstand sein ?

Lösung: 2,50 m

$$r = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot EIRP}}{E = (28 \text{ V/m})}$$

E = el. Feldstärke (Volt / meter)

r = radius = Abstand in Metern

EIRP = ERP + 2,15 dB

Dipol = 2,15 dBi Gewinn

$$\text{EIRP} = 100 \text{ Watt} + 2,15 \text{ dB} = 0,215 [10^x] \times 100 \text{ w} = 164 \text{ Watt}$$

$$30 \Omega \cdot 164 \text{ Watt} = 4921,7$$

$$\text{Wurzel aus } 4921,7 \quad \checkmark \quad = 70,155$$

$$\text{Sicherheitsabstand} = 70,155 \div 28 \text{ V/m} = 2,505 \text{ m}$$

2,15 dBi = Einzugeben ist: **0.215 [10^x]**.

TL210 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein ?

Lösung: 5,01 m

$$r = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot EIRP}}{E = (28 \text{ V/m})}$$

E = el. Feldstärke (Volt / meter)

r = radius = Abstand in Metern

EIRP = ERP + 2,15 dB

$$2,15 \text{ dBi} + 7,5 \text{ Yagi} - 1,5 \text{ Kabel} = 8,15 \text{ dBi}$$

$$\text{EIRP} = 0.815 [10^x] \times 100 \text{ W} = 653,13 \text{ W}$$

$$30 \Omega \cdot 653,13 \text{ Watt} = 19594$$

$$\text{Wurzel aus } 19594 = 140$$

$$\text{Sicherheitsabstand} = 140 \div 28 \text{ V/m} = 5 \text{ m}$$

8,15 dBi = Einzugeben ist: **0.815 [10^x]**.

TL211

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 2-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 75 W über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein ?

Lösung: 6,86 m

$$r = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot EIRP}}{E = (28 \text{ V/m})}$$

E = el. Feldstärke (Volt / meter)

r = radius = Abstand in Metern

EIRP = ERP + 2,15 dB

$$2,15 \text{ dBi} + 11,5 \text{ Yagi} - 1,5 \text{ Kabel} = 12,15 \text{ dBi}$$

$$\text{EIRP} = 1,215 [10^x] \times 75 \text{ W} = 1230,44 \text{ W}$$

$$\text{Wurzelinhalt } 30 \Omega \cdot 1230,44 \text{ Watt} = 36913$$

$$\text{Wurzel aus } 36913 = 192$$


$$\text{Sicherheitsabstand} = 192 \div 28 \text{ V/m} = 6,86 \text{ m}$$

12,15 dBi = Einzugeben ist: **1,215 [10^x]**.

TL212

Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben ?

Lösung: Von jedem Punkt der Antenne.

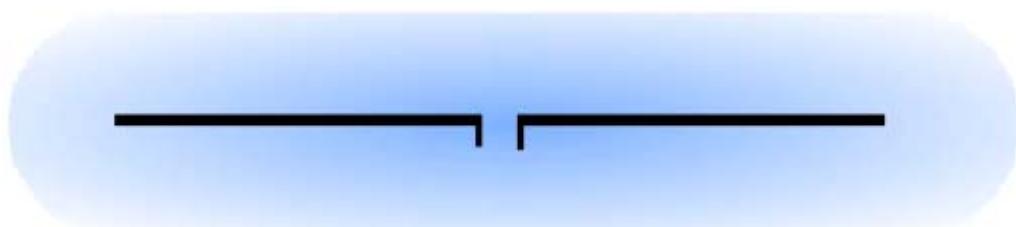

Natürlich von jedem Punkt der Antenne.

Sicherheitsabstand = Natürlich von jedem Punkt der Antenne.

TL213

Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall
des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand zu ermitteln ?

Lösung: Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.

Das ist ein Vorgabe-Wert der Behörde.
Das dürften auch wohl realistische Werte sein.

Man geht davon aus, daß in je 6 Minuten Funkbetrieb
je 1-mal gesendet wird.

Ein realistischer Vorgabe-Wert der Behörde.

TL214 Herzschrittmacher können auch durch die Aussendung einer Amateurfunkstelle beeinflusst werden.
Gibt es einen zeitlichen Grenzwert für die Einwirkdauer?

Lösung: Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhängig.

Denn der Herzschrittmacher wird ja unmittelbar
durch die zu hohe Feldstärke außer Betrieb gesetzt.

Nicht erst nach einem Zeitablauf oder einem Mittelwert.

Patient tot - Funkamateuer grübelt noch


..... Schaufeln wir zeitunabhängig ein Grab.....

TL301

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden ?

Lösung:

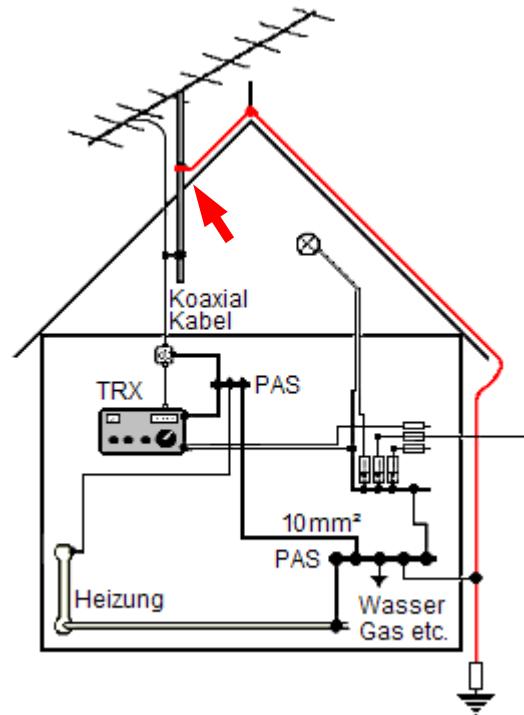Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf dem kürzesten Weg verbunden werden kann.



Die DIN-Norm muß fachgerecht eingehalten werden, sonst zahlt im Schadensfall kaum eine Versicherung.

Die Blitzschutzanlage muß fachgerecht aufgebaut sein.

TL302

Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage für nach DIN VDE 0855 Teil 300 Funksender bis 1kW zu verwenden ?

Lösung: Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm² Aluminium isoliert oder 50 mm² Stahl.

Mindestquerschnitt eines Einzelmassivdrahtes:

$$r = \sqrt{A / \pi}$$

r = radius (mm)
A = Fläche (mm²)

Beispiel Kupfer:

16 mm ² geteilt durch Pi (3,1415)	= 5,09
Radius = Wurzel aus 5,09	= 2,256
Durchmesser = 2 x r	= 4,513 mm

Für Aluminium ergibt sich der erforderliche Durchmesser	= 5,6 mm
Bei Stahl	= 8 mm

Die DIN-Norm muß fachgerecht eingehalten werden,
sonst zahlt im Schadensfall kaum eine Versicherung.

- TL303** Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden ?
- Lösung: Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.


Die DIN-Norm muß fachgerecht eingehalten werden, sonst zahlt im Schadensfall kaum eine Versicherung.

Es gibt örtlich unterschiedliche Bestimmungen.

TL304

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel-Niederführungen ergriffen werden ?

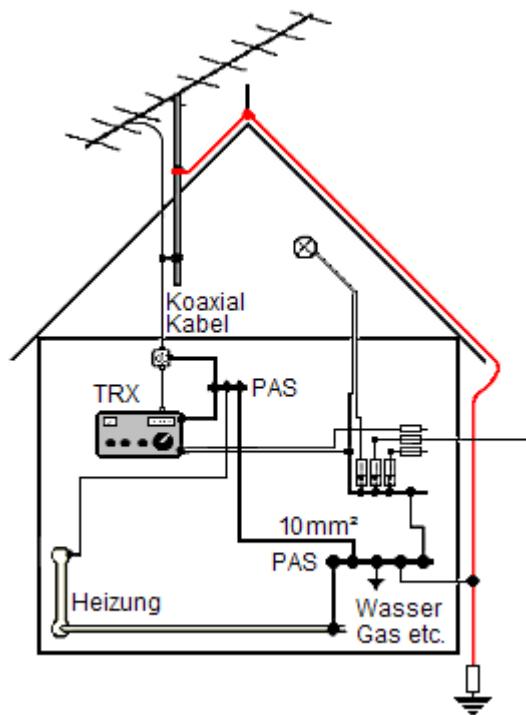Lösung: Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.





Die Außenleiter aller Koaxialkabel- Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

Normgerecht sind vorgeschriebene Querschnitte, und großflächige Verbindungen. (min. 10-mm²).

TL305

Welche der Antworten A bis D enthält die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben von 3-adigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Abfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter ?

Lösung: grüngelb, braun, blau

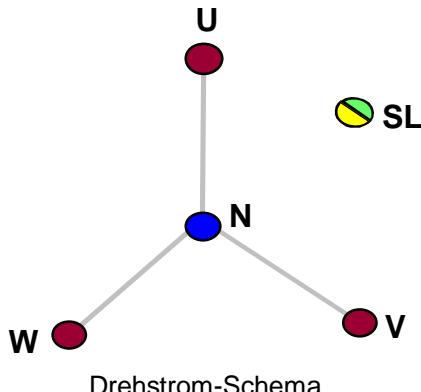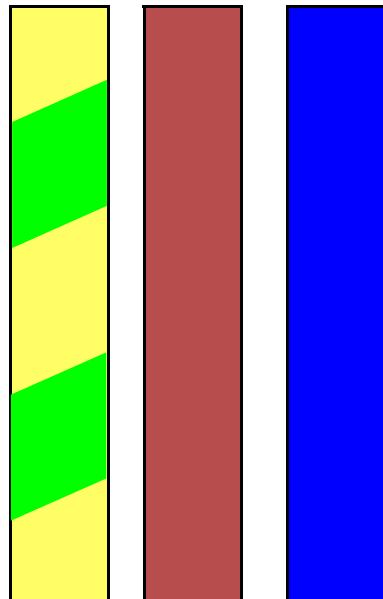


Mit Außenleiter ist eine der drei Phasen (U, V, W) einer Drehstromleitung gemeint.

Schutzleiter = grüngelb, Außenleiter = braun, Neutralleiter (auch Null-Leiter) = blau ...

TL306

Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau einer mobilen Sende-/ Empfangseinrichtung grundsätzlich

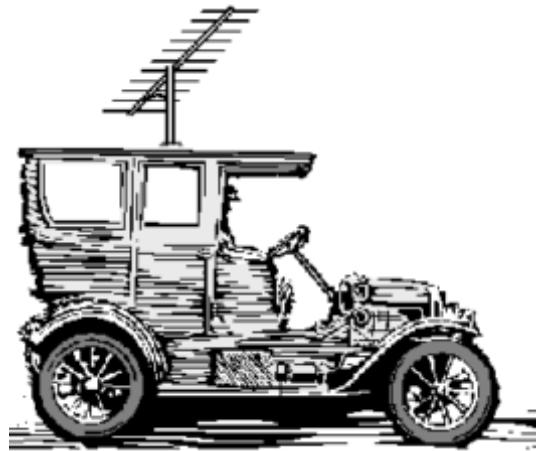Lösung: die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.



Der Hersteller hat mit den Behörden,
in Bezug auf Sendeanlagen im KFZ
Vereinbarungen getroffen,
um Störungen jeder Art zu minimieren.

Verschiedene Fahrzeugtypen erfordern unterschiedliche Einbaumaßnahmen.

TL307

Wo sollte aus funktechnischer Sicht eine mobile VHF-Antenne an einem PKW vorzugsweise installiert werden ?

Lösung: Auf der Mitte des Daches.



Abgeschirmt vom Zündverteiler,
und in alle Richtungen frei strahlend.

Verschiedene Ansichten kursieren aber über den günstigsten Platz.

TL308

Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das Antennenkabel

Lösung: möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.



Abgeschirmt vom Zündverteiler und der Verkabelung.

Sonst beginnt das Fahrzeug möglicherweise seine ersten Flug- oder Schwimmversuche